



Progetto CPU a singolo ciclo

Proff. A. Borghese, F. Pedersini

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Milano

Sommario



- ❖ **La CPU**
- ❖ Sintesi di una CPU per le istruzioni di tipo R
- ❖ Sintesi di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria)
- ❖ Sintesi di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti)
- ❖ CPU che gestisce istruzioni: lw/sw e branch



❖ Obiettivo: costruzione di una CPU completa

- In grado di eseguire:
- Istruzioni logico-matematiche (e.g. **add**, **sub**, **and**....).
- Accesso alla memoria in lettura (**lw**) o scrittura (**sw**).
- Istruzioni di salto condizionato (**branch**) o incondizionato (**jump**)

❖ Per la sintesi dei circuiti è necessario definire:

- I formati di istruzione: **tipo R, tipo I, tipo J**
- Ciclo esecuzione istruzioni: **Fetch, Decodifica, Esecuzione**

Riepilogo: Formato istruzioni




❖ **3 diversi formati: R, I, J**

❖ Formato riconosciuto dalla CPU tramite il valore del primo campo:

codice operativo (opcode) – (6 bit più significativi)

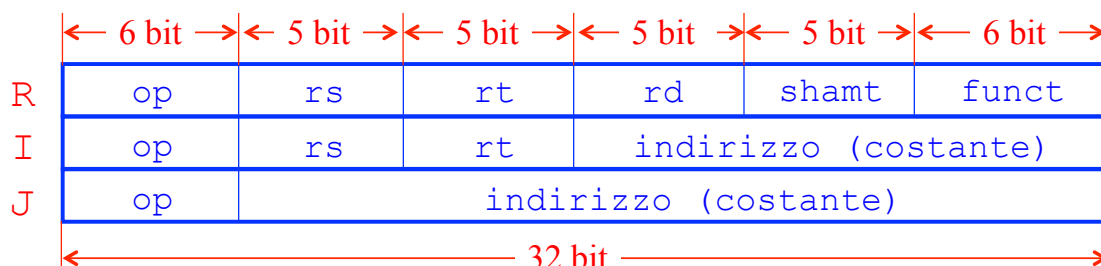- che indica alla macchina come trattare i rimanenti bit dell'istruzione.





- 1. FETCH:** preleva l'istruzione dalla memoria e la inserisce in IR
- 2. DECODIFICA:** capisce di che tipo di istruzione si tratta
 - usa l'istruzione per decidere **cosa fare**
 - recupera gli **operandi**, contenuti nei registri del Register File
- 3. ESECUZIONE:** da qui le istruzioni si differenziano
 - **Calcolo:** utilizzo dell'ALU dopo aver letto i registri:
 - ✦ per calcolare l'indirizzo in memoria
 - ✦ per eseguire un'operazione logico-aritmetica
 - ✦ per effettuare un test.
 - **Accesso alla memoria**
 - **Scrittura** del risultato nel register file



Approccio alla progettazione alla CPU: Controllore – Data-path


- **Fasi comuni:** (nel ciclo di esecuzione)
Fetch, Decodifica (generazione dei segnali di controllo)
- **Fasi specifiche:**
Esecuzione, Accesso memoria, WriteBack



Controllore: Unità di controllo (UC)

coordina i flussi di informazione (è il "cervello" della CPU):

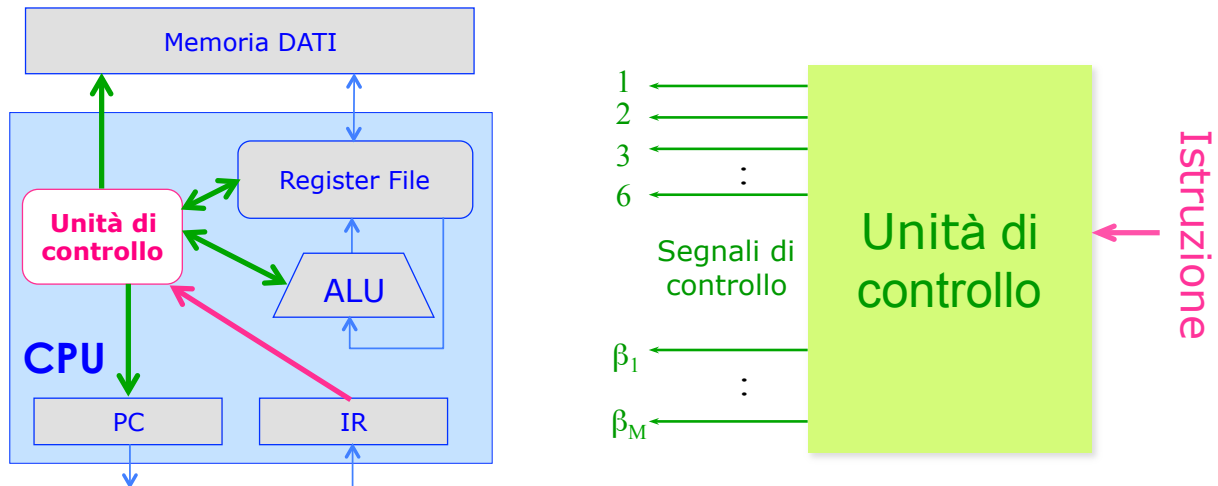- selezionando l'operazione opportuna delle ALU.
- abilitando le vie di comunicazione opportune a seconda dell'istruzione in corso di esecuzione.




I componenti di un'architettura – Datapath

CPU:

- **Banco di registri (Register File)** : posso leggere 2 registri e scriverne uno contemporaneamente.
- Registro **Program counter (PC)** Contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire.
- Registro **Instruction Register (IR)** Contiene l'istruzione in corso di esecuzione.
- **Arithmetic Logic Unit (ALU)**: Unità per l'esecuzione delle operazioni aritmetico-logiche.
- **Unità di controllo (UC)**: controlla il flusso e determina le operazioni di ciascun blocco.


2 MEMORIE:

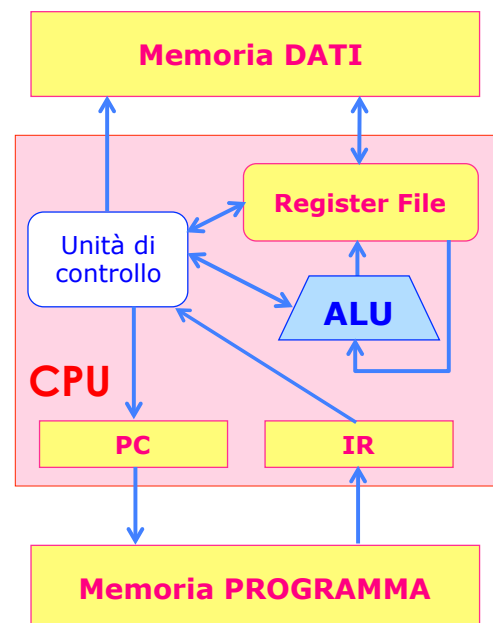- Memoria **Programma** (contiene le istruzioni)
- Memoria **Dati** (per contenere dati e risultati)





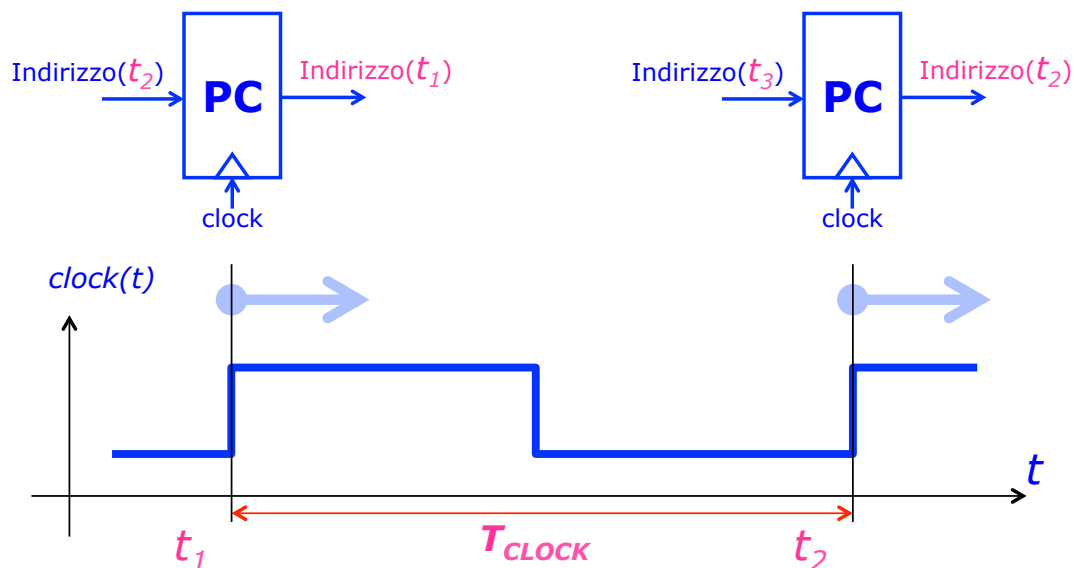CPU singolo ciclo = 1 istruzione/ciclo di clock



Sommario



- ❖ La CPU
- ❖ Sintesi di una CPU: fase di fetch
- ❖ Sintesi di una CPU per le istruzioni di tipo R
- ❖ Sintesi di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria)
- ❖ Sintesi di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti)
- ❖ CPU che gestisce istruzioni: lw/sw e branch




Fase di **FETCH** (prelievo dell'istruzione)

- Memorizzare l'indirizzo dell'istruzione nel Program Counter.
- Leggere l'istruzione dalla memoria di programma.
- Aggiornare l'indirizzo in modo che in PC sia contenuto l'indirizzo dell'istruzione successiva:

$$PC \leftarrow PC + 4$$


- Dispositivi coinvolti:

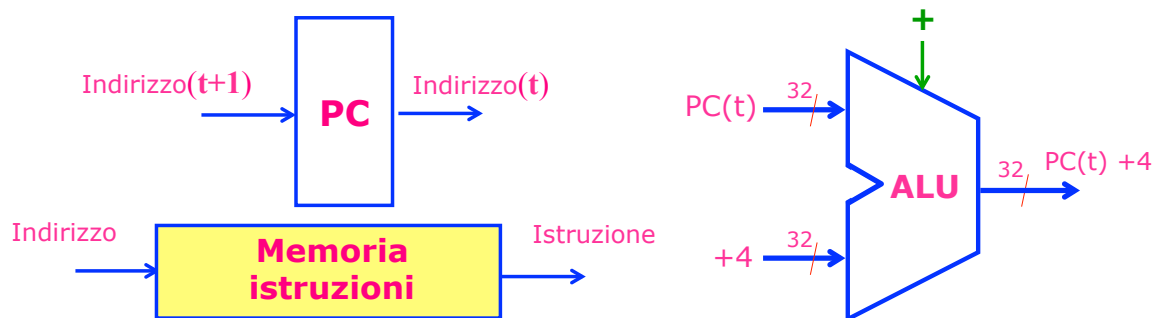


Circuito della fase di fetch



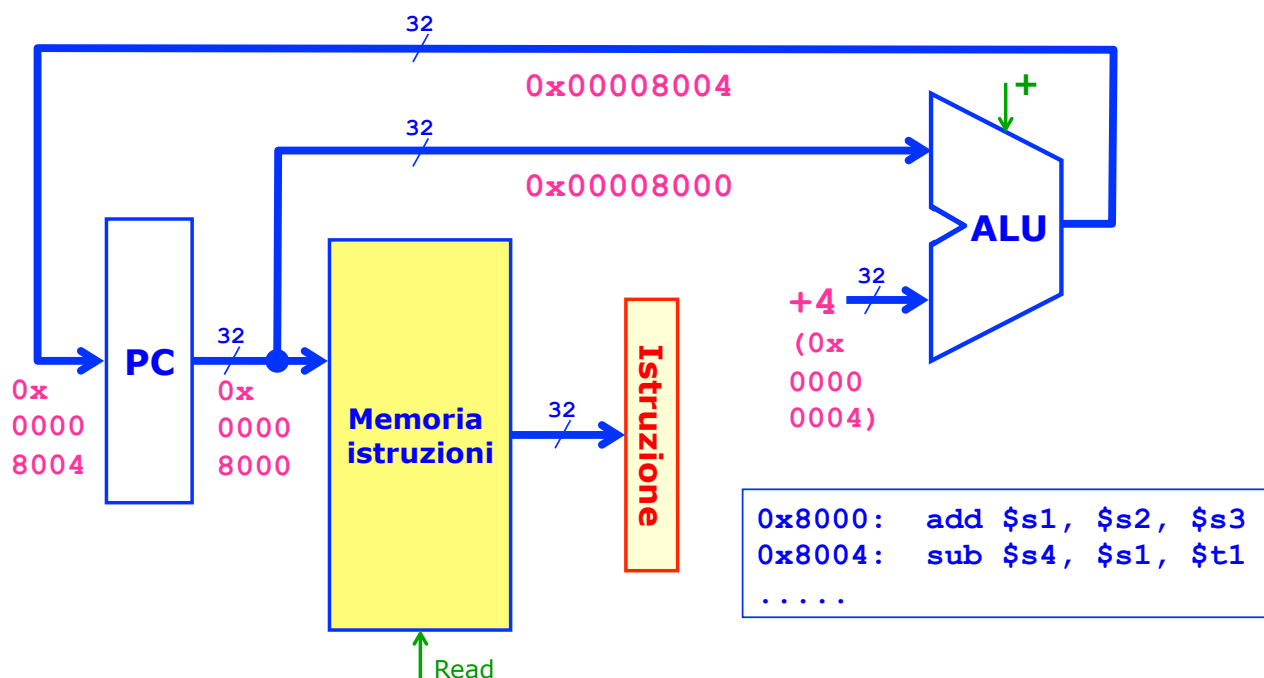Datapath: fase di **FETCH** (tutte le istruzioni)



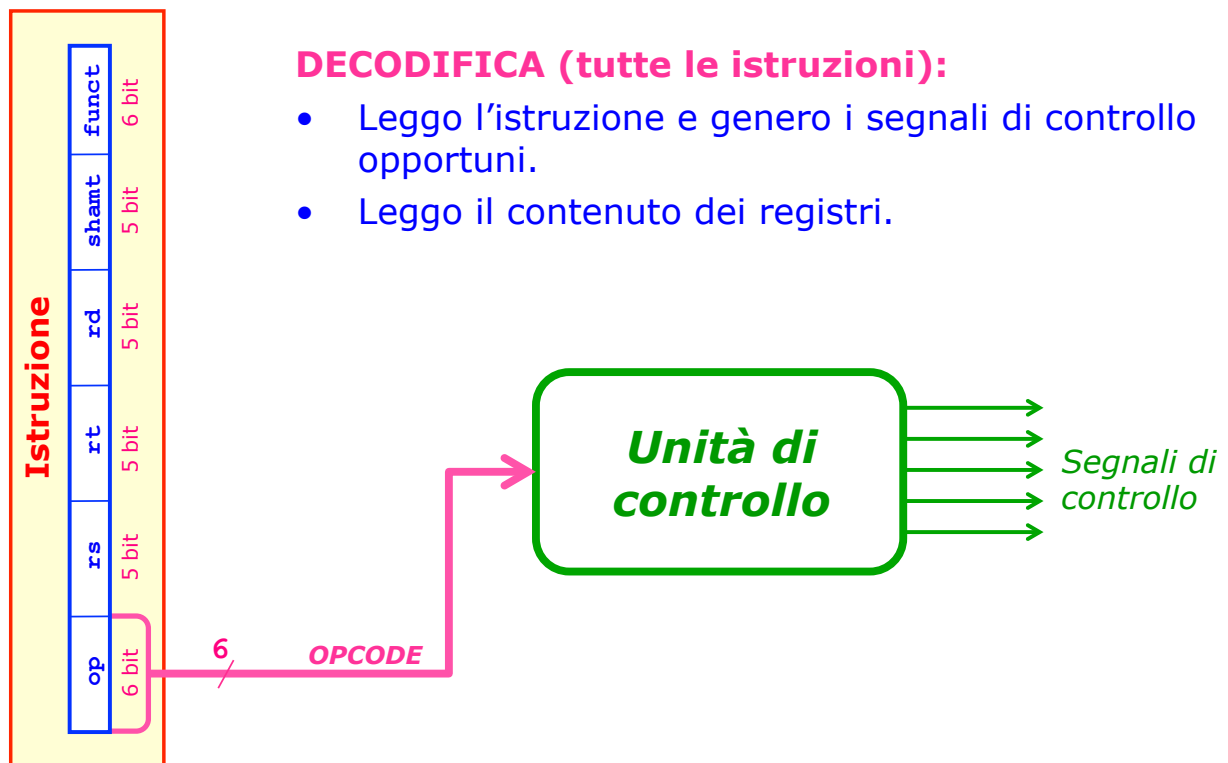


- ❖ La CPU
- ❖ Sintesi di una CPU: fase di fetch
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni A/L di tipo R
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – trasf. memoria
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – salti
- ❖ Sintesi CPU complessiva



A/L tipo R:

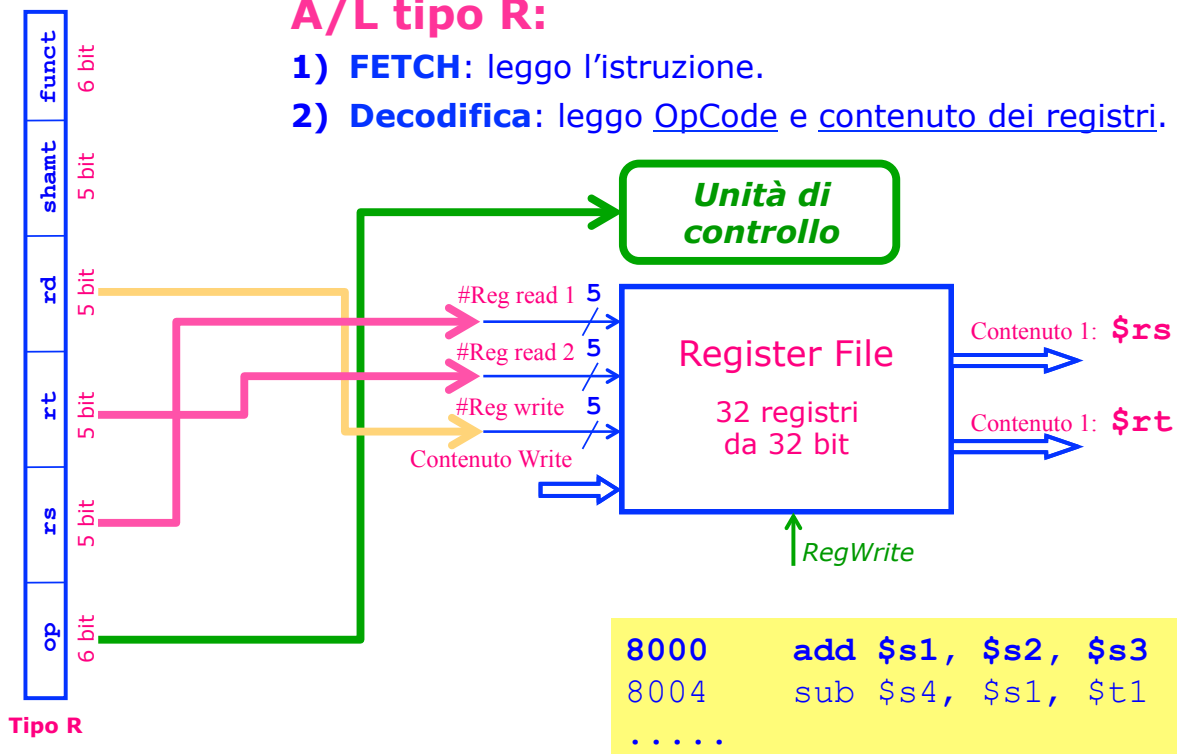
- 1) **FETCH**: leggo l'istruzione.
- 2) **Decodifica**: leggo OpCode e contenuto dei registri.



Fase di **Esecuzione** (tipo R)



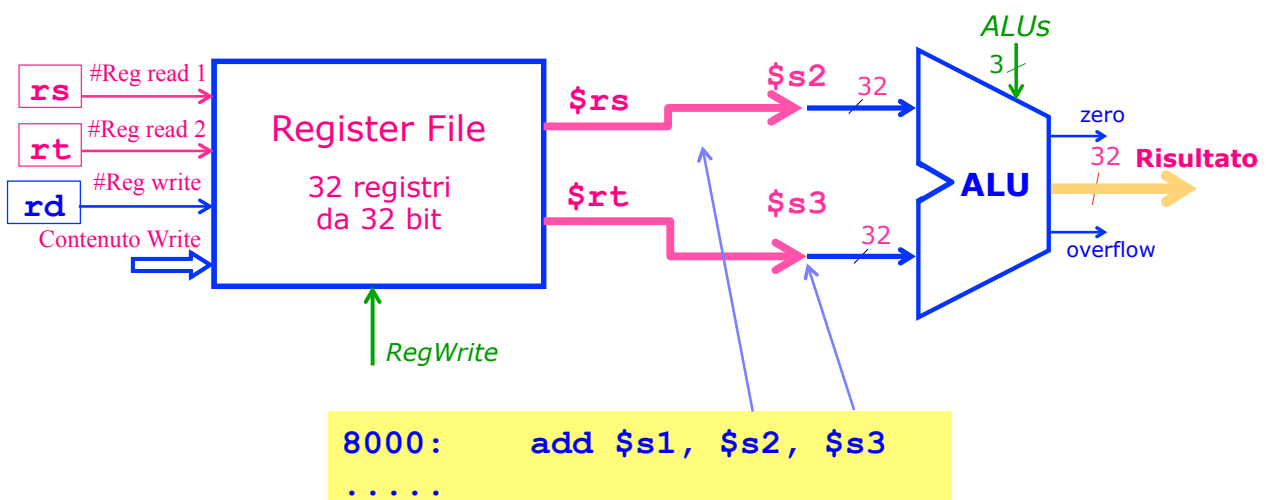
- ❖ I dati vengono letti dal Register File e immessi nella ALU
 - Necessità della doppia porta di uscita del Register File
- ❖ La ALU viene comandata in modo opportuno (**ALU_s**)






Write-back:

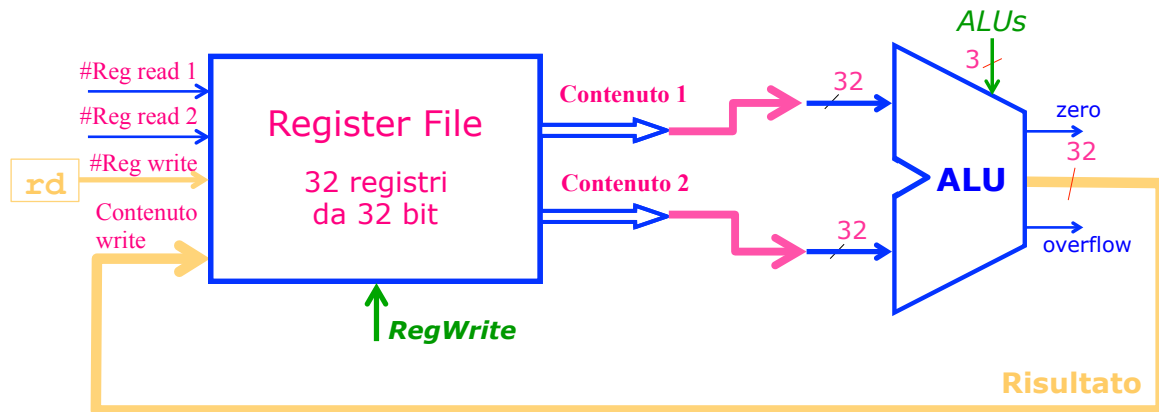- ❖ La ALU ha eseguito l'operazione (ALU₅)
- ❖ Il risultato viene memorizzato nel register file
 - Comandi: **Write (W)**, #reg_write



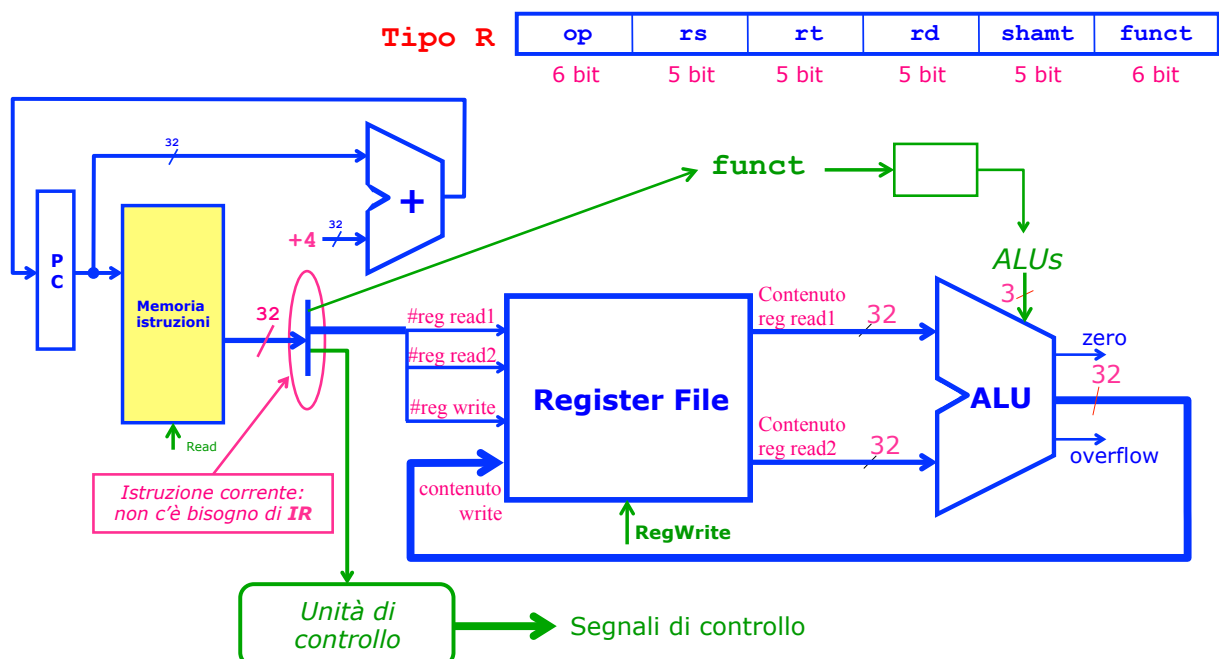Esecuzione: istruzione aritmetico/logica tipo R:






- ❖ La CPU
- ❖ Sintesi di una CPU: fase di fetch
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni A/L di **tipo I**
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – trasf. memoria
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – salti
- ❖ Sintesi CPU complessiva

Fase di **Esecuzione / write back (A/L tipo I)**




A/L tipo I:

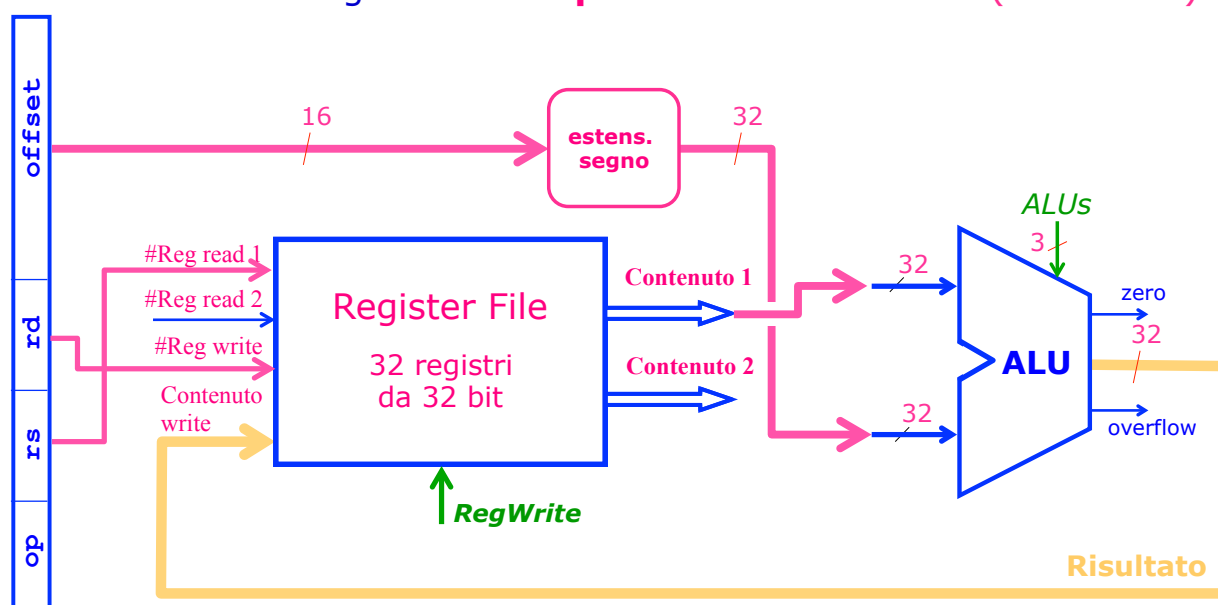- ❖ Cambiano:
 - l'origine del **secondo operando**
 - l'origine del **campo di selezione di rd** (bit: 16-20)





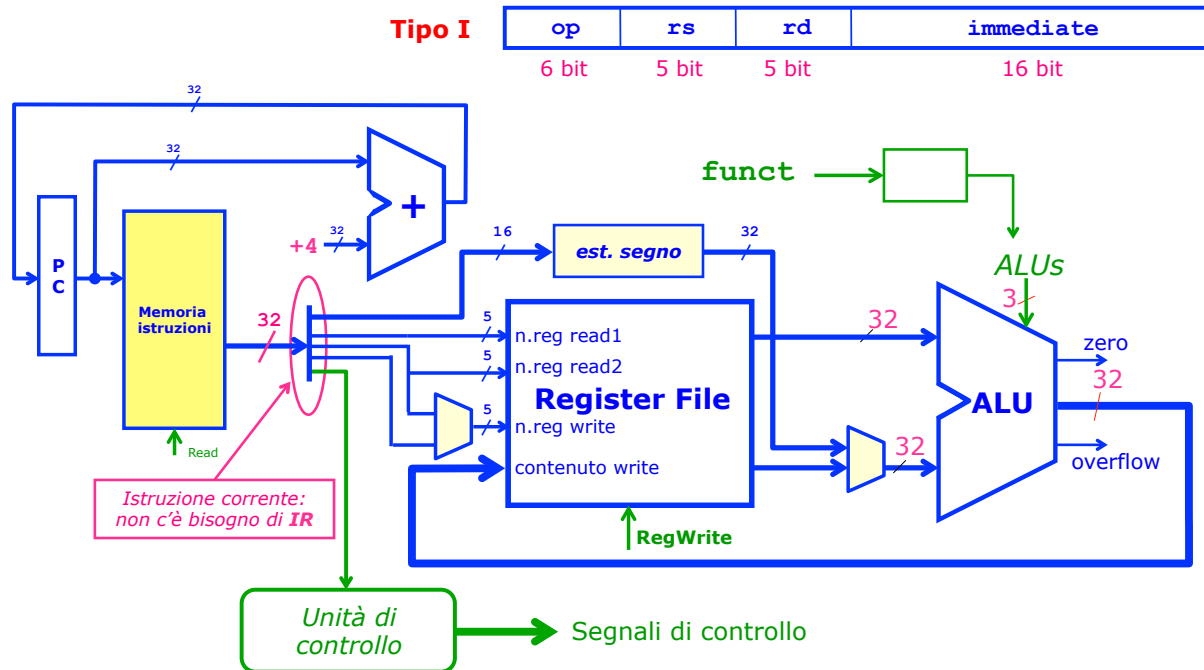Esecuzione: istruzione **aritmetico/logica, tipo R + tipo I**:




Sommario



- ❖ La CPU
- ❖ Sintesi di una CPU: fase di fetch
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni A/L di tipo R
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – trasf. memoria
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – salti
- ❖ Sintesi CPU complessiva



8000: `lw $s1, 20($s2)`

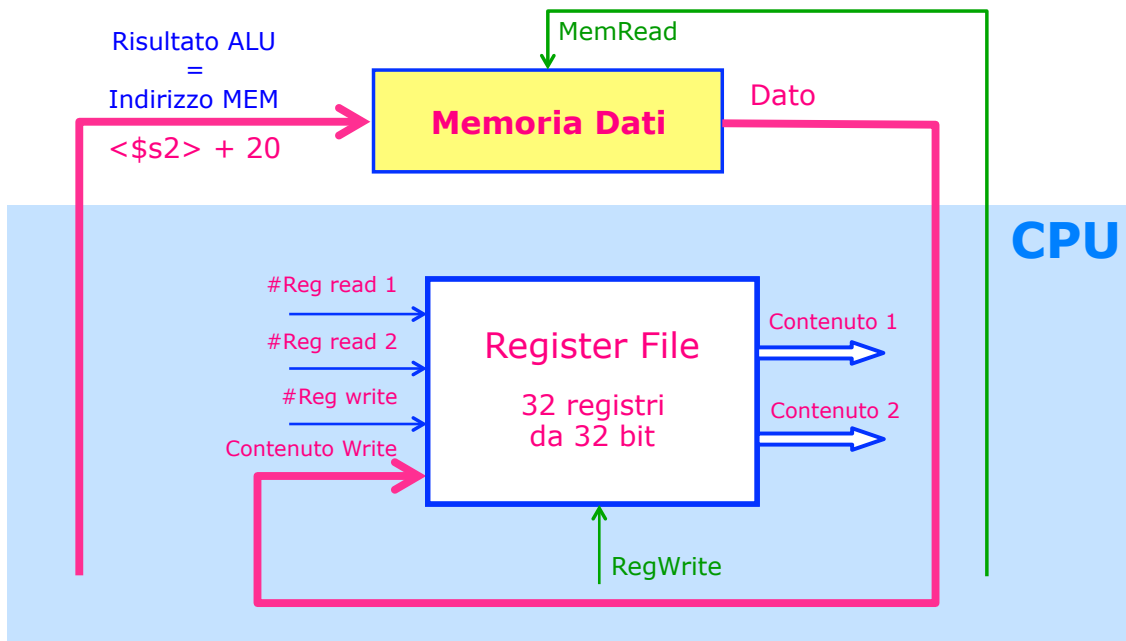


Datapath completo

istruzione `lw`:

8000: `lw $s1, 20($s2)`

6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
op	rs	rd	offset

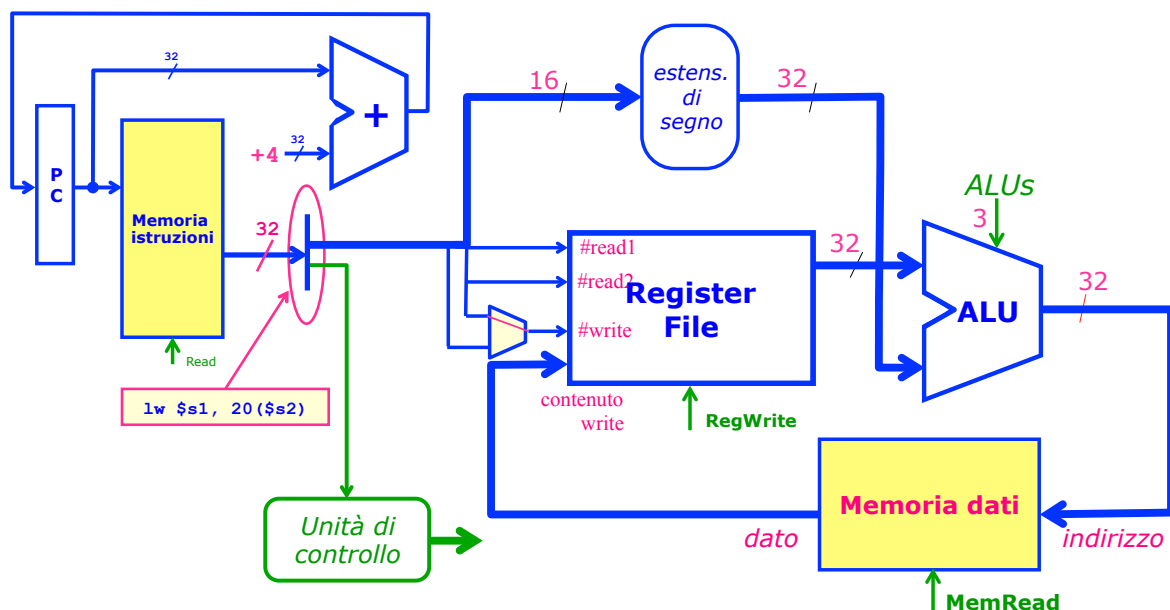




Esecuzione istruzione SW:

8000: sw \$s1, 20(\$s2)

6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
op	rs	rt	offset

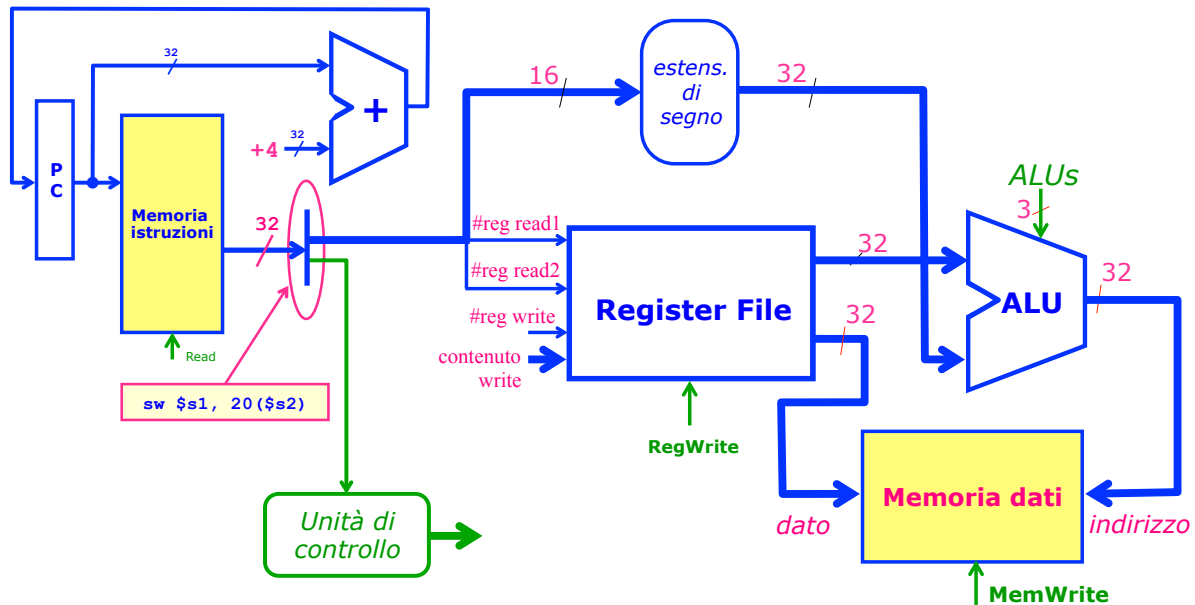

Sommario




- ❖ La CPU
- ❖ Sintesi di una CPU: fase di fetch
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni A/L di tipo R
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – trasf. memoria
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – salti (branch)
- ❖ Sintesi CPU complessiva



Istruzioni di tipo I: **branch**

beq \$s1, \$s2, 20

 

1. Calcolo dell'indirizzo di salto:

- calcolo dell' **offset in byte**: $offset * 4$ $20 = 5 * 4$: $101_2 \rightarrow 10100_2$
- somma dell'offset in byte al contenuto del Program Counter:

Program Counter:	0100 1000 0011 0001	1011 1011 1011 0100	+
Offset*4:	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0001 0100	=
Indirizzo salto:	0100 1000 0011 0001	1011 1011 1100 1000	


2. **BRANCH:**

- valutare l'uguaglianza e
- saltare se è vera.




Fase di esecuzione della **beq**

beq \$s1, \$s2, 20


 


Operazioni:

 - 1) Estensione dell'offset su 32 bit.
- 2) Moltiplicazione per 4 dell'offset.
- 3) Somma del PC con l'estensione del segno.
- 4) Controllo se il contenuto dei registri è uguale.




→ ci servono 2 ALU !!!

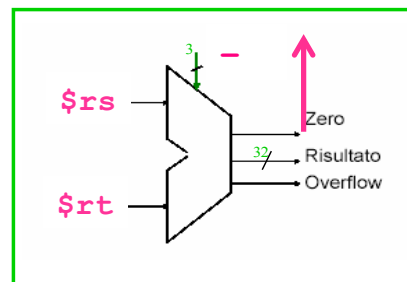 




Esecuzione istruzione **beq**:

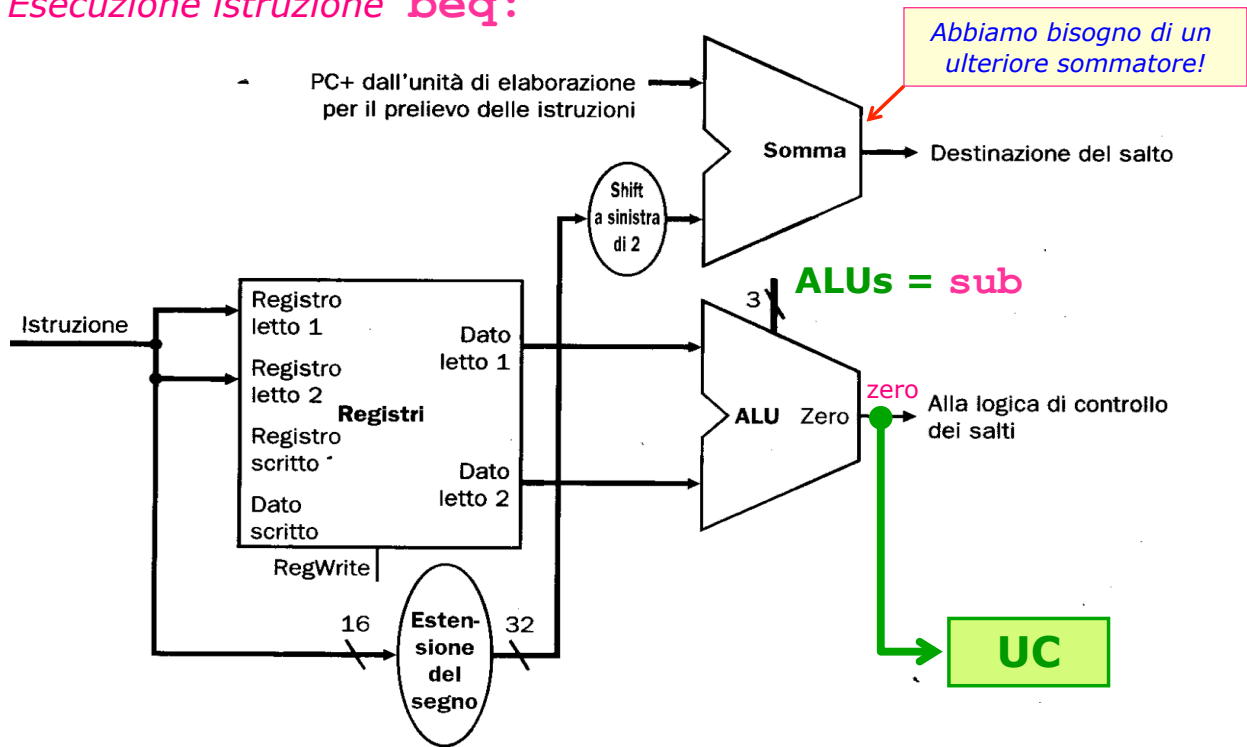

Esecuzione istruzione **beq**:

8000: beq \$1, \$3, 20

6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
4	1	3	5

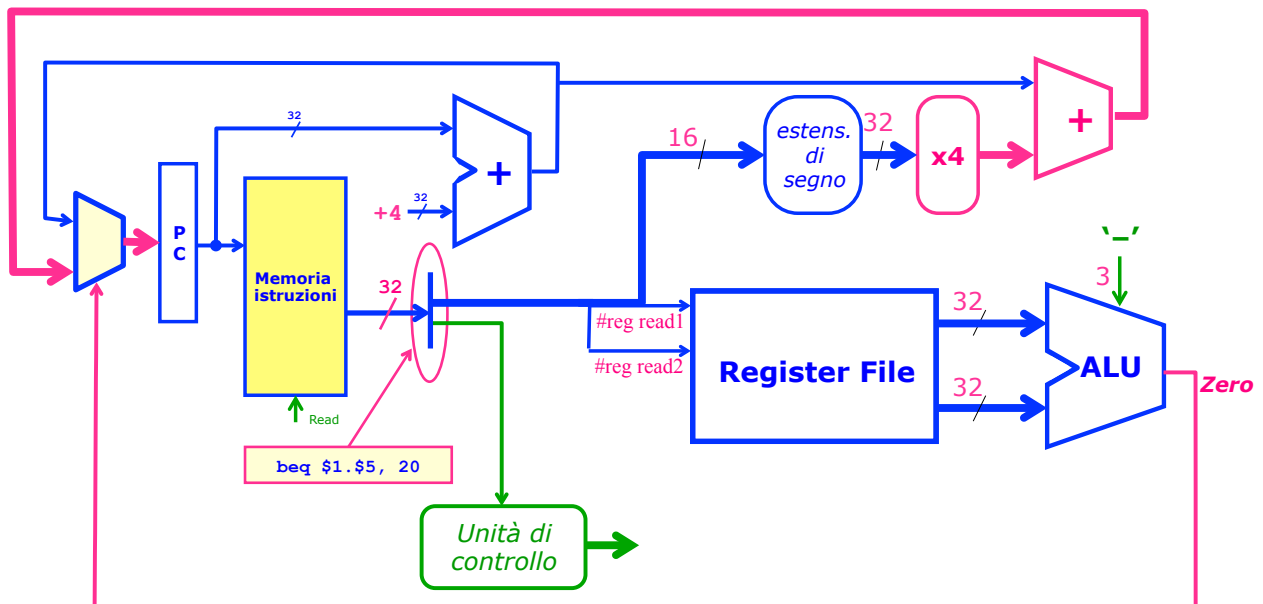



- ❖ La CPU
- ❖ Sintesi di una CPU: fase di fetch
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni A/L di tipo R
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – transf. memoria
- ❖ Sintesi CPU per le istruzioni di tipo I – salti
- ❖ Sintesi della CPU complessiva

ISA MIPS – tipi di istruzione: R, I (lw/sw, branch)



- I tre formati delle istruzioni sono:


31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
op	rs	rt	rd	shamt	funct
31-26	25-21	20-16	15-0		
35/43	rs	rt	offset		
31-26	25-21	20-16	15-0		
4	rs	rt	indirizzo		


- Campo op sempre contenuto nei primi 6 bit (in seguito, Op[5-0])
- Registri da leggere sempre rs e rt, di posizione 25-21 e 20-16
- Registro base per lettura/scrittura sempre rs, di posizione 25-21
- Offset sempre in posizione 15-0
- Registro destinazione rd (15-11) per istruzioni di tipo R, rt (20-16) per istruzioni lettura (necessario multiplexer)

- ❖ **CPU a singolo ciclo:** il ciclo di esecuzione di un'istruzione si compie in un unico ciclo di clock.
- ❖ tutte le unità funzionali coinvolte in un'istruzione vengono utilizzate contemporaneamente
- ❖ Ogni unità funzionale può essere utilizzata 1 sola volta durante un'istruzione.
- ❖ **Duplicazione Memoria:** Memoria dati e memoria istruzioni.
- ❖ **Triplicazione ALU:** 2 sommatori + 1 general purpose.
- ❖ Introduzione di **multiplexers**.

Schema generale

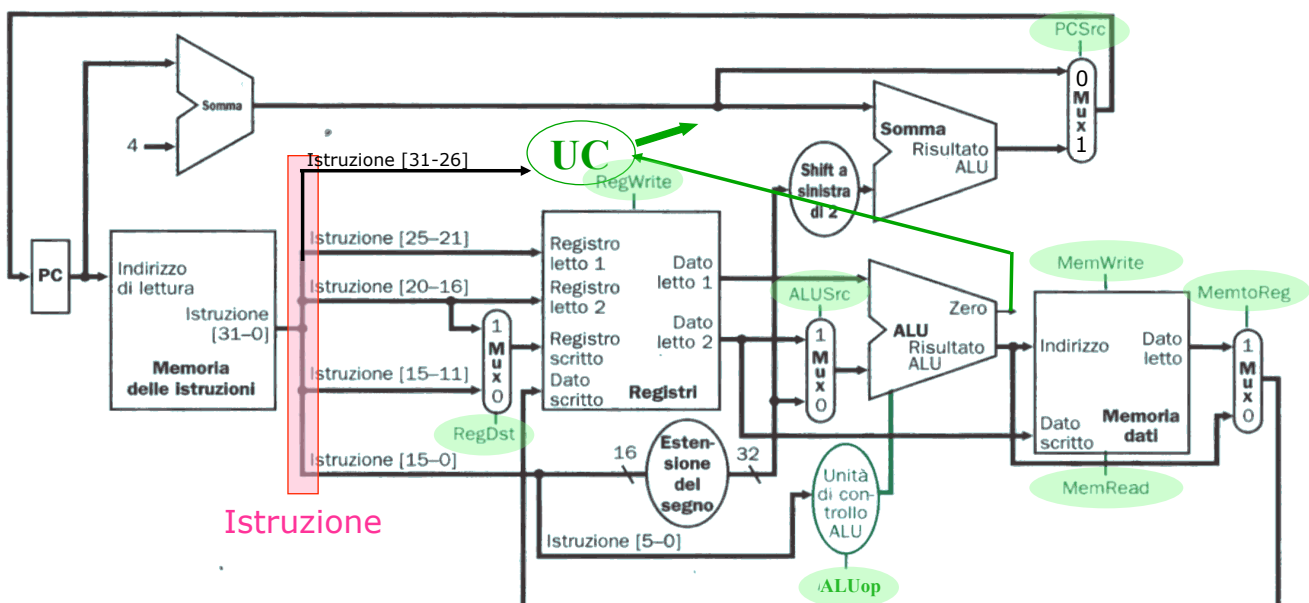- ❖ Esegue istruzioni di:
 - accesso a memoria: *lw/sw, tipo R, tipo I*
 - aritmetico-logiche: *beq*
 - branch: *beq*



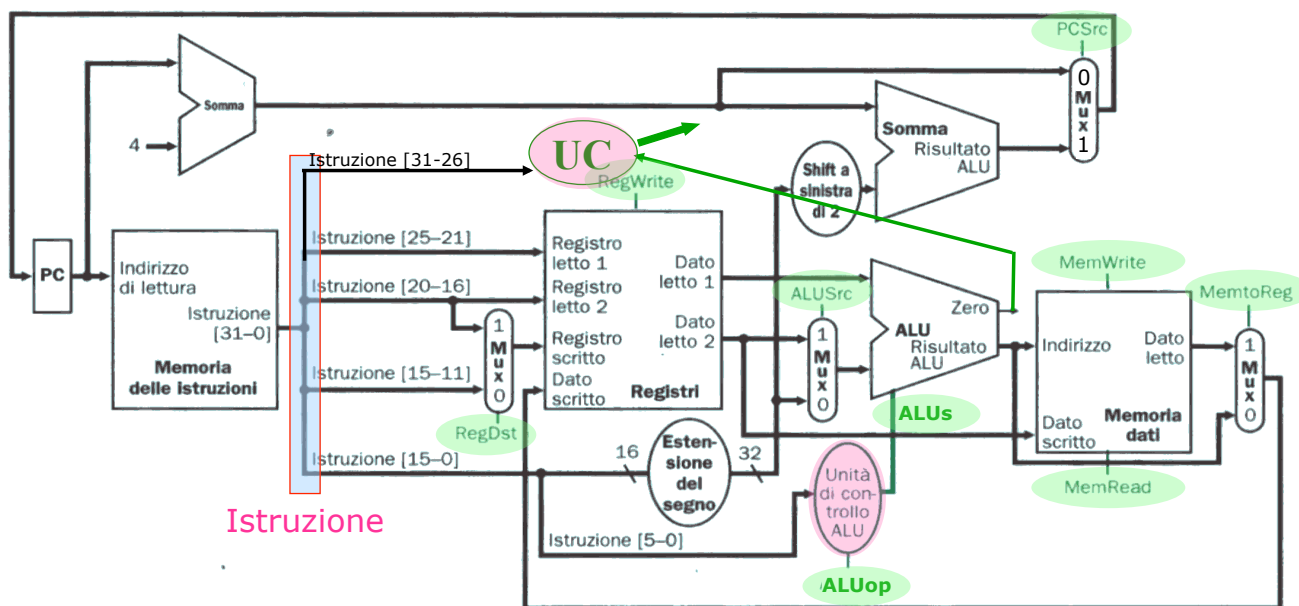

Unità di Controllo CPU: $Segnali_Controllo = f(Opcode)$
 Controllore della ALU: $ALUs = f(Opcode, funct)$

Sommario




- Unità di controllo:
- ❖ Controllore della ALU
- ❖ Unità di Controllo Principale



Sintesi UC-ALU:

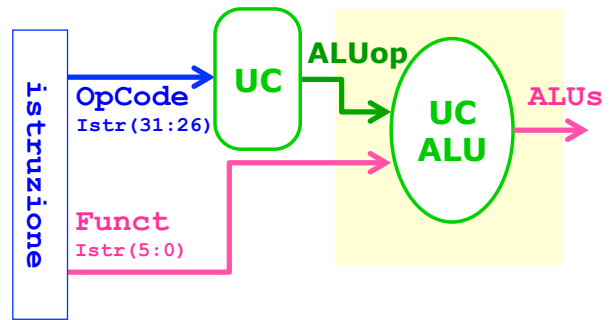- ❖ UC genera **ALUOp** in funzione dell'istruzione (**OpCode**)
- ❖ UC-ALU genera **ALUOp** in funzione di:
 - **OpCode**
 - **Funct**



Quali operazioni devono essere eseguite?

Istruz.	OpCode	Operaz. ALU	ALUOp
R	→ 000000	dipende da funct	10
lw	→ 100100	somma	00
sw	→ 100110	somma	00
beq	→ 000100	confronto → differenza	01

→ 3 classi distinte (2 bit → **ALUOp**)

Istr	ALUOp
R	10
lw/sw	00
beq	01

da implementare nella UC!


Controllo della ALU: sintesi segnale **ALUOp**



Sintesi del circuito logico:


$$\mathbf{ALUOp} = f(\mathbf{OpCode})$$

Istr	OpCode						ALUOp	
	5	4	3	2	1	0	1	0
lw	1	0	0	1	0	0	0	0
sw	1	0	1	1	0	0	0	0
beq	0	0	0	1	0	0	0	1
R	add	0	0	0	0	0	1	0
	sub	0	0	0	0	0		
	and	0	0	0	0	0		
	or	0	0	0	0	0		
	slt	0	0	0	0	0		

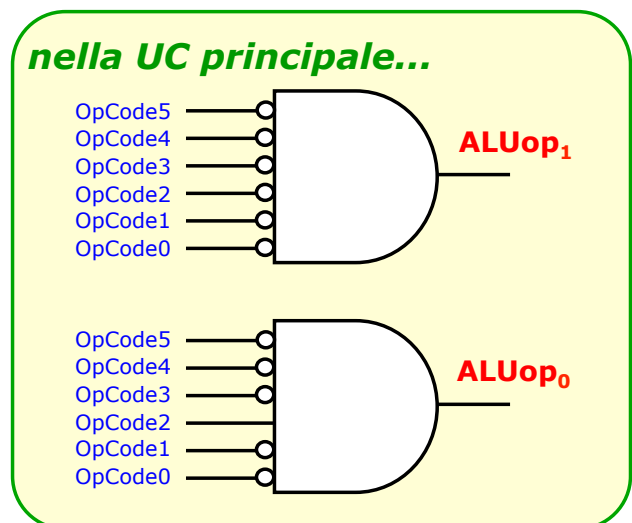

$$ALUOp_1 = \overline{OpCode5} \cdot \overline{OpCode4} \cdot \overline{OpCode3} \cdot \overline{OpCode2} \cdot \overline{OpCode1} \cdot \overline{OpCode0}$$
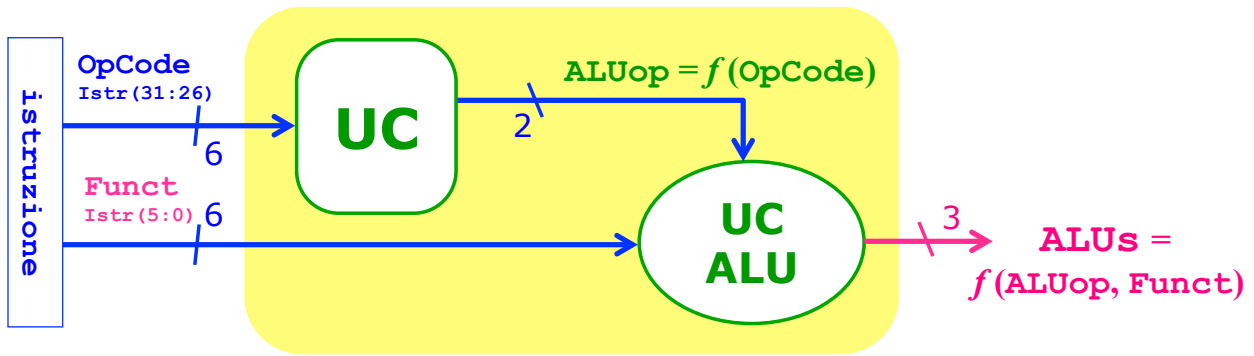
$$ALUOp_0 = \overline{OpCode5} \cdot \overline{OpCode4} \cdot \overline{OpCode3} \cdot OpCode2 \cdot \overline{OpCode1} \cdot \overline{OpCode0}$$



3 casi distinti:

1. **R**
2. **lw/sw**
3. **branch**

OpCode	ALUOp	ALUs
R	10	
lw/sw	00	+: 010
beq	01	-: 110

funct	ALUs
and	000
or	001
add	010
sub	110
slt	111

tipo R → ALUs dipende da funct

Controllo della ALU




$$ALUs = f(ALUOp, Funct)$$

Istr	OpCode						ALUOp (Ao)		Funct (f ₅ - f ₀)						ALUs		
	5	4	3	2	1	0	1	0	5	4	3	2	1	0	0	1	2
lw	1	0	0	1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	1	0
sw	1	0	1	1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	1	0
beq	0	0	0	1	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0
add	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
sub	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
and	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
or	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
slt	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1

$$ALUs_0 = \overline{Ao_1}Ao_0 + Ao_1\overline{Ao_0}(f_5\overline{f_4}\overline{f_2}f_1\overline{f_0}) \quad SOP$$

$$ALUs_1 = (\overline{Ao_1} + Ao_0)(\overline{f_5} + f_4 + f_3 + \overline{f_2} + f_1) \quad POS$$
 
$$ALUs_2 = Ao_1\overline{Ao_0}f_5\overline{f_4}(f_3\overline{f_2}\overline{f_1}f_0 + f_3\overline{f_2}f_1\overline{f_0}) \quad SOP$$






ALUs = $f(\text{ALUop}, \text{Funct})$

$$ALUs_0 = \overline{Ao_1}Ao_0 + Ao_1\overline{Ao_0}(f_5\overline{f_4}\overline{f_2}f_1\overline{f_0})$$

$$ALUs_1 = (\overline{Ao_1} + Ao_0)(\overline{f_5} + f_4 + f_3 + \overline{f_2} + f_1)$$
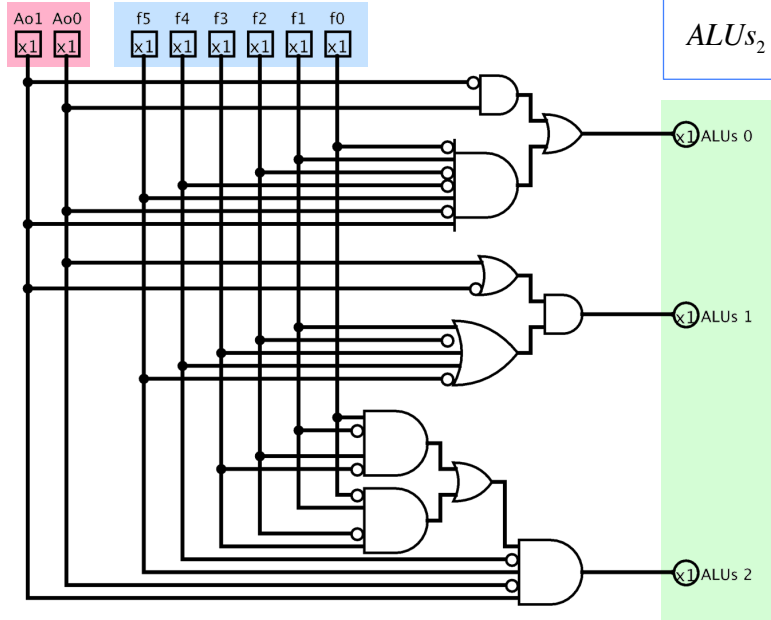
$$ALUs_2 = Ao_1\overline{Ao_0}f_5\overline{f_4}(\overline{f_3}f_2\overline{f_1}f_0 + f_3\overline{f_2}f_1\overline{f_0})$$




Sommario



Unità di controllo:

- ❖ Controllore della ALU
- ❖ Unità di Controllo Principale

Schema generale ($1w/sw + R + beq$)

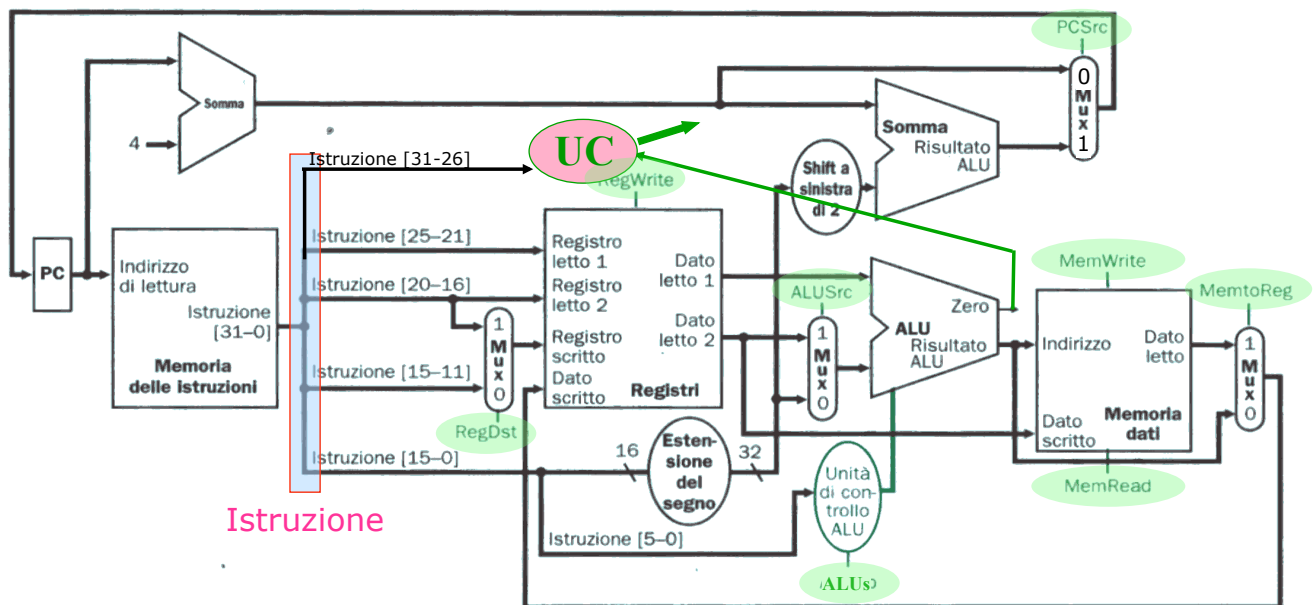

Unità di Controllo CPU:
 Controllore della ALU:

$$\text{Segnali_Controllo} = f(\text{Opcode})$$

$$\text{ALUs} = f(\text{Opcode}, \text{funct})$$

Segnali di controllo CPU



Sintesi UC principale:



Segnali di selezione:

Segnale	Effetto quando vale 0	Effetto quando vale 1
RegDst	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11)	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (bit 20-16)
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dal campo offset (estesa a 32 bit)	Il secondo operando della ALU proviene dalla II porta di lettura del Register File
PCSrc	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola l' indirizzo di salto
MemtoReg	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla ALU	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla memoria

Segnali di comando:

Segnale	Effetto quando vale 0	Effetto quando vale 1
RegWrite	Nessuno	Nel registro specificato su #RegWrite viene scritto il valore all'ingresso: ContenutoWrite
MemRead	Nessuno	Comando di lettura della memoria dati
MemWrite	Nessuno	Comando di scrittura della memoria dati



Sintesi segnali di controllo – Tabella di verità

Istr	OpCode	Reg Dst	ALU src	Mem toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	ALU op	Branch
R	000000	0	1	0	1	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	1	1	0	00	0
sw	101011	x	0	x	0	0	1	00	0
beq	000100	x	1	x	0	0	0	01	1

Gestione del branch: (beq)

- ❖ Relazione tra **PCSrc** e **Branch**:

$$PCSrc = Branch \text{ AND } [condiz. salto verificata]$$



UC principale: Segnali di controllo



Tabella di sintesi UC principale:

Ingressi: **OpCode**, **ALU.zero**

Uscite: segnali di controllo CPU

Ingressi			Uscite							
Istr	OpCode	ALU: Zero	Reg Dst	ALU src	Mem toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALU op
R	000000	x	0	1	0	1	0	0	0	10
lw	100100	x	1	0	1	1	1	0	0	00
sw	101100	x	x	0	x	0	0	1	0	00
beq	000100	1	x	1	x	0	0	0	1	01

$$RegDst = OpCode2$$

$$ALUsrc = \text{not}(OpCode5)$$

$$MemtoReg = OpCode2$$

$$MemWrite = OpCode3$$

$$MemRead = OpCode5 \cdot \text{not}(OpCode3)$$

$$Branch = OpCode2 \cdot \text{not}(OpCode5)$$

$$PCsrc = Branch \cdot ALUzero$$

$$RegWrite = \text{not}(OpCode2) + OpCode5 \cdot \text{not}(OpCode3)$$



❖ Sul nostro ISA ridotto:

$\text{RegDst} = \text{OpCode2}$

$\text{ALUsrc} = \text{not}(\text{OpCode5})$

$\text{MemtoReg} = \text{OpCode2}$


$\text{MemWrite} = \text{OpCode3}$

$\text{MemRead} = \text{OpCode5} \cdot \text{not}(\text{OpCode3})$


$\text{Branch} = \text{OpCode2} \cdot \text{not}(\text{OpCode5})$

$\text{PCsrc} = \text{Branch} \cdot \text{ALUzero}$

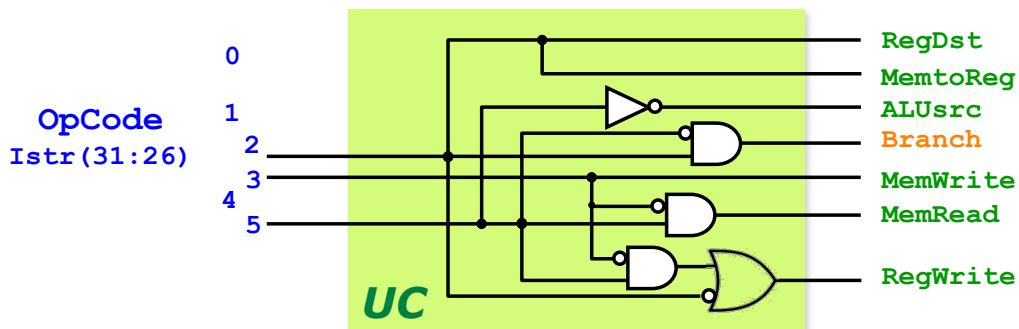$\text{RegWrite} = \text{not}(\text{OpCode2}) + \text{OpCode5} \cdot \text{not}(\text{OpCode3})$



CPU Singolo Ciclo + UC

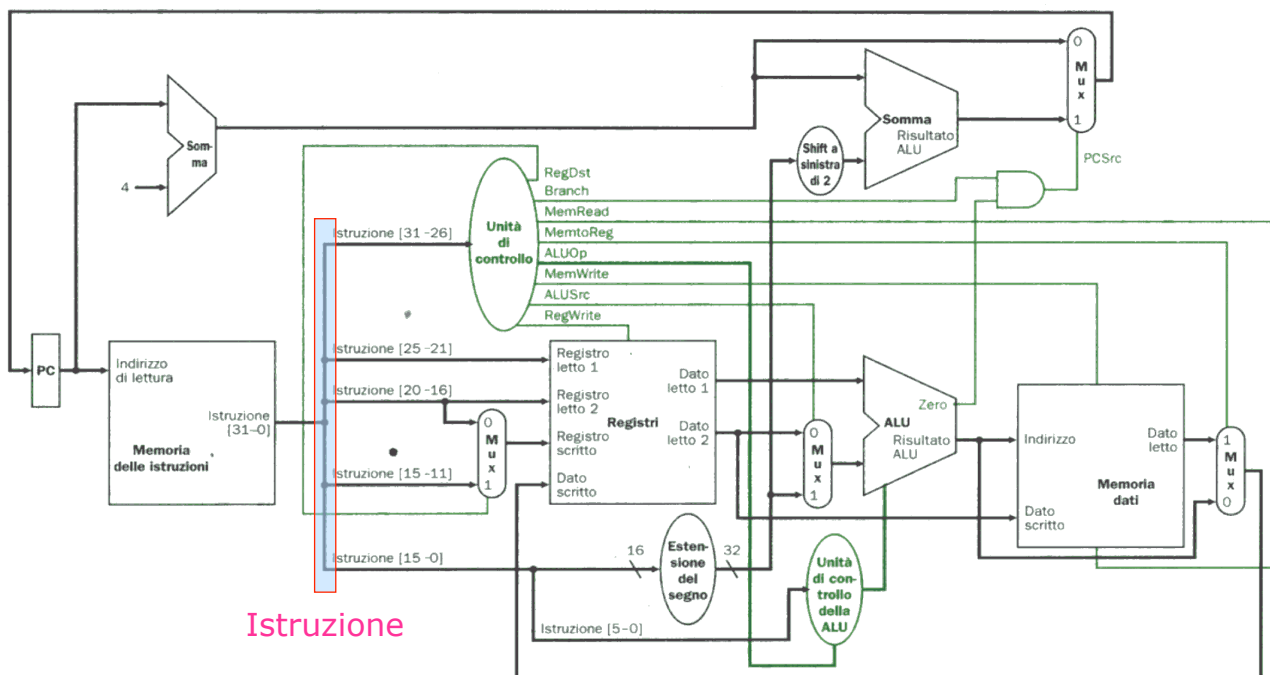


© Patterson, Hennessy

L'istruzione **jump** (formato J)




Formato J (jump)

 

❖ Indirizzo di salto costruito in due passi:

- Costruzione **parte bassa** indirizzo (28 bit): **addr** = indirizzo*4 = [ind.|00]
- Determinazione dell'indirizzo di salto: **PC** ← [**PC(31:28)** | **addr**]

j 80040 :

 

Segnali di controllo





Segnale	Effetto quando è 0	Effetto quando è 1
RegDst	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11)	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (bit 20-16)
RegWrite	Nessuno	Nel registro specificato su #RegWrite viene scritto il valore all'ingresso: ContenutoWrite
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dal campo offset (estesa a 32 bit)	Il secondo operando della ALU proviene dalla II porta di lettura del Register File
PCSrc	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola l'indirizzo di salto
MemRead	Nessuno	Comando di lettura della memoria dati
MemWrite	Nessuno	Comando di scrittura della memoria dati
MemtoReg	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla ALU	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla memoria

Jump	PC viene impostato a PC+4 oppure all'indirizzo destinazione della branch	PC viene impostato al valore ottenuto dal campo dato della jump
------	--	--

Opcode(**j**): **2** (000010)
 
$$Jump = \overline{O_5} \cdot \overline{O_4} \cdot \overline{O_3} \cdot \overline{O_2} \cdot O_1 \cdot \overline{O_0}$$




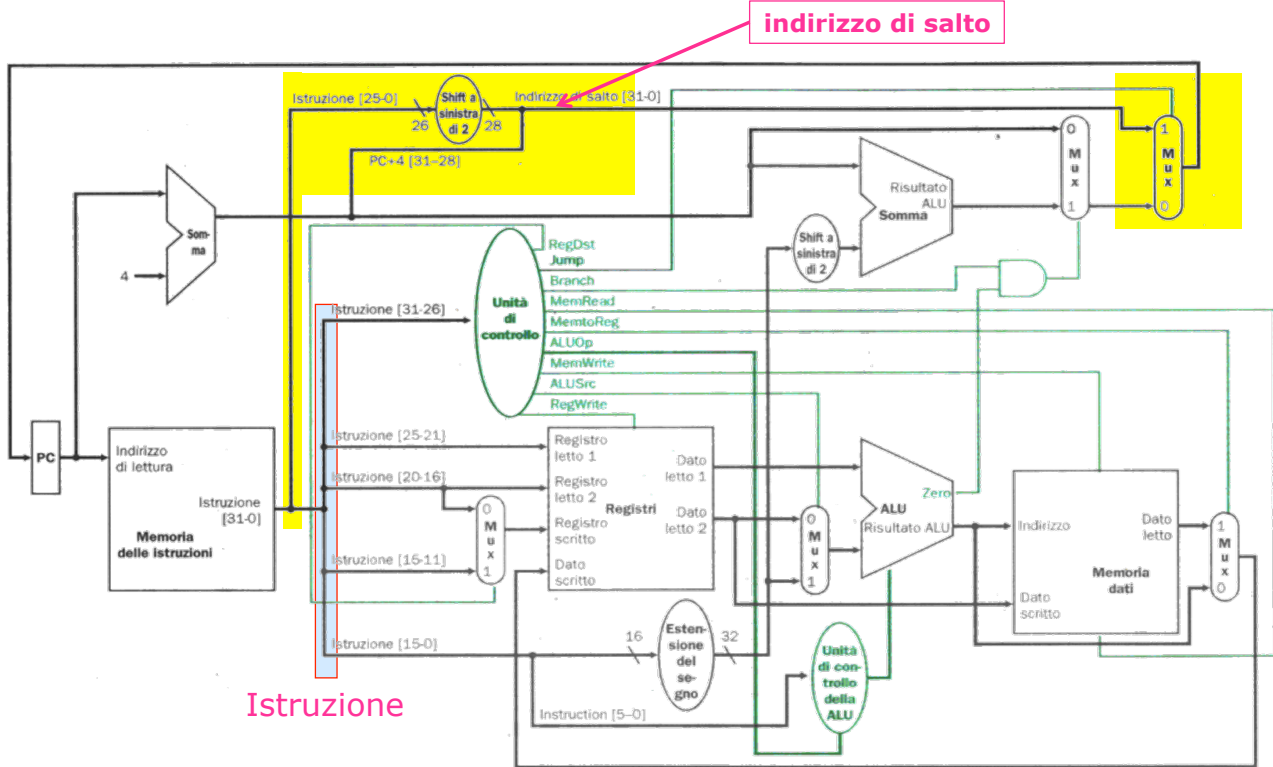


CPU a Ciclo singolo



❖ CPU a CICLO SINGOLO:

 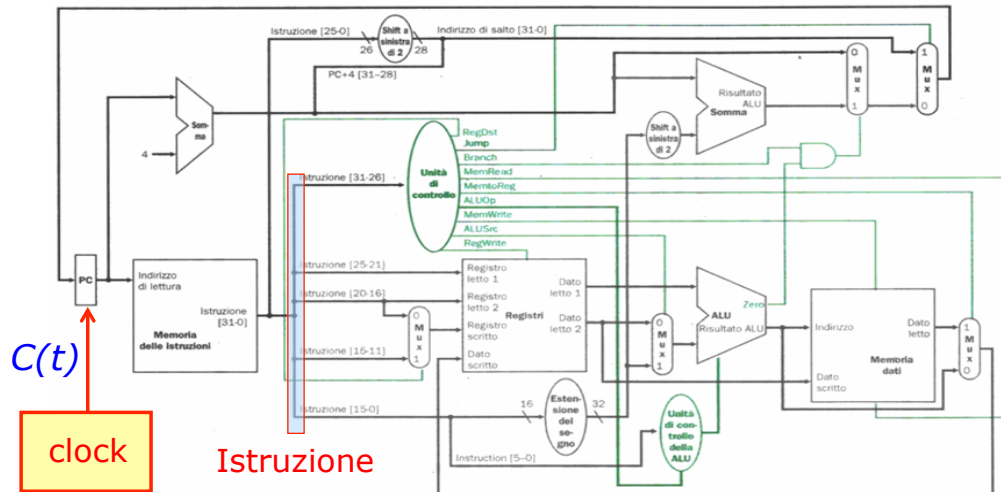
Ad ogni ciclo di clock viene eseguita un'istruzione completa.





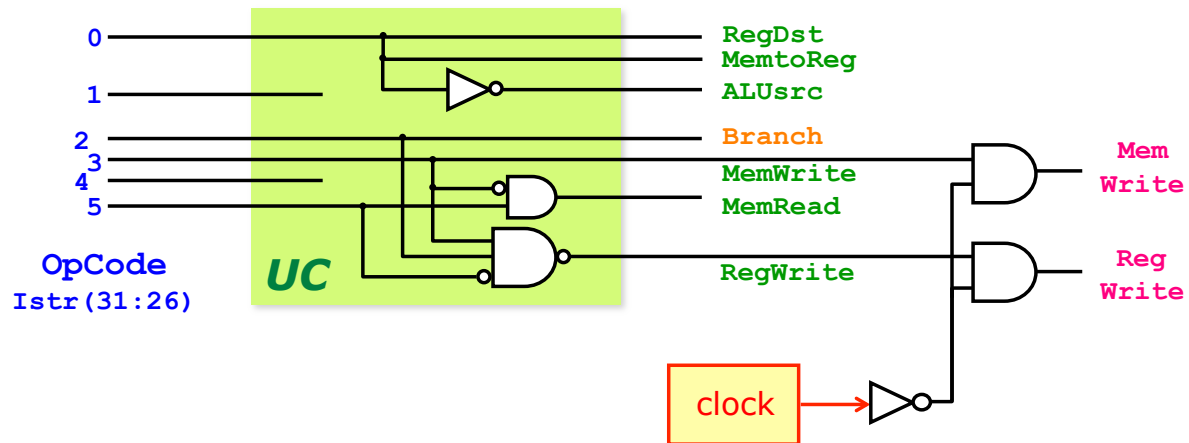Problemino di sincronizzazione...

- ❖ **RegWrite** e **MemWrite** devono agire (memorizzare) con un minimo di **ritardo** rispetto all'inizio dell'istruzione (fase di fetch)
- ❖ Li sincronizzo sul fronte di discesa del clock (→ metà periodo)



Segnali di controllo del Data-path



Esempio di arricchimento del Set Istruzioni

- ❖ Aggiungiamo l'istruzione: **addi** (OpCode: 8)

Istr	OpCode	Reg Dst	ALU src	Mem toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALU op
R	000000	0	1	0	1	0	0	0	10
addi	001000	1	0	0	1	0	0	0	00
lw	100100	1	0	1	1	1	0	0	00
sw	101100	x	0	x	0	0	1	0	00
beq	000100	x	1	x	0	0	0	1	01



Tabella di sintesi UC principale, con aggiunta di: addi

Ingressi: OpCode, ALU.zero

Uscite: segnali di controllo CPU

Ingressi			Uscite							
Istr	OpCode	ALU: Zero	Reg Dst	ALU src	Mem toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALU op
R	000000	x	0	1	0	1	0	0	0	10
addi	001000	x	1	0	0	1	0	0	0	00
lw	100100	x	1	0	1	1	1	0	0	00
sw	101100	x	x	0	x	0	0	1	0	00
beq	000100	1	x	1	x	0	0	0	1	01

I segnali modificati sono sottolineati:

RegDst = OpCode2+OpCode3

ALUsrc = not(OpCode2+OpCode3)

MemtoReg = OpCode3

MemWrite = OpCode2 · OpCode3

MemRead = OpCode5 · not(OpCode3)

Branch = OpCode2 · not(OpCode5)

PCsrc = Branch · ALUzero

RegWrite = not(OpCode2) + not(OpCode3) · OpCode5

Esercizi di riepilogo



Si traduca il seguente frammento di codice Assembly MIPS in linguaggio macchina, formato esadecimale, calcolando prima i valori esadecimali **N1** e **N2** che permettono di saltare esattamente all'indirizzo indicato in ciascun commento.

```
0x12345678: beq $s0, $s4, N1    # salta a: 0x12345660
              j N2          # salta a: 0x10203040
```

beq: PC contiene: 0x1234567C (PC+4)
si vuole saltare a: 0x12345660

Operazione: **0x1234567C + N1 (in byte) = 0x12345660** → **N1 = -0x1C (-28₁₀)**
N1 = -(0x1C) = (in complemento a 2, su 16 bit) = 0xFFE4

Istruzione: **N1** va espresso **in words (non in bytes)** → **N1/4 = -710 = 0xFFF9**
| 000100 | 10000 | 10100 | 1111 1111 1111 1001 | → **0x1214FFF9**

j: PC punta a: 0x12345680 (PC+4)

si vuole saltare a: 0x10203040 → PC(31:28)=0x1: non cambia → OK!

N2 = 0x0203040 (su 28 bit)

Istruzione: N2 va espresso in words: | 2 | N2/4 |


→ | 000010 | 00 0000 1000 0000 1100 0001 0000 | (00) → **0x08080C10**

Esercizi di riepilogo



Evidenziare, nel seguente schema di CPU, i valori all'ingresso ed all'uscita di ogni ALU ed i valori di ogni segnale di controllo, supponendo che la CPU esegua l'istruzione:

0x300: lw \$2, 16(\$1)

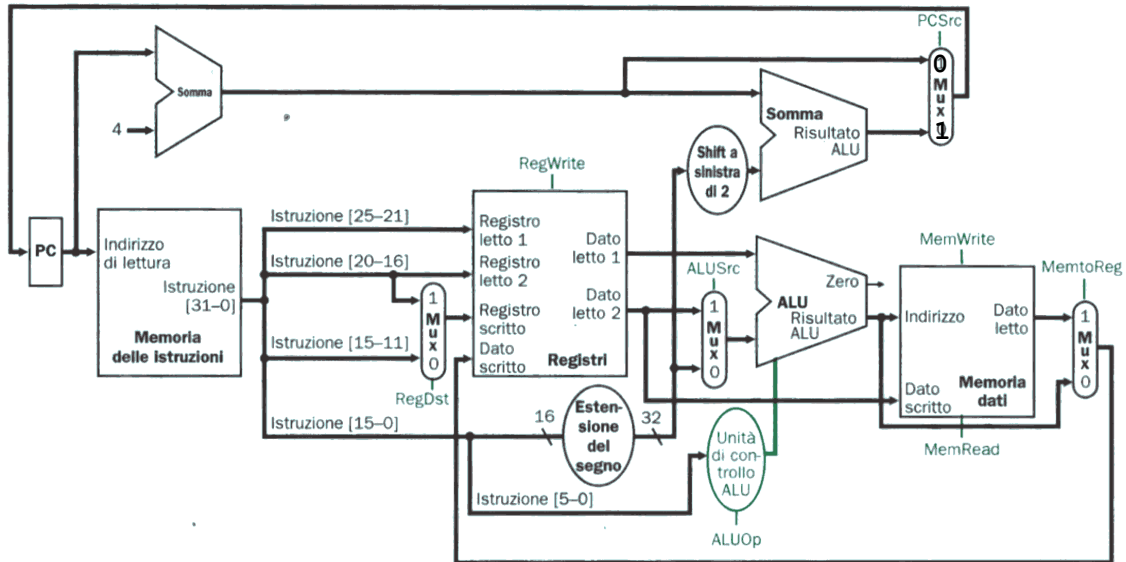

Esercizi di riepilogo



Evidenziare, nel seguente schema di CPU, i valori all'ingresso ed all'uscita di ogni ALU ed i valori di ogni segnale di controllo, supponendo che la CPU esegua l'istruzione:

0x300: lw \$2, 16(\$1)

