



Architetture degli elaboratori II

Docenti: Alberto Borghese, Federico Pedersini
Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Milano

Turno 2 (Cognomi G-Z)
Prof. Federico PEDERSINI
pedersini@di.unimi.it



Architetture Elaboratori II (6 CFU)

Orario lezioni turno B (G-Z):

- ❖ mercoledì 10.30-12.30 Aula **G12** (via Golgi)
- ❖ venerdì 10.30-12.30 Aula **G21** (via Golgi)

Laboratorio:

Turno B (G-Z): venerdì 13:30 – 15:30 Aula **309**

Orario di ricevimento:

- ❖ durante il corso: dopo le lezioni
- ❖ resto dell'anno: su appuntamento

Modalità d'esame:

- Prova scritta + prova orale
- Progetto di laboratorio: **progetto in Assembly MIPS**



MATERIALE DIDATTICO

❖ **Appunti + slide**

- Slide delle lezioni: homes.dsi.unimi.it/~pedersin/AE-INF.html
- Le slide da sole NON BASTANO!

❖ **Testo di riferimento:**

Edizione originale:

D.A. Patterson, J.L. Hennessy,
"Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface",
Morgan Kaufmann, 2005.

Edizione in italiano:

D.A. Patterson, J.L. Hennessy,
"Struttura e Progetto dei Calcolatori",
Zanichelli, 2006

Obiettivo del corso



MISSIONE: capire come funziona un elaboratore elettronico

LEZIONE

Fondamenti di elettronica digitale

- Algebra di Boole
- Logica combinatoria
- Macchine sequenziali
- La CPU

Il linguaggio del calcolatore

- Programmazione Assembly
- Linguaggio macchina

Come funziona un calcolatore moderno

- Strutture di CPU evolute
- memorie (cache)
- I/O (bus, interrupt e DMA, ...)
- Architetture moderne (multiprocessore, multicore, GPU)

LABORATORIO

I.
Progettazione di circuiti digitali

LOGISIM: ambiente di progettazione e simulazione di circuiti digitali
<http://sourceforge.net/projects/circuit/>

II.
Programmazione CPU in Assembly

SPIM: ambiente di simulazione elaboratore con CPU MIPS32
<http://spimsimulator.sourceforge.net>


Architettura degli Elaboratori II

Lezione 1

CPU a ciclo multiplo

Proff. A. Borghese, F. Pedersini
 Dipartimento di Informatica
 Università degli Studi di Milano



La CPU a singolo ciclo, completa

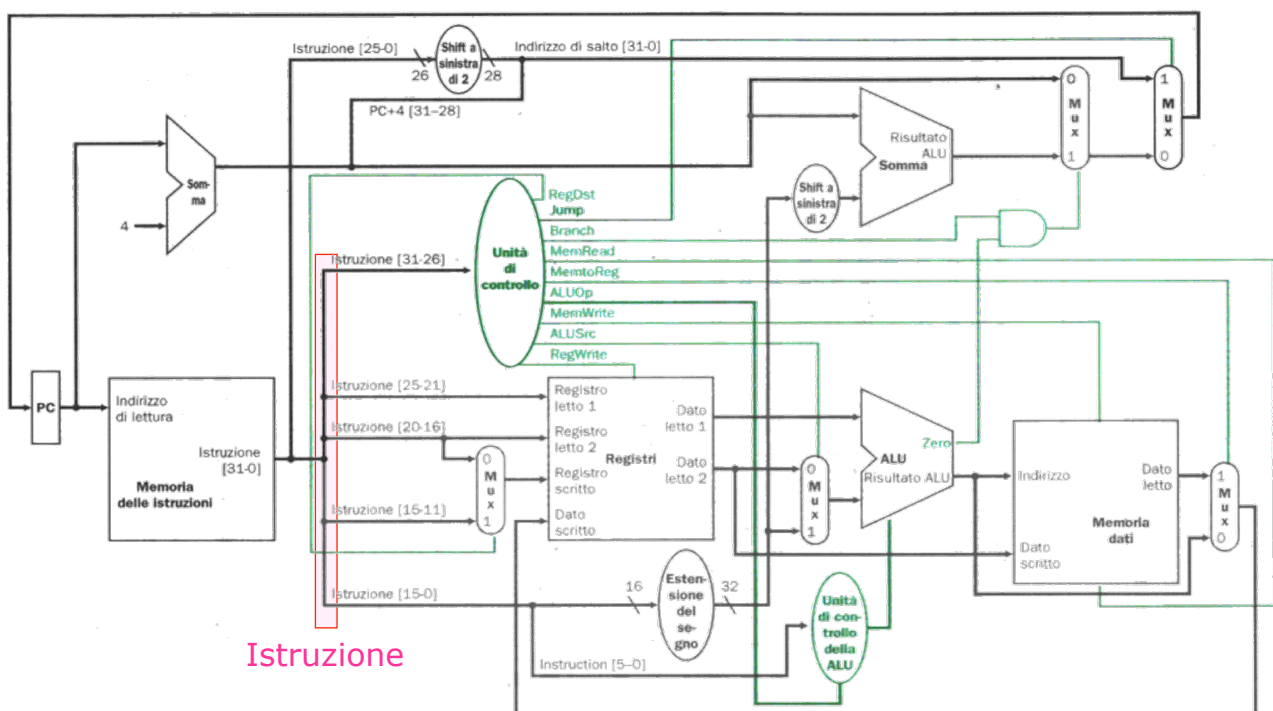

Istruzione

❖ CPU a CICLO SINGOLO:

 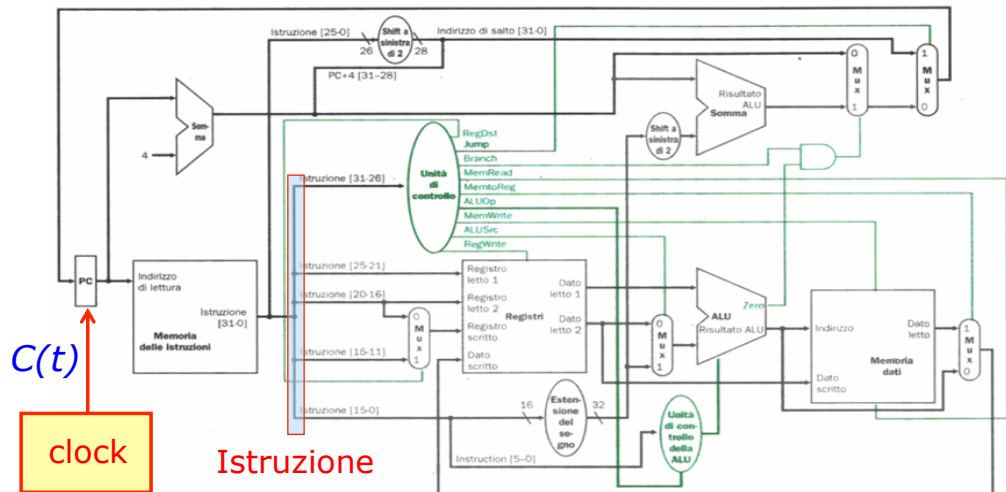Ad ogni ciclo di clock viene eseguita un'istruzione completa.



CPU singolo ciclo: caratteristiche

Peculiarità: **semplicità**, di struttura e di funzionamento

- Il segnale di **CLOCK** viene fornito solo al registro **Program Counter**
- L' **Unità di Controllo** è una **rete combinatoria**


Vantaggi:

- Semplicità circuitale e di funzionamento
- Velocità di esecuzione, fissato T_c : **1 istruzione / ciclo di Clock**

Limiti:

- Utilizzo **non efficiente** delle risorse (3 ALU, 2 memorie) utilizzate più volte:
 - **Memoria Istruzioni** in fase di fetch, **memoria Dati** in fase di accesso memoria (**lw, sw**)
 - **ALU PC** (fetch), **ALU branch** (decodifica), **ALU principale** operazioni/test (esecuzione)
- **Tutte le istruzioni**, semplici o complesse, **durano** sempre T_c

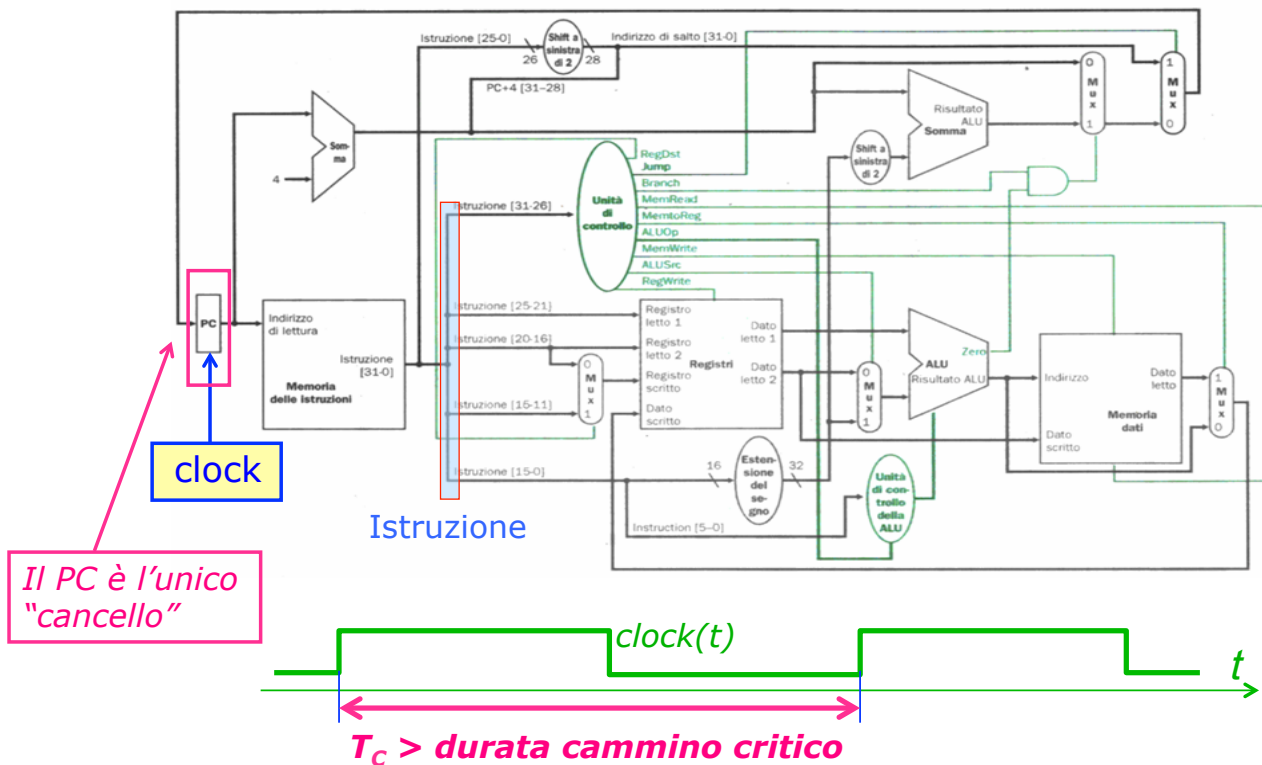T_c è dimensionato sul cammino critico dell'istruzione che dura di più



Qual è il **cammino critico** della **CPU singolo ciclo**?


Ogni istruzione ha un **datapath** differente
 ➔ **cammino critico** differente:

- **Aritmetico/Logica** (tipo R o I)
- Lettura da memoria (**lw**)
- Scrittura in memoria (**sw**)
- Salto condizionato (**beq**)
- Salto incondizionato (**j**)

Cammino critico della CPU: quello massimo!




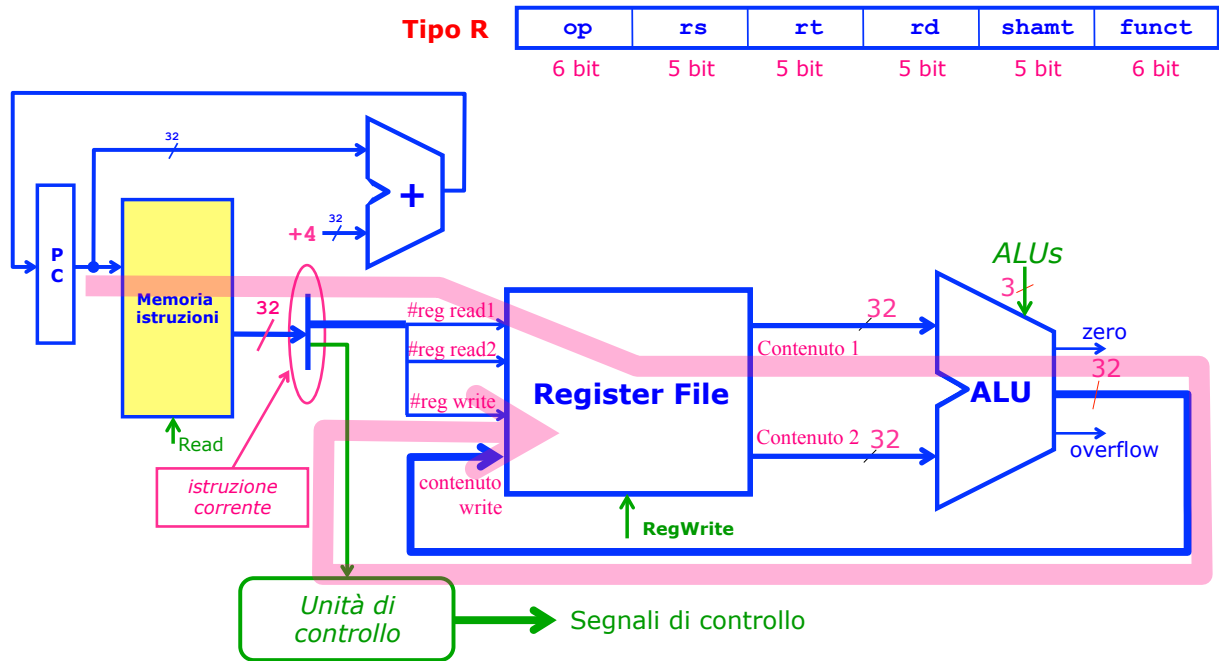DATAPATH: istruzione *aritmico/logica* tipo R:



DATAPATH: istruzione *lw*:

8000: *lw \$s1, 20(\$s2)*

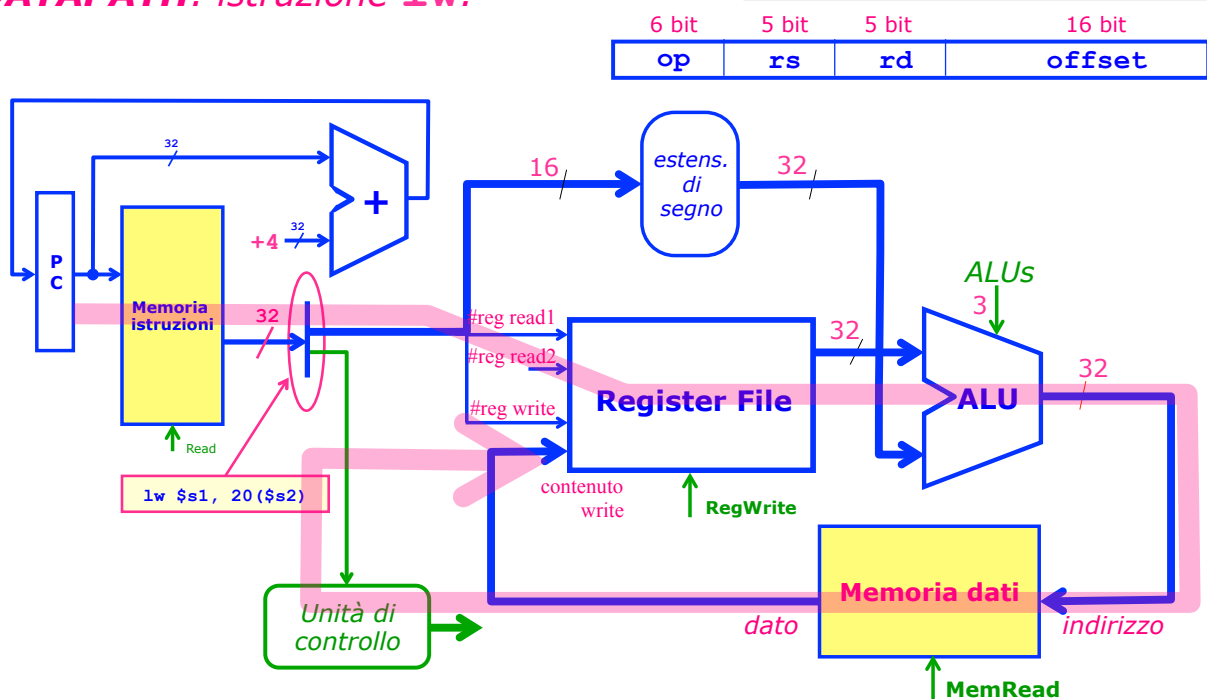




DATAPATH: istruzione SW:

8000: sw \$s1, 20(\$s2)


6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
op	rs	rt	offset

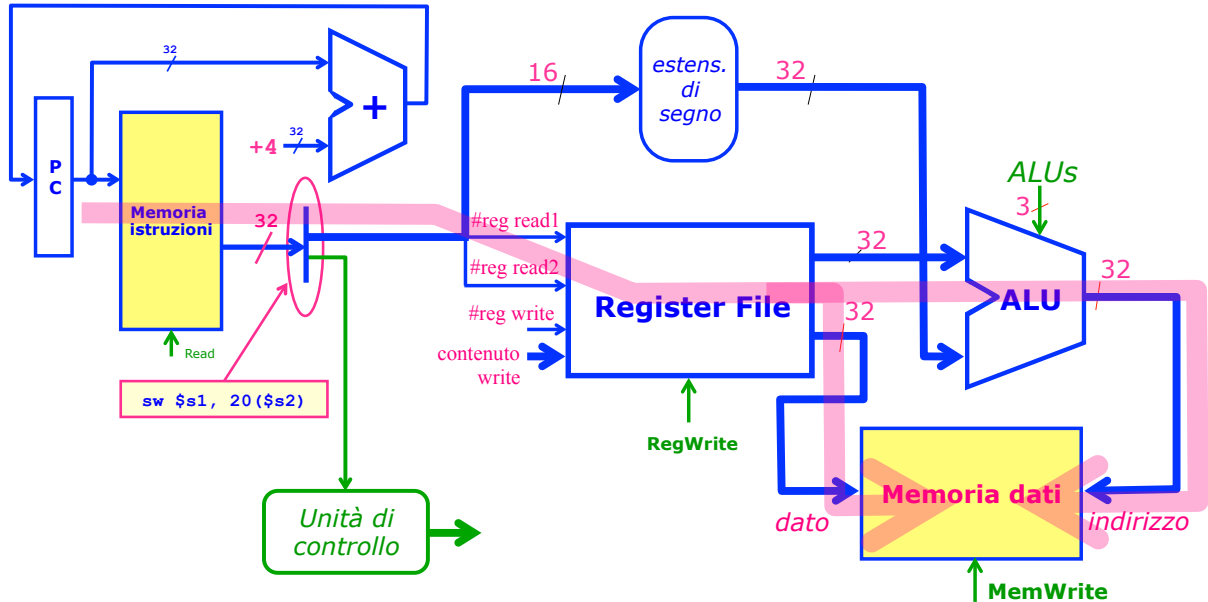

Circuito di esecuzione: beq




DATAPATH: istruzione beq:

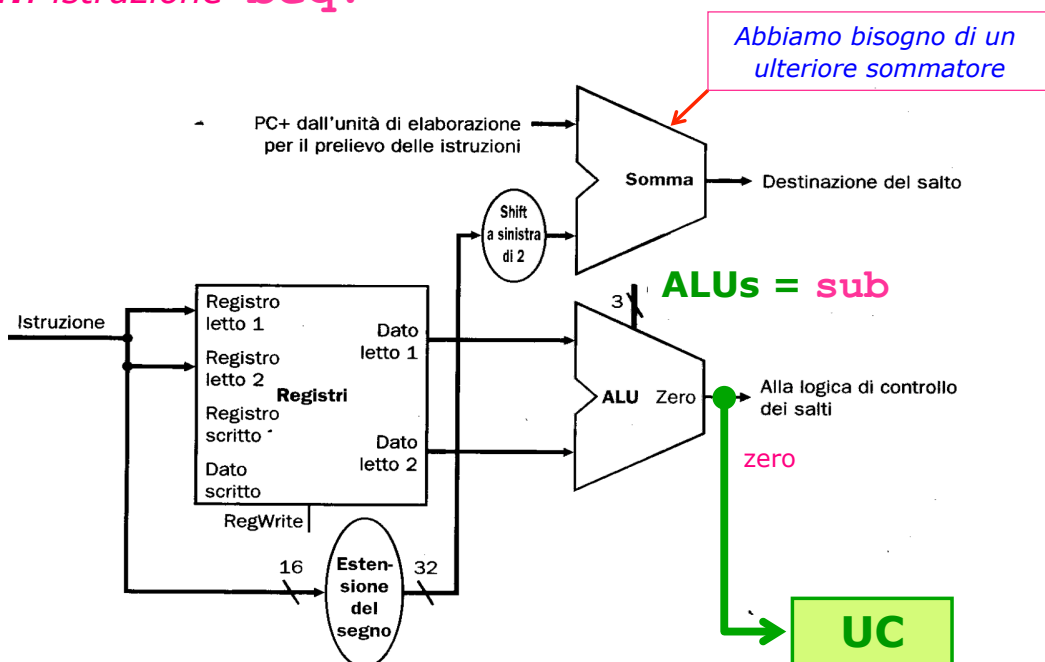



DATA PATH: istruzione **j**:

Cammino critico molto breve (**1 MUX!**)

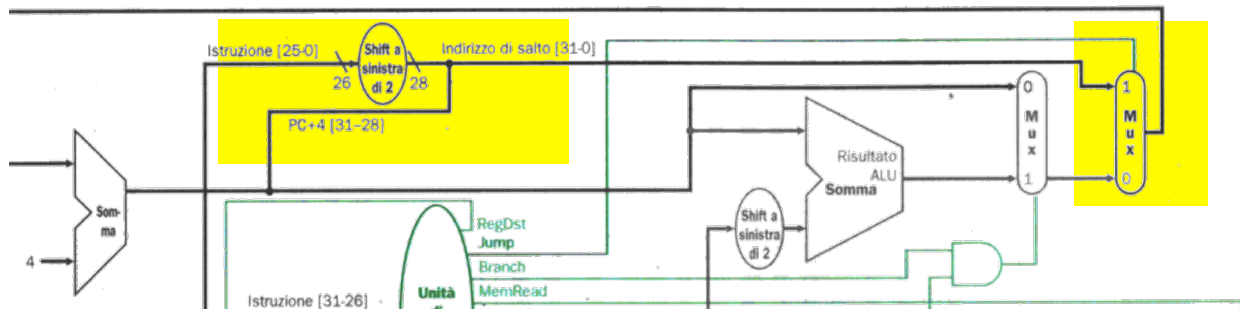

Esecuzione in un singolo ciclo di clock



- ❖ La **durata** del ciclo di **clock** T_C va dimensionata sul **caso peggiore**
 - istruzione di maggior durata
 - percorso logico più lungo (**cammino critico**)
 - **Accesso memoria: 2 ns** **ALU e sommatori: 2 ns**
 - **lettura/scrittura registri: 1 ns** **decodifica: 2 ns**
 - tempi trascurabili per gli altri elementi della CPU
 - componenti indipendenti possono lavorare in parallelo

Istruzione	Memoria istruzioni (fetch)	Lettura registri (decodifica)	Operazioni ALU	Accesso Memoria Dati	Write-back nel RF	Totale
Tipo R	2	2	2	0	1	7 ns
lw	2	2	2	2	1	9 ns
sw	2	2	2	2	0	8 ns
beq	2	2	2	0	0	6 ns
j	2	2	0	0	0	4 ns

Percorso più lungo: caricamento da memoria – lw



- ❖ Nella CPU a singolo ciclo la **durata delle istruzioni è costante**, e pari alla durata **massima** necessaria
- ❖ La durata delle istruzioni è maggiore della durata teorica media
 - In alcuni casi (caso II) decisamente maggiore della media pesata sulla durata delle istruzioni

La CPU a singolo ciclo è **inefficiente** (c'è uno spreco di tempo)

Istruzione:	lw	sw	beq	j	R	fp (add)	fp (mul)	Durata MAX	Durata media
Durata effettiva	9 ns	8 ns	6 ns	4 ns	7 ns	12 ns	20 ns		
Caso I	24%	12%	18%	2%	44%			9 ns	7.36 ns
Caso II (con FPU)	31%	21%	5%	2%	27%	7%	7%	20 ns	8.98 ns



Soluzione: **CPU a ciclo multiplo**

Idea di base: si spezza l'istruzione in **più passi parziali**

- ciascun passo parziale impiega lo stesso tempo.
- ❖ in un ciclo di clock viene eseguito un singolo passo parziale di istruzione (non l'intera istruzione)
- ❖ le istruzioni possono durare un numero diverso di cicli di clock
- ❖ **Conseguenze:**
 - Diventa possibile **riutilizzare le unità funzionali**, in cicli di clock diversi
 - Necessità di **registri di memoria temporanea**: devono memorizzare lo stato delle unità funzionali, cioè l'informazione che può servire ai passi successivi.
 - L'unità di controllo diventa una FSM.
 - ✦ Nella CPU a singolo ciclo era una Rete Combinatoria



CPU multi-ciclo:

Ogni istruzione dura **solo il numero di cicli di clock necessario**

- Durata effettiva = media pesata della durata delle istruzioni
- La CPU multi-ciclo consente una riduzione del tempo di esecuzione
- Dipende dal tipo di programma (frequenza delle diverse categorie di istruzione)

<i>Istruzione:</i>	lw	sw	beq	j	R	fp (add)	fp (mul)	Durata MAX	Durata media
Durata effettiva	9 ns	8 ns	6 ns	4 ns	7 ns	12 ns	20 ns		
Caso I	24%	12%	18%	2%	44%			9 ns	7.36 ns
Caso II (con FPU)	31%	21%	5%	2%	27%	7%	7%	20 ns	8.98 ns


Ciclo di esecuzione di un'istruzione



Passi parziali = fasi del ciclo di esecuzione istruzioni

- ❖ Le diverse fasi del ciclo di esecuzione vengono eseguite in momenti diversi, in successione
- ❖ L'esecuzione di ogni istruzione richiederà da 3 a 5 cicli di clock

Totale:
3 ÷ 5 cicli clock

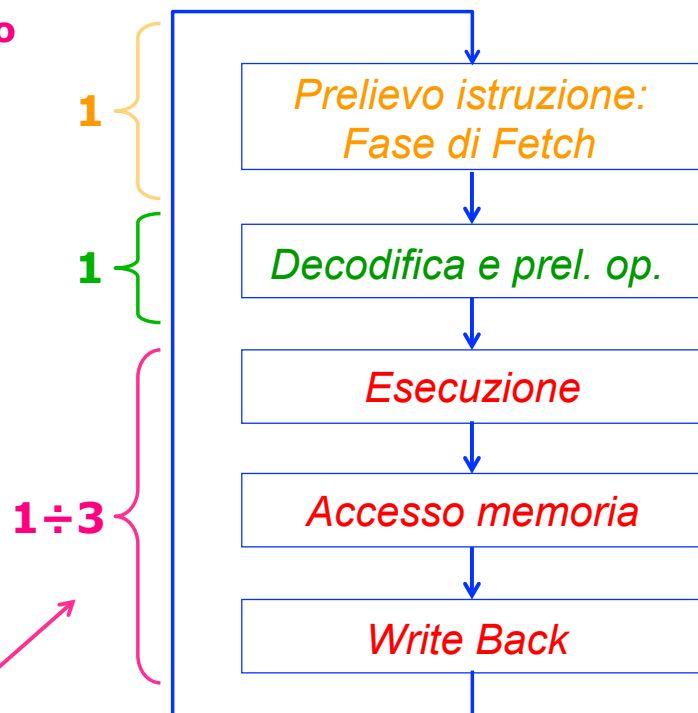



CPU Multi-ciclo – Idea di progetto:

- ❖ Progetto ogni singola fase in modo che avvenga in un ciclo di clock
- ❖ devo organizzare il passaggio di informazioni alla fase successiva:
 - devo "memorizzare informazioni per il futuro"
 - ho bisogno di **registri di transizione**
- ❖ (posso **riutilizzare una risorsa in tempi diversi!**)

Circuito della **fase di fetch multi-ciclo (fase 1)**




Fase di **FETCH**:

Cosa cambia?

- ❖ Devo memorizzare l'istruzione → **IR: Instruction Register**
- ❖ **Clock** differenti per **PC** e **IR**
- ❖ Comando esplicito **MemRead** per la **memoria istruzioni**
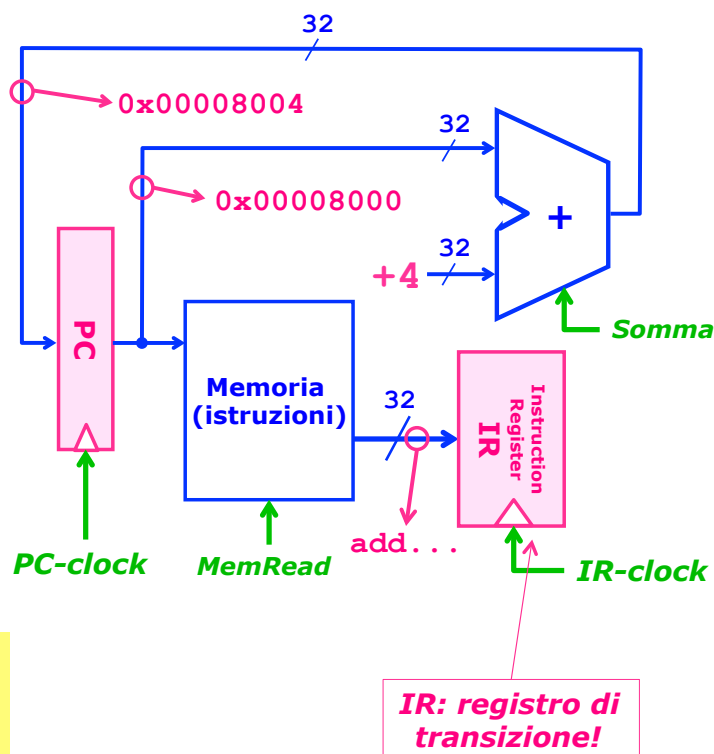
```
8000:  add $s1, $s2, $s3
8004:  sub $s4, $s1, $t1
.....
```



Fasi successive al FETCH:


Dalla fase successiva a quella di Fetch, consideriamo la situazione istruzione per istruzione:

- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni A/L
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni lw/sw
- ❖ Esecuzione multi-ciclo dei salti

Decodifica e lettura dei registri (**fase 2**)

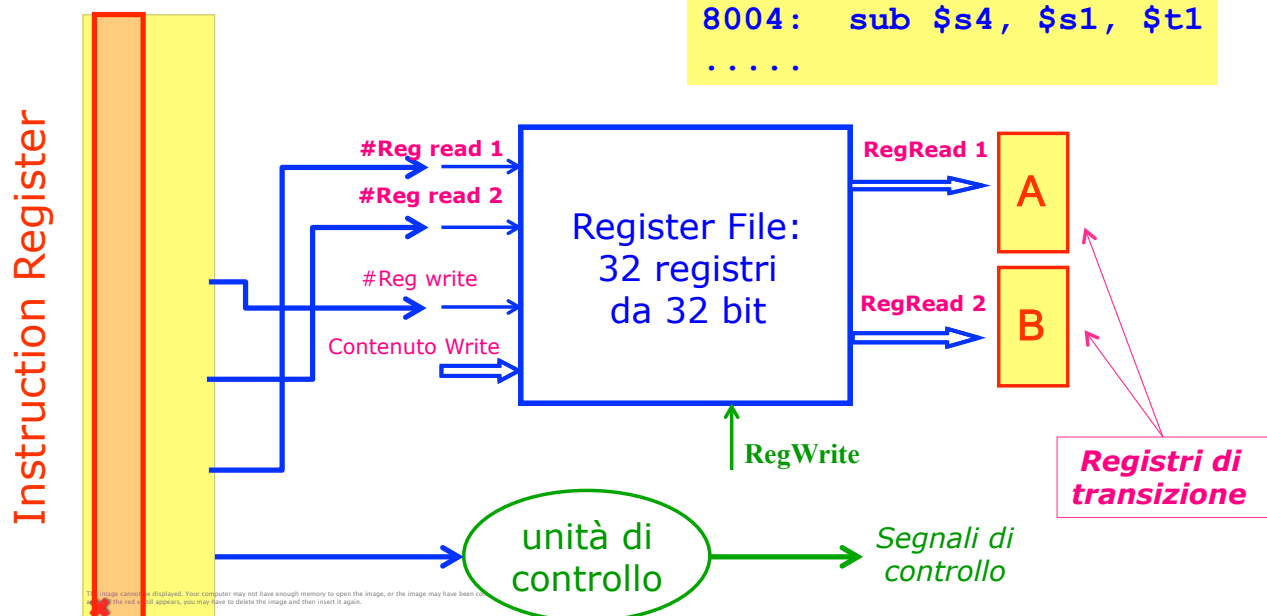1. Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
2. Leggo il contenuto dei registri.


```
8000:  add $s1, $s2, $s3
8004:  sub $s4, $s1, $t1
.....
```






Fase di esecuzione A/L – tipo R (fase 3)

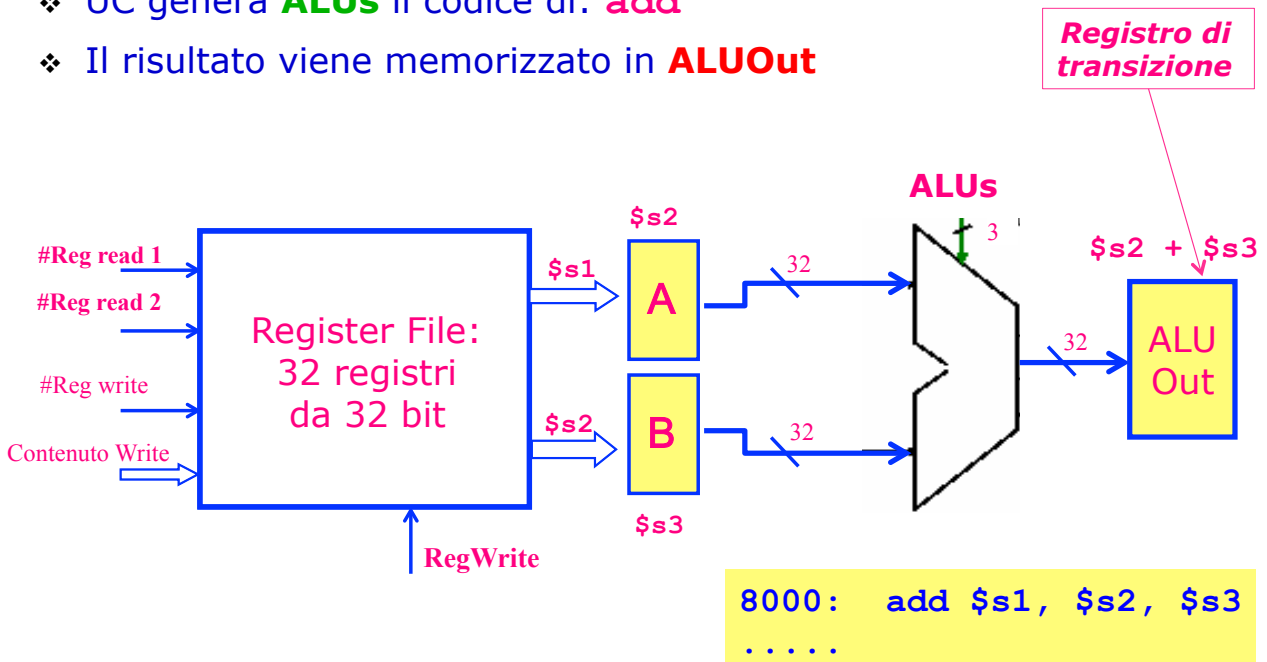- ❖ Il contenuto dei registri **A** e **B** viene mandato all'ALU
- ❖ UC genera **ALUs** il codice di: **add**
- ❖ Il risultato viene memorizzato in **ALUOut**




Fase di esecuzione A/L – tipo I (fase 3)

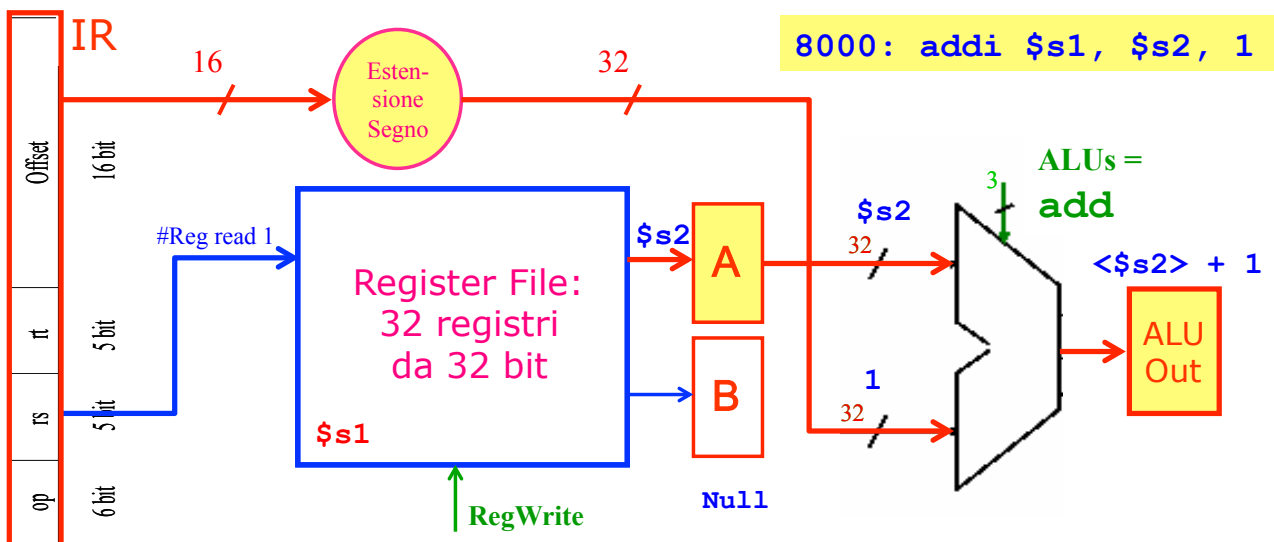- ❖ Il contenuto di **A** e l' **immediato** (su 32 bit) arrivano all'ALU
- ❖ UC genera **ALUs** il codice di: **add**
- ❖ Il risultato viene memorizzato in **ALUOut**



- ❖ Il contenuto di **ALUOut** viene mandato alla porta di scrittura del **RF**
- ❖ UC genera il segnale di: **RegWrite**

TOTALE – tipo R: 4 cicli di CLOCK

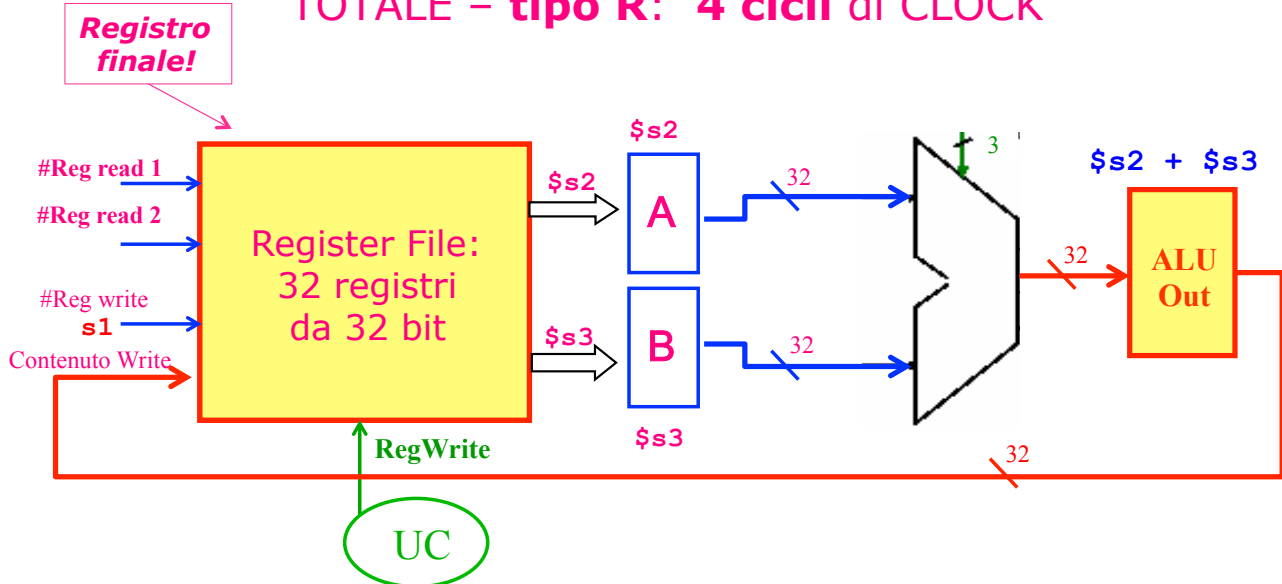

Sommario

Fasi successive al FETCH:


Dalla fase successiva a quella di Fetch, consideriamo la situazione istruzione per istruzione:

- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni A/L
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni **lw/sw**
- ❖ Esecuzione multi-ciclo dei salti




Decodifica e lettura dei registri (fase 2): tipo I

1. Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
2. Leggo il contenuto dei registri.

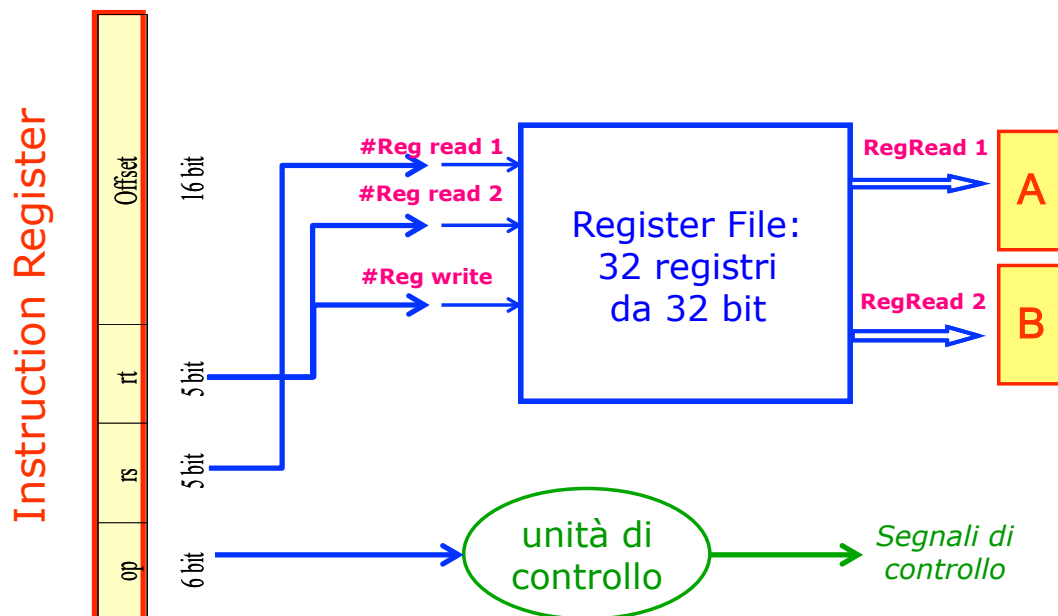

Fase 3: esecuzione (tipo I: lw)

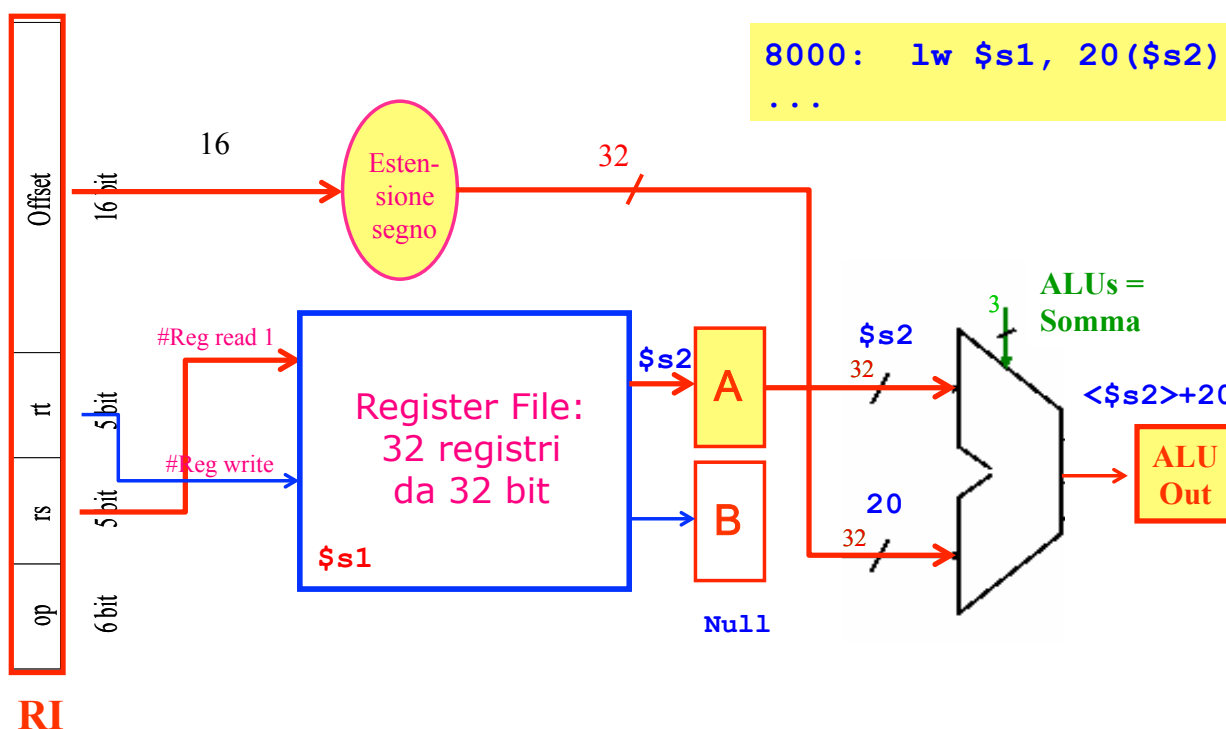


lw – Lettura memoria + write-back (fase 4,5)



FASE 4:

ALUOut → Mem → MDR

```
8000: lw $s1, 20($s2)
...
```

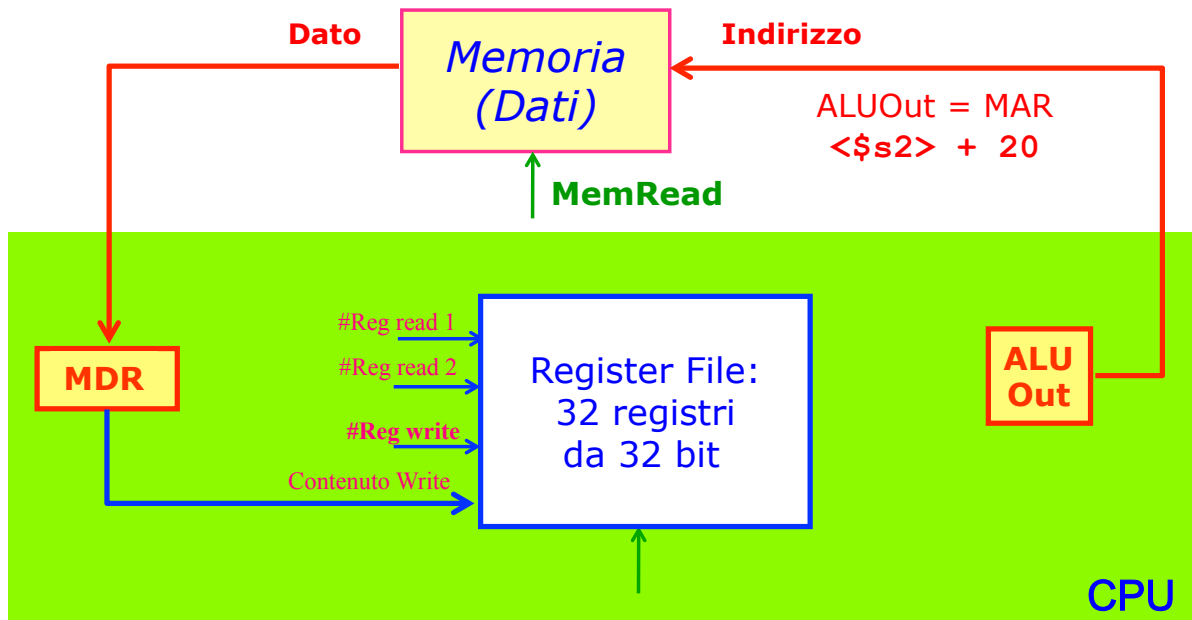


lw – Lettura memoria + write-back (fase 4,5)



FASE 5: MDR → RegFile

TOTALE: 5 CC


```
8000: lw $s1, 20($s2)
...
```

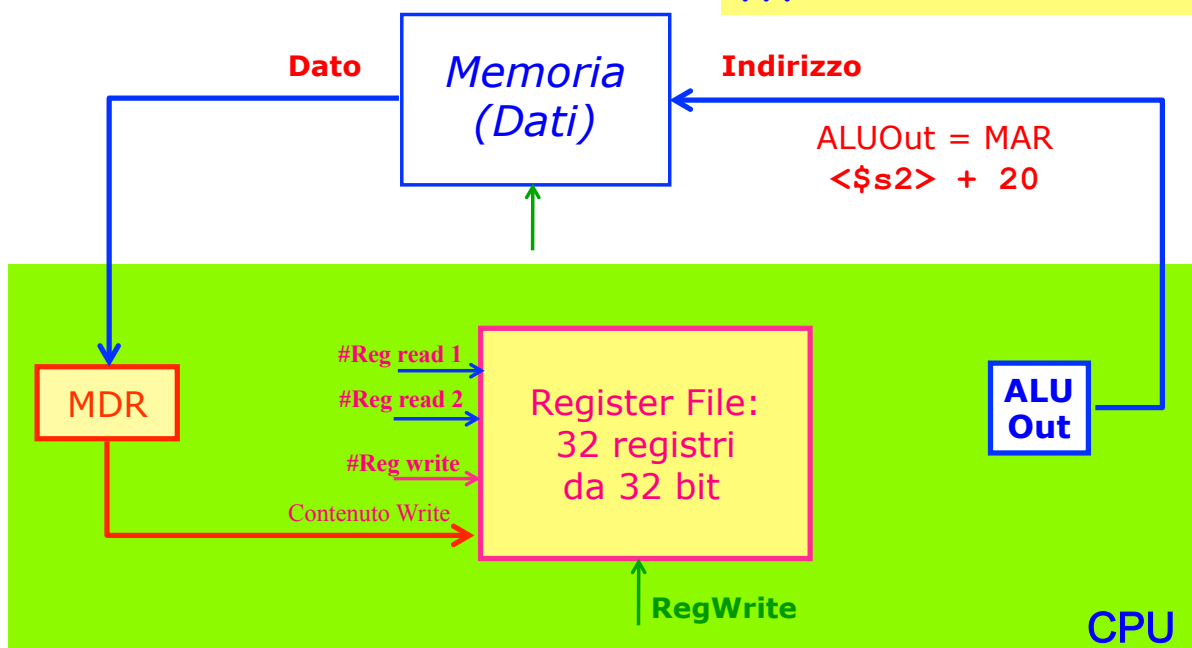



sw: Fase 3: esecuzione (tipo I)


```
8000: sw $s1, 20($s2)
...
```

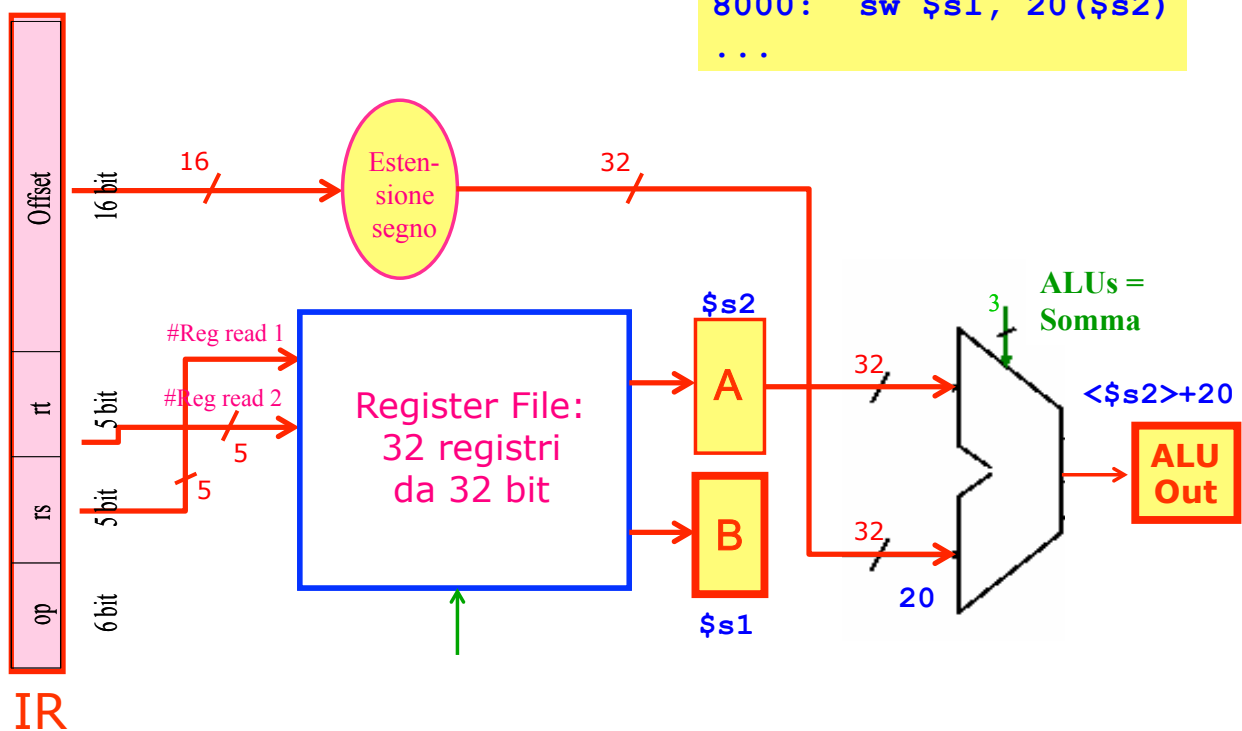

sw : Scrittura nella memoria

- 1. ALUOut → Mem || MDR → Mem
- TOTALE: 4 CC**

```
8000: lw $s1, 20($s2)
...
```

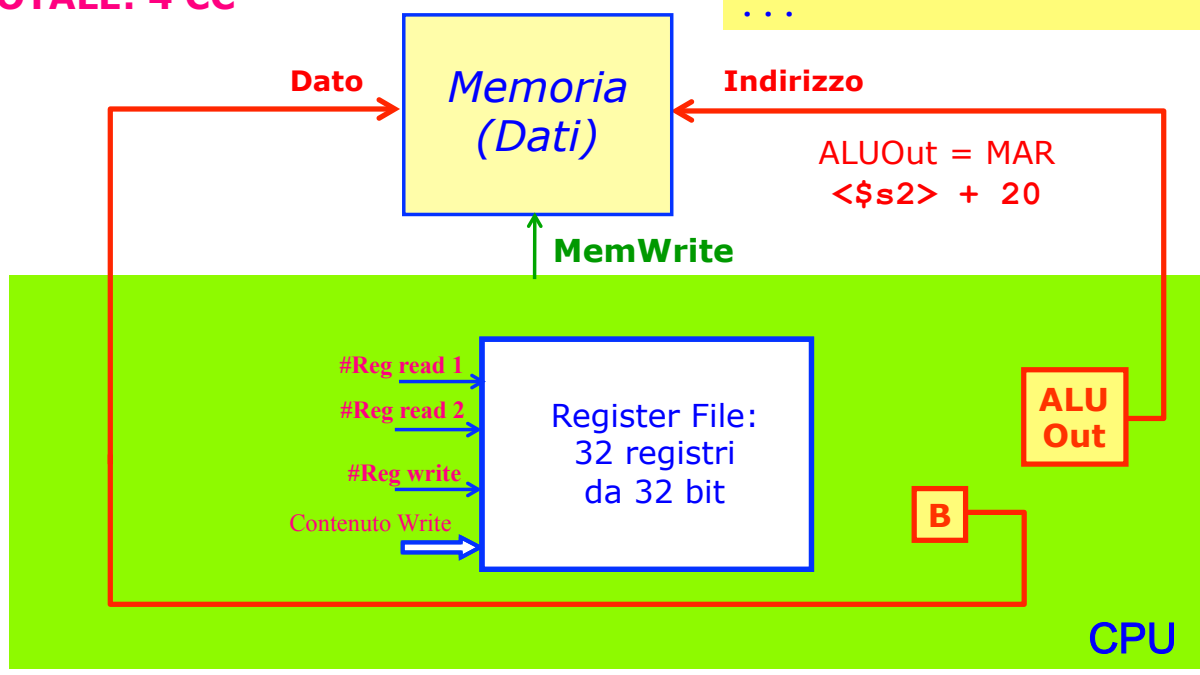

CPU multi-ciclo per istruzioni: *A/L (tipo R), 1w/sw*



2 memorie → 1 memoria

a patto di creare 2 registri:


un **registro istruzione (RI)** ed un **registro dati (MDR)**

3 ALU → 1 ALU se le 3 funzioni vengono svolte in 3 momenti diversi:

fase 1: fetch: aggiornamento PC ($PC \leftarrow PC+4$)

fase 2: branch/lw/sw: $offset + rs$

fase 3: operazioni A/L tipo R

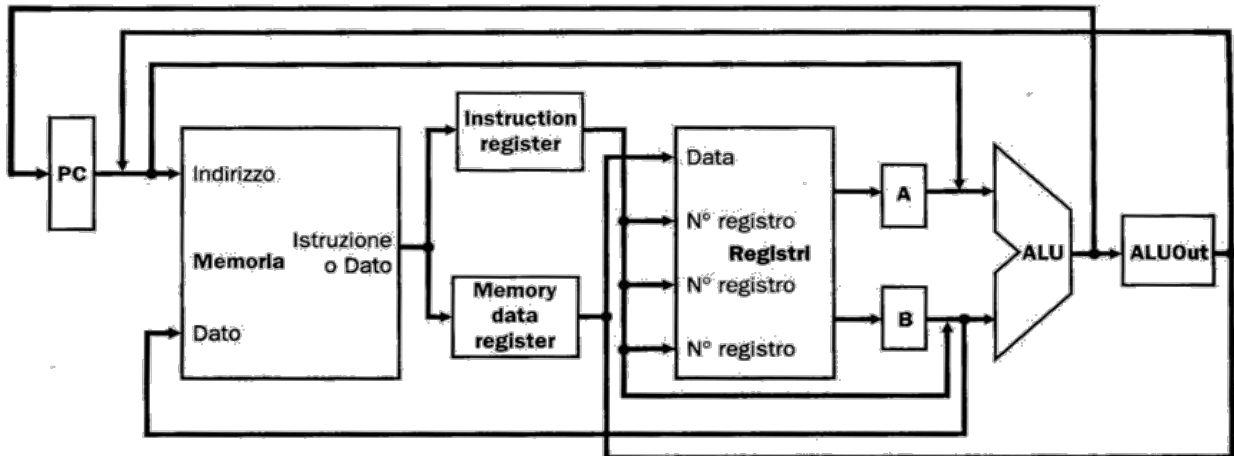


CPU multi-ciclo per istruzioni: *tipo R, 1w/sw*



Una sola ALU, una sola memoria (data + istruzioni)

5 nuovi registri: IR, MDR, A, B, ALUOut

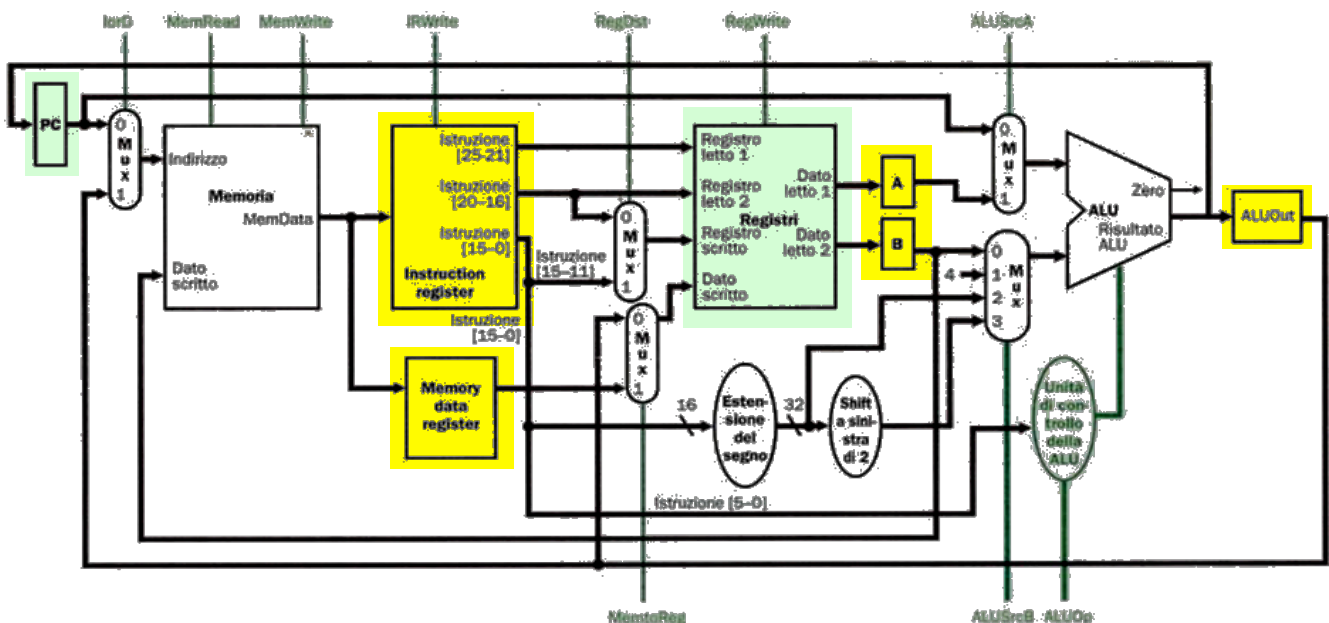



CPU Multi-ciclo: registri

- ❖ **PC (Program Counter):** sincronizza il ciclo di esecuzione di un'istruzione. Viene scritto in fase di Fetch. Dall'inizio della fase di decodifica, contiene l'indirizzo dell'istruzione successiva.
- ❖ **IR (Instruction Register):** viene aggiornato in fase di Fetch. Mantiene per tutte le fasi, il numero dei registri su cui operare.
- ❖ **A, B:** Memorizzano il contenuto dei **registri letti 1 e 2**
- ❖ **ALUOut:** Memorizza il risultato della ALU; viene letto durante le prime 3 fasi:
 - **FF** – contiene $PC + 4$
 - **DECOD** – contiene $PC + \text{Offset} * 4$
 - **EXEC** – contiene $\text{RegRead1} + [\text{RegRead2} \textit{ oppure } (\text{Offset} * 4)]$
- ❖ **MDR:** viene aggiornato solo nelle istruzioni **lw/sw**
- ❖ **Register File:** viene scritto nella fase di *WriteBack*, nelle istruzioni **R** e **lw**



Quando vanno scritti i registri?

- ❖ **PC:** fase di **Fetch**
mantiene poi il suo valore per tutta la durata dell'istruzione
- ❖ **IR:** fase di **Fetch**
mantiene poi il suo valore per tutta la durata dell'istruzione
- ❖ **Register File:** fase di **Writeback**
ma viene attivata soltanto nelle istruzioni: **A/L** e **lw**
- ❖ **Tutti gli altri registri (A, B, ALUout, MDR):**
vengono scritti **ad ogni fase** (colpo di clock), quindi...
non serve sintetizzare un **segnale di scrittura** di questi registri
➔ **Comando di scrittura = clock!**



Esecuzione multi-ciclo delle *istruzioni di salto*

istruzione di salto → riscrittura del PROGRAM COUNTER

Il **PC** viene riscritto in **tre** diverse occasioni (e **3** diversi momenti):

1: incremento: **PC ← PC+4** **Fase 1** (tutte le istruzioni)

2: indirizzo di branch: **PC ← rs+offset** **Fase 3** (branch)

3: indirizzo di jump **PC ← IR+...** **Fase 3** (jump)

*possibile conflitto di risorse!
ALU serve in fase 3 anche per il TEST*

Cosa devo fare?

- ❖ aggiungere un circuito di selezione di operandi all'ingresso del PC
→ **MUX in ingresso al PC**
- ❖ comandare opportunamente la riscrittura del PC → segnale **PCWrite**
- ❖ Utilizzare l'ALU in momenti diversi!





MUX: 3 possibili valori per PC → segnale **PCSrc** (2 bit)

- Incremento PC (fetch) (fetch: **PC ← PC+4**)
- Indirizzo ottenuto dall'ALU (**branch**)
- Indirizzo ottenuto dall'IR (istr. tipo J) (**jump**)

PCWrite, PCSrc e PCWriteCond sono coordinati.

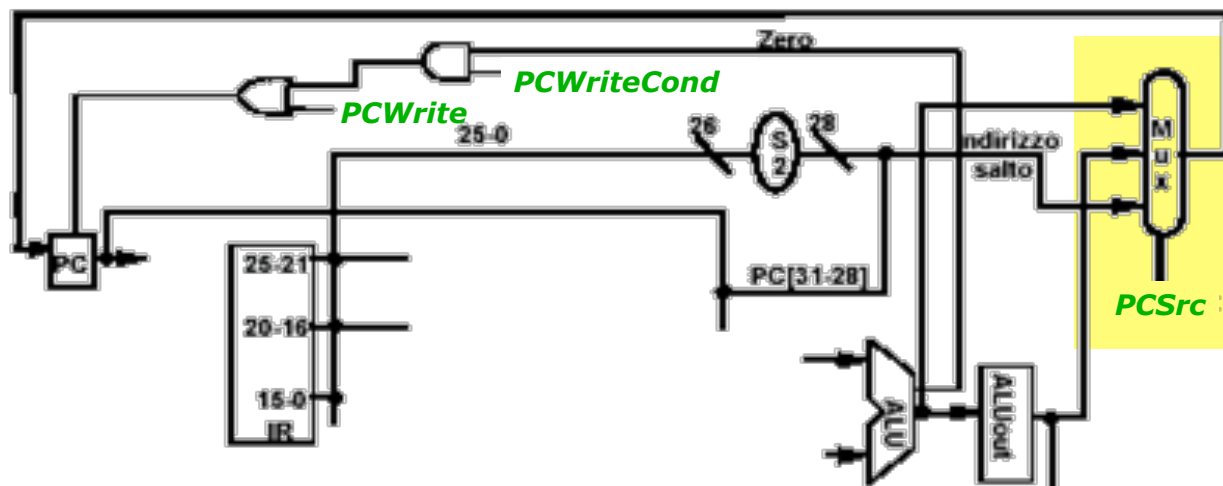I 3 valori sono calcolati **in sequenza**.




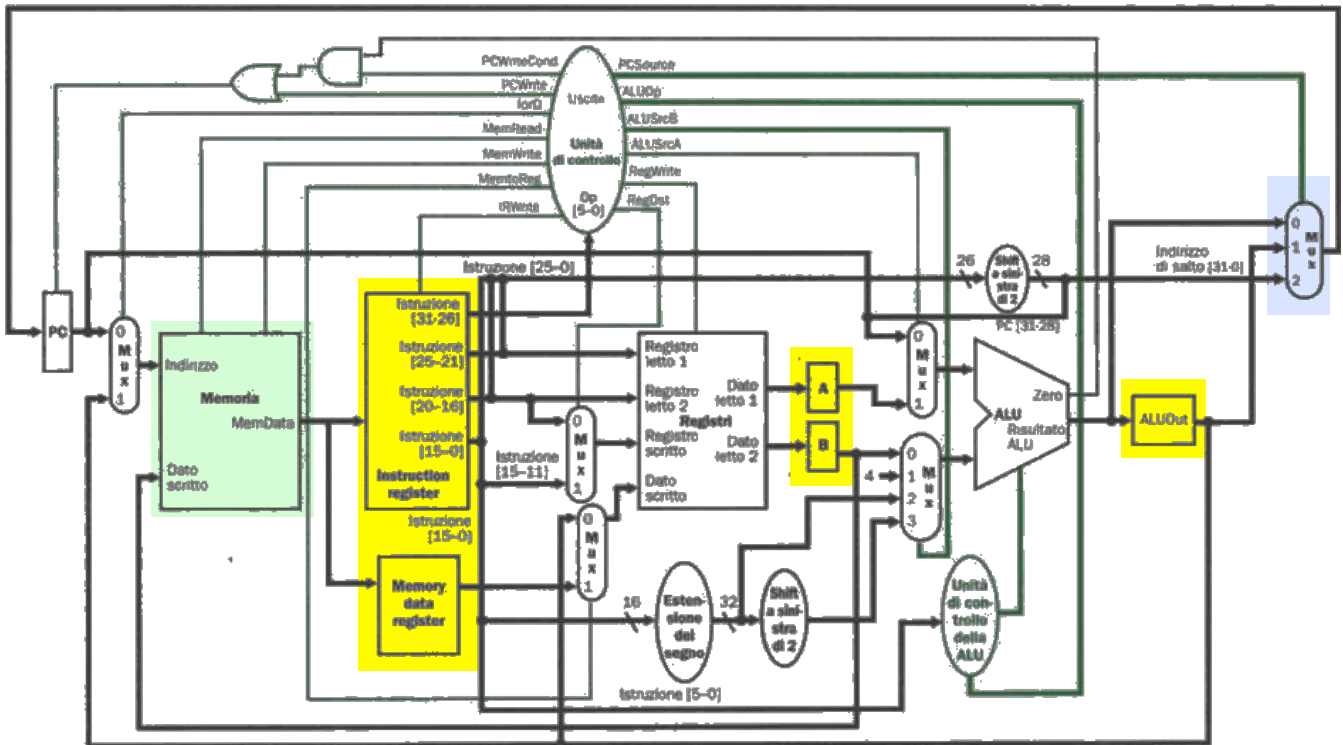


Sommario

- ❖ I segnali di controllo della CPU multi-ciclo
- ❖ Sintesi dell'Unità di Controllo

Struttura della CPU multi-ciclo

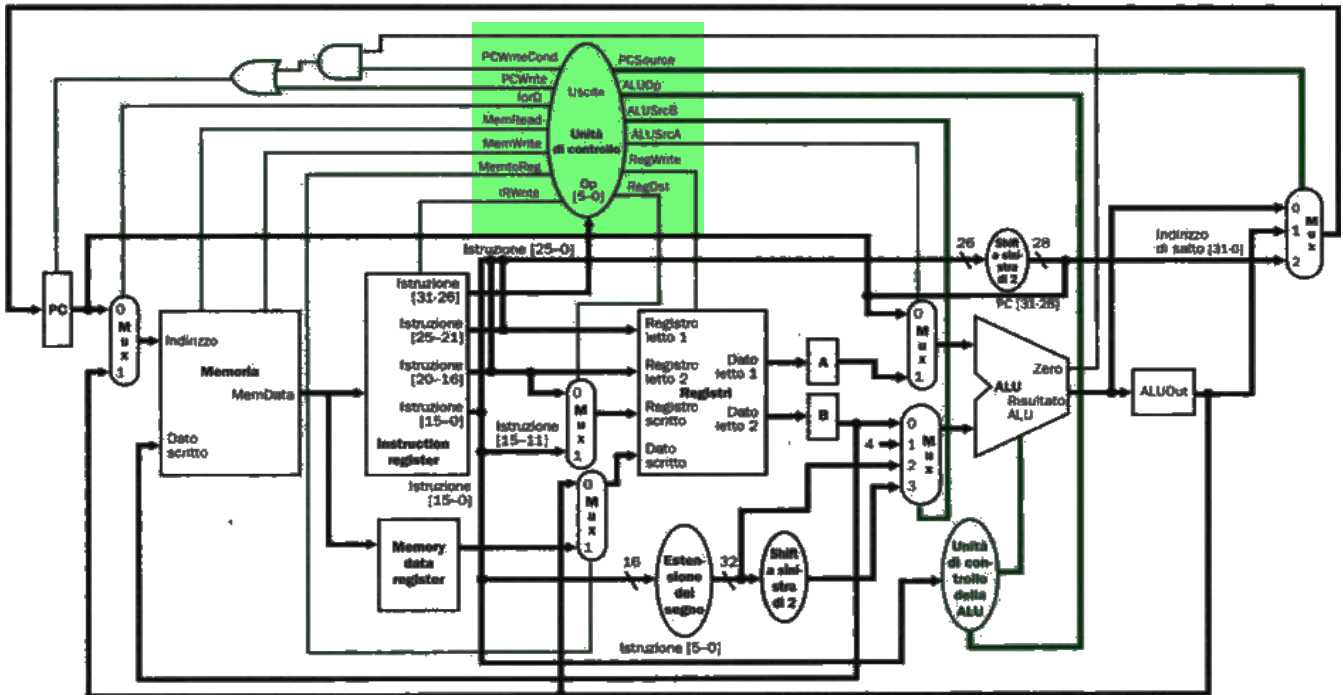

Struttura della CPU multi-ciclo

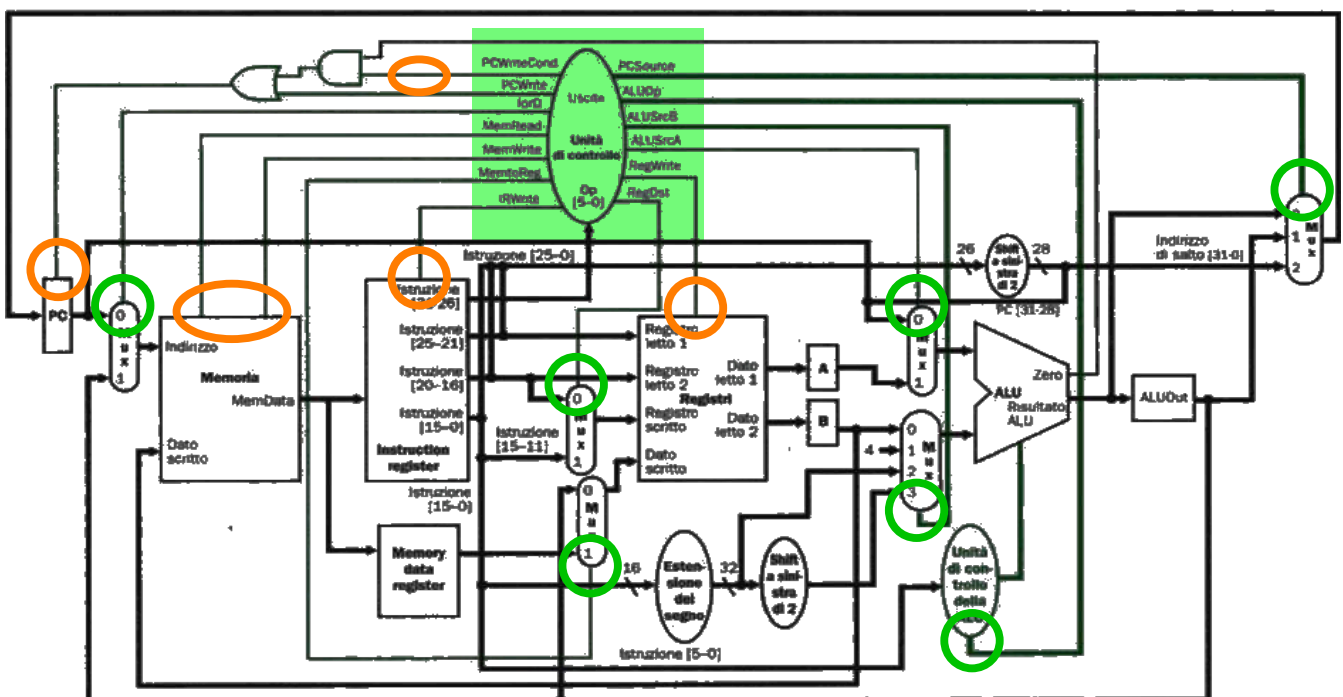



❖ Nuovi segnali, rispetto alla CPU singolo ciclo:

Segnale	Valore	Effetto
ALUSrcA	0	1° operando è il valore attuale del PC
	1	1° operando proviene dalla porta di lettura 1 del RF
ALUSrcB	00	2° operando proviene dalla seconda porta di lettura del RF
	01	2° operando è la costante: + 4
	10	2° operando è l'estensione del segno del campo offset
	11	2° operando: offset → estensione segno → shift sx di due posizioni
IorD	0	L'indirizzo della memoria proviene dal PC
	1	L'indirizzo della memoria proviene dalla ALU (ALUOut)
PCSrc	00	In PC viene scritta l'uscita della ALU (PC + 4)
	01	In PC viene scritta il contenuto di ALUOut (indirizzo di una branch)
	10	In PC viene scritto l'indirizzo di destinazione della jump
PCWrite	0	-
	1	Viene scritto il registro PC (indirizzo in PC controllato da PCSrc)
PCWriteCond	0	-
	1	Il PC viene scritto se anche l'uscita zero della ALU è affermata



❖ Segnali di **selezione**:

Segnale	Valore	Effetto
ALUSrcA	0	1° operando è il valore attuale del PC
	1	1° operando proviene dalla porta di lettura 1 del RF
ALUSrcB	00	ALU_b = seconda porta di lettura del RF
	01	ALU_b = + 4
	10	ALU_b = offset → estensione segno
	11	ALU_b = offset → estensione segno → shift sx di due posizioni
IorD	0	L'indirizzo della memoria proviene dal PC
	1	L'indirizzo della memoria proviene dalla ALU (ALUOut)
PCSrc	00	In PC viene scritta l'uscita della ALU (PC + 4)
	01	In PC viene scritta il contenuto di ALUOut (indirizzo di una branch)
	10	In PC viene scritto l'indirizzo di destinazione della jump
RegDst	0	Il registro da scrivere è definito nel campo rt (bit 20–16)
	1	Il registro da scrivere è definito nel campo rd (bit 15–11)
MemToReg	0	Il contenuto da scrivere nel RF è preso dall'uscita della ALU
	1	Il contenuto da scrivere nel RF è preso dalla memoria (MDR)



❖ 7 Segnali di SELEZIONE

- **ALUSrcA:** Scelta del primo operando ALU (ALU A)
- **ALUSrcB:** Scelta del secondo operando ALU (ALU B)
- **IorD:** Selettore accesso memoria: **Mem. Dati: ALUOut / Mem. Istruzioni: PC**
- **PCSrc:** Selettore del valore d'ingresso al PC
- **RegDst:** Scelta del campo istruzione (**rt/rd**) che definisce il #RegWrite
- **MemtoReg:** Selettore alla porta di scrittura del RF (**MDR / ALUOut**)
- **AluOp:** Scelta dell'operazione nell'ALU

❖ 6 Segnali di COMANDO (0: inattivo, 1: attivo)

- **RegWrite:** Comando di scrittura nel RF (istruzioni con WriteBack)
- **MemRead:** Comando di lettura Memoria
- **MemWrite:** Comando di scrittura Memoria
- **IRWrite:** Comando di scrittura dell' IR (durante la fase di fetch)
- **PCWrite:** Comando di scrittura del PC
- **PCWriteCond:** Abilitazione aggiornamento PC con indirizzo di salto

❖ Scrittura nei registri **A, B, ALUOut, MDR:**

Comandata dal clock → non serve un segnale di controllo

Ciclo di esecuzione di un'istruzione



Le diverse **fasi del ciclo** vengono eseguite in **momenti diversi**

- ❖ L'esecuzione del ciclo richiede da **3 a 5 cicli di clock**
- ❖ L' **UC** deve "ricordare" tutte le fasi di ogni istruzione



UC è una macchina a stati finiti


Criterio di suddivisione in fasi:

- ❖ Le operazioni elementari che hanno bisogno di **unità funzionali diverse** possono essere eseguite **in parallelo** (contemporaneamente, **nello stesso passo**)
- ❖ Le operazioni elementari che hanno bisogno della **stessa unità funzionale** devono essere eseguite **in sequenza** (in **passi successivi** del ciclo di esecuzione)





Suddivisione in fasi delle istruzioni:

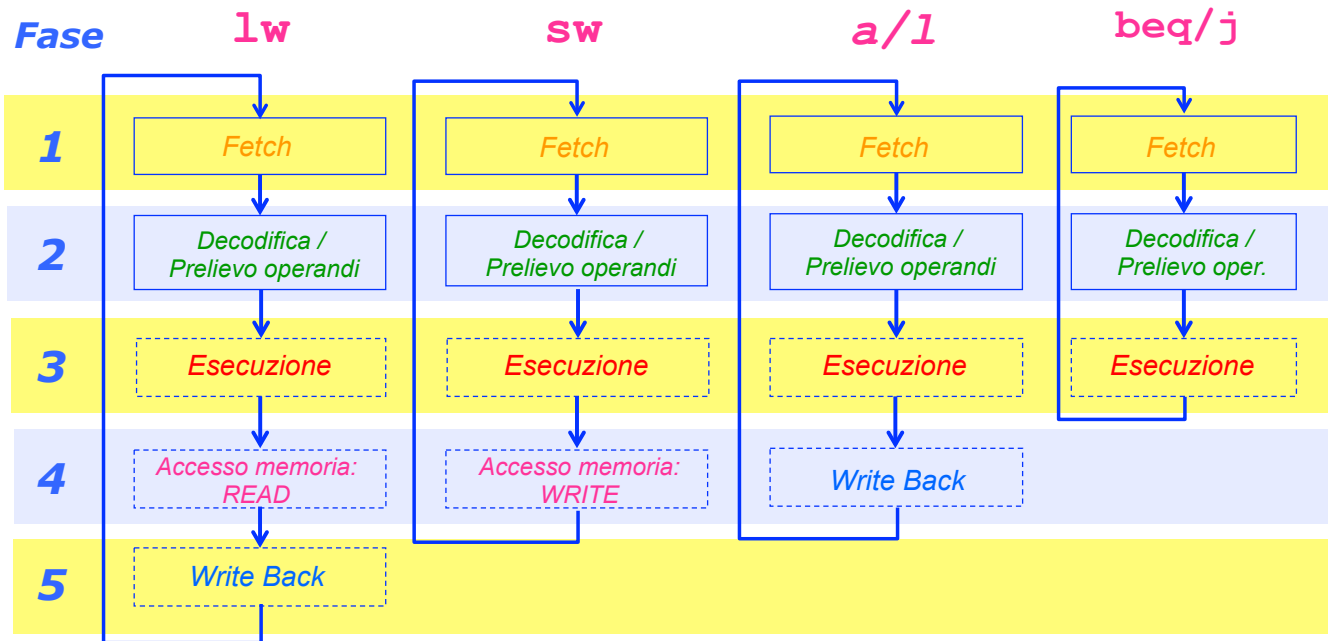


Riassunto dell'esecuzione – descrizione RTL



istruzioni→ fase ↓	Istruzioni A/L Tipo R	Istruz. di accesso a memoria (lw, sw)	Salto condizionato	Salto non condizionato
Fetch	$IR \leftarrow Memory[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$			
Decodifica / Prelievo dati	$A \leftarrow Reg[IR[25-21]]$ $B \leftarrow Reg[IR[20-16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + (sign_ext(IR[15-0]) \ll 2)$			
Esecuzione	$ALUOut \leftarrow$ A oper B	$ALUOut \leftarrow$ A + sign_ext(IR[15-0])	If (A==B) then $PC \leftarrow ALUOut$	$PC \leftarrow$ $PC[31-28] \parallel$ $IR[25-0] \ll 2$
lw/sw: mem tipo R: WB	$Reg[IR[15-11]] \leftarrow$ ALUOut	lw: $MDR \leftarrow Memory[ALUOut]$ sw: $Memory[ALUOut] \leftarrow B$		
lw/sw: WB		lw: $Reg[IR[20-16]] \leftarrow MDR$		

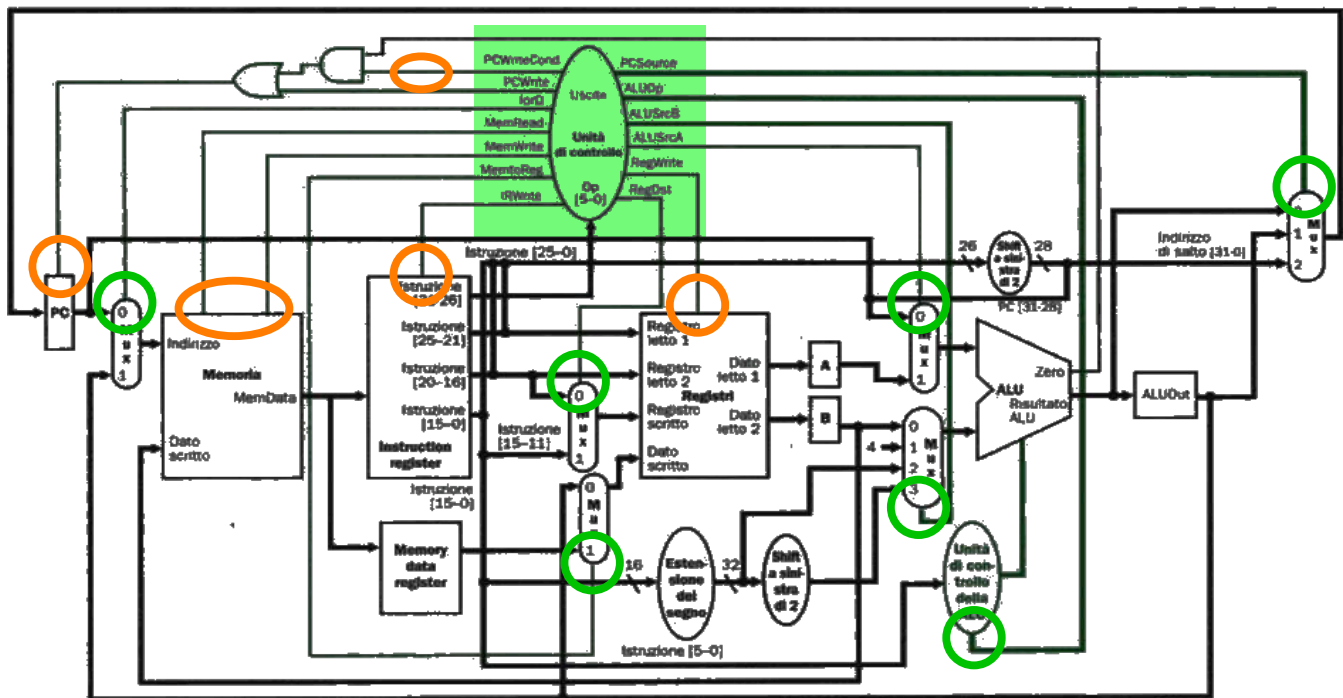Le istruzioni richiedono effettivamente da 3 a 5 cicli di clock



Macchina a Stati Finiti (di Moore)



- ❖ Una Macchina a Stati Finiti (MSF) è definita dalla quintupla:

$$\langle X, I, Y, f(\cdot), g(\cdot) \rangle$$

X: insieme degli stati (in numero finito).

I: alfabeto di ingresso: l'insieme dei simboli che si possono presentare in ingresso. Con n ingressi, avremo 2^n possibili configurazioni.

Y: alfabeto di uscita: l'insieme dei simboli che si possono generare in uscita. Con m uscite, avremo 2^m possibili configurazioni

$f(\cdot)$: funzione stato prossimo: $X^* = f(X, I)$

Definisce l'evoluzione della macchina nel tempo, in modo deterministico

$g(\cdot)$: funzione di uscita: $Y = g(X)$ (macchina di Moore)

$Y = g(X, I)$ (macchina di Mealy)

- Per il buon funzionamento della macchina è previsto uno **stato iniziale**, al quale la macchina può essere portata mediante un comando di **reset**.



- Ingressi (I)** → **codice operativo (OpCode), ALU.zero**
- Uscita (Y)** → **segnali di controllo**
- Stato (X)** → **istruzione corrente + fase di esecuzione**

- ❖ I valori dei segnali di controllo (**uscita**) dipendono:
 - dalla fase di esecuzione dell'istruzione corrente → **STATO**
- ❖ Il passo successivo dell'istruzione (**stato prossimo**) dipende:
 - dal codice operativo → **INGRESSO**
 - dalla fase di esecuzione corrente → **STATO**


$$\begin{array}{l}
 Y = f(X) \\
 X^* = f(I, X)
 \end{array}
 \quad \longrightarrow \quad
 \text{Macchina di MOORE}$$

Riassunto dell'esecuzione





istruzioni→ fase ↓	Istruzioni A/L Tipo R	Istruz. di accesso a memoria (lw, sw)	Salto condizionato	Salto non condizionato
Fetch	$IR \leftarrow \text{Memory}[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$			
Decodifica / Prelievo dati	$A \leftarrow \text{Reg}[IR[25-21]]$ $B \leftarrow \text{Reg}[IR[20-16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + (\text{sign_ext}(IR[15-0]) \ll 2)$			
Esecuzione	$ALUOut \leftarrow$ A oper B	$ALUOut \leftarrow$ A + sign_ext(IR[15-0])	If (A==B) then $PC \leftarrow ALUOut$	$PC \leftarrow$ $PC[31-28] \parallel$ $IR[25-0] \ll 2$
lw/sw: mem tipo R: WB	$\text{Reg}[IR[15-11]] \leftarrow$ ALUOut	lw: $MDR \leftarrow \text{Memory}[ALUOut]$ sw: $\text{Memory}[ALUOut] \leftarrow B$		
lw/sw: WB		lw: $\text{Reg}[IR[20-16]] \leftarrow MDR$		

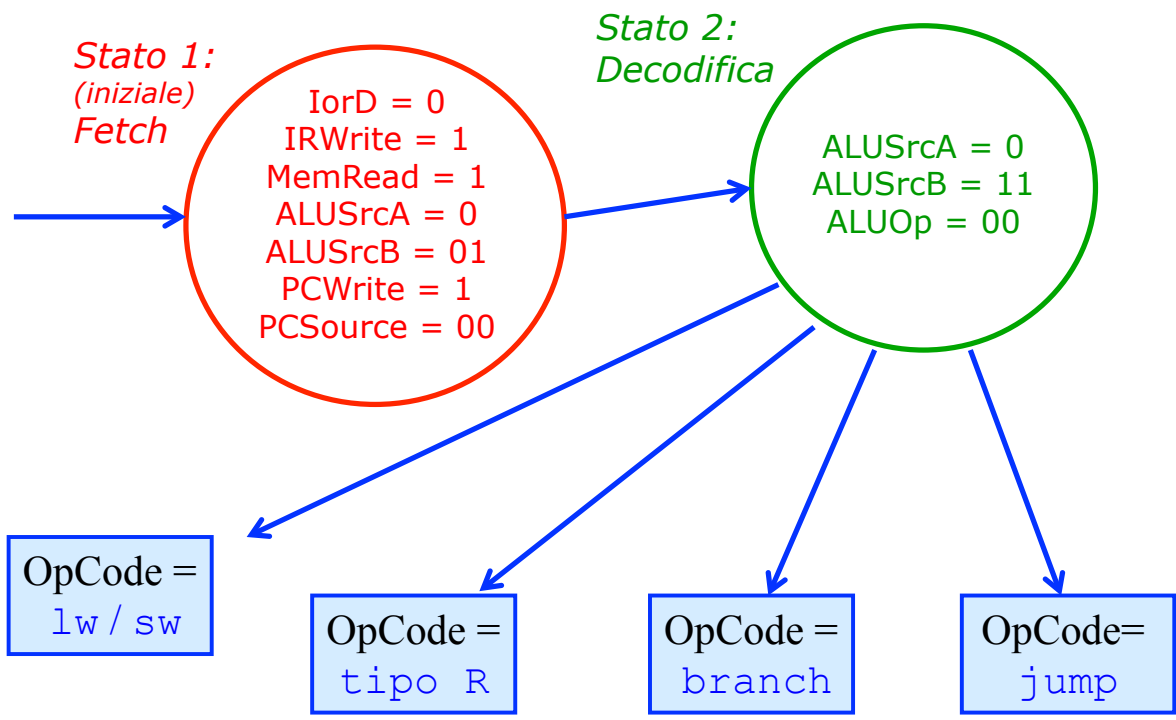Le istruzioni richiedono effettivamente da 3 a 5 cicli di clock



FSM – State Transition Graph (STG)

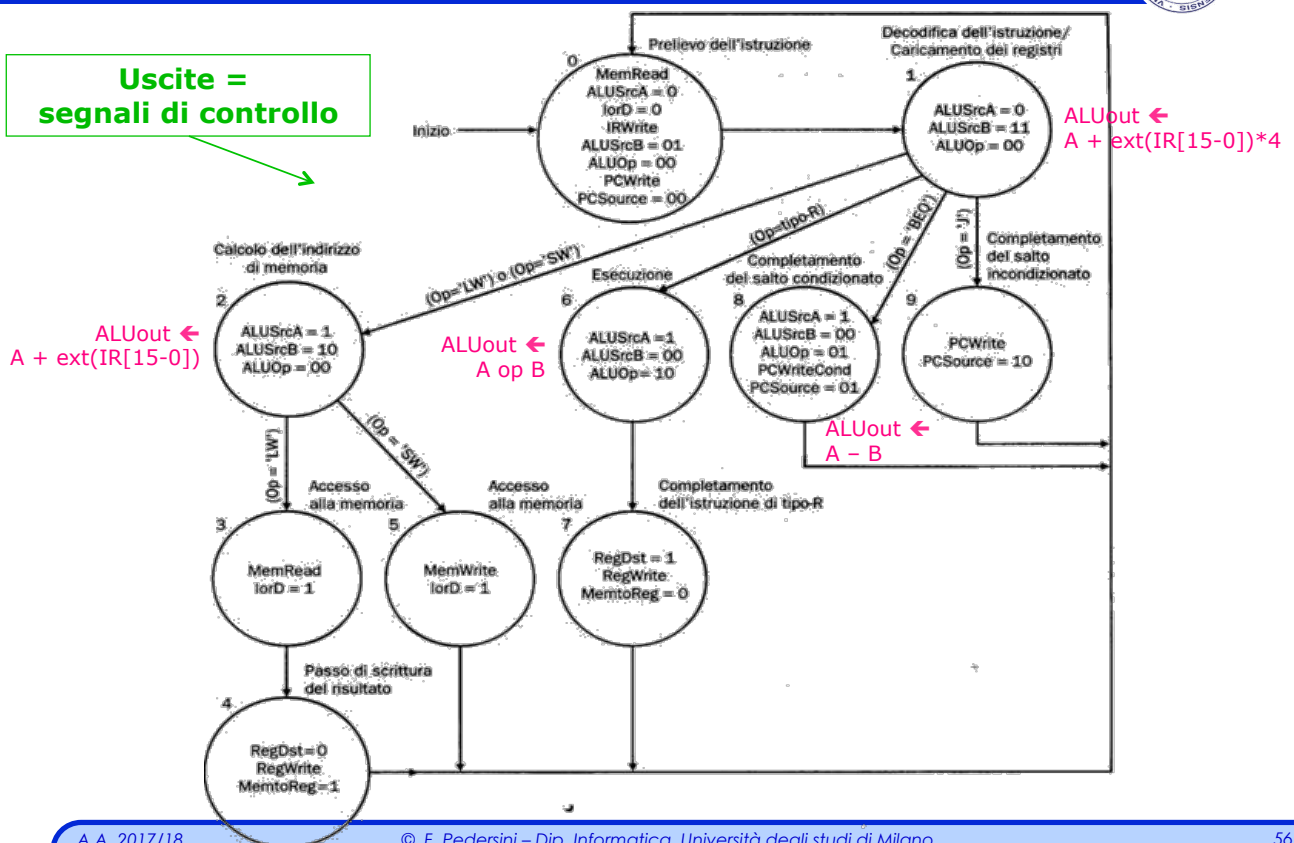

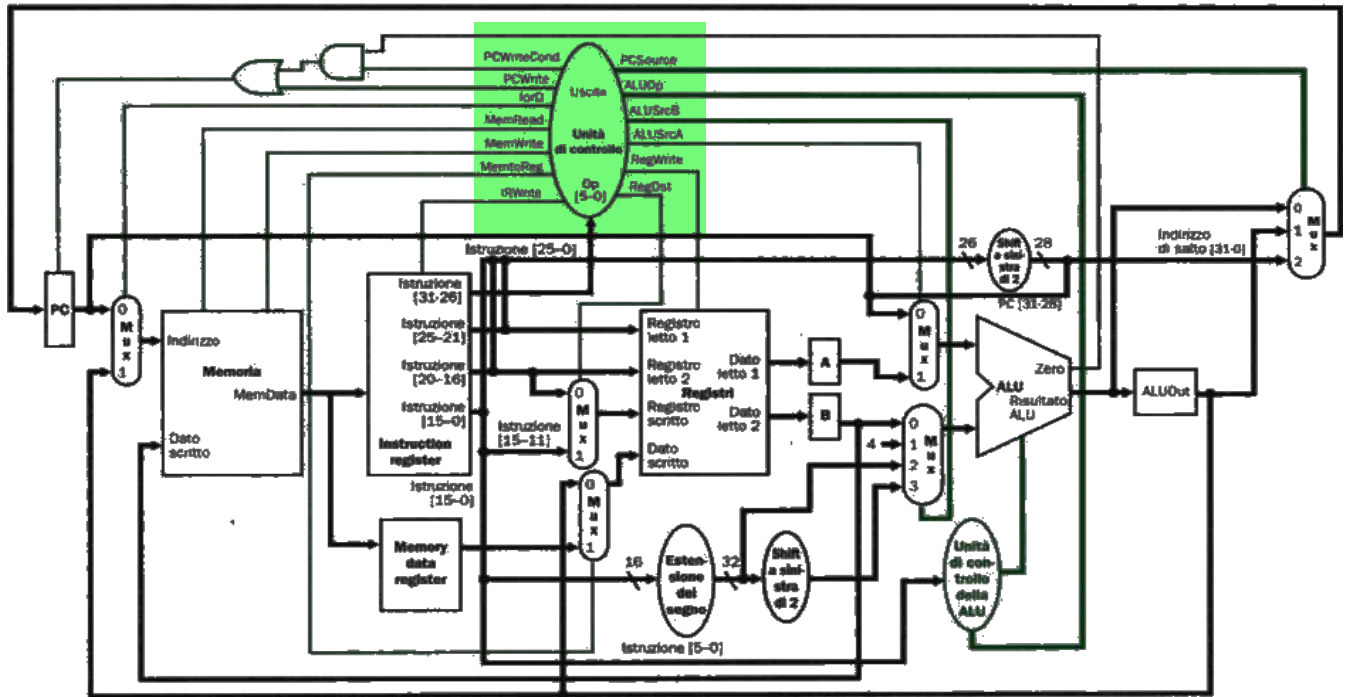

Segnali di controllo: funz. uscita $g(X)$ della FSM



Segnale controllo →	IRord	MemRead	MemWrite	IRWrite	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUOp	PCSource	PCWrite	PCW/Cond	RegWrite	RegDst	MemtoReg
Passo esecuzione ↓													
Fase fetch	0	1	0	1	0	01	00	00	1	0	0	X	X
Decodifica	X	0	0	0	0	11	00	X	0	0	0	X	X
Exec I - beq	X	0	0	0	1	00	01	01	0	1	0	X	X
Exec I - j	X	0	0	0	X	X	X	10	1	0	0	X	X
Exec I - R	X	0	0	0	1	00	10	X	0	0	0	X	X
Exec I - lw	X	0	0	0	1	10	00	X	0	0	0	X	X
Exec I - sw	X	0	0	0	1	10	00	X	0	0	0	X	X
Exec II - sw	1	0	1	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X
Exec II - R	X	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	1	0
Exec II - lw	1	1	0	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X
Exec III - lw	X	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	0	1

I segnali di selezione possono essere indifferenti, i segnali di comando no!



FSM – State Transition Table (STT)

Ingressi (I) + Segnali (Y) →		OpCode = j					IoRD	MemRead	MemWrite	IRWrite	ALUScrA	ALUSrcB	ALUop	PCSource	PCWrite	PCWriteCond	RegWrite	RegDst	MentoReg
Passo esec. = Stato (X) ↓		OpCode = R	OpCode = sw	OpCode = lw	OpCode = beq														
Fase fetch	0					0	1	0	1	0	01	00	00	1	0	0	X	X	
Decodifica	1					X	0	0	0	0	11	00	X	0	0	0	X	X	
Exec I – beq	8					X	0	0	0	1	00	01	01	0	1	0	X	X	
Exec I – jump	9					X	0	0	0	X	X	X	10	1	0	0	X	X	
Exec I – a/l R	6					X	0	0	0	1	00	10	X	0	0	0	X	X	
Exec I – lw/ sw	2					X	0	0	0	1	10	00	X	0	0	0	X	X	
Exec II – sw	5					1	0	1	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X	
Exec II – R	7					X	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	1	0	
Exec II – lw	3					1	1	0	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X	
Exec III – lw	4					X	0	1	0	X	X	X	X	0	0	1	0	1	



FSM – State Transition Table (STT)

Ingressi (I) + Segnali (Y) →		OpCode = j					IoRD	MemRead	MemWrite	IRWrite	ALUScrA	ALUSrcB	ALUop	PCSource	PCWrite	PCWriteCond	RegWrite	RegDst	MentoReg
Passo esec. = Stato (X) ↓		OpCode = R	OpCode = sw	OpCode = lw	OpCode = beq														
Fase fetch	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	01	00	00	1	0	0	X	X
Decodifica	1	6	2	2	8	9	X	0	0	0	0	11	00	X	0	0	0	X	X
Exec I – beq	8	X	X	X	0	X	X	0	0	0	1	00	01	01	0	1	0	X	X
Exec I – jump	9	X	X	X	X	0	X	0	0	0	X	X	X	10	1	0	0	X	X
Exec I – a/l R	6	7	X	X	X	X	X	0	0	0	1	00	10	X	0	0	0	X	X
Exec I – lw/sw	2	X	5	3	X	X	X	0	0	0	1	10	00	X	0	0	0	X	X
Exec II – sw	5	X	0	X	X	X	1	0	1	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X
Exec II – R	7	0	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	1	0
Exec II – lw	3	X	X	4	X	X	1	1	0	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X
Exec III – lw	4	X	X	0	X	X	X	0	1	0	X	X	X	X	0	0	1	0	1



UC: sintesi funzione uscita: $Y = g(X)$

Segnali (Y) →		IoRD	MemR	MemW	IRWrite	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUOp	PCSrc	PCWrite	PCWrCond	RegWrite	RegDst	MemtoReg
Stato (X) ↓	$x_3 x_2 x_1 x_0$													
Fase fetch	0: 0000	0	1	0	1	0	01	00	00	1	0	0	X	X
Decodifica	1: 0001	X	0	0	0	0	11	00	X	0	0	0	X	X
Exec I - beq	8: 1000	X	0	0	0	1	00	01	01	0	1	0	X	X
Exec I - jump	9: 1001	X	0	0	0	X	X	X	10	1	0	0	X	X
Exec I - R	6: 0110	X	0	0	0	1	00	10	X	0	0	0	X	X
Exec I - lw,sw	2: 0010	X	0	0	0	1	10	00	X	0	0	0	X	X
Exec II - sw	5: 0101	1	0	1	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X
Exec II - R	7: 0111	X	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	1	0
Exec II - lw	3: 0011	1	1	0	0	X	X	X	X	0	0	0	X	X
Exec III - lw	4: 0100	X	0	0	0	X	X	X	X	0	0	1	0	1

Esempi:

MemtoReg: (Stato=4)

RegWrite: (Stato=7) or (Stato=4)

ALUSrcA: (Stato=8) or (Stato=6) or (Stato=2)

$$MemtoReg = \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0} \rightarrow MemtoReg = \overline{x_0}$$

$$RegWrite = x_2 (\overline{x_1} \overline{x_0} + x_1 x_0) = x_2 (\overline{x_1} \oplus x_0)$$

$$ALUSrcA = (\overline{x_3} x_1 + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1}) \overline{x_0} \rightarrow = x_3 + x_1$$



Sintesi stato futuro

❖ Funzione stato futuro: $X^* = f(X, I)$

➤ devo codificare gli ingressi (OpCode) e lo stato (passo esec.):

OpCode (I) →		R:	sw:	lw:	beq:	jump:
(X) ↓	$x_3 x_2 x_1 x_0$	000000	101011	100011	000100	000010
Passo esec.	$x_3 x_2 x_1 x_0$	$x_3^* x_2^* x_1^* x_0^*$				
Fase fetch	0: 0000	0001	0001	0001	0001	0001
Decodifica	1: 0001	0110	0010	0010	1000	1001
Exec I - beq	8: 1000	X	X	X	0000	X
Exec I - jump	9: 1001	X	X	X	X	0000
Exec I - a/l R	6: 0110	0111	X	X	X	X
Exec I - lw/sw	2: 0010	X	0101	0011	X	X
Exec II - sw	5: 0101	X	0000	X	X	X
Exec II - R	7: 0111	0000	X	X	X	X
Exec II - lw	3: 0011	X	X	0100	X	X
Exec III - lw	4: 0100	X	X	0000	X	X



Sintesi di $x_i^* = f_i(X, I)$, $i = 0..3$: $X = \langle x_3, x_2, x_1, x_0 \rangle$, $I = \langle i_5, i_4, i_3, i_2, i_1, i_0 \rangle$

	OpCode (I) → (X) ↓	R: 000000	sw: 101011	lw: 100011	beq: 000100	jump: 000010
Passo esec.	$x_3 x_2 x_1 x_0$	$x_3^* x_2^* x_1^* x_0^*$				
Fase fetch	0: 0000	0001	0001	0001	0001	0001
Decodifica	1: 0001	0110	0010	0010	1000	1001
Exec I – beq	8: 1000	X	X	X	0000	X
Exec I – jump	9: 1001	X	X	X	X	0000
Exec I – a/l R	6: 0110	0111	X	X	X	X
Exec I – lw/sw	2: 0010	X	0101	0011	X	X
Exec II – sw	5: 0101	X	0000	X	X	X
Exec II – R	7: 0111	0000	X	X	X	X
Exec II – lw	3: 0011	X	X	0100	X	X
Exec III – lw	4: 0100	X	X	0000	X	X

Sintesi di: x_0^*

Sintesi: $X^* = f(X, I)$





Sintesi di $x_i^* = f_i(X, I)$, $i = 0..3$: $X = \langle x_3, x_2, x_1, x_0 \rangle$, $I = \langle i_5, i_4, i_3, i_2, i_1, i_0 \rangle$

$$x_0^* = \overline{x_0 x_1 x_2 x_3} + \overline{x_0 x_1 x_3} + \overline{i_0 i_1} x_3 = \overline{x_3} (\overline{x_0} (\overline{x_1 x_2} + x_1) + \overline{i_0 i_1}) = \overline{x_3} (\overline{x_0} (\overline{x_2} + x_1) + \overline{i_0 i_1})$$

⋮
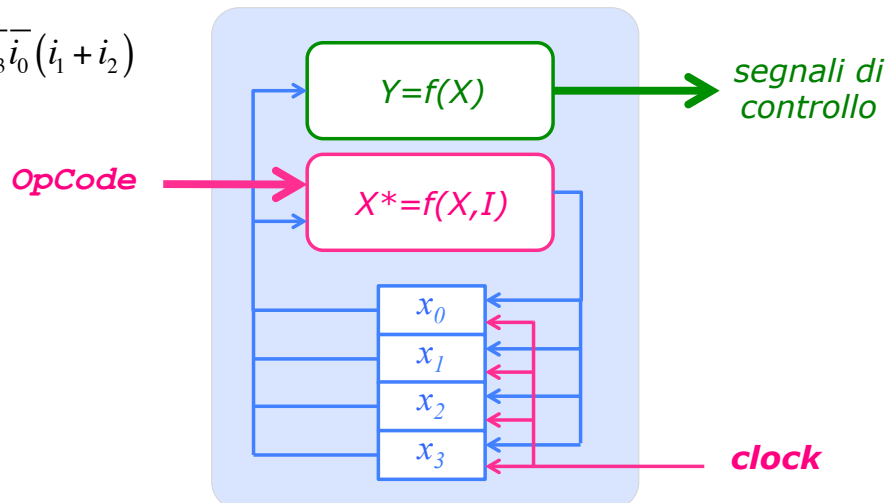
$$x_3^* = \overline{x_0 x_1 x_2 x_3} \overline{i_0} (i_1 + i_2)$$



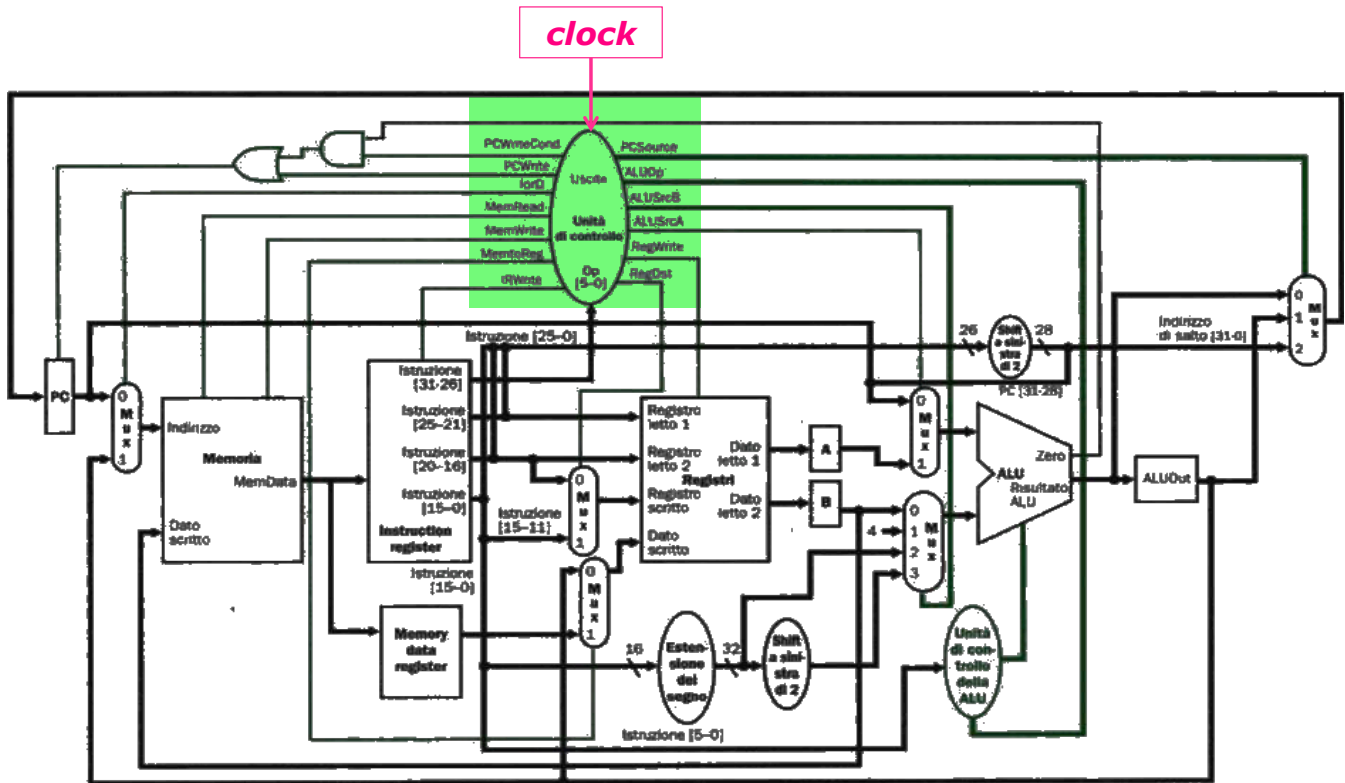

Eccezioni ed Interrupt



Eccezioni in una CPU

ECCEZIONE: evento che altera l'esecuzione di un programma

- **Eccezioni** – Generate internamente al processore (es. ALU overflow)
- **Interrupts** – Generati esternamente al processore (es. segnali da periferiche)

Tipo di evento	Provenienza	Terminologia MIPS
Uso di un'istruzione non definita	interna	<i>Eccezione</i>
Overflow da istruzione aritmetica	interna	<i>Eccezione</i>
Chiamata al S.O. da parte di un programma (es. syscall)	interna	<i>Eccezione</i>
Richiesta di un dispositivo di I/O	esterna	<i>Interrupt</i>
Malfunzionamento hardware	int./est.	<i>Eccezione / Interrupt</i>

Come si deve comportare la CPU a fronte di eccezioni?



Come reagisce la CPU ad un'eccezione?

Operazioni da svolgere:

1. Salvataggio **stato corrente** della CPU (e cioè?)
2. Riconoscimento eccezione
3. Gestione eccezione
3. Ripristino dello "stato corrente"

Gestione dell'eccezione: è un'operazione "delicata" da svolgere via software.
→ (per questo le eccezioni vengono gestite dal sistema operativo)

Come avviene il "passaggio" alla gestione dell'eccezione?

1. Salvataggio dell'indirizzo attuale, dell'istruzione coinvolta
indirizzo istruzione corrente: **\$PC - 4**
2. Trasferimento (→ jump) del controllo a un altro programma
di solito parte del Sistema Operativo – tale programma deve gestire la condizione di eccezione e quindi ripristinare il programma interrotto.



Esempio eccezioni MIPS

Esempio gestione 2 tipi di eccezione interna:

1. Istruzione non valida (che non esiste nel Set Istruzioni):

- Non esiste, al passo 2 (stato 1 – Decodifica), uno stato futuro valido.
- Nuovo stato futuro denominato: "**Invalid OpCode**"
 - ✦ Tale stato viene raggiunto al verificarsi dell'eccezione.

2. Overflow aritmetico:

- Al **passo 3** di esecuzione dell'operazione (ALU ha eseguito l'operazione – manca la fase di Write-back nel RF) lo stato futuro è scelto in funzione del segnale di **Overflow**
- **Overflow** → input aggiuntivo alla FSM della UC
- Necessità di uno stato aggiuntivo: "**Overflow**"




Ci servono componenti hardware aggiuntivi:


- ❖ **Registro EPC (Exception Program Counter)**
 - registro a 32 bit utilizzato per memorizzare l'indirizzo dell'istruzione in esecuzione al momento dell'eccezione/interruzione
- ❖ **Registro Causa**
 - registro utilizzato per memorizzare la **causa** dell'eccezione; (MIPS: 32 bit)
 - $RC_0 = 0 \rightarrow$ Causa: Istruzione indefinita (*Illegal OpCode*)
 - $RC_0 = 1 \rightarrow$ Causa: Overflow aritmetico
- ❖ **Segnali di controllo aggiuntivi**
 - **EPCWrite** – scrittura nel registro EPC.
 - **CausaWrite** – scrittura nel registro Causa.
 - **CausaInt** – dato per il registro Causa.
- ❖ **Ingressi aggiuntivi all'Unità di Controllo**
 - Aggiunta di **Overflow** (proveniente dalla ALU)

HW per risposta ad eccezioni



- ❖ **Salvataggio del PC:**
 - $EPC \leftarrow PC - 4;$
 - Selezione della **causa** (0...0, 0...1)
 - $PC \leftarrow$ exception address;

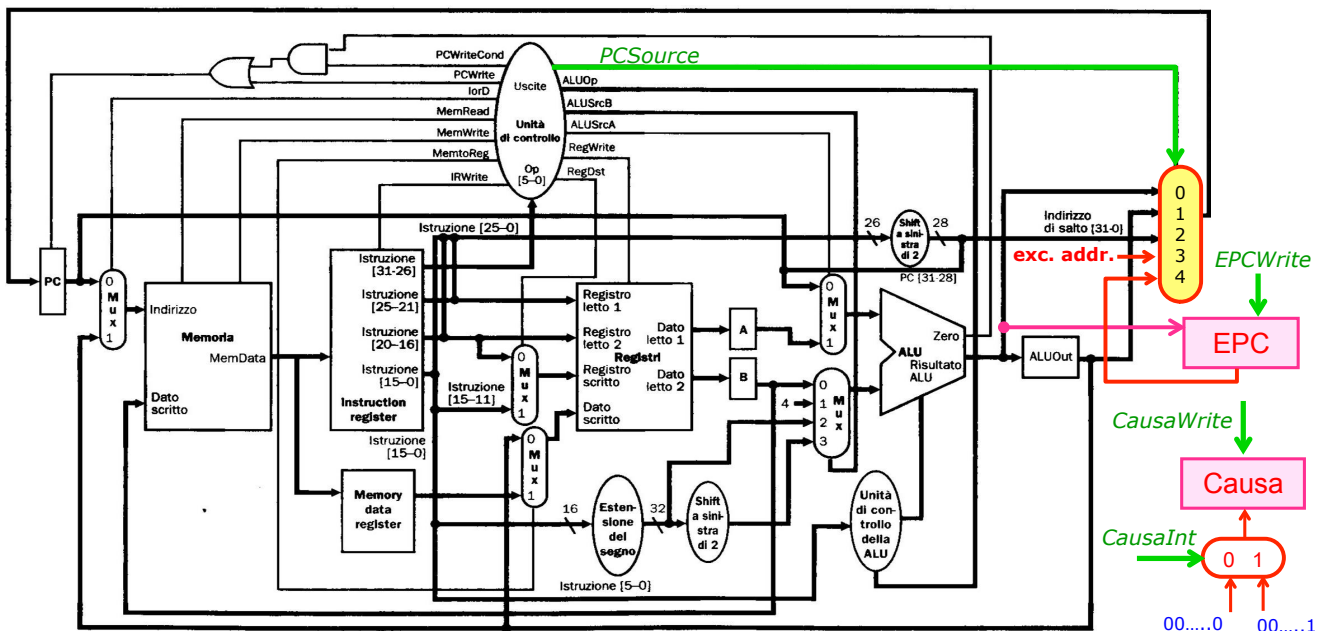

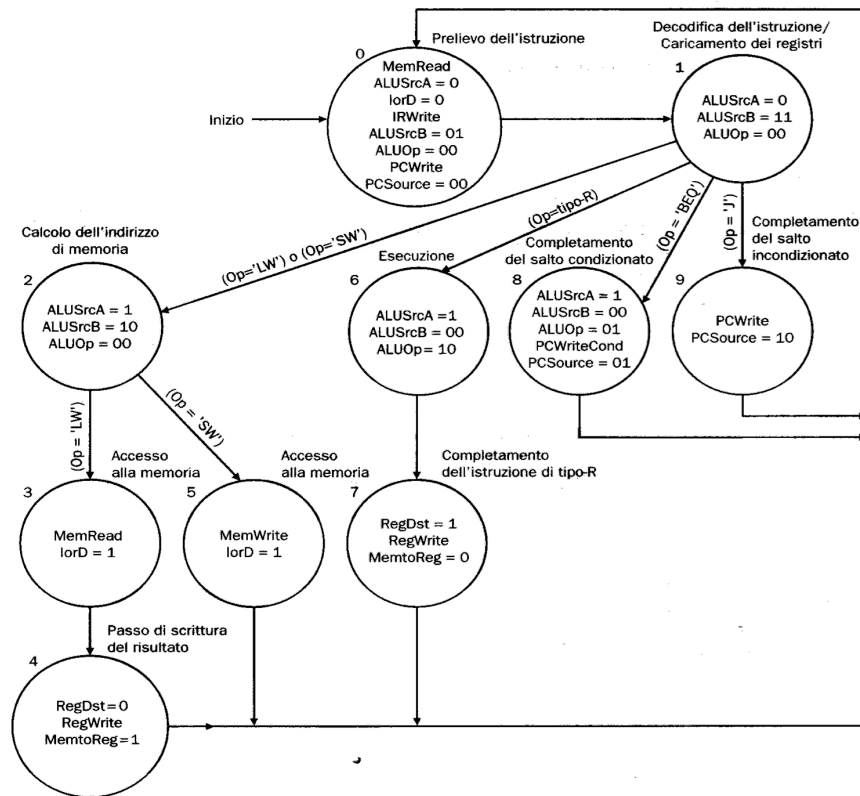


Stato 10: Invalid OpCode



- ❖ Nuovo stato nella FSM dell'unità di controllo:
 - Stato: "Invalid OpCode" – stato 10

Stato 10: invalid OpCode

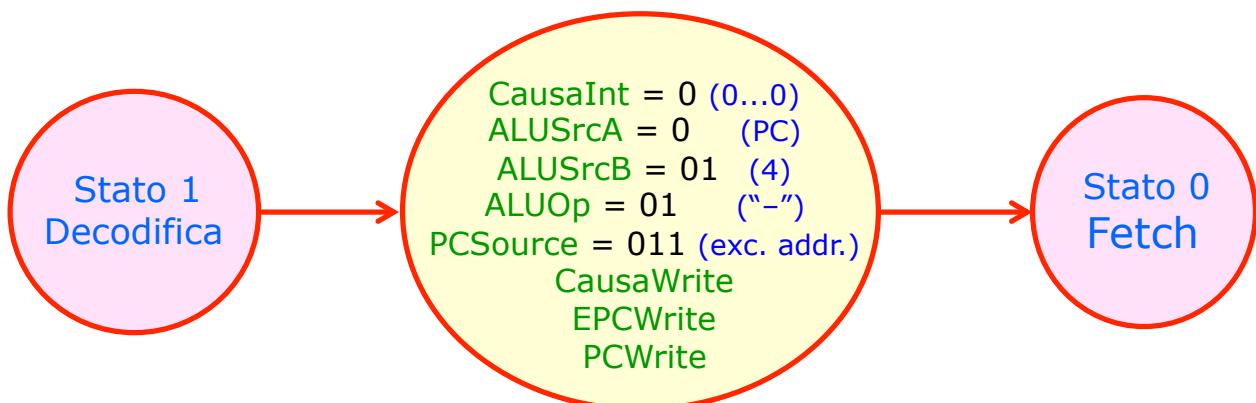




❖ Nuovo stato nella FSM dell'unità di controllo:


"Overflow": stato 11

Raggiungibile solo per istruzioni A/L, dopo l'esecuzione del calcolo (Esecuzione – fase II)

Stato 11: Overflow

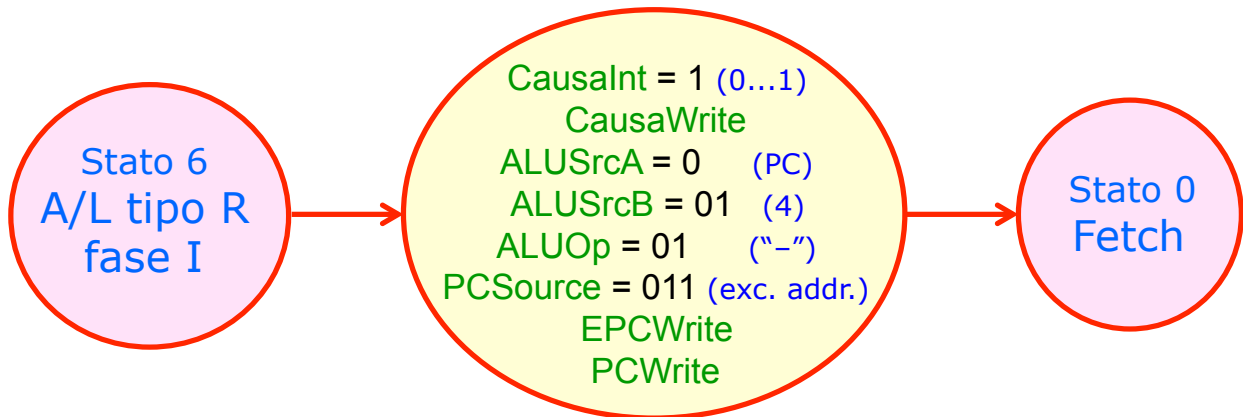

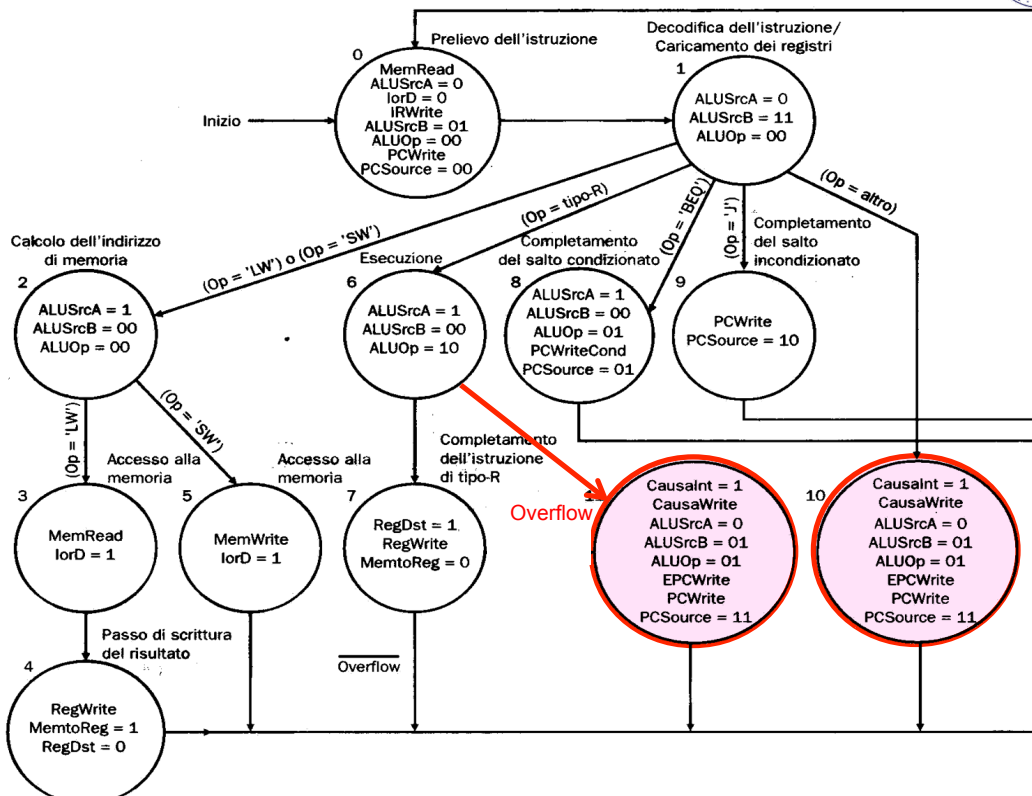CPU multi-ciclo con gestione eccezioni: FSM





Eccezione → risposta software, da parte del programma di gestione della/delle eccezioni (spesso nel S.O.)

Tecniche di gestione della risposta all'eccezione:

❖ A registro (MIPS: **registro causa**):

- Il SO ha un **unico entry point** per la gestione delle eccezioni.
- La prima istruzione è di **decodifica della causa dell'eccezione**
- L' **entry point** è forzato tramite: **PCSource = 011**

❖ **Vettorializzata:**

- Ogni eccezione rimanda ad un **indirizzo diverso**, dove si trovano **funzioni diverse** di servizio all'eccezione (nel Sistema Operativo).
- Il **diverso indirizzo** definisce implicitamente la **causa dell'eccezione**
- Gli indirizzi sono in genere **equispaziati** (es. ogni 256 parole)

Eccezione	Vettore di salto (al S.O.)
"Invalid OpCode"	0x 0000 0100
"Overflow"	0x 0000 0200



Eccezione → risposta **software, da parte del programma di gestione**

Ritorno dall'eccezione

- ❖ Al termine della procedura di gestione da parte del S.O., occorre tornare a eseguire l'istruzione originariamente interrotta.

MIPS32: istruzione **rfe** – Return from Exception

rfe	010000	10 ... 0	100000
	6	20	6

- ❖ Effettua un salto incondizionato all'indirizzo contenuto nel registro Exception Program Counter (EPC)
- ❖ Datapath RTL: **PC ← EPC**



Coprocessore 0 – gestore eccezioni, presente nelle architetture MIPS

- Raccolta e gestione delle informazioni e gli indirizzi per la gestione delle eccezioni

❖ Registri:

Registro	N. registro di C0	Utilizzo / Contenuto
Bad/Addr	8	Indirizzo di memoria (dati) a cui si è fatto riferimento
Stato	12	Maschera delle interruzioni e bit di abilitazione
Causa	13	Tipo di interruzione / interruzione pendente
EPC	14	Indirizzo istruzione che ha causato l'interruzione

❖ Istruzioni che interessano il coprocessore 0 (c0):

- **Letture/scrittura da memoria a registri di c0**
 - `lwc0 $<reg_c0> <offset>($reg)`
 - `swc0 $<reg_c0> <offset>($reg)`
- **Move from/to, tra registri general-purpose e registri di c0**
 - `mfc0 $<reg>, $<reg_c0>` (pseudo-istruzione)
 - `mtc0 $<reg_c0>, $<reg>` (pseudo-istruzione)