

La memoria: tecnologie di memorizzazione

Proff. A. Borghese, F. Pedersini

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Milano

Organizzazione della memoria

La memoria è organizzata in $N = 2^k$ **parole (word)** di M **bit**

M : **ampiezza** della memoria [bit/byte]

$N=2^k$: **altezza** della memoria [n. celle]

- La dimensione della parola di memoria coincide in MIPS32 con la dimensione dei registri della CPU (word)

C: Capacità della memoria


$$C = N \times M \text{ [bytes]}$$

Esempio: $M=32$ bit, $k=32$

- $C = 2^{32} \times 32 \text{ bit}$
 $= 4 \text{ Gwords} \times 4 \text{ bytes} = 16 \text{ GB}$

Memoria MIPS32:

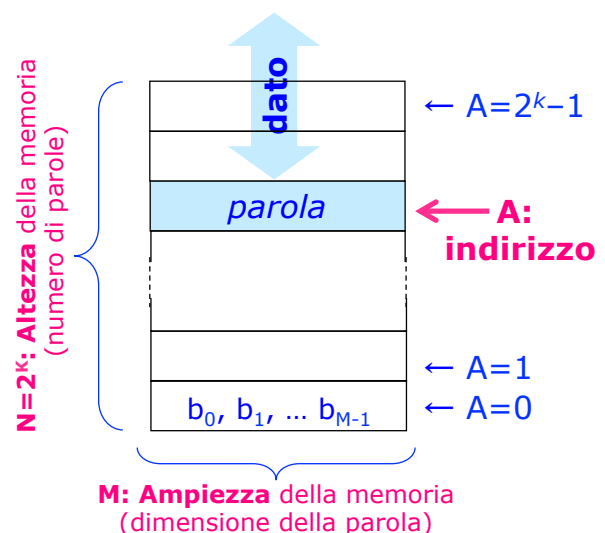- ❖ **Celle elem. indirizzate di 1 byte**
- ❖ **Read/Write: 1 word (4 byte)**







2 porte di comunicazione:

- **INDIRIZZO:** selezione di cella
- **DATI:** contenuto della cella



2 operazioni:

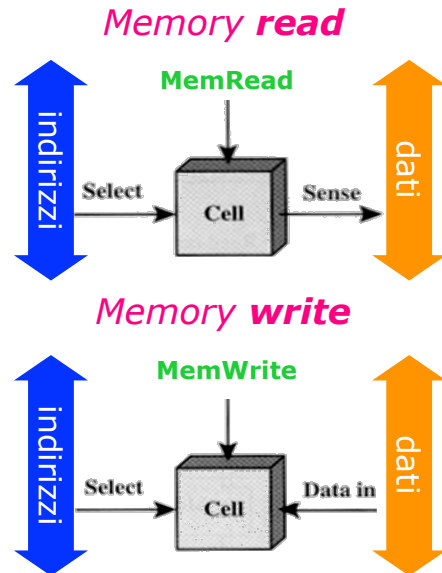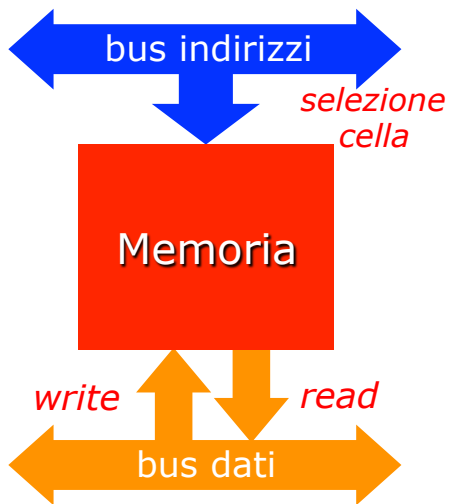- WRITE:** scrittura nella cella
- READ:** lettura della cella



Struttura generale di una memoria

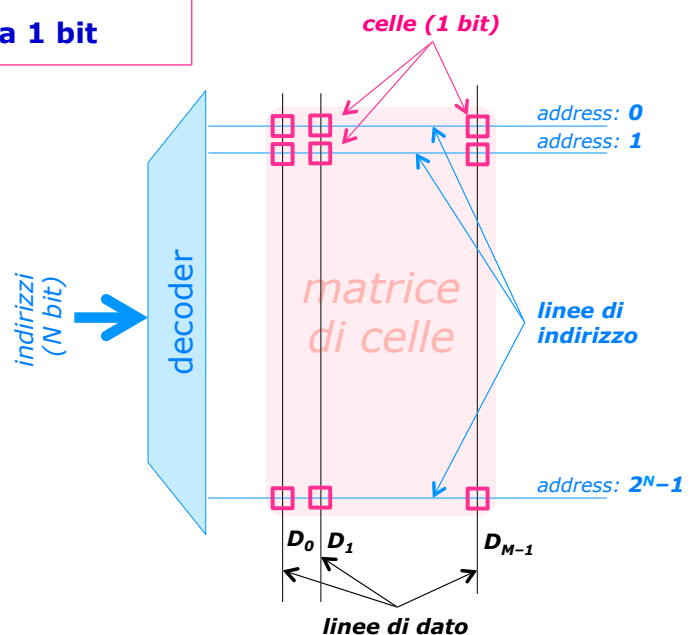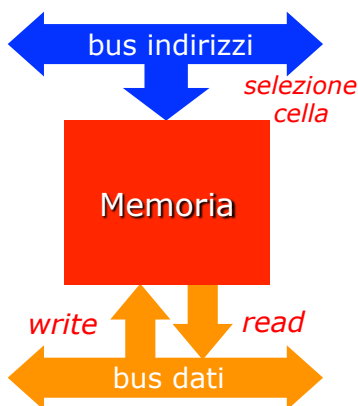Es: memoria di 2^N celle da M bit:
 struttura a **matrice** di $2^N \times M$ celle da 1 bit



❖ Memorie ROM

❖ Memorie RAM

- La RAM statica (**SRAM**)
- La RAM dinamica (**DRAM**)
- Memorie con controllo degli errori (**ECC**)



Memorie ROM / RAM

ROM: Read-Only Memory: memoria di sola lettura

- porta indirizzi (Address): **INGRESSO**
- porta dati (Data): **USCITA**

Tecnica di memorizzazione: **presenza/assenza** di MOS → **0/1**

 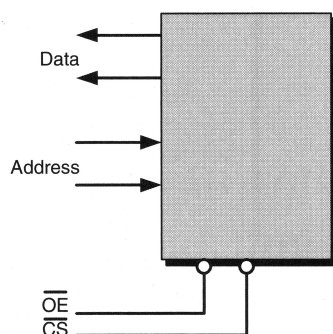- ROM vergine: tutti i MOS presenti
- **SCRITTURA**: in corrispondenza di "0", il MOS viene **bruciato**.






Tecnologia FLASH

sta sostituendo le ROM e le memorie di massa (hard disk)


Cella: 1 transistor MOSFET con doppio GATE
Control Gate e Floating Gate (isolato)

Operazioni di base:

  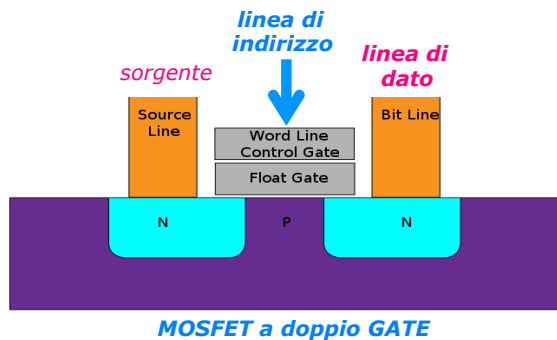- ❖ **scrittura "1"**: iniezione di carica nel floating gate ("hot charge injection")
- ❖ **cancellazione (scrittura "0")**: svuotamento della carica (per effetto tunnel)



SRAM – RAM statica

 

Static RAM – SRAM

CELLA SRAM: un D-latch

- ❖ Qualità principale delle S-RAM: **velocità** (scrittura/lettura 1÷10 nsec)

Velocità di una SRAM:

- ❖ **Tempo di lettura**: tempo di abilitazione del buffer di uscita: t_{buf}
- ❖ **Tempo di scrittura**: tempo di transizione del Latch

Perché abbiamo bisogno di un buffer 3-state in uscita?

Problematico utilizzare un **array di 2^k celle** (come nel Register File)


- Ad es. memorie di 64 kB richiederebbero un **MUX a 64k ingressi**

Si utilizza la tecnologia **three-state**:

➔ **buffer three-state**

❖ Tutte le uscite delle celle sono collegate ad un'uscita comune

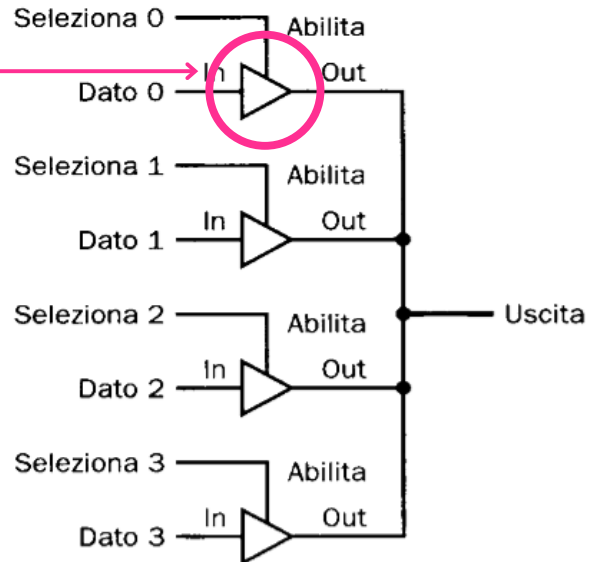- necessario evitare conflitti fra le uscite
- ➔ **uscite "isolate" con porte three-state**
- ➔ **seleziono una sola cella alla volta**




Esempio di SRAM

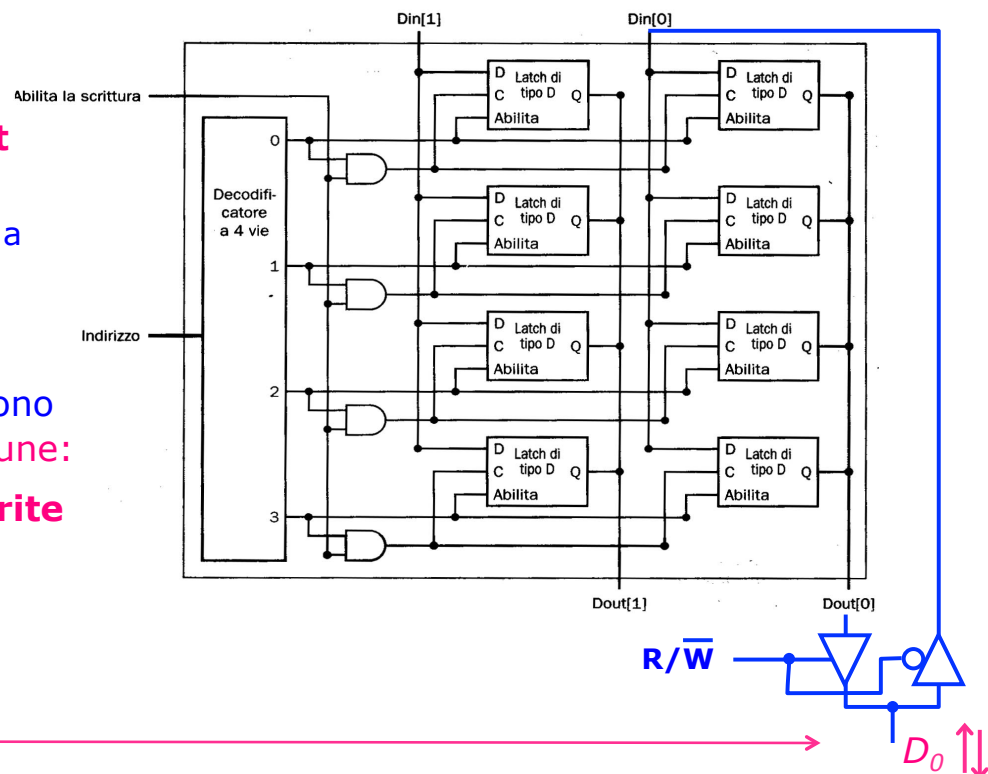
Esempio:
SRAM
4 celle x 2 bit

Struttura simile a quella di un [Register File](#)

Le linee dati sono spesso in comune:
Data read/write




Esempio di SRAM

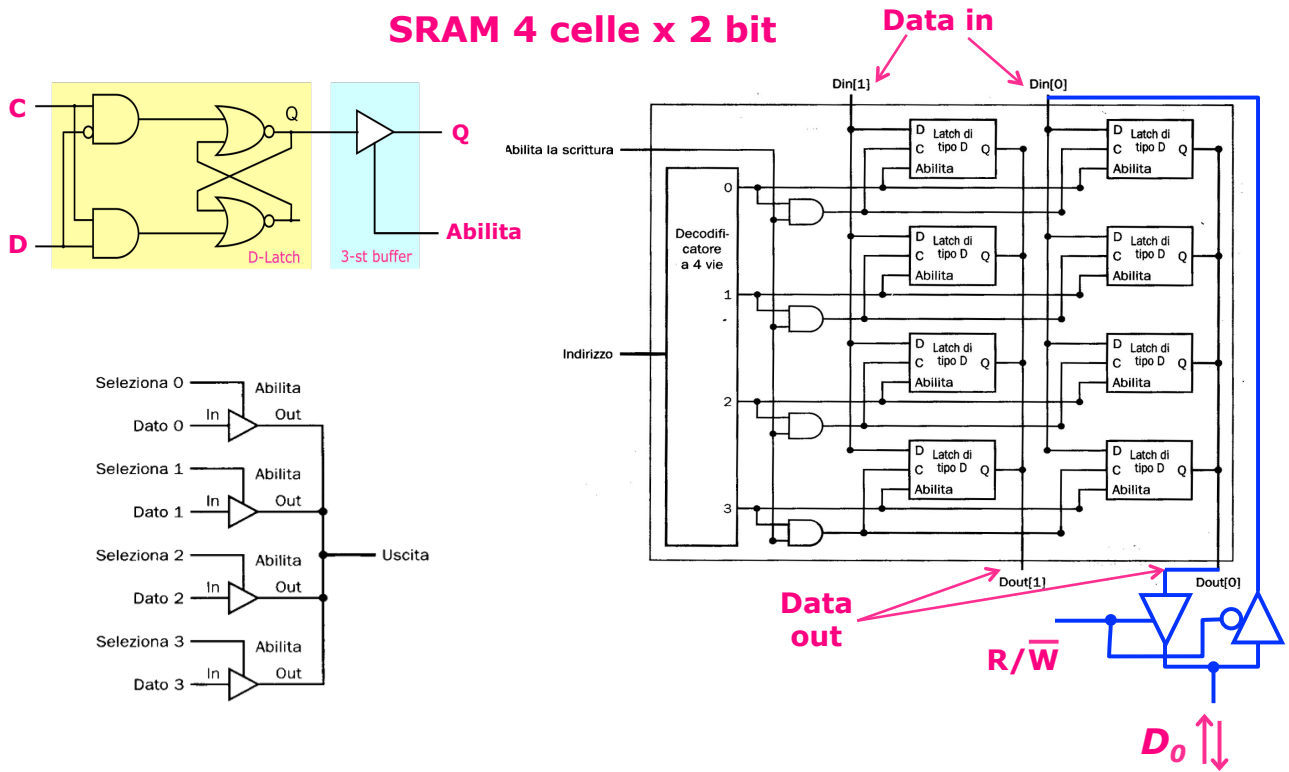

Memorie RAM statiche (SRAM)

SRAM moderne

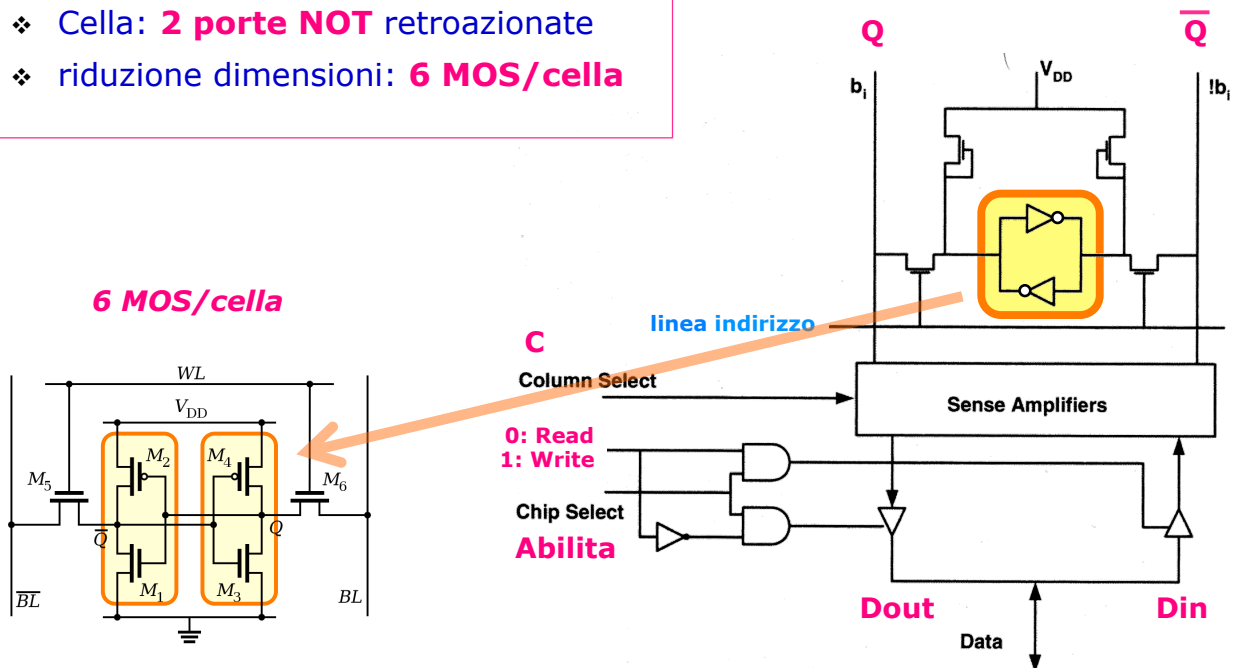- ❖ Cella: **2 porte NOT** retroazionate
- ❖ riduzione dimensioni: **6 MOS/cella**




Problema: **RAM 32 k x 8 bit** → 8 x (32 k x 1 bit)

- Decodificatore a 15 bit → **32 K** linee di abilitazione, **32 K** uscite

Considero che: **32k x 8 bit = 512 x 512 bit**

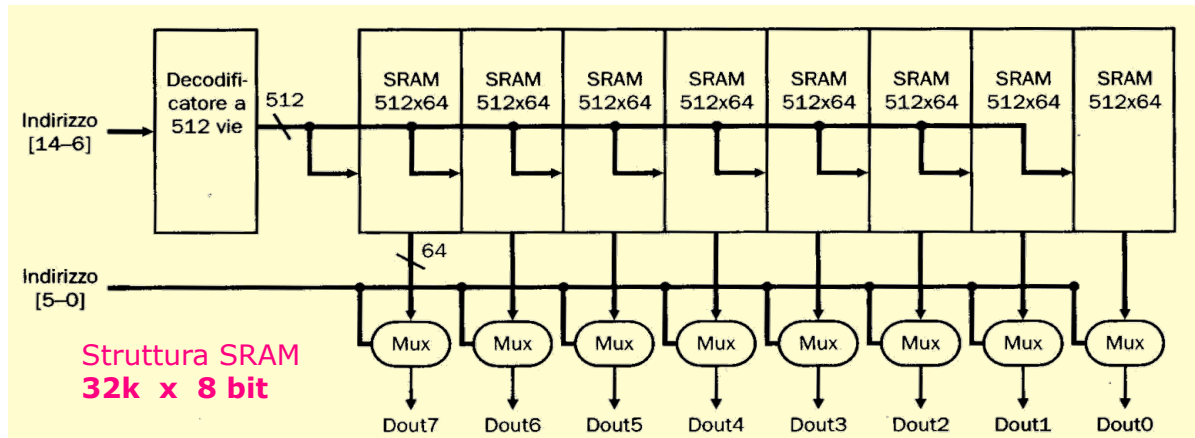- Per ogni bit di ampiezza, ho 512 banchi di 64 bit
 - ✦ **1 DEMUX a 15 bit (32 K uscite)**
 - ✦ **1 DEMUX a 9 bit (512 uscite) + 8 MUX a 6 bit → (64 ingressi)**



- ❖ Memorie ROM
- ❖ Memorie RAM
 - La RAM statica (**SRAM**)
 - La RAM dinamica (**DRAM**)
 - Memorie con controllo degli errori (**ECC**)

Memorie RAM dinamiche (DRAM)


Funzionamento:

Elemento di memoria: **carica di un condensatore**

- condensatore CARICO → 1
- condensatore SCARICO → 0

Cella DRAM: **1 transistor + 1 condensatore**

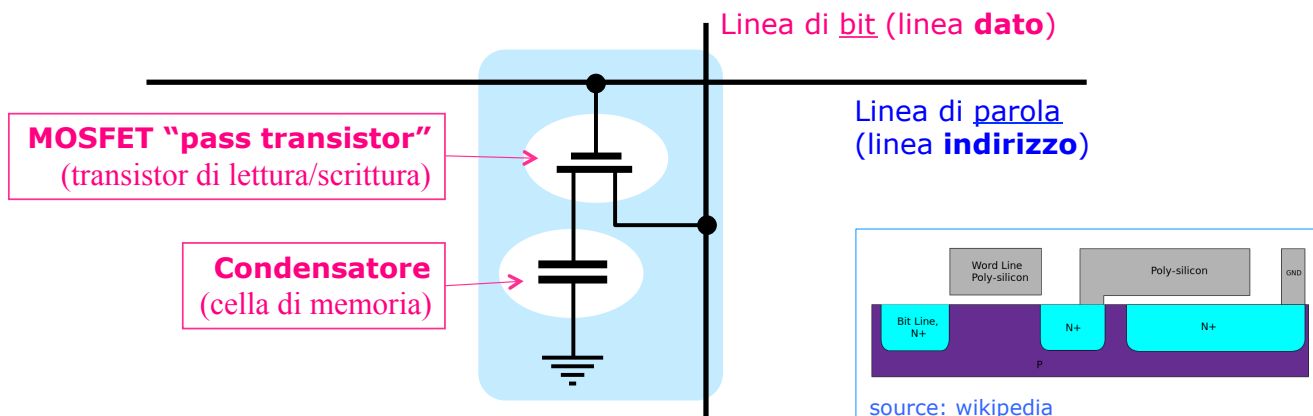- La lettura scarica la memoria che deve essere ricaricata
- Necessario un **refresh** periodico (gestito autonomamente dal controllore della memoria)




Struttura di una DRAM

Struttura a blocchi "quadrata" (come SRAM):

❖ **Capacità DRAM: $2^{2N} \times 1$ bit** → matrice quadrata di $2^N \times 2^N$ bit

Accesso al bit: **selezione riga (N bit):** segnale **RAS (Row Address Strobe)**
selezione colonna (N bit): segnale **CAS (Column Address Strobe)**

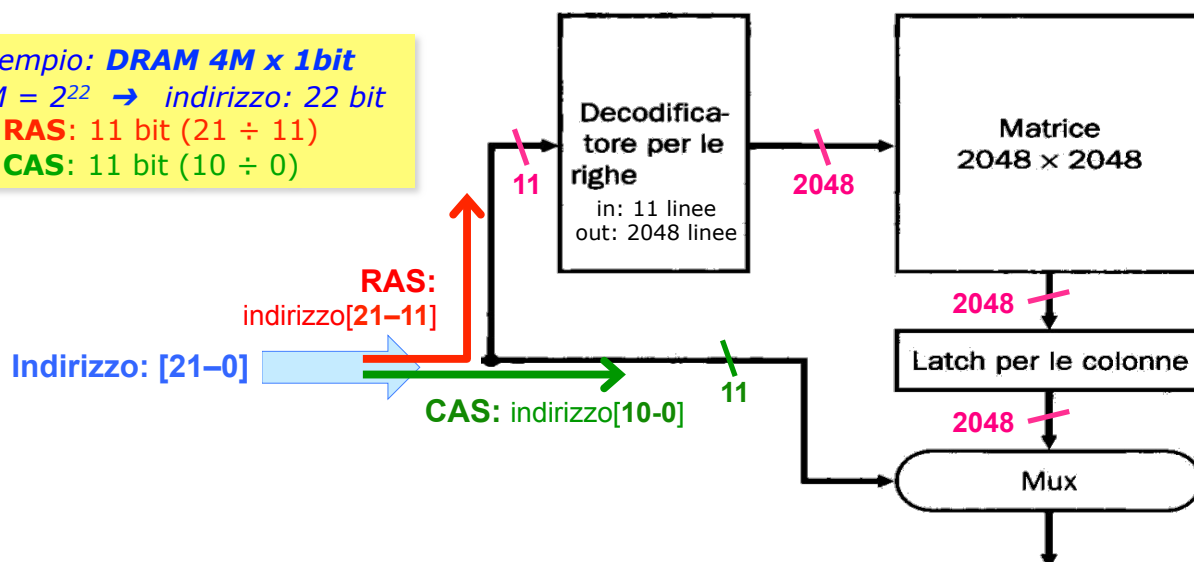
Esempio: **DRAM 4M x 1bit**
 $4M = 2^{22} \rightarrow$ indirizzo: 22 bit
 → **RAS: 11 bit** ($21 \div 11$)
 → **CAS: 11 bit** ($10 \div 0$)



Struttura di una DRAM: refresh

Refresh di una RAM dinamica:

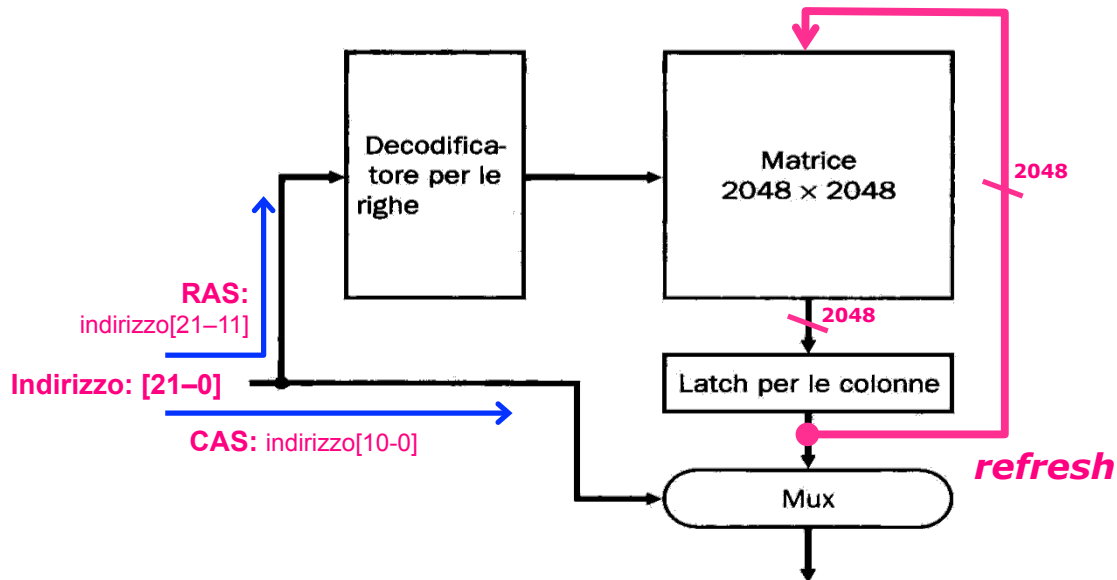- ❖ **Problema:** il condensatore della cella si scarica in **30÷70 msec!!!**
 - entro tale tempo devo **riscrivere** (“rinfrescare”) il dato nella DRAM
 - **REFRESH:** ad ogni lettura di riga



Struttura DRAM: esempio

Frequenza di refresh di una RAM dinamica: frequenza di ripetizione delle operazione di refresh

Esempio:

In una RAM dinamica di 4 M x 1 bit il tempo di scarica dei condensatori è di 64 millisecondi.

Calcolare la minima frequenza di refresh.

- Una memoria di 4 Mbit ($4M = 2^{22}$) è organizzata come matrice di $2^{11} \times 2^{11} = 2048 \times 2048$ celle.
- Ogni ciclo di refresh rigenera una riga; la stessa riga deve essere di nuovo “rinfrescata” dopo al più 64 ms.
- Quindi in 64 ms devo rigenerare 2048 righe.

$$T_{\text{REFRESH, MAX}} = 64 \text{ ms} / 2048 = 31.25 \text{ } \mu\text{s}$$

$$f_{\text{REFRESH, MIN}} = 1 / T_{\text{REFRESH, MAX}} = 32 \text{ kHz}$$



Evoluzioni RAM dinamiche:

- ❖ Trasferimento a **burst** o a **pagina**: trasferimento consecutivo (ad alta velocità) di parole ad indirizzi consecutivi.
- ❖ **Synchronous DRAM (SDRAM)**
 - L'accesso alla memoria è **sincrono** con il clock dato dalla CPU (mem. bus)
 - La fase di **indirizzamento** e di **recupero dei dati** vengono **separate** in modo da ridurre al minimo l'impatto della latenza.
 - Tra l'indirizzamento ed il recupero dei dati, **il processore può eseguire altri compiti** (il processore può essere la CPU o il controllore della memoria, o altro: il dispositivo che controlla la memoria).
- ❖ **DDR-SDRAM (Double-Data-Rate SDRAM)**
 - Riescono **2 trasferimenti per ciclo di clock**.
 - **Data-rate doppio** rispetto alla frequenza del clock del bus.

Prestazioni di una memoria



- ❖ **Parola di memoria vs. unità indirizzabile**
 - **Parola di memoria:**
L'unità naturale in cui la memoria viene organizzata (**MIPS: 32 bit**)
 - **Unità indirizzabile:** il minimo numero di unità contigue indirizzabili.
In quasi tutti i sistemi si tratta del **byte**.
- ❖ **Tempo di accesso (*access time*):**
 - tempo richiesto per eseguire una lettura/scrittura:
dall'istante in cui l'indirizzo si presenta alla porta di lettura...
...all'istante in cui il dato diventa disponibile.
- ❖ **Tempo di ciclo (*cycle time*):**
 - per memorie ad accesso casuale: è il **tempo di accesso** più il tempo necessario perchè possa avvenire un **secondo accesso** a memoria.
- ❖ **Transfer Rate:** quantità di informazione trasferita nell'unità di tempo [MB/s]
 - Random-access memory: $R = 1 / \text{Memory_cycle_time}$
 - Sequential memory: $R = 1 / [\text{TA} + N T_{\text{TR}}]$ T_{TR} : tempo di trasferim. N bytes



❖ Da: <http://www.samsung.com/Products/Semiconductor>

❖ **SRAM**

- Sincrone, 1M x 36, 2M x 18, tempo di accesso: 2,6ns
- High speed, 1M x 18 o 512K x 36, tempo di accesso: 1,6ns
- Asincrone: 8M x 16, tempo di accesso: 10ns
- Low power, 8M x 16 tempo di accesso: 70ns

❖ **DDR-SDRAM**

- 128M x 8, rate: **266Mb/s** (133Mhz → $T_C = 7,5$ ns)
- 16M x 16, rate: **400Mb/s** (200Mhz).
- 3 clock di latenza → $7,5 * 3 = 22,5$ ns
- 2-4-8: larghezza del burst

Attualmente:

- **DDR3 2133 MHz** burst rate: > 17 GB/s (128 M x 64 bit)
- **GDDR5** burst rate: ~ 24 GB/s



❖ Memorie ROM

❖ Memorie RAM

- La RAM statica (**SRAM**)
- La RAM dinamica (**DRAM**)
- Memorie con controllo degli errori (**ECC**)



❖ Errori dovuti a malfunzionamenti HW o SW

- Date le dimensioni delle memorie (10^{10} celle) la probabilità d'errore non è più trascurabile
- Per applicazioni sensibili, è di fondamentale importanza gestire gli **errori di memorizzazione** di bit.

❖ Codici di controllo errore

- Permettono di riconoscere se si è verificato un errore, al costo dell'introduzione di bit in più, oltre ai dati (ridondanza)
- **Codici rivelatori d'errore**
 - ✦ Consentono di individuare errori in una parola, ma non consentono di individuare dove si è verificato l'errore.
- **Codici correttori d'errore (error-correcting codes – ECC)**
 - ✦ Consentono anche la correzione degli errori.
 - ✦ Richiedono bit in più rispetto ai codici rivelatori (es. per la correzione di 1 errore e l'individuazione di 2 errori in una parola di 128 bit, occorrono 8 bit in più)

Codici rivelatori d'errore



Esempio di **codice rivelatore**:

❖ **Bit di parità (even):**

Aggiungo un bit ad una sequenza in modo da avere un n. pari (even) di "1"

- 0000 1010 0 ← bit di parità
- 0001 1010 1
- Un errore su uno dei bit porta ad un n. dispari di "1"

❖ Prestazioni del codice

- mi accorgo dell'errore, ma non so dov'è
- **rivelo** ma **non correggo errori singoli**

COSTO: 1 bit aggiuntivo ogni 8 → $9/8 = +12,5\%$



Esempio di **codice correttore**:

❖ **Codice a ripetizione**

Ripeto ogni singolo bit della sequenza originale per altre 2 volte
 → **triplico ogni bit**

0 00 1 11 1 11 0 00 1 11 0 00 0 00 1 11 ...

Un errore su un bit di ciascuna terna può essere corretto:

000 → 010 → 000

111 → 110 → 111

❖ Prestazioni del codice

- mi accorgo dell'errore, ma non so dov'è
- **rivelo e correggo errori singoli**

COSTO: 2 bit aggiuntivi ogni 1 → 3/1 = +200%

Definizioni



Distanza di Hamming, d (tra 2 sequenze di N bit)

- il numero di cifre differenti, giustapponendole

01001000

01000010 → $d = 2$

Distanza minima di un codice, d_{MIN}

- il valor minimo di d (d_{MIN}) tra tutte le coppie di parole di codice

❖ **Capacità di rivelazione** di un codice: $r = d_{MIN} - 1$

❖ **Capacità di correzione** di un codice: $t = (d_{MIN} - 1) / 2$

Esempi:

➤ Codice a bit di **parità**: $d_{MIN} = 2 \rightarrow r=1, t=0$

➤ Codice a **ripetizione (3,1)**: $d_{MIN} = 3 \rightarrow r=2, t=1$



❖ RAM con controllo di parità

- Aggiungo un bit di parità ad ogni byte

Es: **RAM 1 M x 9 bit (8+1)**

Detta p la probabilità di errore su un bit (ad es. $p=10^{-10}$),

- Probabilità di **un errore** in un byte (+ parità): $P_1 = 9p(1-p)^8 \approx 9p$
- Probabilità di **due errori** nel byte (+ parità): $P_2 = 36p^2(1-p)^7 \approx 36p^2$

❖ RAM con codice correttore di errori (ECC)


- si usa nelle **memorie cache**
- codici ECC evoluti (alta efficienza):
- **Hamming, CCITT-32, Reed-Solomon,**
- **Turbo-codes...**

RAM con controllo di parità



❖ Schema RAM-ECC con controllo parità

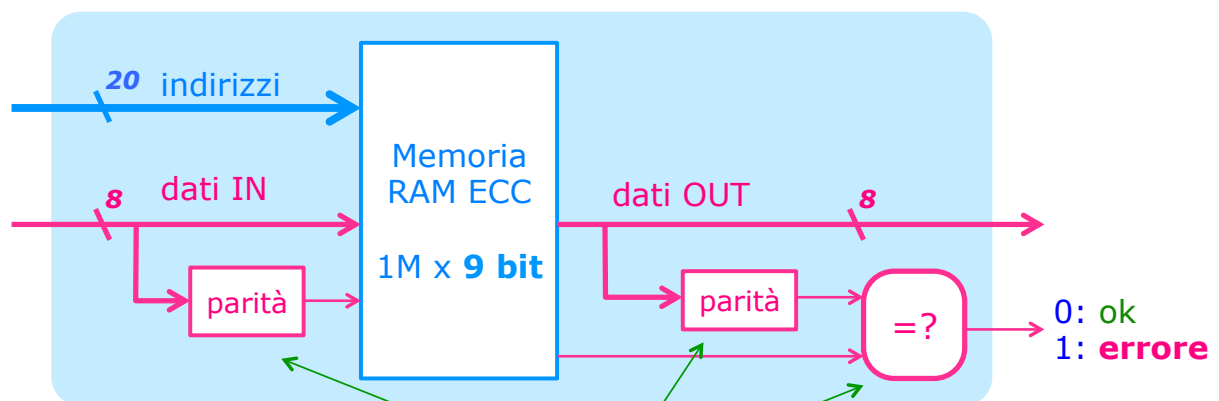
- parole di **9 bit**: 8 bit **dati** + 1 bit **parità** (o doppio: 18 bit)



che circuiti sono?

❖ ECC memory – tre possibili casi:

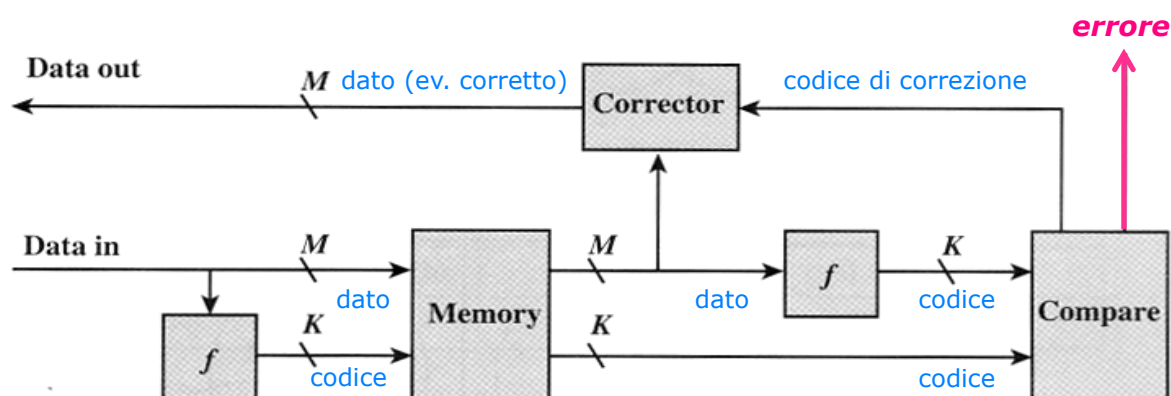- **No errors detected:** il dato letto può essere inviato in uscita così com'è.
- **1 errore individuato e corretto:** i bit del dato, più il codice associato vengono inviati al correttore, il quale provvede a correggere il dato.
- **1 errore individuato, ma impossibile da correggere:** impossibilità di recupero – si segnala la condizione d'errore (genero una **eccezione**).



Dimensione di codici ECC

- ❖ Conviene applicare ECC a **parole più lunghe possibile** → aggiungo meno ridondanza → **maggiore efficienza del codice**
Maggiore efficienza → maggiore complessità di codifica/decodifica

Data Bits	Single-Error Correction		Single-Error Correction/ Double-Error Detection	
	Check Bits	% Increase	Check Bits	% Increase
8	4	50	5	62.5
16	5	31.25	6	37.5
32	6	18.75	7	21.875
64	7	10.94	8	12.5
128	8	6.25	9	7.03
256	9	3.52	10	3.91