



Lezione 20

CPU a ciclo multiplo

Proff. A. Borghese, F. Pedersini

Dipartimento di Scienze dell'Informazione
Università degli Studi di Milano

Sommario





- ❖ I problemi della UC a singolo ciclo
- ❖ Principi ispiratori di una CPU multi-ciclo.
 - Le fasi di fetch e decodifica.
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni R
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni lw/sw.
- ❖ Esecuzione multi-ciclo dei salti ed analisi della CPU multi-ciclo.



CPU a Ciclo singolo

❖ CPU a CICLO SINGOLO:

 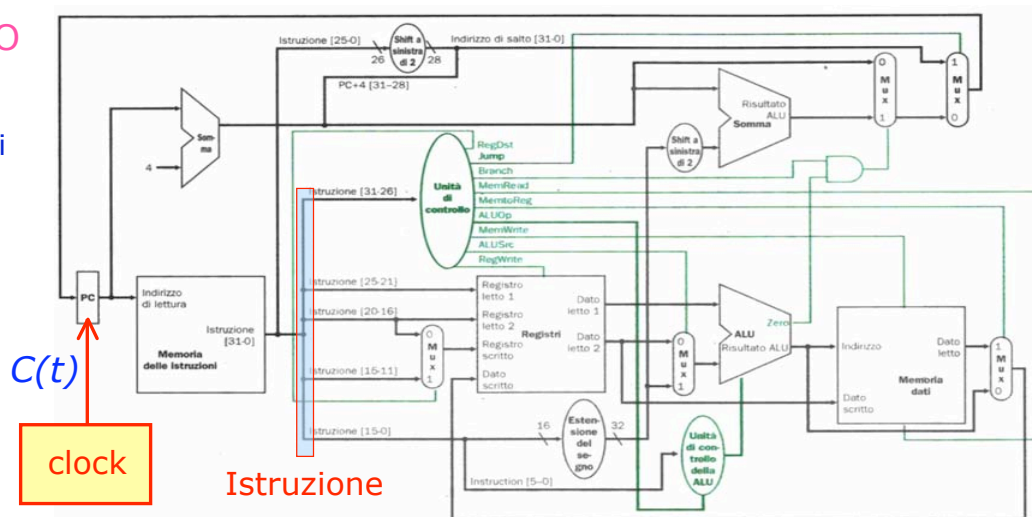Ad ogni ciclo di clock viene eseguita un'istruzione completa.



CPU singolo ciclo: caratteristiche

❖ Peculiarità:

- Il segnale di **CLOCK** viene fornito solo al registro **Program Counter**
- L' **Unità di Controllo** è una **rete combinatoria**


❖ Vantaggi

- Semplicità circuitale
- Velocità esecuzione, fissato T_c : 1 istruzione / ciclo di CLOCK

❖ Limiti

- Utilizzo non efficiente delle risorse (3 ALU, 2 memorie) utilizzate in momenti diversi:
 - ✦ **memoria istruzioni** in fase di **fetch**, **memoria dati** in fase di **accesso memoria**
 - ✦ ALU PC (fetch), ALU branch (decodifica), ALU operazioni/test (esecuzione)
- Tutte le istruzioni, **semplici o complesse**, durano sempre T_c

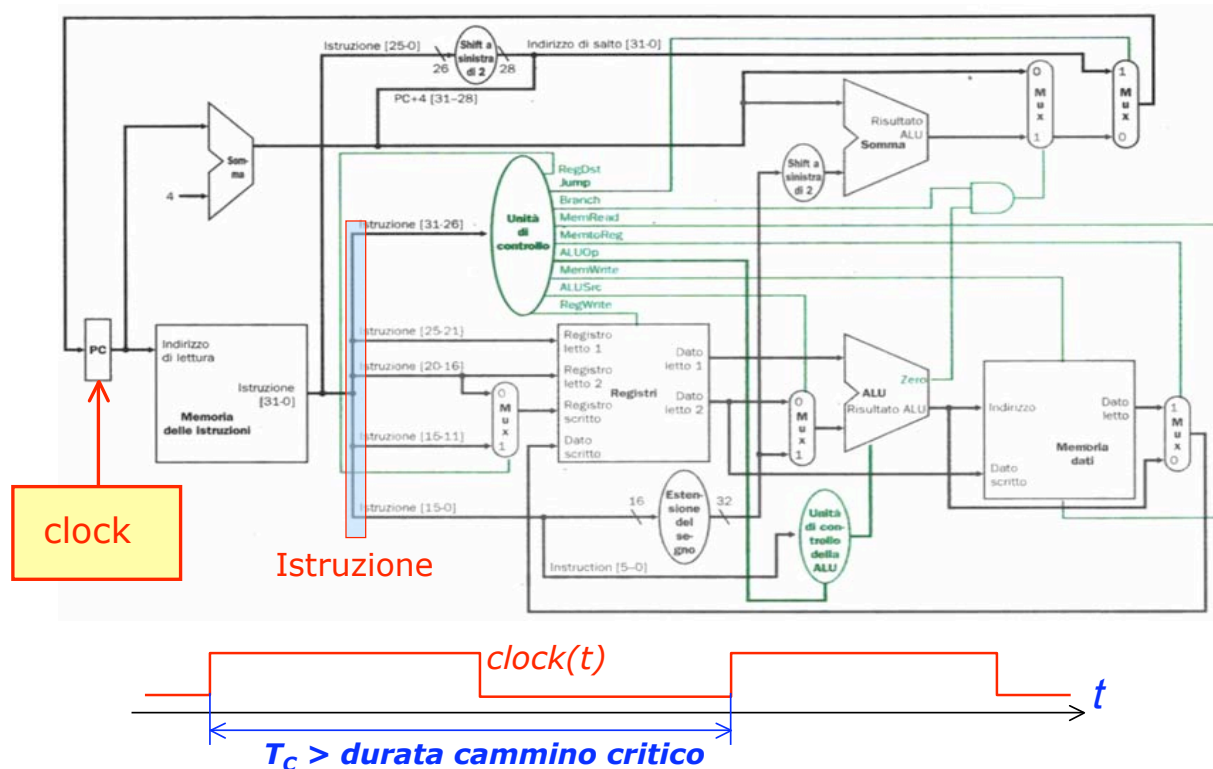❖ T_c è dimensionato sul cammino critico dell'istruzione che dura di più



Esecuzione in un singolo ciclo di clock



- ❖ La durata del ciclo di clock T_c va dimensionata sul caso peggiore
 - istruzione di maggior durata
 - percorso logico più lungo (**cammino critico**)
 - Accesso memoria: 2 ns ALU e sommatore: 2 ns
 - lettura/scrittura registri: 1 ns decodifica: 2 ns
 - tempi trascurabili per gli altri elementi della CPU
 - componenti indipendenti possono lavorare in parallelo
- ❖ Percorso più lungo: istruzione di caricamento: **lw**

Istruzione	Memoria istruzioni (fetch)	Letture registri (decodifica)	Operazioni ALU	Memoria dati	Write-back	Totale
Tipo R	2	2	2	0	1	7 ns
lw	2	2	2	2	1	9 ns
sw	2	2	2	2	0	8 ns
beq	2	2	2	0	0	6 ns
j	2	2	0	0	0	4 ns



Valutazione prestazioni: CPU a singolo ciclo

- ❖ Nella CPU a singolo ciclo la **durata delle istruzioni è costante**, e pari alla durata **massima** necessaria
- ❖ La durata delle istruzioni è maggiore della durata teorica media
 - In alcuni casi (caso II) decisamente maggiore della media pesata sulla durata delle istruzioni

La CPU a singolo ciclo è **inefficiente** (c'è uno spreco di tempo)

Istr.	lw	sw	beq	j	R	fp (add)	fp (mul)	Durata MAX	Durata media
Durata	9 ns	8 ns	6 ns	4 ns	7 ns	12 ns	20 ns		
Caso I	24%	12%	18%	2%	44%			9 ns	7.36 ns
Caso II	31%	21%	5%	2%	27%	7%	7%	20 ns	8.98 ns



CPU multi-ciclo

CPU a ciclo multiplo:

- ❖ **Possibile soluzione: si spezza l'istruzione in più passi parziali**
 - ciascun passo parziale impiega lo stesso tempo.
- ❖ In un ciclo di clock viene eseguito un singolo passo parziale di istruzione (non l'intera istruzione)
- ❖ Le istruzioni possono durare un **numero diverso di cicli di clock**
- ❖ **Conseguenze:**
 - Consentito **riutilizzare le unità funzionali**, in cicli di clock diversi
 - Necessità di **registri di memoria temporanea**: devono memorizzare lo stato delle unità funzionali, cioè l'informazione che può servire ai passi successivi.
 - L'unità di controllo diventa una FSM.
 - ✦ Nella CPU a singolo ciclo era una Rete Combinatoria



Valutazione prestazioni: CPU multi-ciclo

❖ CPU multi-ciclo:

Ogni istruzione dura **solo il numero di cicli di clock necessario**


- Durata effettiva = media pesata della durata delle istruzioni
- La CPU multi-ciclo consente una riduzione del tempo di esecuzione
- Dipende dal tipo di programma (frequenza delle diverse categorie di istruzione)

Istr.	lw	sw	beq	j	R	fp (add)	fp (mul)	Durata MAX	Durata media
Durata	9 ns	8 ns	6 ns	4 ns	7 ns	12 ns	20 ns		
Caso I	24%	12%	18%	2%	44%			9 ns	7.36 ns
Caso II	31%	21%	5%	2%	27%	7%	7%	20 ns	8.98 ns



Ciclo di esecuzione di un'istruzione

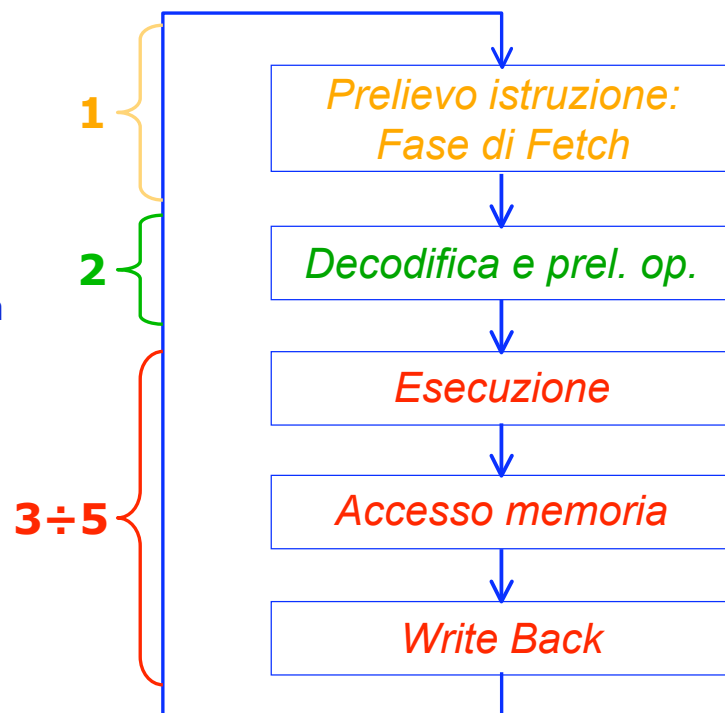- ❖ Le diverse fasi del ciclo di esecuzione vengono eseguite in momenti diversi
- ❖ L'esecuzione dell'istruzione richiederà da 3 a 5 cicli di clock






Circuito della fase di *fetch multi-ciclo*

❖ Novità:

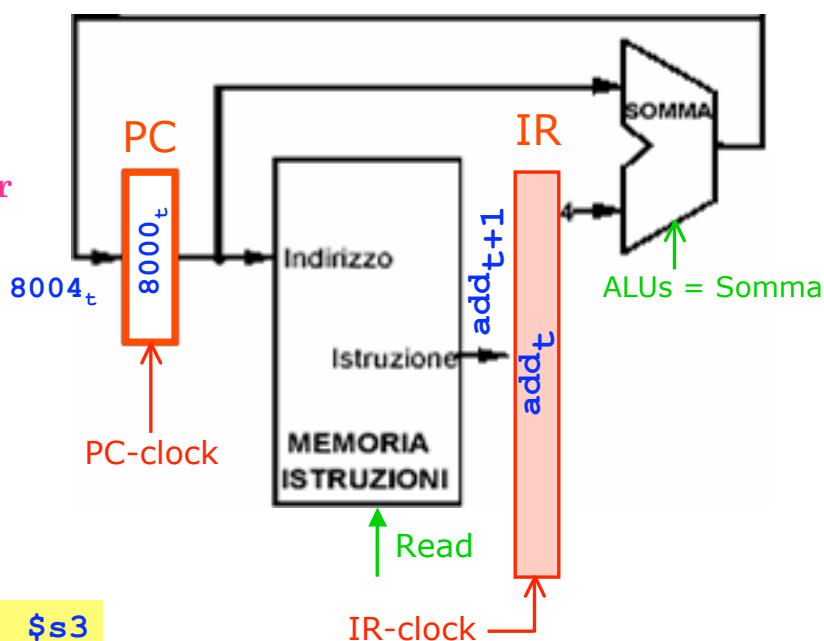- Devo memorizzare l'istruzione: **IR – Instruction Register**
- **Clock** differenti per **PC** e **IR**
- Comando esplicito **MemRead** per la **memoria istruzioni**



```
8000: add $s1, $s2, $s3
8004: sub $s4, $s1, $t1
.....
```

Sommario




- ❖ I problemi della UC a singolo ciclo di clock
- ❖ Principi ispiratori di una CPU multi-ciclo.
 - Fase di fetch
- ❖ **Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni R**
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni **lw/sw**
- ❖ Esecuzione multi-ciclo dei salti ed analisi della CPU multi-ciclo.



Tipo R: Decodifica e lettura dei registri (fase 2)

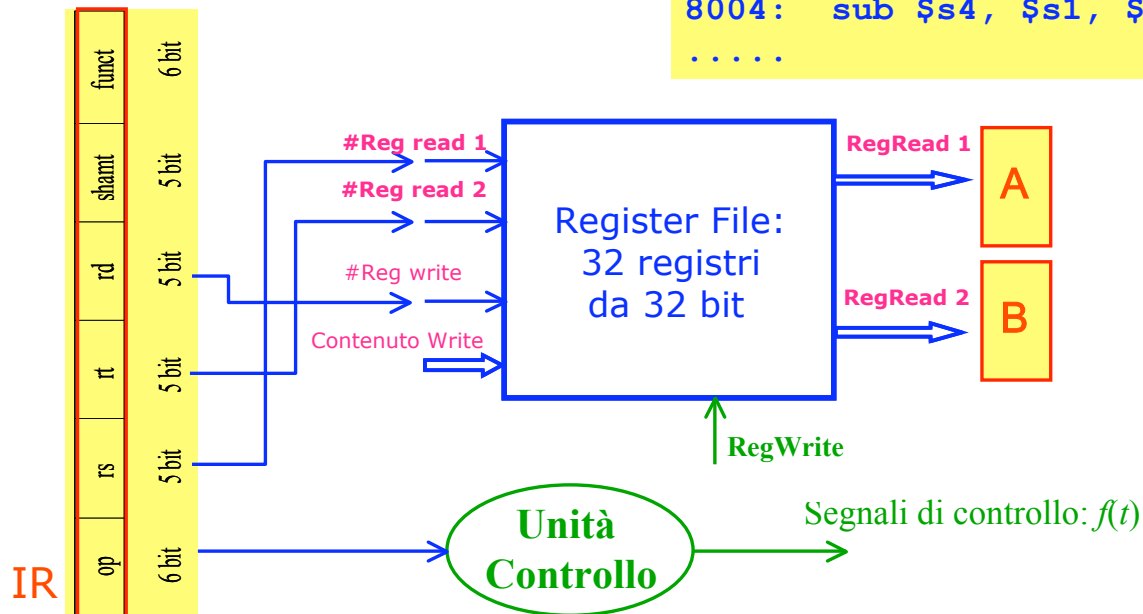
1. Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
2. Leggo il contenuto dei registri.

```
8000: add $s1, $s2, $s3
8004: sub $s4, $s1, $t1
.....
```



Fase di esecuzione tipo R (fase 3)

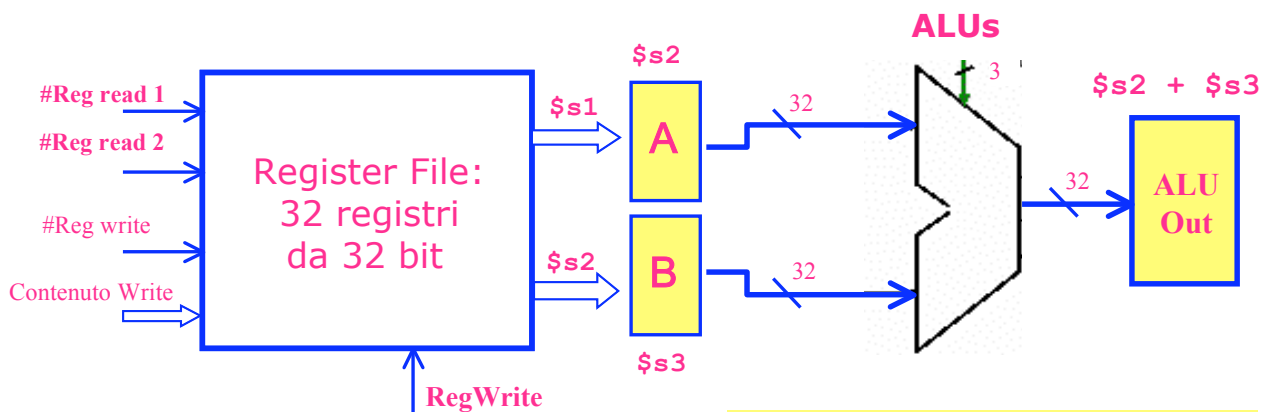- ❖ Il contenuto dei registri **A** e **B** viene mandato all'ALU
- ❖ UC genera **ALUs** il codice di: **add**
- ❖ Il risultato viene memorizzato in **ALUOut**




```
8000: add $s1, $s2, $s3
.....
```



Fase di Write-back – tipo R (fase 4)

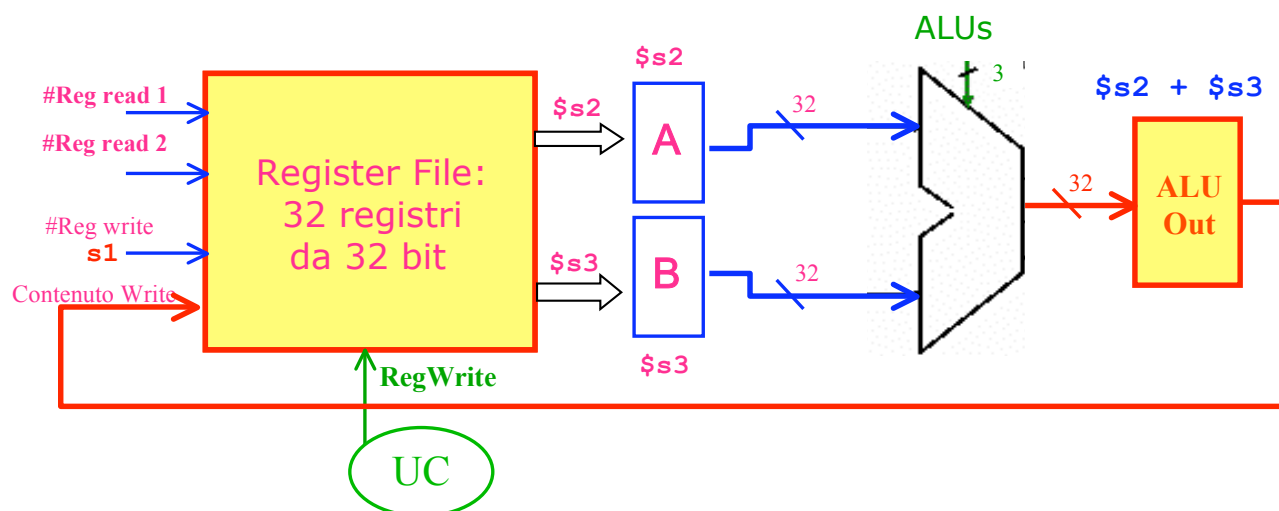- ❖ Il contenuto di **ALUOut** viene mandato alla porta di scrittura del **RF**
- ❖ UC genera il segnale di: **RegWrite**
- ❖ **TOTALE – tipo R: 4 cicli di CLOCK**




Sommario



- ❖ I problemi della UC a singolo ciclo di clock
- ❖ Principi ispiratori di una CPU multi-ciclo. Le fasi di fetch e decodifica.
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni R
- ❖ **Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni lw/sw**
- ❖ Esecuzione multi-ciclo dei salti ed analisi della CPU multi-ciclo.




Fase 3: esecuzione (tipo I: lw)

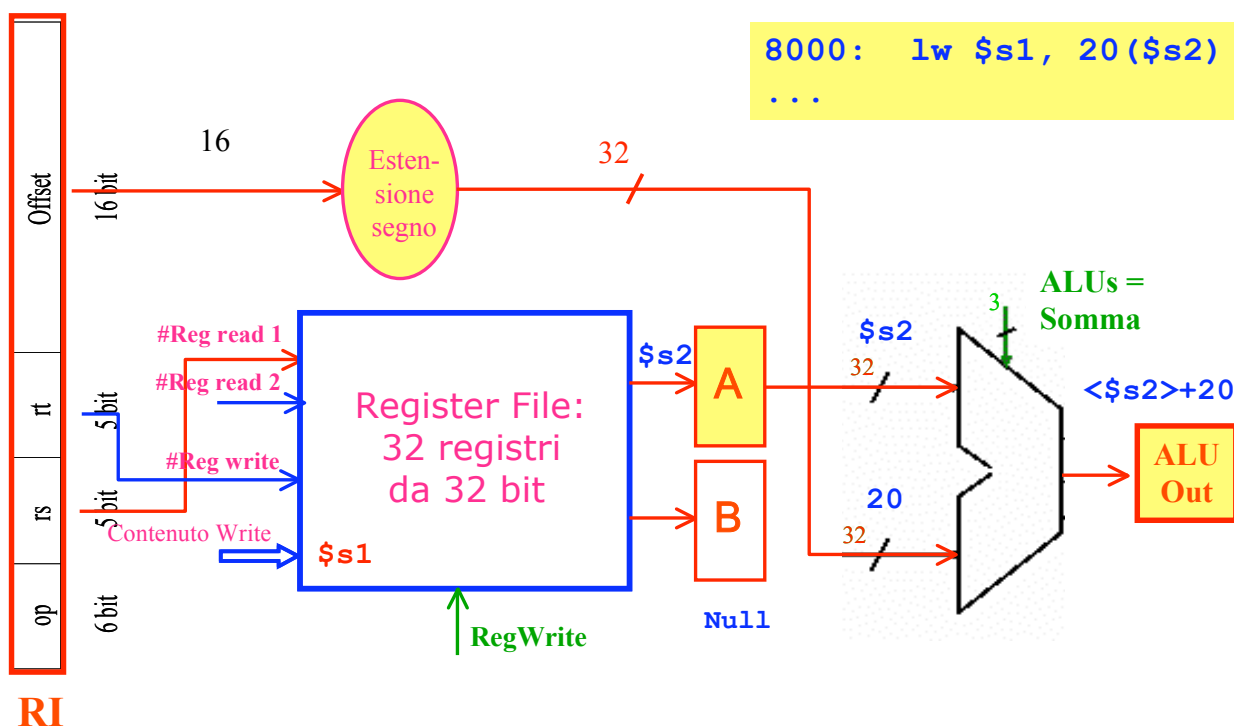


lw - Lettura memoria + write-back (fase 4,5)

1. ALUOut → Mem → MDR
2. MDR → RegFile

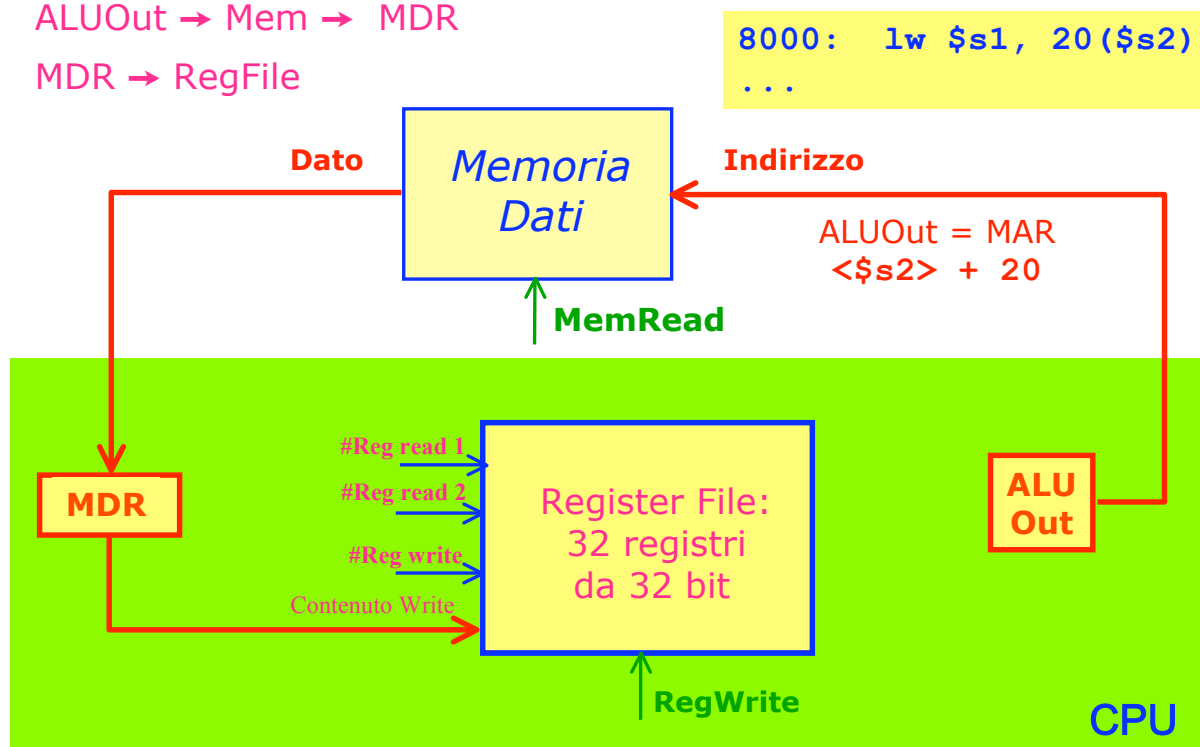




Fase 3: esecuzione (tipo I: sw)

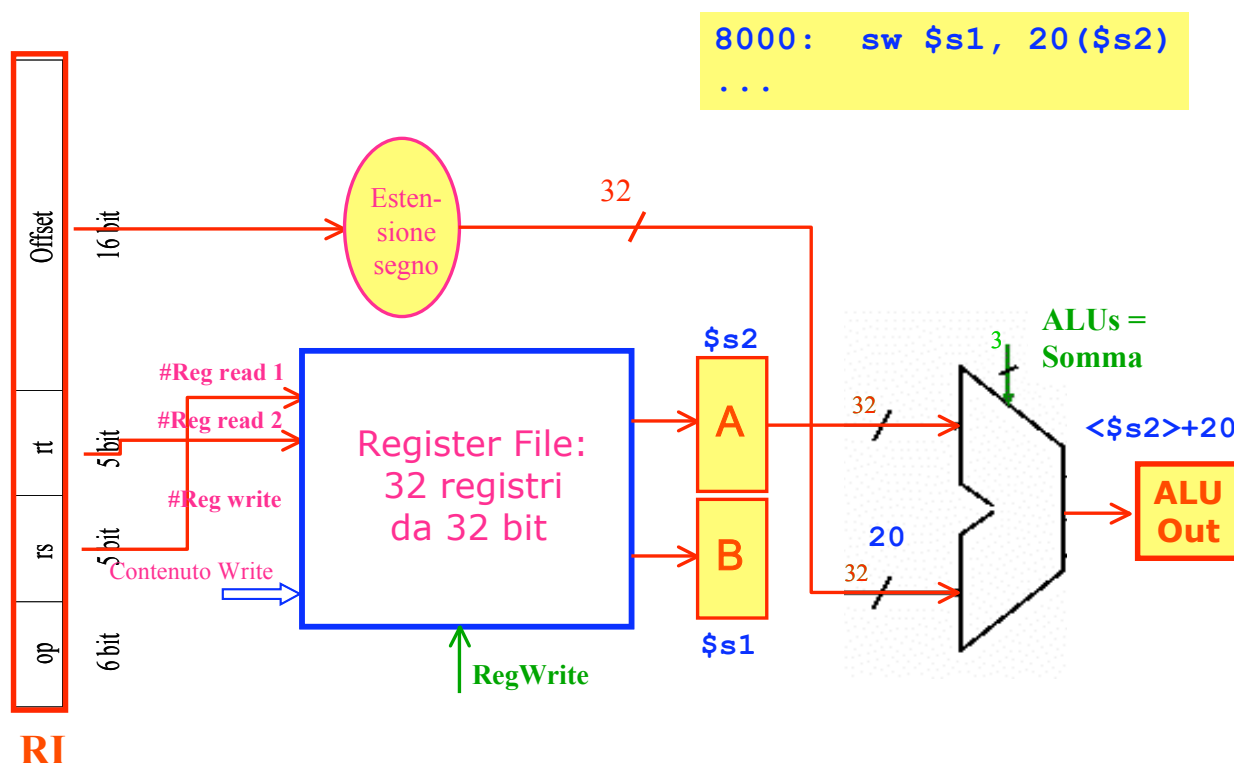

sw: Scrittura nella memoria

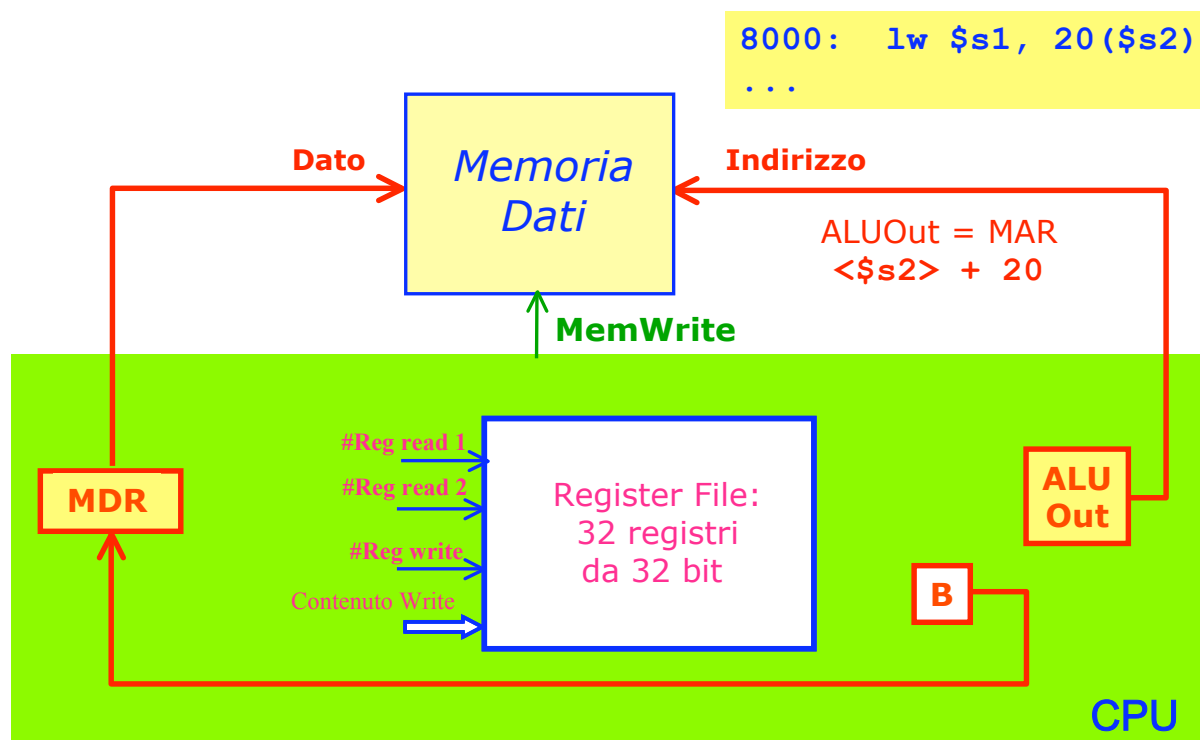




CPU multi-ciclo per istruzioni: tipo R, 1w/sw

2 Memorie → una sola memoria

a patto di creare 2 registri: un **registro istruzione (RI)** ed un **registro dati (MDR)**


3 ALU → un'unica ALU se viene utilizzata in 3 fasi diverse

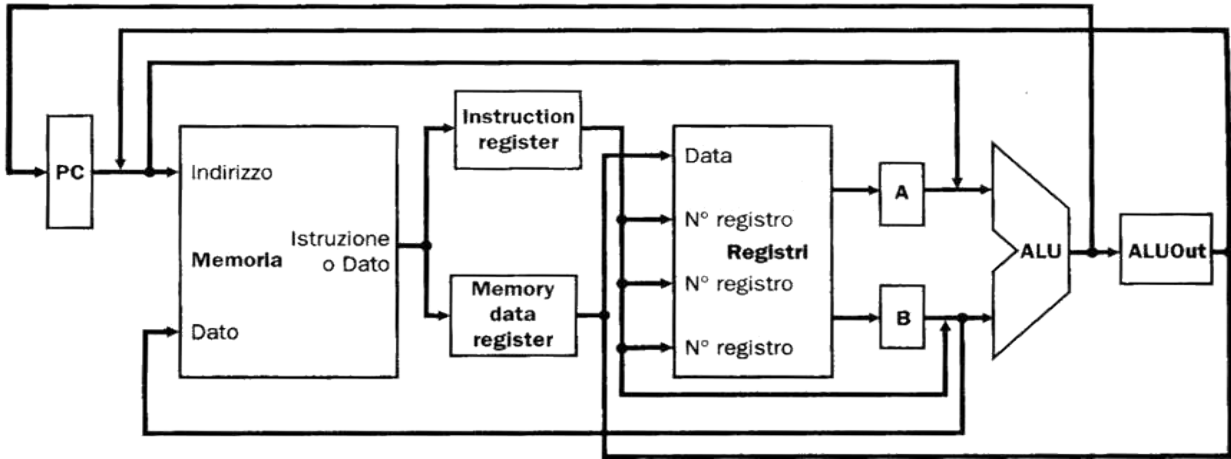- Fase 1: + 4 (aggiornamento PC)
- Fase 2: offset + rs
- Fase 3: Operazione di tipo R



CPU multi-ciclo per istruzioni: tipo R, 1w/sw

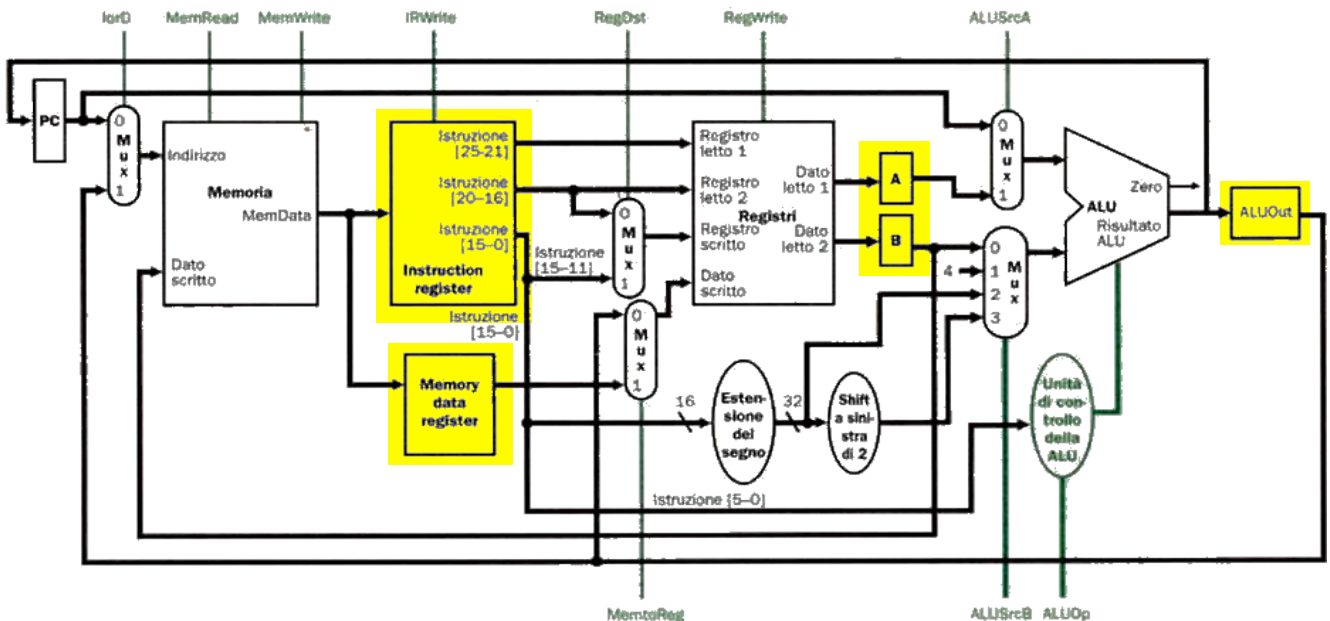- ❖ Una sola ALU
- Una sola memoria (data + istruzioni)





Analisi dell'utilizzo dei registri

PC – Sincronizza il ciclo di esecuzione di un'istruzione. Viene aggiornato in fase di fetch. Dall'inizio della fase di decodifica, contiene l'indirizzo dell'istruzione successiva.

RI – Viene aggiornato alla fine della FF. Mantiene per tutte le fasi, il numero dei registri su cui operare. Questa informazione viene utilizzata da:

Istruzioni di tipo **beq**, **sw**: in fase di decodifica

Istruzioni di tipo **R** e **lw**: in fase di decodifica e WriteBack

A, B – Vengono aggiornati alla fine della decodifica. Mantiene il contenuto dei registri Reg Read 1 e 2. Il contenuto del 2° registro può non essere utilizzato (**lw**)

ALUOut – Viene aggiornato nei primi 3 stadi.

FF – contiene $PC + 4$

DECOD – contiene $PC + \text{Offset} * 4$

EXEC – contiene $\text{RegRead1} + [\text{RegRead2 oppure } (\text{Offset} * 4)]$

MDR – Viene aggiornato solo nelle istruzioni **lw/sw**

Register File – Viene aggiornato nella fase di WriteBack nelle istruzioni **R** e **lw**



Scrittura nei registri della CPU multi-ciclo

- ❖ Tutti i registri della CPU vengono scritti ad ogni colpo di clock.
- ❖ Non c'è bisogno di sintetizzare nella UC il segnale di scrittura dei registri...
- ❖ ...tranne che per **Register File, IR e PC**:
 - **IR** che deve mantenere il suo valore per tutta la durata dell'esecuzione di un'istruzione
 - **PC** viene aggiornato in fase di fetch.




- ❖ I problemi della UC a singolo ciclo di clock
- ❖ Principi ispiratori di una CPU multi-ciclo. Le fasi di fetch e decodifica.
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni R
- ❖ Esecuzione multi-ciclo delle istruzioni **lw/sw**
- ❖ **Esecuzione multi-ciclo dei salti ed analisi della CPU multi-ciclo**

CPU multi-ciclo: i salti




- ❖ 3 possibili valori per PC → segnale **PCSrc**: 2 bit
 - Indirizzo ottenuto sommando 4 (fetch)
 - Indirizzo ottenuto dall'ALU (branch)
 - Indirizzo ottenuto dal campo dato dell'IR (jump)
- ❖ I 3 valori sono calcolati **in sequenza!**

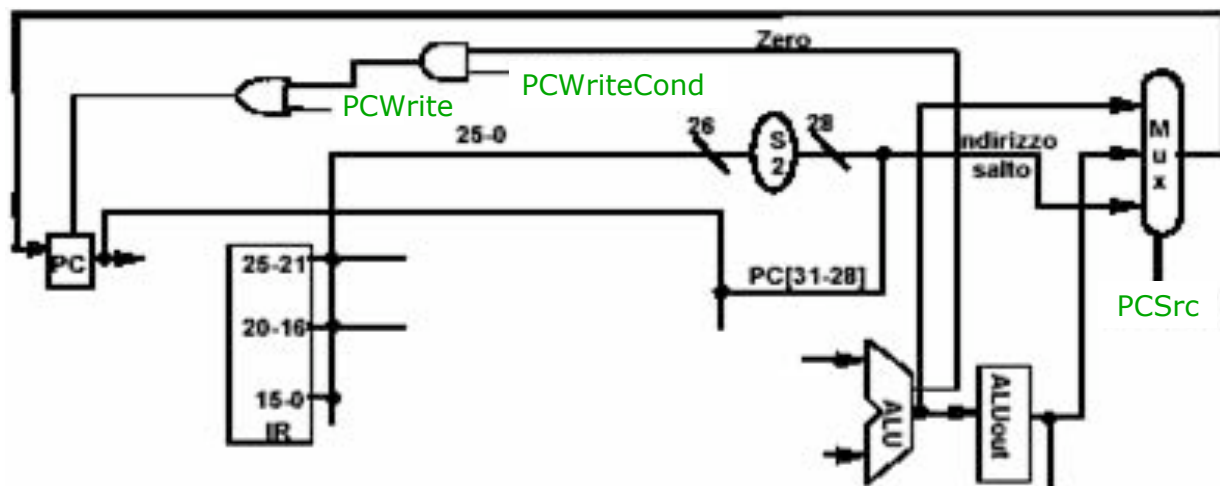PCWrite, PCSrc e PCWriteCond sono coordinati.





CPU multi-ciclo: schema completo

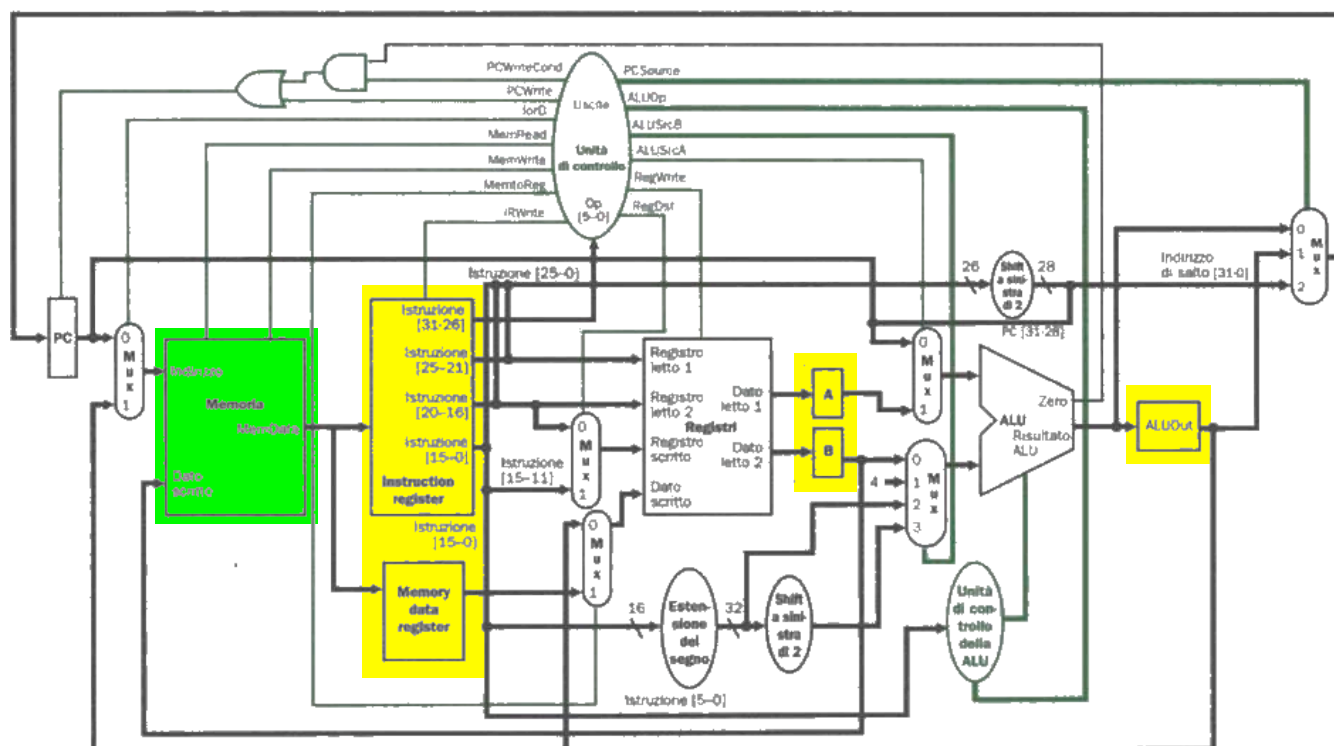

CPU Multi-ciclo: segnali di controllo

❖ Nuovi segnali, rispetto alla CPU singolo ciclo:

Segnale	Valore	Effetto
ALUSrcA	0	1° operando è il valore attuale del PC
	1	1° operando proviene dalla porta di lettura 1 del RF
ALUSrcB	00	2° operando proviene dalla seconda porta di lettura del RF
	01	2° operando è la costante: + 4
	10	2° operando è l'estensione del segno del campo offset
IorD	0	L'indirizzo della memoria proviene dal PC
	1	L'indirizzo della memoria proviene dalla ALU (ALUOut)
PCSrc	00	In PC viene scritta l'uscita della ALU (PC + 4)
	01	In PC viene scritta il contenuto di ALUOut (indirizzo di una branch)
	10	In PC viene scritto l'indirizzo di destinazione della jump
PCWrite	0	-
	1	Viene scritto il registro PC (indirizzo in PC controllato da PCSrc)
PCWriteCond	0	-
	1	Il PC viene scritto se anche l'uscita zero della ALU è affermata