
Architetture e Reti logiche

— Esercitazioni VHDL —

a.a. 2003/04

◇ VHDL ◇

Stefano Ferrari



Università degli Studi di Milano

Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione

Modellizzazione in VHDL

- Lo sviluppo di un modello VHDL a partire dalla specifica concettuale avviene attraverso un processo di raffinamento basato sulla ripetizione delle fasi di compilazione, analisi e simulazione.
 - **Compilazione** → **Analisi** → **Simulazione** → **Analisi** → **Compilazione** ...
- La specifica concettuale consiste in una descrizione:
 - dell' *interfaccia* del componente;
 - della *funzionalità* del componente.

- L'unità di base di un modello VHDL consiste nella Design Entity, che può rappresentare un intero sistema, un circuito stampato, un circuito integrato oppure una porta logica elementare.
- La *Entity Declaration* definisce l'interfaccia del modello.
- L'*Architecture Body* definisce la funzionalità del modello.
- All'interno di un modello VHDL, ad una stessa Entity Declaration possono corrispondere diverse Architecture Body.
- Un modello VHDL può essere creato a diversi livelli di astrazione (*behavioral, dataflow, structural*) secondo un processo di raffinamento del modello iniziale.

Modello VHDL

Descrizione comportamentale o behavioral: supporta descrizioni algoritmiche;

Descrizione flusso dati o dataflow: supporta descrizioni a livello di trasferimento del flusso dati tra registri.

Descrizione strutturale o structural: supporta descrizioni di strutture composte dall'interconnessione di componenti di livello gerarchico inferiore.

Descrizione mista

- Ad una singola interfaccia di un modello VHDL possono corrispondere diverse Architecture Body ciascuna descritta ad un diverso livello di astrazione (comportamentale, dataflow, strutturale o mista)
- Ogni diversa architettura rappresenta una diversa realizzazione della stessa funzionalità del modello per mettere in luce un diverso aspetto progettuale cioè fornisce una diversa implementazione di una stessa funzionalità.

Concetti base del VHDL

- Supporta descrizione della funzionalità del modello a diversi livelli di astrazione.
- Concorrenza: l'hardware è intrinsecamente concorrente e composto dall'interconnessione di componenti elementari.
- Il concetto di concorrenza supportato sia dai modelli strutturali sia dai processi multipli (istruzioni sequenziali all'interno di un processo.)
- Gerarchia: data la complessità progettuale occorre organizzare il progetto su diversi livelli gerarchici, che possono essere descritti a diversi livelli di astrazione.
- Temporizzazioni: necessità di modellizzare l'andamento temporale dei segnali attraverso la descrizione di forme d'onda.

- La specifica ad alto livello consiste in generale in una descrizione della funzionalità desiderata.
- Esempio:
 - Creare una entity che riceve in ingresso due segnali digitali e genera in uscita un singolo segnale.
 - Se entrambi i segnali di ingresso sono bassi, il segnale di uscita deve essere alto.
 - Per ogni altra combinazione degli ingressi, l'uscita deve essere bassa.

Analisi della specifica

Generazione della tabella della verità:

Ingressi		Uscita
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- Definisce una entity e la sua interfaccia con l'ambiente esterno, non definisce la funzionalità del modello.
- Formato:

```
entity ENTITY_NAME is
    port (PORT_LIST); -- lista dei segnali
                        -- di interfaccia;
end [ENTITY_NAME];
```

- Esempio: Definizione della entity `nor_gate`.

```
entity NOR_GATE is
    port (A, B : in bit;
          C : out bit);
end NOR_GATE;
```

Istruzione *PORT*

- Identifica l'insieme dei segnali di interfaccia della entity per comunicare con l'ambiente esterno.
- Formato:

```
port (NAME_LIST: mode type;
      ...
      NAME_LIST: mode type);
```

- `mode` identifica la direzione del segnale cioè la direzione del flusso dati attraverso una porta (`in`, `out`, `inout`).
- `type` identifica il tipo del segnale cioè un insieme di valori che il segnale può assumere (esempio 0 e 1) e un insieme di operazioni che possono essere eseguite sul segnale.

- Descrive la funzionalità del modello attraverso la definizione delle relazioni funzionali tra gli ingressi e le uscite di un modello.
- Formato:


```
architecture BODY_NAME of ENTITY_NAME is  
    -- istruzioni dichiarative  
begin  
    -- istruzioni per descrivere la  
    -- funzionalita' del modello  
end [BODY_NAME];
```

Architecture Body (2)

 - Esempio: Definizione della architecture `nor_gate`.

```
architecture DATA_FLOW of NOR_GATE is  
begin  
    C <= A nor B;  
end DATA_FLOW;
```

- Le strutture hardware sono intrinsecamente concorrenti e composte dall'interconnessione di componenti elementari.
- Le attività sono svolte in parallelo dai diversi componenti.
- Una descrizione strutturale descrive l'interconnessione tra componenti elementari.



Esempio di concorrenza

```
entity AND4 is
    port (A, B, C, D: in bit;
          Z: out bit);
end AND4;

architecture DATA_FLOW of AND4 is
    signal T1, T2: bit;
begin
    T1 <= A and B;
    T2 <= C and D;
    Z <= T1 and T2;
end DATA_FLOW;
```

Costanti Oggetti assegnati ad un valore iniziale che non può essere modificato

Variabili Oggetti che ricevono un valore che può essere cambiato attraverso un istruzione di assegnamento tra variabili:

```
OLD_VALUE := NEW_VALUE ;
```

Segnali Oggetti che ricevono dei valori associati ad un fattore temporale e che possono essere cambiati attraverso un istruzione di assegnamento tra segnali:

```
OLD_VALUE <= NEW_VALUE after 1 ms ;
```

Assegnamento

- I segnali sono caratteristici della descrizione hardware per modellare l'informazione che transita nel tempo o su una singola net oppure su un bus.
- L'istruzione di assegnamento tra segnali stabilisce un collegamento definitivo tra di essi. Esempio:

```
signal A, Z : bit;  
Z <= A;
```

- In presenza di istruzioni di assegnamento multiple è necessaria una funzione di risoluzione :

```
signal A, B, Z: bit;  
Z <= A;  
Z <= B;
```

Nel package STD.STANDARD:

- BOOLEAN (false, true)
- BIT ('0', '1')
- INTEGER (intervallo che dipende dall'implementazione)
- tipi di dati definiti dall'utente
- Il VHDL è un linguaggio fortemente tipizzato.
- L'assegnamento tra segnali di diverso tipo richiede l'uso di appositi convertitori.

Accesso a tipi comunemente usati

- La condivisione da parte di diverse entity di dichiarazioni di tipi e di operazioni tra tipi viene fatta attraverso dei costrutti noti come package.
- Tipi, procedure e funzioni comunemente usate sono poste in package standard come Std_Logic_1164 (IEEE standard).
- La dichiarazione library rende visibile ad un modello VHDL una libreria selezionata che contiene i package desiderati.
- La dichiarazione use rende un package visibile ad un modello.
- Esempio:

```
library IEEE;  
  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

Nel package IEEE.STD_LOGIC_1164:

- STD_ULOGIC ('U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '-')
- STD_LOGIC ('U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '-')

STD_(U)LOGIC

STD_LOGIC risolve i conflitti (U sta per unresolved!)

	'U'		'U' undefined
	'X'		'X' forcing unknown
'0'	'-'	'1'	'0' forcing 0
	'W'		'1' forcing 1
'L'		'H'	'Z' high impedance
	'Z'		'W' weak unknown
			'L' weak 0
			'H' weak 1
			'-' don't care

```

vector      port (a: in std_logic_vector(0 to 3);
                  b: out bit_vector(3 downto 1));

array      type T_DATA is array (0 to 3) of
                  std_logic_vector(7 downto 0);
                  constant DATA : T_DATA := ("00000000",
                                                "00000001",
                                                "00000010",
                                                "00000100");

```

Nota: per costanti binarie si usano gli apici ('1'), mentre per i vettori di due o più bit si usano le doppie virgolette ("001")

Vettori (2)

- L'assegnamento:

```

signal Z_BUS: bit_vector(3 downto 0);
signal A_BUS: bit_vector(1 to 4);
-- ...
Z_BUS <= A_BUS;

```

- equivale a:

```

Z_BUS(3) <= A_BUS(1); -- referenziazione per indici
Z_BUS(2) <= A_BUS(2);
Z_BUS(1) <= A_BUS(3);
Z_BUS(0) <= A_BUS(4);

```

- equivale a:

```

Z_BUS(3 downto 1) <= A_BUS(1 to 3); -- bit-slicing
Z_BUS(0) <= A_BUS(4);

```

I segnali si possono comporre per formare un bus tramite due operatori:

- Concatenazione (solo sul lato destro dell'assegnamento):

```
architecture EXAMPLE of CONCATENATION is
  signal BYTE : bit_vector (8 downto 0);
  signal A_BUS, B_BUS : bit_vector (3 downto 0);
  signal C : bit;
begin
  BYTE    <= A_BUS & C & B_BUS;
end EXAMPLE;
```

- Aggregazione:

```
architecture EXAMPLE of AGGREGATES is
  signal BYTE : bit_vector (7 downto 0);
  signal Z_BUS : bit_vector (3 downto 0);
  signal A_BIT, B_BIT, C_BIT, D_BIT : bit;
begin
  Z_BUS <= ( A_BIT, B_BIT, C_BIT, D_BIT );
  ( A_BIT, B_BIT, C_BIT, D_BIT ) <= bit_vector("1011");
  ( A_BIT, B_BIT, C_BIT, D_BIT ) <= BYTE(3 downto 0);

  BYTE <= ( 7 => '1', 5 downto 1 => '1', 6 => B_BIT, others => '0' ) ;
end EXAMPLE;
```

Operatori definiti su
BOOLEAN, BIT, BIT_VECTOR, STD_LOGIC,
STD_LOGIC_VECTOR

logici AND NAND OR NOR XOR NOT

relazionali = /= < > <= >=

Gli operatori relazionali sui vettori sono definiti bit a bit, allineati a destra:

“111” > “1011” è vero

Esercizio 1

Disegnare lo schematico corrispondente

```
ENTITY example1 IS
    PORT ( x1, x2, x3 : IN BIT;
          f : OUT BIT );
END example1;

ARCHITECTURE LogicFunc OF example1 IS
BEGIN
    f <= (x1 AND x2) OR (NOT x2 AND x3);
END LogicFunc;
```

Disegnare lo schematico e costruire la tabella di verità

```
ENTITY fulladd IS
    PORT (Cin, x, y : IN STD_LOGIC;
          s, Cout : OUT STD_LOGIC );
END fulladd;

ARCHITECTURE LogicFunc OF fulladd IS
BEGIN
    s <= x XOR y XOR Cin;
    Cout <= (x AND y) OR (Cin AND x) OR (Cin AND y);
END LogicFunc;
```

Descrizione strutturale

```
ENTITY latch IS
    port ( s, r: in bit;
          q, nq: out bit);
END latch;

ARCHITECTURE structure of latch IS
    component nor_gate
        port (a,b: in bit;
              c: out bit);
    end component;
BEGIN
    n1: nor_gate port map (r, nq, q);
    n2: nor_gate port map (b=>q, a=>s, c=>nq);
END structure;
```

```
ENTITY adder3 IS
  PORT (
    Cin : IN STD_LOGIC;
    x2, x1, x0 : IN STD_LOGIC;
    y2, y1, y0 : IN STD_LOGIC;
    s2, s1, s0 : OUT STD_LOGIC;
    Cout : OUT STD_LOGIC);
END adder3;

ARCHITECTURE Structure OF adder3 IS
  SIGNAL c1, c2 : STD_LOGIC;
BEGIN
  stage0: fulladd PORT MAP(Cin,x0,y0,s0,c1);
  stage1: fulladd PORT MAP(c1,x1,y1,s1,c2);
  stage2: fulladd PORT MAP (Cin=>c2, Cout=>Cout, x=>x2, y=>y2, s=>s2);
END Structure;
```

Esercizio 3 bis

```
ENTITY adder3 IS
  PORT (Cin : IN STD_LOGIC;
    X, Y : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
    S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
    Cout : OUT STD_LOGIC ) ;
END adder3;

ARCHITECTURE Structure OF adder3 IS
  SIGNAL C : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 2) ;
BEGIN
  stage0: fulladd PORT MAP (Cin, X(0), Y(0), S(0), C(1));
  stage1: fulladd PORT MAP (C(1), X(1), Y(1), S(1), C(2));
  stage2: fulladd PORT MAP (C(2), X(2), Y(2), S(2), Cout);
END Structure;
```

- Il costrutto **WITH-SELECT-WHEN** è utilizzabile all'interno di una descrizione concorrente
- Sintassi:

```
WITH <expression> SELECT
<signal_name> <= <signal_or_value> WHEN <condition1>,
               <signal_or_value> WHEN <condition2>,
               ...
               <signal_or_value> WHEN OTHERS;
```

- le condizioni devono essere mutuamente esclusive
- tutti i valori possibili dell'espressione devono essere coperti

Assegnamento selettivo (2)

- Esempio:

```
ENTITY and2 IS
  PORT (a : IN BIT_VECTOR (1 DOWNT0 0);
        y : OUT BIT);
END and2;

ARCHITECTURE arch_and2 OF and2 IS
BEGIN
  WITH a SELECT
    y <= '1' WHEN "11",
         '0' WHEN "00",
         '0' WHEN "01",
         '0' WHEN "10";
END arch_and2;
```

- L'uso di **OTHERS** rende la descrizione più sintetica e leggibile, come si può apprezzare all'aumentare delle possibili combinazioni:

```
ENTITY and12 IS
    PORT (a : IN BIT_VECTOR (11 DOWNT0 0);
          y : OUT BIT);
END and12;

ARCHITECTURE arch_and12 OF and12 IS
BEGIN
    WITH a SELECT
        y <= '1' WHEN "111111111111",
            '0' WHEN OTHERS;
END arch_and12;
```

Assegnamento condizionato

- Il costrutto **WHEN-ELSE** è utilizzabile all'interno di una descrizione concorrente
- Sintassi:

```
<signal_name> <= <signal_or_value> WHEN <cond1> ELSE
    <signal_or_value> WHEN <cond2> ELSE
    -- ...
    <signal_or_value> WHEN <condN> ELSE
    <signal_or_value>;
```

- le condizioni vengono valutate in sequenza e ci si ferma alla prima verificata
- deve sempre esistere un assegnamento non condizionato

- Esempio:

```
ENTITY and2 IS
```

```
    PORT (a, b : IN BIT;  
          y : OUT BIT);
```

```
END and2;
```

```
ARCHITECTURE arch_and2 OF and2 IS
```

```
BEGIN
```

```
    y<='1' WHEN (A='1' AND B='1') ELSE  
        '0';
```

```
END arch_and2;
```

Assegnamento condizionato (3)

- C'è sempre più di un modo per descrivere la stessa cosa:

```
ENTITY and2 IS
```

```
    PORT (a: IN BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0);  
          y : OUT BIT);
```

```
END and2;
```

```
ARCHITECTURE arch_and2_bis OF and2 IS
```

```
BEGIN
```

```
    y<='0' WHEN a(0)='0' ELSE  
        '0' WHEN a(1)='0' ELSE  
        '1';
```


```
END arch_and2_bis;
```

- oppure:

```
ENTITY and2 IS
    PORT (a: IN BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0);
          y : OUT BIT);
END and2;
```

```
ARCHITECTURE arch_and2_tris OF and2 IS
BEGIN
    y<='1' WHEN a='11' ELSE
        '0';
END arch_and2_tris;
```

Esempio: Decoder a due ingressi

 


A	B	Z ₀	Z ₁	Z ₂	Z ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

```
entity DEC24 is
    port (A, B: in bit;
          Z: out bit_vector (0 to 3));
end DEC24;
```

```
architecture DATA_FLOW1 of DEC24
is
begin
  Z <= "1000" when (A='0' and B='0')
      else "0100" when (A='0' and B='1')
      else "0010" when (A='1' and B='0')
      else "0001";
end DATA_FLOW1;
```

```
architecture DATA_FLOW2 of DEC24 is
begin
  with A & B select
    Z <= "1000" when "00", -- 0
        "0100" when "01", -- 1
        "0010" when "10", -- 2
        "0001" when "11"; -- 3
end DATA_FLOW2;
```

Decoder: rappresentazione circuitale

 


```
architecture DATA_FLOW3 of DEC24 is
begin
  Z(0) <= (not A and not B);
  Z(1) <= (not A and B);
  Z(2) <= (A and not B);
  Z(3) <= (A and B);
end DATA_FLOW3;
```

```
architecture STRUCT of DEC24 is
  component INV
    port (A: in bit;
          Z: out bit);
  end component;
  component AND2
    port (A, B: in bit;
          Z: out bit);
  end component;
  signal NOT_A, NOT_B: bit;
begin
  u1: INV port map (A, NOT_A);
  u2: INV port map (B, NOT_B);
  u3: AND2 port map (NOT_A, NOT_B, Z(0));
  u4: AND2 port map (NOT_A, B, Z(1));
  u5: AND2 port map (A, NOT_B, Z(2));
  u6: AND2 port map (A, B, Z(3));
```

```
end STRUCT;
Stefano Ferrari * Università degli Studi di Milano
```

Architetture e Reti logiche — Esercitazioni VHDL ◊ VHDL ◊ a.a. 2003/04 — p.41/47

Esempio: Multiplexer a due vie

 


SEL	A	B	Z
0	0	—	0
0	1	—	1
1	—	0	0
1	—	1	1

```
entity MUX2 is
  port (A, B, SEL: in bit;
        Z: out bit);
end MUX2;
```

```
architecture DATA_FLOW1 of MUX2 is
begin
    Z <= A when (SEL = '0') else
        B ;
end DATA_FLOW1;
```

```
architecture DATA_FLOW2 of MUX2 is
begin
    Z <= (A and not SEL) or (B and SEL);
end DATA_FLOW2;
```

Esempio: Multiplexer a 4 vie

 


SEL0	SEL1	A	B	C	D	Z
0	0	0	—	—	—	0
0	0	1	—	—	—	1
0	1	—	0	—	—	0
0	1	—	1	—	—	1
1	0	—	—	0	—	0
1	0	—	—	1	—	1
1	1	—	—	—	0	0
1	1	—	—	—	1	1

```
entity MUX4 is
    port (A, B, C, D, SEL0, SEL1: in bit;
          Z: out bit);
end MUX4;
```

```
architecture DATA_FLOW1 of MUX4 is
begin
  Z <= A when (SEL0 = '0' and SEL1 = '0') else
        B when (SEL0 = '0' and SEL1 = '1') else
        C when (SEL0 = '1' and SEL1 = '0') else
        D;
end DATA_FLOW1;
```

```
architecture DATA_FLOW2 of MUX4 is
begin
  Z <= (A and not SEL0 and not SEL1) or (B and not SEL0 and SEL1)
        or (C and SEL0 and not SEL1) or (D and SEL0 and SEL1) ;
end DATA_FLOW2;
```

Descrizione strutturale

 

```
architecture STRUCT2 of MUX4 is
  component MUX2
    port (A, B, SEL: in bit;
          Z: out bit);
  end component;
  signal Z1, Z2: bit ;
begin
  u1: MUX2 port map (A, B, SEL1, Z1);
  u2: MUX2 port map (C, D, SEL1, Z2);
  u3: MUX2 port map (Z1, Z2, SEL0, Z);
end STRUCT2;
```