



Lezione 6

Semplificazione: mappe di Karnaugh

Circuiti digitali notevoli: ALU

Proff. A. Borghese, F. Pedersini

Dipartimento di Scienze dell'Informazione
Università degli Studi di Milano

Semplificazione: mappe di Karnaugh




❖ Tecnica di semplificazione, a partire dalla tabella di verità

- Rappresentazione cubica di funzioni logiche a 3 variabili: $F = f(a,b,c)$
- Muovendosi sui lati, la configurazione di variabili cambia di un solo bit
- Distanza di HAMMING: $d(v1, v2) = n.$ di bit diversi tra le sequenze

$$F = A \cdot B + B \cdot \bar{C}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 




Semplificazione: mappe di Karnaugh

- ❖ **Copertura**: ricerca di tutti gli implicant
- ❖ Se i **vertici** di un lato sono **entrambi 1**, l'implicante è indipendente dalla variabile corrispondente al lato

$$F = A \cdot B + B \cdot \bar{C}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 


- ❖ Per **N > 3** variabili, la rappresentazione diviene complessa...



Semplificazione: mappe di Karnaugh

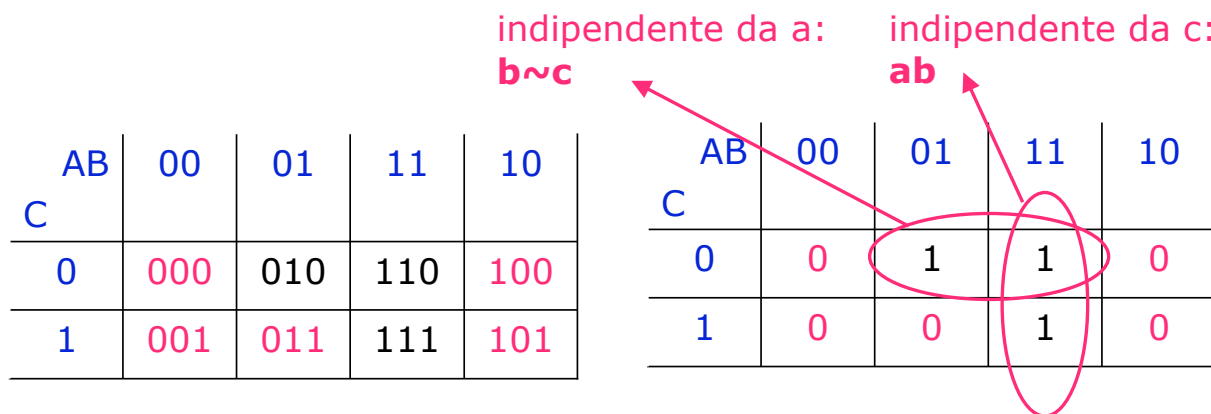- ❖ **Rappresentazione piana della funzione**:
 - “srotolo” il cubo
 - Codifica di **Gray** (codice **riflesso**) lungo ogni direzione



$$F = ab + b\bar{c}$$



- ❖ Rappresentazione piana, utilizzabile per: $2 \leq N \leq 4$

	A	0	1
B	0	1	0
	1	1	0

$$F = \sim a$$

	AB	00	01	11	10
CD	00	0	1	1	0
	01	0	0	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	0

$$F = ab + cd + b\sim c\sim d$$



- ❖ Mappa di Karnaugh: rappresentazione piana e ciclica

	AB	00	01	11	10
CD	00	0	1	1	0
	01	0	0	1	0
	11	1	0	1	1
	10	0	0	1	0

$$F = ab + b\sim c\sim d + \sim bcd$$



Data: $F = AC + BC + \sim A \sim BC + AB \sim C$

1. Scrivere la tabella di verità di F
2. Determinare la I e la II forma canonica di F
3. Semplificare F mediante mappa di Karnaugh
4. Ottenere la stessa semplificazione mediante operazioni algebriche

❖ Calcolare la funzione $F = f(A,B,C,D)$ tale che:
 $F=1$ sse: il n. di ingressi='1' è 1 oppure 4

1. Calcolare la TT
2. Det. la forma canonica più conveniente
3. Semplificare la rappresentazione di F mediante mappe di Karnaugh


ALU: Arithmetic-Logic Unit



- ❖ Esegue le operazioni aritmetico-logiche
 - + ; - ; x ; ...
 - and ; or ; not ; xor ; = ; ≠ ; ...
- ❖ Normalmente integrata nel processore
 - Inizio anni '90 → introduzione con il nome di co-processore matematico
 - Le ALU non compaiono solamente nei micro-processori
- ❖ E' un circuito combinatorio
 - Rappresentabile come insieme di funzioni logiche
- ❖ Opera su **parole (N bit)**
 - 6502, 8080, Z-80 8 bit
 - MIPS, 80386: 32 bit
 - PowerPC G5, Athlon64: 64 bit
- ❖ Struttura modulare
 - Blocchi funzionali da 1 bit, replicati N volte
 - Blocchi da 4 bit



❖ Struttura ALU – k-esimo bit:

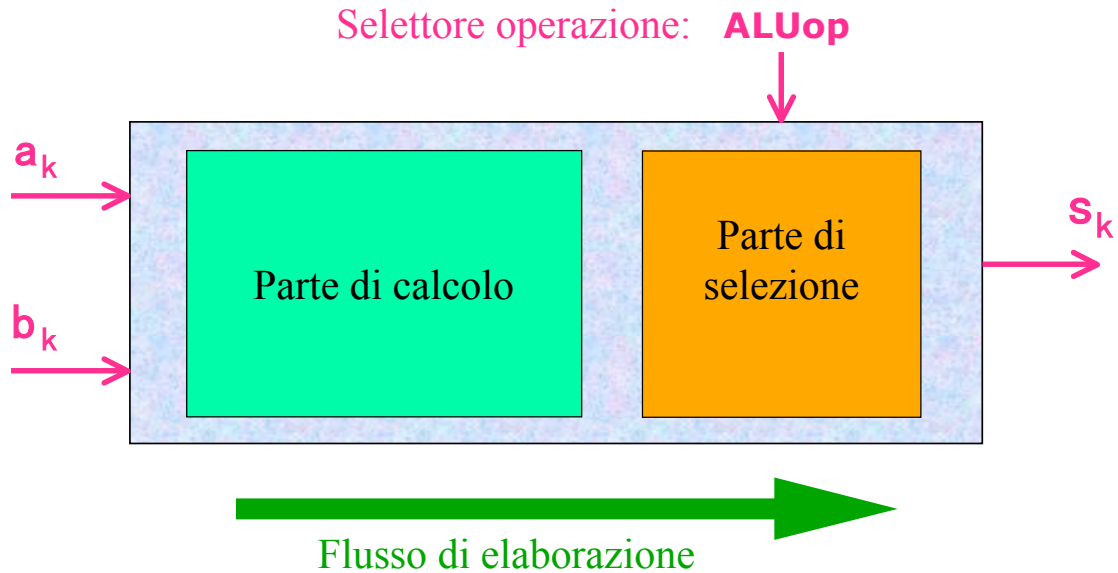

Progettazione della ALU





❖ Porta AND / OR

- Selezionabile

❖ Componenti:

  - 1 porta AND
- 1 porta OR
- 1 Multiplexer (MUX)



$ALUop = 0 \rightarrow s = AND(a,b)$

$ALUop = 1 \rightarrow s = OR(a,b)$



HALF Adder (1 bit)

- ❖ **Somma aritmetica tra 2 bit**
 - 2 ingressi: addendi: **a, b**
 - 2 uscite: somma: **s**
riporto: **r**


 


Tabella della verità			
a	b	somma	riporto
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

$$s = a \oplus b$$


$$r = a \cdot b$$

FULL Adder (1 bit)



- ❖ Gestisce anche il **riporto in ingresso**

 - 3 ingressi: **a, b, r_{in}**
- 2 uscite: **s, r_{out}**



a	b	r _{in}	r _{out}	s
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

SOP:

$$s = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

$$r_{out} = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$s = \overline{a} \overline{b} r_{in} + \overline{a} b \overline{r_{in}} + a \overline{b} \overline{r_{in}} + a b r_{in}$$

$$r_{out} = a b \overline{r_{in}} + \overline{a} b r_{in} + a \overline{b} r_{in} + a b r_{in}$$




$$\begin{aligned}
 s &= \overline{a}b\overline{r_{in}} + a\overline{b}\overline{r_{in}} + \overline{a}b r_{in} + a b r_{in} = \\
 &= (a \oplus b)\overline{r_{in}} + (ab + \overline{a}\overline{b})r_{in} = \\
 &= (a \oplus b)\overline{r_{in}} + \overline{(a \oplus b)}r_{in} = \\
 &= (a \oplus b) \oplus r_{in}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r_{out} &= ab\overline{r_{in}} + \overline{a}b r_{in} + a\overline{b}r_{in} + ab r_{in} = \\
 &= ab(r_{in} + \overline{r_{in}}) + (\overline{a}b + a\overline{b})r_{in} = \\
 &= ab + (a \oplus b)r_{in}
 \end{aligned}$$

Implementazione circuitale


 
$$\begin{aligned}
 s &= (a \oplus b)\overline{r_{in}} + \overline{(a \oplus b)}r_{in} = (a \oplus b) \oplus r_{in} \\
 r_{out} &= ab + (a \oplus b)r_{in}
 \end{aligned}$$







❖ Approccio SOP

- Costruisco i mintermini
- Li sommo alle uscite

a	b	r _{in}	r _{out}	s
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

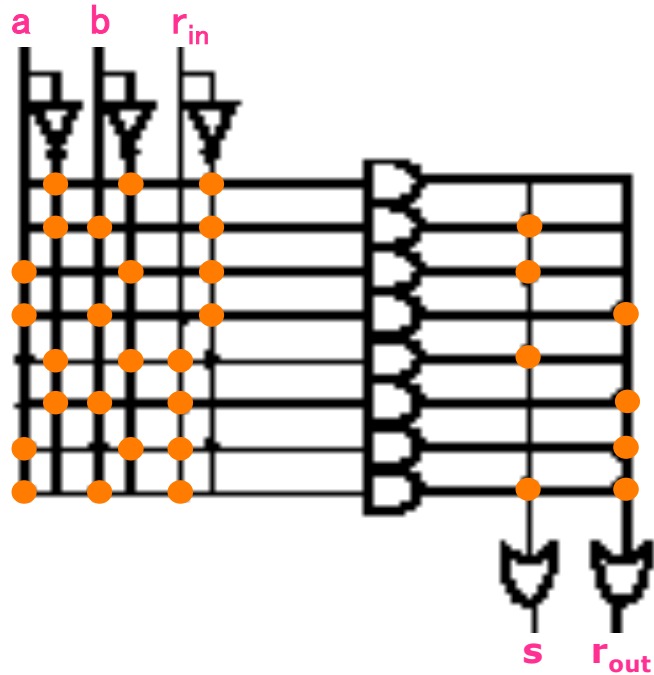

ALU 1bit con OR,AND,Adder

 




- ❖ ALU su 1 bit:
operazioni logiche e somma
- ❖ ALU su 32 bit:
implementazione di sottrazione, confronto e test di uguaglianza

ALU a 32 bit



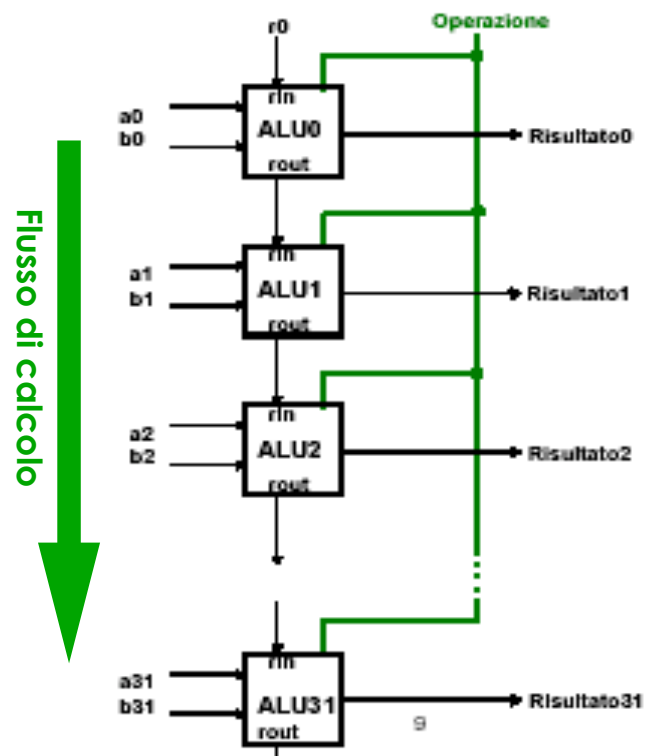- ❖ Come?
 - Collegare le ALU a 1 bit per ottenere ALU a 32 bit
- ❖ ALU in parallelo, ma...
 - Propagazione dei riporti
 - Limite alla velocità di calcolo



- ❖ Sottrazione → addizione dell'opposto:


$$a - b = a + (-b)$$

- ❖ Complemento a 2:

$$-b = \sim b + 1$$

- ❖ Realizzazione:

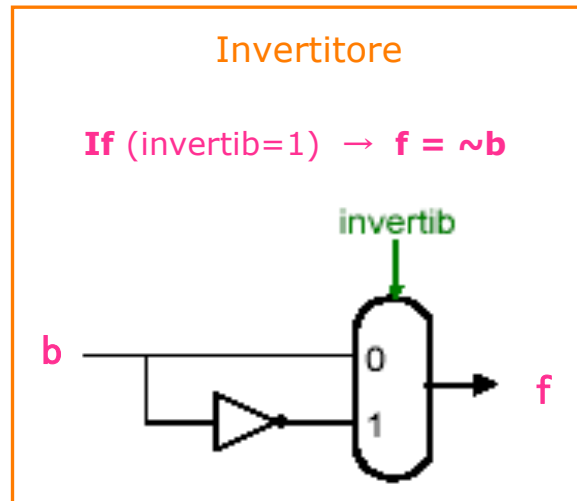
- Inversione logica
- Aggiunta della costante "1"



Propagazione riporti: $r_{in}(i) = r_{out}(i-1) \quad i = 1, 2, 3, \dots, 31$

Addizione: → $r_{in}(0) = 0, \text{ invertiB} = 0$

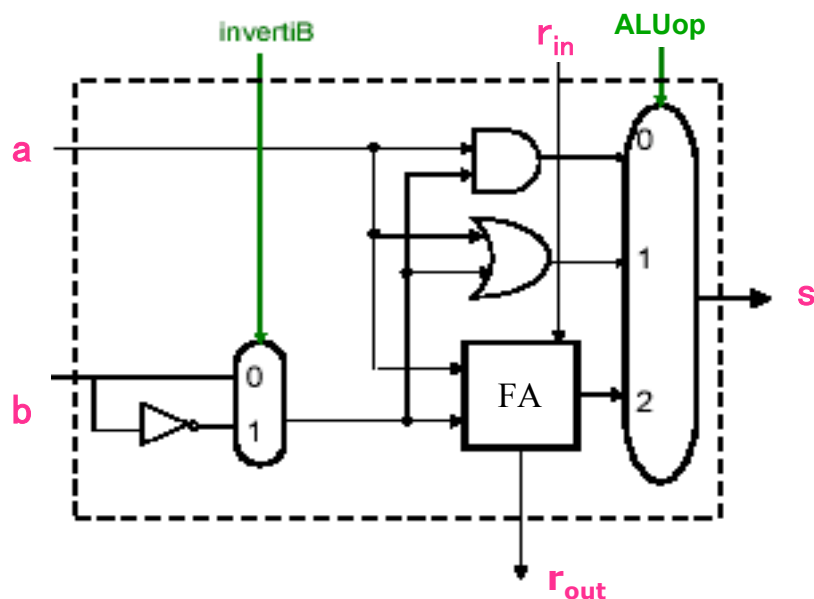Sottrazione: → $r_{in}(0) = 1, \text{ invertiB} = 1$





❖ Fondamentale per dirigere il flusso di esecuzione

- (test, cicli...)

if $a < b$ **then** $s = 1$

Dove:

- $s(i) = 0$, $i = 1, 2, 3, \dots, 31$
- $s(0) = 1$ if $(a < b)$ & (**ALUop** = “comparazione”)

if $(a < b)$ $\rightarrow s = [000 \dots 01]$

else $\rightarrow s = [000 \dots 00]$

Come sviluppare la comparazione?



$a < b \rightarrow a - b < 0$

❖ MSB della somma (bit di segno) = 1 $\rightarrow s_{MSB} = 1$

❖ Nuovo ingresso: **LESS**

IF: **ALUop** = “comparazione” $\rightarrow s_i = LESS_i$

❖ Operazioni:


- Calcolare la **differenza** ($a - b$) (senza mandarla in uscita)
- Inviare l'uscita del sommatore del **MSB** a **LESS** di **ALU₀**

$s_{31} \rightarrow LESS_0$

- Questa uscita viene chiamata **segnale di set**



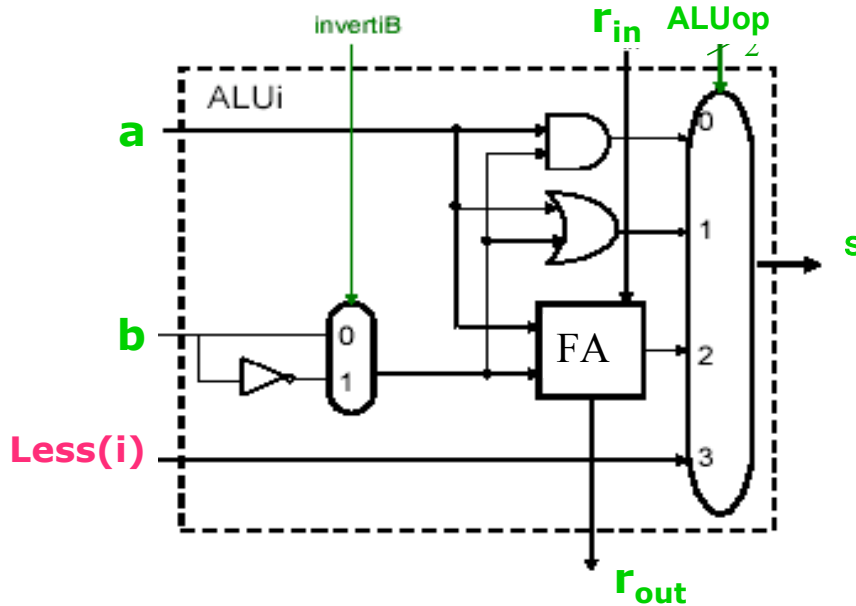$\text{Less}(i) \leftarrow 0 \quad i = 1, 2, 3, \dots, 31$
 $\text{Less}(0) \leftarrow s_{31} \quad \text{iff } (a < b) \ \& \ (S = \text{comparazione})$



Overflow



- ❖ Esempio decimale:
 - $a + b = c$ dove a, b, c tutti codificati con 2 cifre decimali
 - $a = 19, b = 83$
 - **Overflow:** $19 + 83 = (1)02$
- ❖ Supponendo il MSB dedicato al bit di segno...
 - $\underline{0}19 + \underline{0}83 = \underline{1}02$
 - L'overflow modifica il **MSB** (in compl. a 2, dedicato al **segno**)

- ❖ **Overflow nella somma** quando:


$a + b = s, \quad a > 0, b > 0 \rightarrow \text{MSB di } a \text{ e } b = 0, \text{ MSB di } s = 1$
 $a + b = s, \quad a < 0, b < 0 \rightarrow \text{MSB di } a \text{ e } b = 1, \text{ MSB di } s = 0$

- ❖ Si può avere overflow con a e b di segno opposto ?




- ❖ 3 ingressi, tutti dalla ALU31:
 - MSB di a, b e somma: a_{31} b_{31} s_{31}


a_{31}	b_{31}	s_{31}	overflow
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

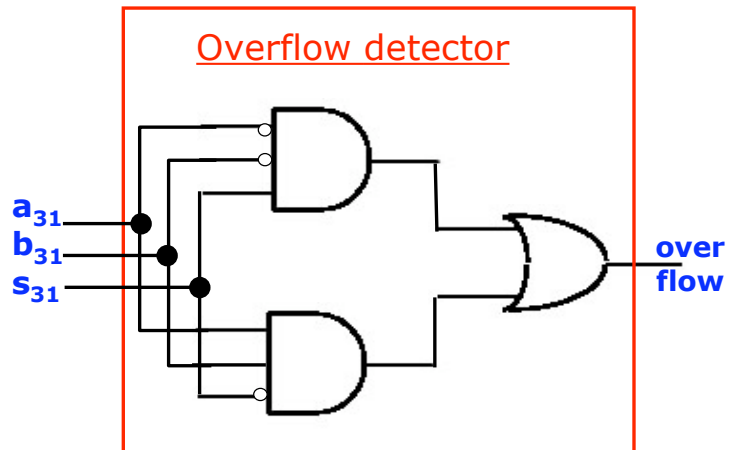

ALU31 con overflow detector

 

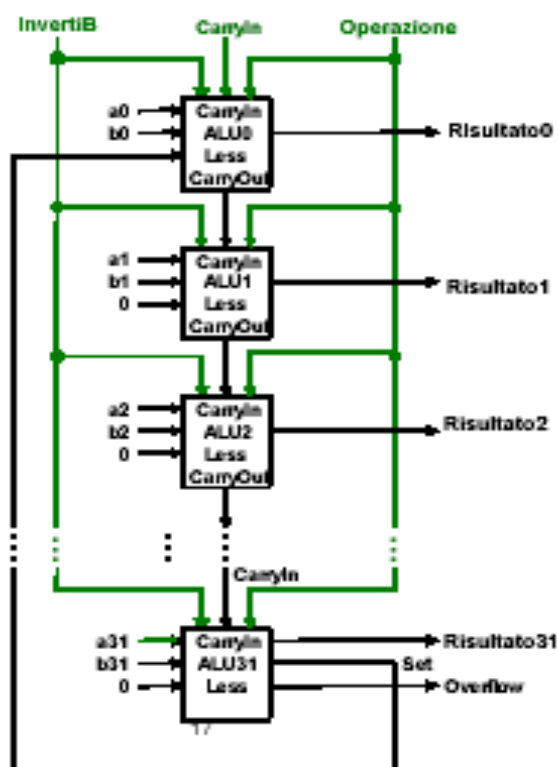- ❖ **InvertiB** e $r_{IN}(0)$ sono lo stesso segnale
- ❖ Si può ancora ottimizzare



Test di uguaglianza

- ❖ *Esempio: istruzione Assembly:*
beq rs, rt label # if (rs - rt) = 0 , salta
- ❖ *Operazioni necessarie*
 - Impostare una **differenza**.
 - Effettuare l' **OR** di tutti i bit somma.
 - Uscita dell' **OR = 0** → i due numeri sono **uguali**
- ❖ *Operazioni possibili:*
 - AND
 - OR
 - Somma / Sottrazione
 - Comparazione
 - Test di uguaglianza




❖ Per ogni stadio:

- Somma: $C_S = 3$
- Riporto: $C_R = 3$

❖ Per N stadi:

 - Somma: $C_S = 3$
- Riporto: $C_R = 3 \cdot N$
 - ✦ $N = 4 \text{ bit} \rightarrow C_R = 12$



I problemi del full-adder



❖ Full Adder con propagazione di riporto è lento

- Il riporto si propaga sequenzialmente
 - ✦ caratteristica dell'algoritmo di calcolo
- La commutazione dei circuiti non è istantanea
 - ✦ caratteristica fisica dei dispositivi

❖ Soluzioni

- modificare i dispositivi
- **modificare l'algoritmo**