



Lezione 6

# Circuiti digitali notevoli: ALU

F. Pedersini

Dipartimento di Scienze dell'Informazione  
Università degli Studi di Milano

## ALU: Arithmetic-Logic Unit




- ❖ Esegue le operazioni aritmetico-logiche
  - + , - , × , ÷ , ...
  - and , or , not , xor , = , ≠ , ...
- ❖ Normalmente integrata nel processore
  - Inizio anni '90 → introduzione con il nome di co-processore matematico
  - Le ALU non compaiono solamente nei micro-processori
- ❖ E' un circuito combinatorio
  - Rappresentabile come insieme di funzioni logiche
- ❖ Opera su **parole (N bit)**
  - 6502, 8080, Z-80                      8 bit
  - MIPS, 80386:                            32 bit
  - PowerPC G5, Athlon64:                64 bit
- ❖ Struttura modulare
  - Blocchi funzionali da 1 bit, replicati N volte
  - Blocchi da 4 bit
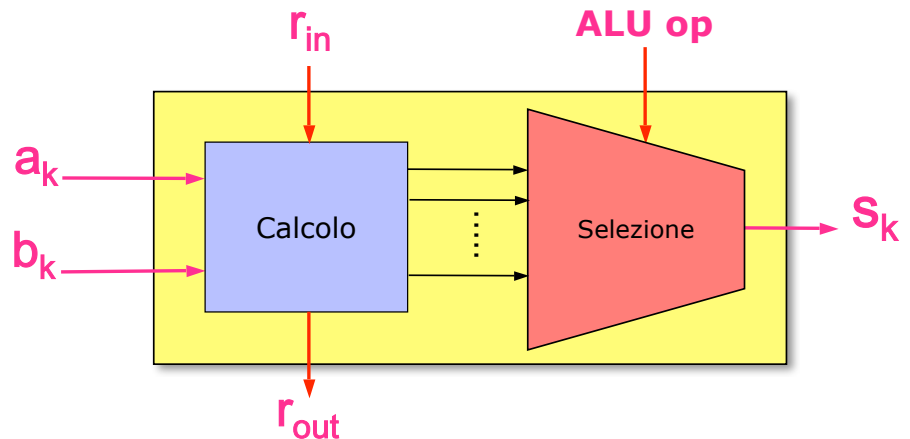
# Struttura a 2 livelli di una ALU



Struttura ALU per il bit  $k$ -esimo:

- ❖ **Ingressi:** Operandi:  $a_k, b_k$   
 Riporto in ingresso:  $r_{in}$   
 Selettore operazione:  $ALUOp$
- ❖ **Uscite:** Risultato:  $s_k$   
 Riporto in uscita:  $r_{out}$



# Progettazione della ALU




❖ Porta AND / OR


- Selezionabile

❖ Componenti:

 - 1 porta AND
- 1 porta OR
- 1 Multiplexer (MUX)



 $ALUOp = 0 \rightarrow s = AND(a,b)$   
 $ALUOp = 1 \rightarrow s = OR(a,b)$



 
# FULL Adder (1 bit)



❖ Gestisce anche il riporto in ingresso


- 3 ingressi: **a, b, r<sub>IN</sub>**
- 2 uscite: **s, r<sub>OUT</sub>**



a	b	r <sub>in</sub>	r <sub>out</sub>	s
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

$$s = \bar{a}\bar{b}r_{in} + \bar{a}br_{in} + a\bar{b}r_{in} + abr_{in} = a \oplus b \oplus r_{in}$$
 
$$r_{out} = a\bar{b}r_{in} + \bar{a}br_{in} + \bar{a}\bar{b}r_{in} + abr_{in} = ab + (a \oplus b)r_{in}$$



# ALU 1 bit




Operazioni:

❖ **OR, AND, somma**

❖ **ALUop: 2 bit**

 - 00:  $s = a \text{ and } b$
- 01:  $s = a \text{ or } b$
- 10:  $s = a + b + r_{in}$






- ❖ ALU su 1 bit:  
operazioni logiche e somma
- ❖ ALU su 32 bit:  
implementazione di sottrazione, confronto e test di uguaglianza
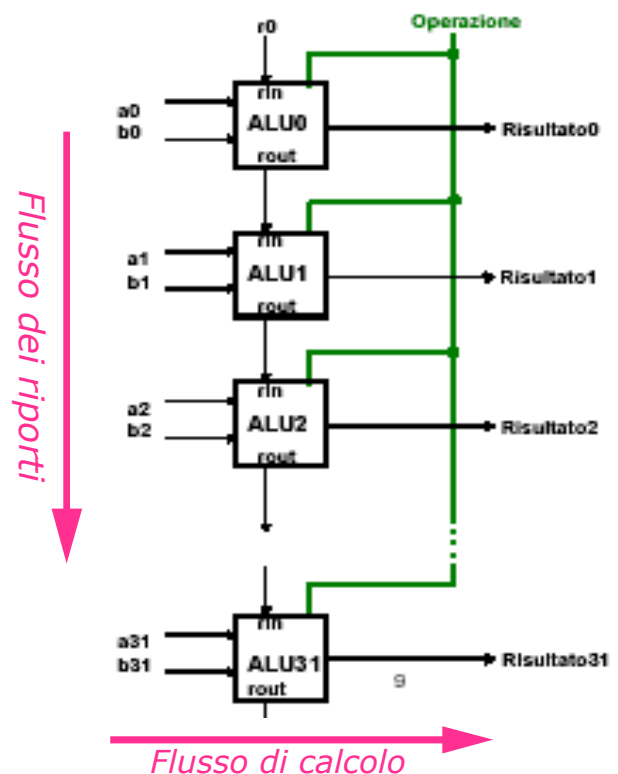
## ALU a 32 bit



- ❖ Come collegare N ALU a 1 bit per ottenere ALU a N bit?
- ❖ ALU a 32 bit:
- ❖ ALU in parallelo, ma...
  - Propagazione dei riporti
  - Limite alla velocità di calcolo





❖ **Sottrazione** → addizione dell'opposto:


$$a - b = a + (-b)$$

- Posso farlo con gli stessi circuiti dell'addizione, ma devo costruire  $-b$  a partire da  $b$

❖ **Complemento a 2:**

$$-b = \text{not}(b) + 1$$

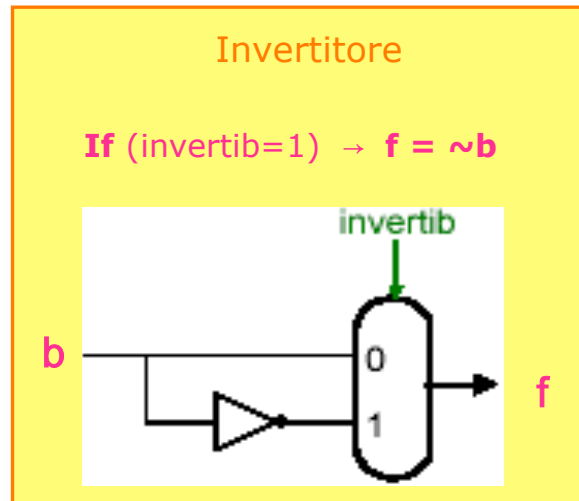- Inversione logica: circuito di **inversione**
- Aggiunta della costante "1": pongo  $r_{in}(0) = 1$



## ALU - bit $i$ -esimo



Operazioni: **AND** , **OR** , **+** , **-**


Propagazione riporti:  $r_{in}(i) = r_{out}(i-1)$   $i = 1, 2, 3, \dots, 31$

**Addizione:**

$r_{in}(0) = 0$ ,  $\text{invertiB} = 0$

**Sottrazione:**

$r_{in}(0) = 1$ ,  $\text{invertiB} = 1$

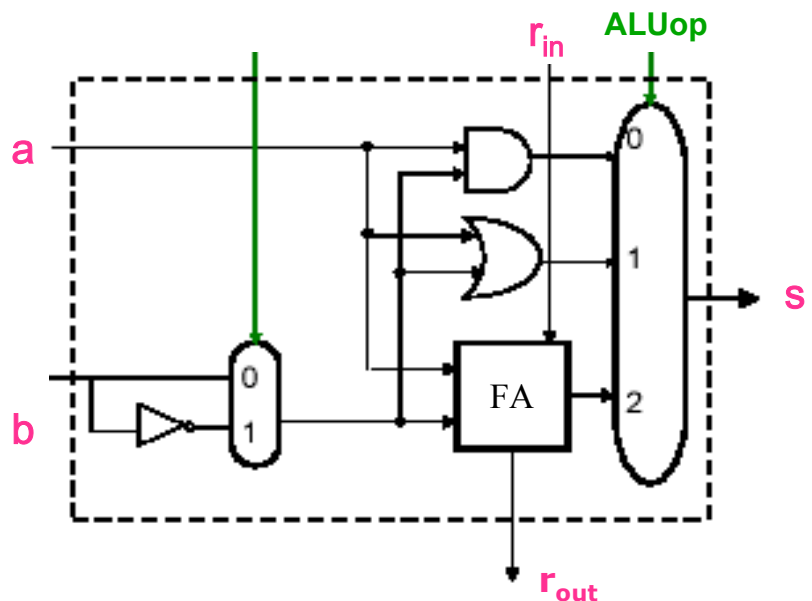



## ❖ Comparazione:

if **a < b** then **s = 1** (s = 0...01)

- Fondamentale per dirigere il flusso di esecuzione (test, cicli...)
- if (a < b) → s = [ 0 0 0 ... 0 **1** ]
- else → s = [ 0 0 0 ... 0 **0** ]

## ❖ Implementazione:

- if ALUop = "comparazione"
- then s(i) = 0, i = 1, 2, 3, ... 31
- if (a < b) s(0) = 1
- else s(0) = 0

Devo:

- Imporre tutti i bit di **s** (tranne s<sub>0</sub>) a 0;
- Calcolare s<sub>0</sub> in base alla condizione a < b

# Come sviluppare la comparazione?



- ❖ IDEA: in complemento a 2, il **MSB** della somma (bit di segno) = 1 per numeri negativi → **s<sub>MSB</sub> = 1**

$$a < b \rightarrow a - b < 0 \rightarrow s_{MSB} = 1$$

Implementazione:

- ❖ Nuovo ingresso: **LESS**

$$\text{IF: ALUop} = \text{"comparazione"} \rightarrow s_i = \text{LESS}_i$$

❖ Operazioni:

- Calcolare la **differenza** (a - b) (senza mandarla in uscita)
- Inviare l'uscita del sommatore del **MSB** a **LESS** di ALU<sub>0</sub>

$$s_{31} \rightarrow \text{LESS}_0$$

- Questa uscita viene chiamata **segnale di set**




$\text{Less}(i) \leftarrow 0$

$i = 1, 2, 3, \dots, 31$

$\text{Less}(0) \leftarrow s_{31}$

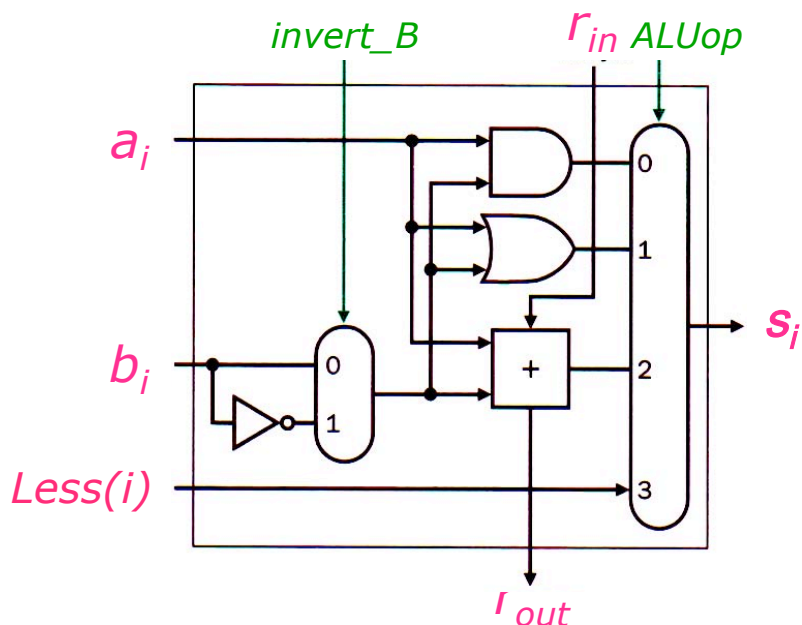iff  $(a < b) \ \& \ (S = \text{comparazione})$



## Overflow



### ❖ Esempio decimale:

- $a + b = c$  dove  $a, b, c$  tutti codificati con 2 cifre decimali
- $a = 19, b = 83$
- **Overflow:**  $19 + 83 = (1)02$

### ❖ Supponendo il MSB dedicato al bit di segno...

- $\underline{0}19 + \underline{0}83 = \underline{1}02$
- L'overflow modifica il **MSB** (in compl. a 2, dedicato al **segno**)

### ❖ **Overflow nella somma** quando:

$a + b = s, \quad a > 0, b > 0 \rightarrow$  **MSB di a e b = 0, MSB di s = 1**  
 $a + b = s, \quad a < 0, b < 0 \rightarrow$  **MSB di a e b = 1, MSB di s = 0**


### ❖ Si può avere overflow con **a** e **b** di segno opposto ?

# Circuito di riconoscimento dell'overflow



- ❖ 3 ingressi, tutti dalla ALU31:
  - MSB di a, b e somma:  $a_{31} \ b_{31} \ s_{31}$

$a_{31}$	$b_{31}$	$s_{31}$	overflow
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

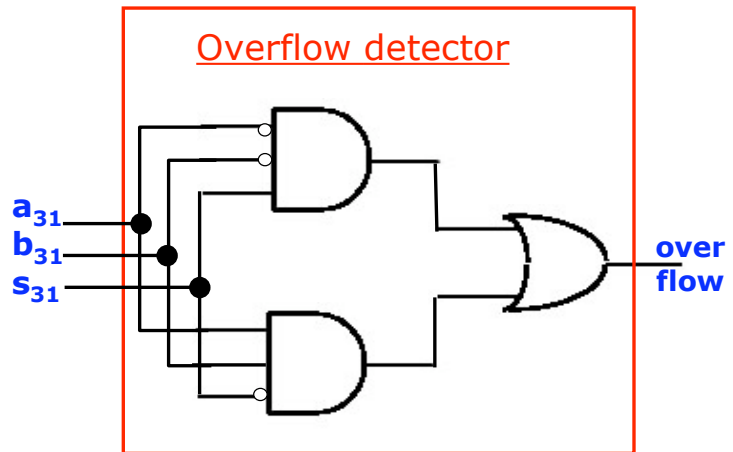

# ALU<sub>31</sub> con Overflow detector




Altri ingressi:

*invert\_B:*

per gestire anche la differenza tra numeri discordi

*r<sub>out</sub>(31):*

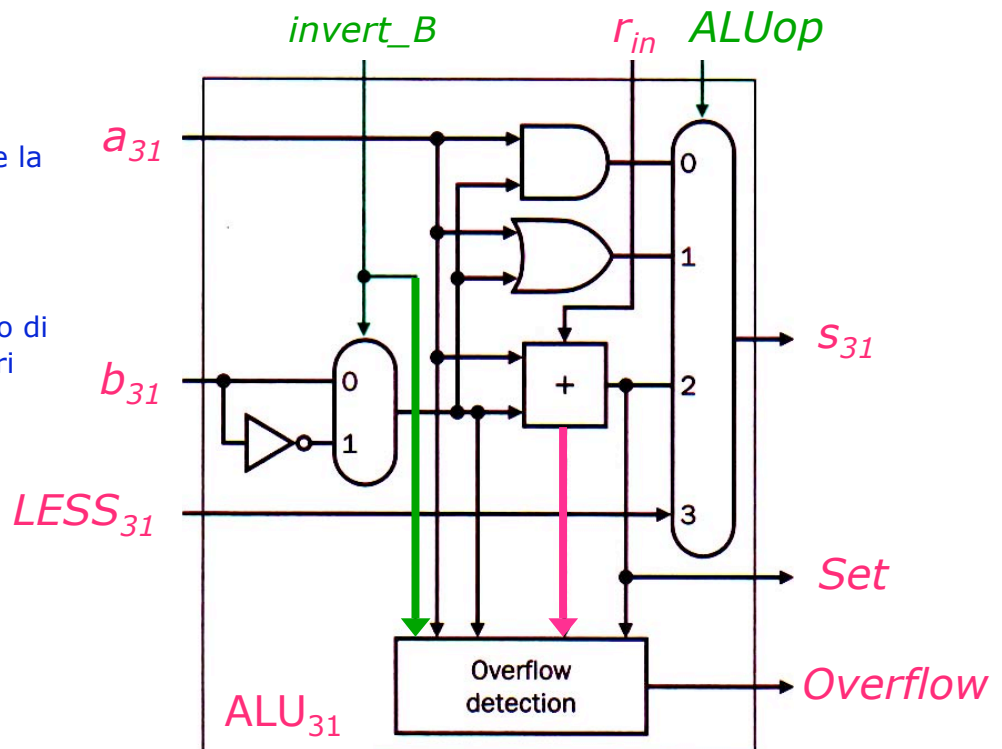per gestire il caso di overflow tra interi "unsigned"





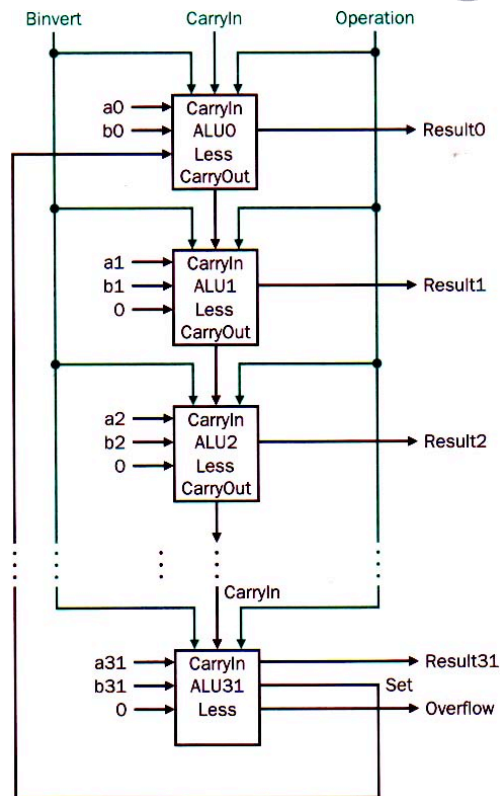
# ALU completa a 32 bit



- ❖ InvertiB e  $r_{IN}(0)$  sono lo stesso segnale
- ❖ Si può ancora ottimizzare



# Test di uguaglianza



- ❖ Esempio: istruzione Assembly:

`b eq rs, rt label` # if (rs - rt) = 0 , salta


- ❖ Operazioni necessarie

- Impostare una differenza.
- Effettuare l' OR di tutti i bit somma.
- Uscita dell' OR = 0 → i due numeri sono uguali


- ❖ Operazioni possibili:

- AND
- OR
- Somma / Sottrazione
- Comparazione
- Test di uguaglianza


# ALU a 32 bit: struttura finale

 


ALUop	funzione
000	and
001	or
010	+ (add)
110	- (sub)
111	set less than

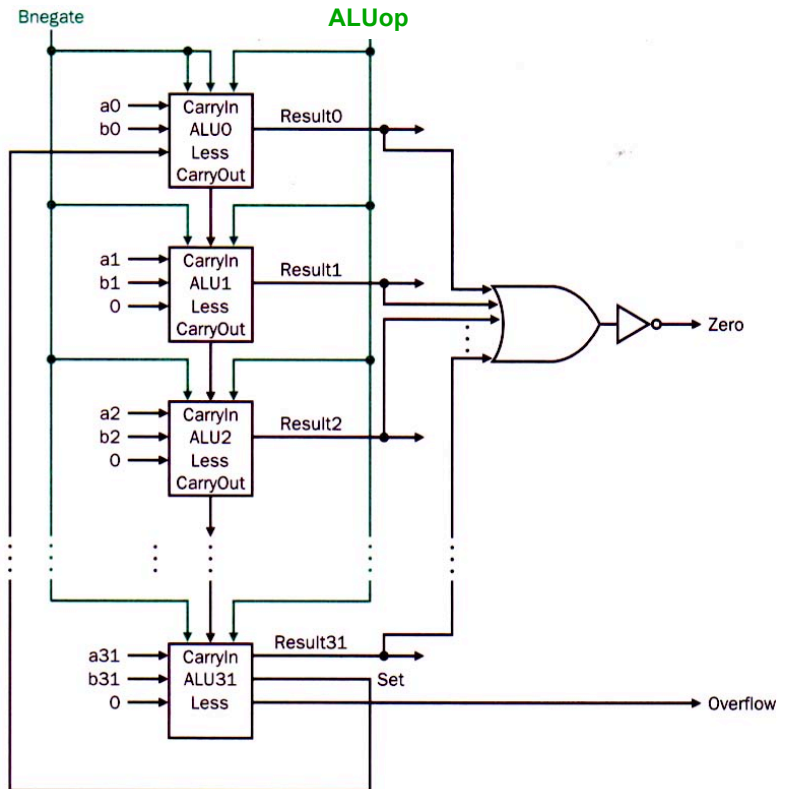

# Propagazione del riporto

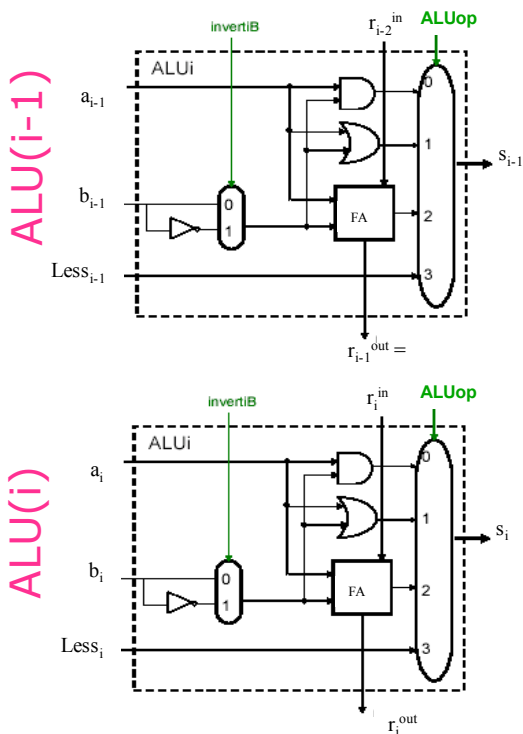

**Riporto r:**  
variabile  
interna

 




## ❖ Per ogni stadio:

- Somma:  $C_S = 3$
- Riporto:  $C_R = 3$
 
## ❖ Per $N$ stadi:

- Somma:  $C_S = 3$
- Riporto:  $C_R = 3 \cdot N$ 
  - ✦  $N = 4 \text{ bit} \rightarrow C_R = 12$



# I problemi del full-adder



## ❖ Full Adder con propagazione di riporto è lento

- Il riporto si propaga sequenzialmente
  - ✦ caratteristica dell'algoritmo di calcolo
- La commutazione dei circuiti non è istantanea
  - ✦ caratteristica fisica dei dispositivi

## ❖ Soluzioni

- modificare i dispositivi
- **modificare l'algoritmo**

## ❖ **Sommatori ad anticipazione di riporto**




## ❖ Anticipazione di riporto (*carry look-ahead*)

- Approccio per diminuire la latenza della somma
- Propagazione di riporto:  $t_L = 3N$
 
## ❖ Principio di funzionamento:

- Si genera un riporto in uscita quando ho almeno due "1" sui tre ingressi ( $r_{in}, a, b$ )



$$\begin{array}{r}
 11000 \leftarrow \text{riporto} \\
 1101+ \\
 100= \\
 \hline
 10001
 \end{array}$$



## ❖ Ho riporto quando ho almeno 2 dei 3 ingressi ( $r_{in}, a, b$ ) = "1"


### ❖ Due casi possibili:

- **GENERAZIONE:**  $g_i$   
Viene generato un riporto allo stadio  $i$ ,  
per qualsiasi  $r_{in}$ , se:

$$g_i = a_i b_i ; \quad g_i = 1 \rightarrow r_{i,out} = 1$$

- **PROPAGAZIONE:**  $p_i$   
Viene generato un riporto allo stadio  $i$ ,  
se  $r_{in} = 1$  e  $(a \text{ OR } b) = 1$
 
$$p_i = (a_i + b_i); \quad p_i r_{i,in} = 1 \rightarrow r_{i,out} = 1$$



## ❖ Calcolo: $r_{4,out}$

➤ supponiamo  $r_{0,in} = 0$

$$\begin{array}{cccccccc} & & & \square & & & & \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 + \\ & & & \boxed{0} & & & & \\ & & & \boxed{1} & & & & \\ & & & \downarrow & & & & \\ & & & r_{4,out} = 0 & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & & & \boxed{1} & & & & \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 + \\ & & & \boxed{1} & & & & \\ & & & \downarrow & & & & \\ & & & r_{4,out} = 1 & & & & \\ & & & \text{Propagazione:} & & & & \\ & & & p_4 r_{3,out} = (a_4 + b_4) r_{3,out} = 1 & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & & & \square & & & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 + \\ & & & \boxed{1} & & & & \\ & & & \boxed{1} & & & & \\ & & & \downarrow & & & & \\ & & & r_{4,out} = 1 & & & & \\ & & & \text{Generazione:} & & & & \\ & & & g_4 = a_4 b_4 = 1 & & & & \end{array}$$

❖ Quindi:  $r_{4,out} = (a_4 + b_4)r_{3,out} + a_4 b_4$

# Sviluppo della funzione logica riporto

Dato che:

$$\begin{array}{l} r_{i,out} = a_i b_i + (a_i + b_i) r_{i,in} = r_{i-1} = r_{i-1,out} = r_{i,in} \\ = g_i + p_i r_{i,in} \end{array}$$


❖ Ricavo  $r_{3,out}$  come funzione degli ingressi:  $a_i, b_i, r_{in,0}$ :

$$r_{0,out} = g_0 + p_0 \cdot r_{0,in}$$

$$r_{1,out} = g_1 + p_1 r_{0,out} = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 r_{0,in}$$

$$\begin{aligned} r_{2,out} &= g_2 + p_2 r_{1,out} = g_2 + p_2 (g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 r_{0,in}) \\ &= g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 r_{0,in} \end{aligned}$$

 
$$\begin{aligned} r_{3,out} &= g_3 + p_3 r_{2,out} = \\ &= g_3 + p_3 (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 r_{0,in}) = \\ &= g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 r_{0,in} \end{aligned}$$




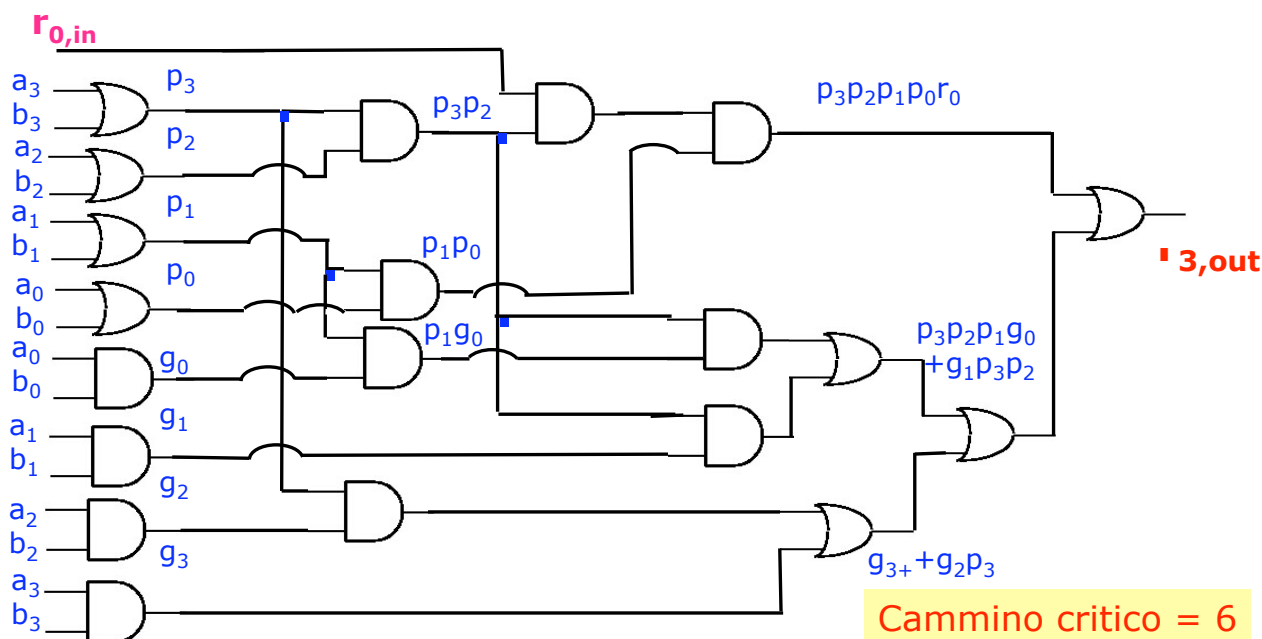
# Anticipazione di riporto (4 bit)

$$r_{3,out} = g_3 + p_3 r_2 = g_3 + p_3(g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 r_{0,in}) = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 r_{0,in}$$



# Addizionatori modulari




## ❖ Moduli elementari, collegabili in cascata.

- Complessità del circuito tollerata per piccoli  $n$  (es.  $n=4$ )
 
## ❖ Cammino critico C:

- M moduli da 4 bit:  $C = 6 \cdot M$   
 $N = 16 \text{ bit} \rightarrow M = N/4$   
 $\rightarrow C = 6 \cdot N/4 = 24$
- A propagazione di riporto:  
 $N = 16 \text{ bit}$   
 $\rightarrow C = 3 \cdot N = 48$



## Struttura sommatore a blocchi


- ❖ Vogliamo 32 bit → 8 sommatori elementari
  - Come collegarli tra loro?

$$\begin{aligned}
 r_3 &= g_3 + p_3 r_2 = \\
 &= g_3 + p_3 (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 r_0) = \\
 &= (g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0) + p_3 p_2 p_1 p_0 \cdot r_0 = \\
 &= \mathbf{G_0} + \mathbf{P_0} \cdot r_0
 \end{aligned}$$


dove:

$$\mathbf{P_0} = p_3 p_2 p_1 p_0$$
 
$$\mathbf{G_0} = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0$$



## Struttura di un sommatore su 16 bit

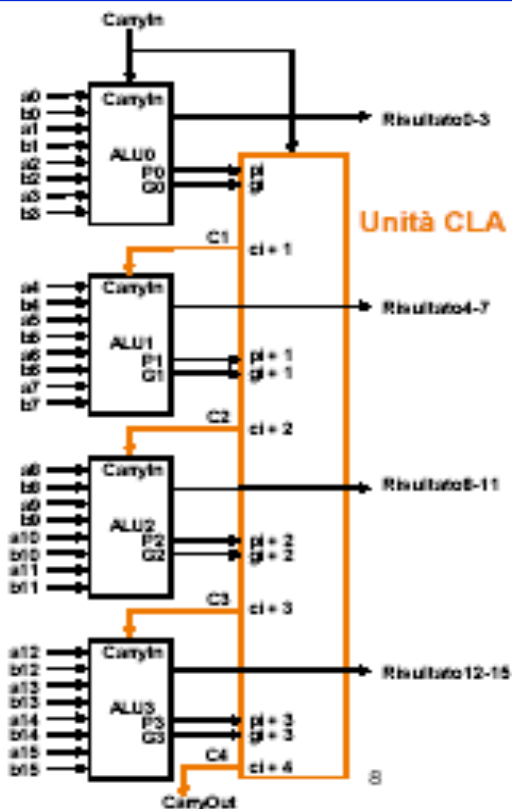

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot r_0$$

$$\begin{aligned}
 C_2 &= G_1 + P_1 \cdot C_1 = \\
 &= G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot r_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_3 &= G_2 + P_2 \cdot C_2 = \\
 &= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + \\
 &\quad + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot r_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r_{out} = C_4 &= G_3 + P_3 \cdot C_3 = \\
 &= G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + \\
 &\quad + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot r_0
 \end{aligned}$$

Cammino critico = 6+6 = 12

- CLA + prop: 6M = 24

- Prop: 3N = 48