



Lezione 19

CPU a singolo ciclo:
l'unità di controllo,
esecuzione istruzioni tipo J

Proff. A. Borghese, F. Pedersini

Dipartimento di Scienze dell'Informazione
Università degli Studi di Milano

ISA MIPS – tipi di istruzione: **R, I (lw/sw, branch)**




- I tre formati delle istruzioni sono:

31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
op	rs	rt	rd	shamt	funct
31-26	25-21	20-16		15-0	
35/43	rs	rt		offset	
31-26	25-21	20-16		15-0	
4	rs	rt		indirizzo	

- Campo op sempre contenuto nei primi 6 bit (in seguito, Op[5-0])
- Registri da leggere sempre rs e rt, di posizione 25-21 e 20-16
- Registro base per lettura/scrittura sempre rs, di posizione 25-21
- Offset sempre in posizione 15-0
- Registro destinazione rd (15-11) per istruzioni di tipo R, rt (20-16) per istruzioni lettura (necessario multiplexer)



Schema generale (lw/sw + R + beq)

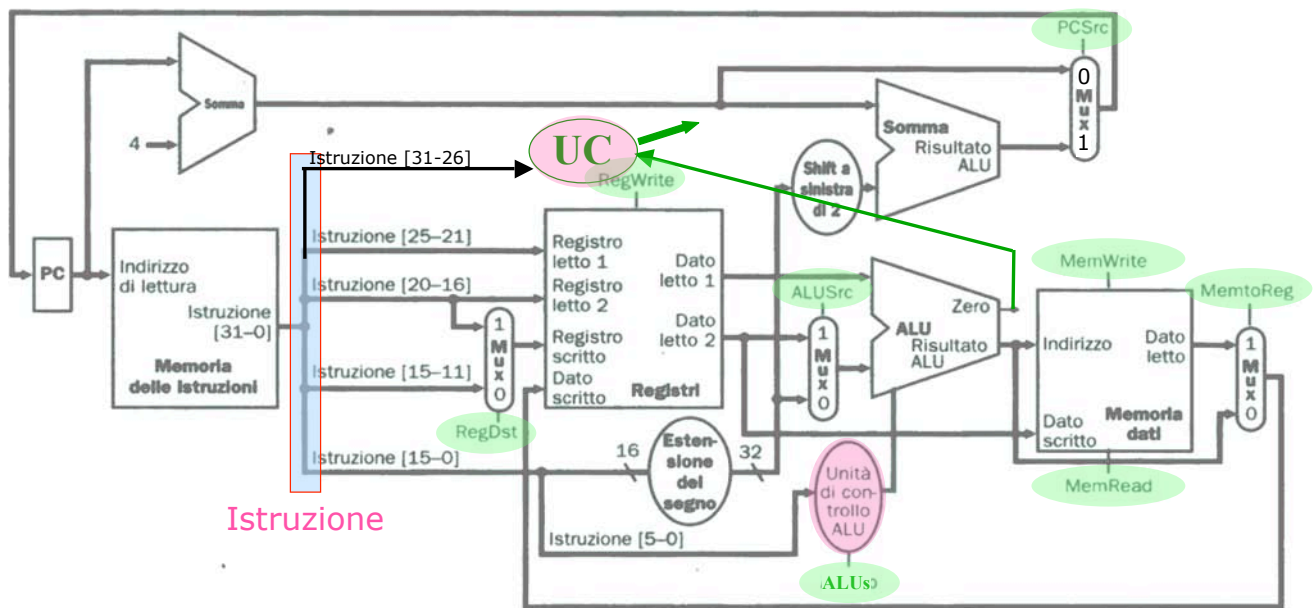

Unità di Controllo CPU: $Segnali_Controllo = f(Opcode)$
 Controllore della ALU: $ALUs = f(Opcode, funct)$

Sommario




- Unità di controllo:
- ❖ Controllore della ALU
- ❖ Unità di Controllo Principale



- ❖ Data l'istruzione, UC deve inviare il comando opportuno alla ALU:

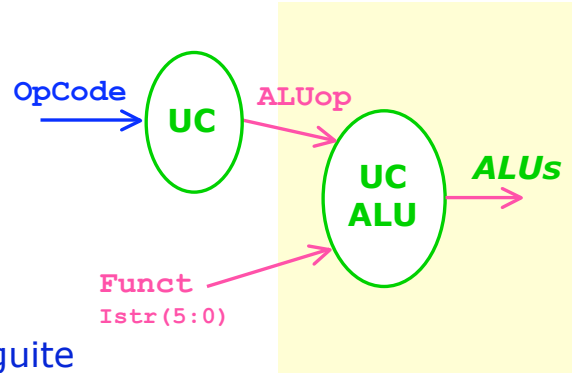- **ALUop** (dip. dall'istruzione)
- **Funct**



- ❖ Quali operazioni devono essere eseguite per le diverse istruzioni?

Istruz.	Operaz. ALU	Codice ALUop
R	→ dipende dal campo funct:	10
lw	→ somma:	00
sw	→ somma:	00
beq	→ confronto → differenza:	01

Istr	ALUop
R	10
lw/sw	00
beq	01

- ❖ 3 classi distinte (2 bit → **ALUop**)



Controllo della ALU: sintesi ALUop



- ❖ Sintesi del circuito logico:


$$ALUop = f(OpCode)$$

Istr	OpCode						ALUop	
	0	1	2	3	4	5	0	1
lw	1	0	0	0	1	1	0	0
sw	1	0	1	0	1	1	0	0
beq	0	0	0	1	0	0	0	1
add	0	0	0	0	0	0	1	0
sub	0	0	0	0	0	0	1	0
and	0	0	0	0	0	0	1	0
or	0	0	0	0	0	0	1	0
slt	0	0	0	0	0	0	1	0

  

$$ALUop0 = \overline{OpCode0} \cdot \overline{OpCode1} \cdot \overline{OpCode2} \cdot \overline{OpCode3} \cdot \overline{OpCode4} \cdot \overline{OpCode5}$$
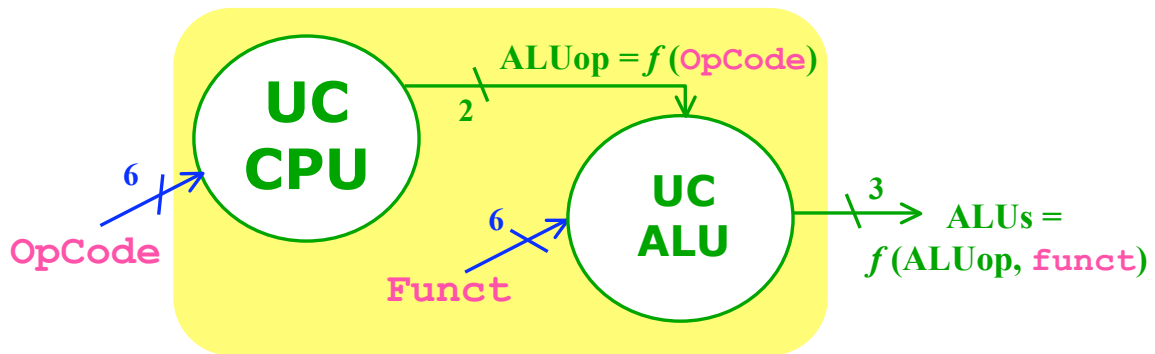
$$ALUop1 = \overline{OpCode0} \cdot \overline{OpCode1} \cdot \overline{OpCode2} \cdot OpCode3 \cdot \overline{OpCode4} \cdot \overline{OpCode5}$$



3 classi distinte

1. **R**
2. **lw/sw**
3. **branch**

tipo R → ALUs dipende da **funct**

OpCode	ALUop
R	10
lw/sw	00
beq	01

funct	ALUs
and	000
or	001
add	010
sub	110
slt	111

Controllo della ALU



$$ALUs = f(ALUop, Funct)$$

Istr	OpCode						ALUop		Funct						ALUs		
	0	1	2	3	4	5	0	1	0	1	2	3	4	5	0	1	2
lw	1	0	0	0	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	0	1	0
sw	1	0	1	0	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	0	1	0
beq	0	0	0	1	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0
add	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
sub	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
and	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
or	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
slt	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1

$$ALUs_0 = \overline{A_0}A_1 + A_0\overline{A_1}(f_0\overline{f_1}f_3\overline{f_4}\overline{f_5})$$


$$ALUs_1 = (A_0 + A_1)(\overline{f_0} + f_1 + f_2 + \overline{f_3} + \overline{f_4})$$

$$ALUs_2 = A_0\overline{A_1}f_0\overline{f_1}(f_2\overline{f_3}f_4\overline{f_5} + \overline{f_2}f_3\overline{f_4}f_5)$$

SOP

POS


SOP

 

Unità di controllo:

- ❖ Controllore della ALU
- ❖ Unità di Controllo Principale

Schema generale (*lw/sw + R + beq*)

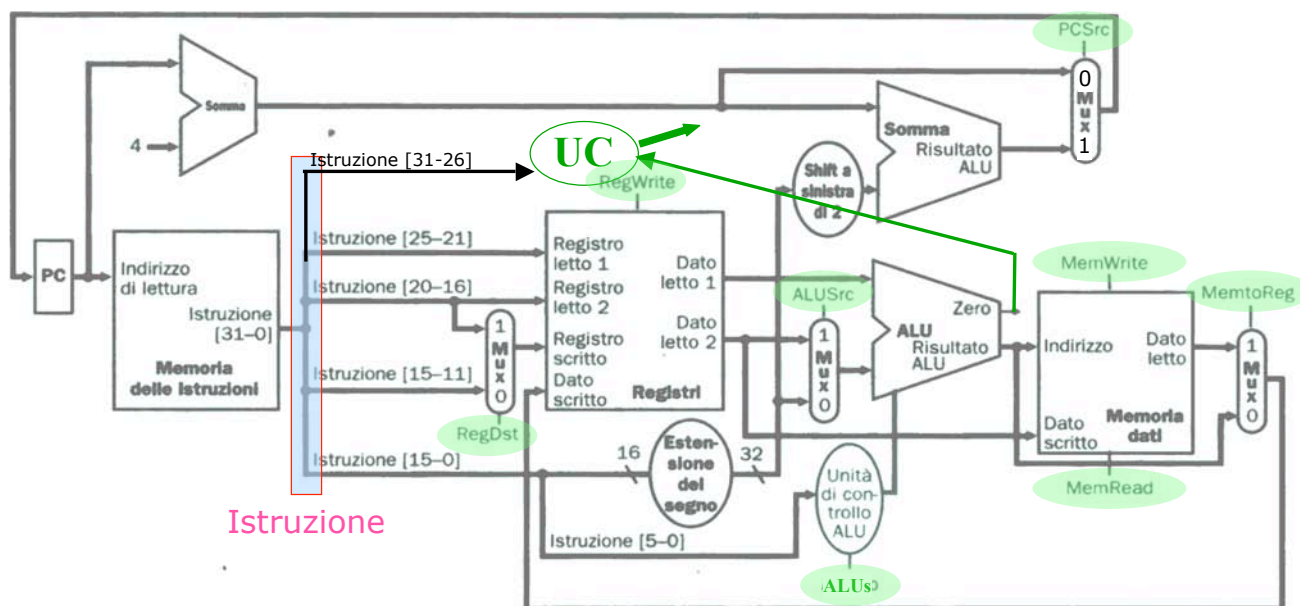

Unità di Controllo CPU:
Controllore della ALU:

$$\text{Segnali_Controllo} = f(\text{Opcode})$$

$$\text{ALUs} = f(\text{Opcode}, \text{funct})$$



Segnali di selezione:

Segnale	Effetto quando è negato (0)	Effetto quando è affermato (1)
RegDst	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11)	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (bit 20-16)
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dal campo offset (estesa a 32 bit)	Il secondo operando della ALU proviene dalla II porta di lettura del Register File
PCSrc	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola l'indirizzo di salto
MemtoReg	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla ALU	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla memoria

Segnali di comando:

Segnale	Effetto quando è negato (0)	Effetto quando è affermato (1)
RegWrite	Nessuno	Nel registro specificato su #RegWrite viene scritto il valore all'ingresso: ContenutoWrite
MemRead	Nessuno	Comando di lettura della memoria dati
MemWrite	Nessuno	Comando di scrittura della memoria dati

Segnali di controllo del Data-path




Istr	OpCode	Reg Dst	ALU src	Mem toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALU op
R	000000	0	1	0	1	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	1	1	0	0	00
sw	101011	x	0	x	0	0	1	0	00
beq	000100	x	1	x	0	0	0	1	01

❖ Relazione tra **PCSrc** e **Branch**:

$$PCSrc = Branch \text{ AND } [condiz. salto verificata]$$

Es: **beq**:

 



UC principale: Segnali di controllo

❖ Tabella di sintesi:

- **ingressi:** **OpCode**, **ALU.zero**
- **uscite:** **segnali di controllo CPU**

Ingressi			Uscite							
Istr	OpCode	ALU: Zero	Reg Dst	ALU src	Mem toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALU op
R	000000	x	0	1	0	1	0	0	0	10
lw	100011	x	1	0	1	1	1	0	0	00
sw	101011	x	x	0	x	0	0	1	0	00
beq	000100	1	x	1	x	0	0	0	1	01

$$\text{RegDst} = \text{OpCode}0$$

$$\text{ALUsrc} = \text{NOT}(\text{OpCode}0)$$

$$\text{MemtoReg} = \text{OpCode}0$$

$$\text{MemWrite} = \text{OpCode}3$$

$$\text{MemRead} = \text{OpCode}5 \cdot \sim\text{OpCode}3$$

$$\text{Branch} = \text{OpCode}2$$


$$\text{PCsrc} = \text{Branch} \cdot \text{ALUzero}$$

$$\text{RegWrite} = \text{NOT}(\text{OpCode}2 + \text{OpCode}3 + \sim\text{OpCode}5)$$





Sintesi di alcuni segnali di controllo

❖ Su ISA completo:

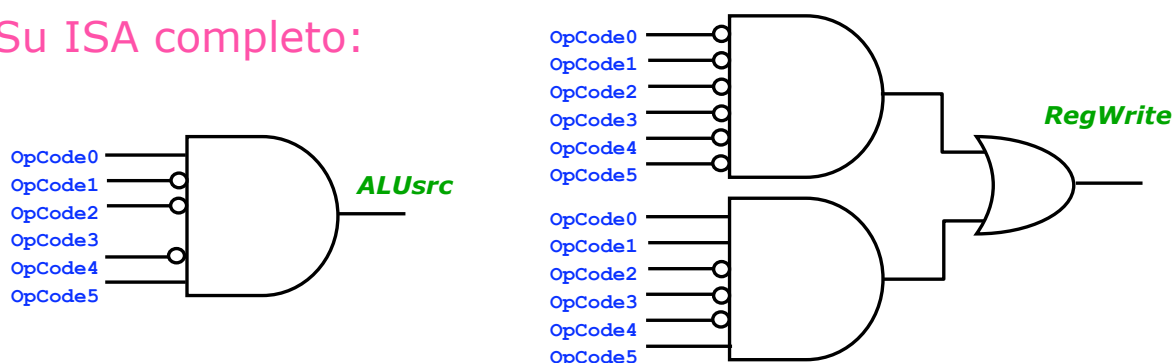

❖ Sul nostro ISA ridotto:

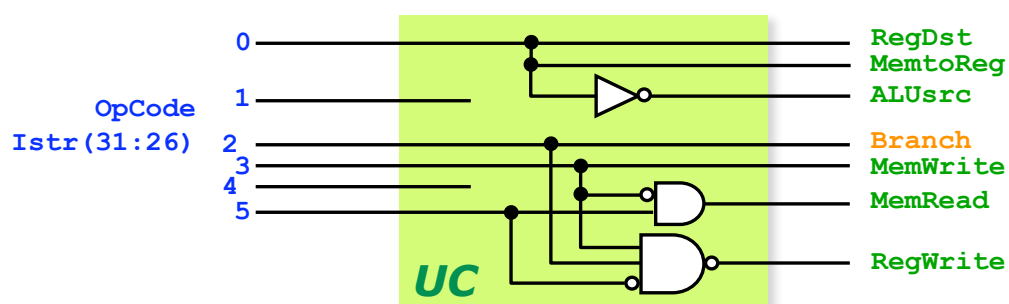

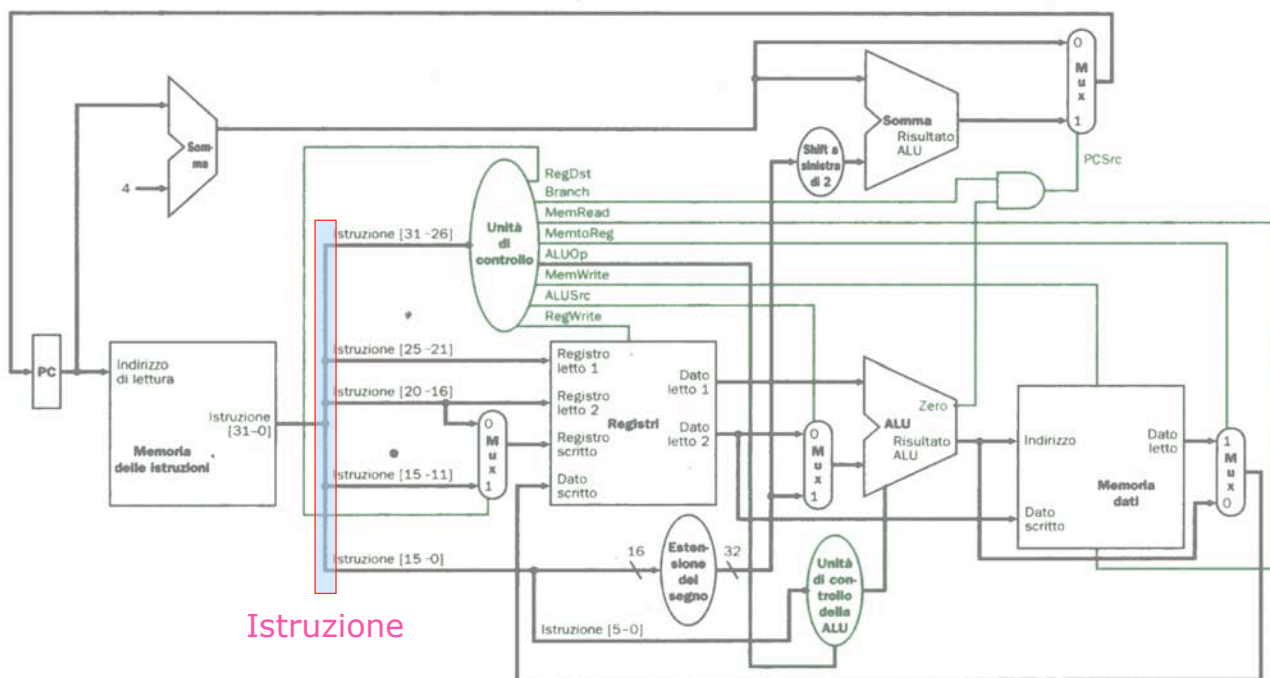

Istruzione

Patterson, Hennessy – Fig. 5.19

L'istruzione **jump** (formato J)



Formato J (jump)



❖ Indirizzo di salto determinato in due passi:

- Calcolo parte bassa indirizzo: $jad = (\text{indirizzo} * 4)$
- Determinazione dell'indirizzo di salto: $PC(31:28) | jad(27:0)$

j 80040 :


Base (PC):	0100 1000 0011 0001 1011 1011 1011 10 11
Campo indirizzo:	1000 0110 0111 0000 0000 0001 00 00 =
Indirizzo salto:	0100 1000 0110 0111 0000 0000 0001 00 00

Segnali di controllo



Segnale	Effetto quando è negato (0)	Effetto quando è affermato (1)
RegDst	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11)	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (bit 20-16)
RegWrite	Nessuno	Nel registro specificato su #RegWrite viene scritto il valore all'ingresso: ContenutoWrite
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dal campo offset (estesa a 32 bit)	Il secondo operando della ALU proviene dalla II porta di lettura del Register File
PCSrc	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola l'indirizzo di salto
MemRead	Nessuno	Comando di lettura della memoria dati
MemWrite	Nessuno	Comando di scrittura della memoria dati
MemtoReg	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla ALU	Il valore inviato a ContenutoWrite del Register File proviene dalla memoria
Jump	PC viene impostato a PC+4 oppure all'indirizzo destinazione della branch	PC viene impostato al valore ottenuto dal campo dato della jump

CPU + UC completa (aggiunta di jump)

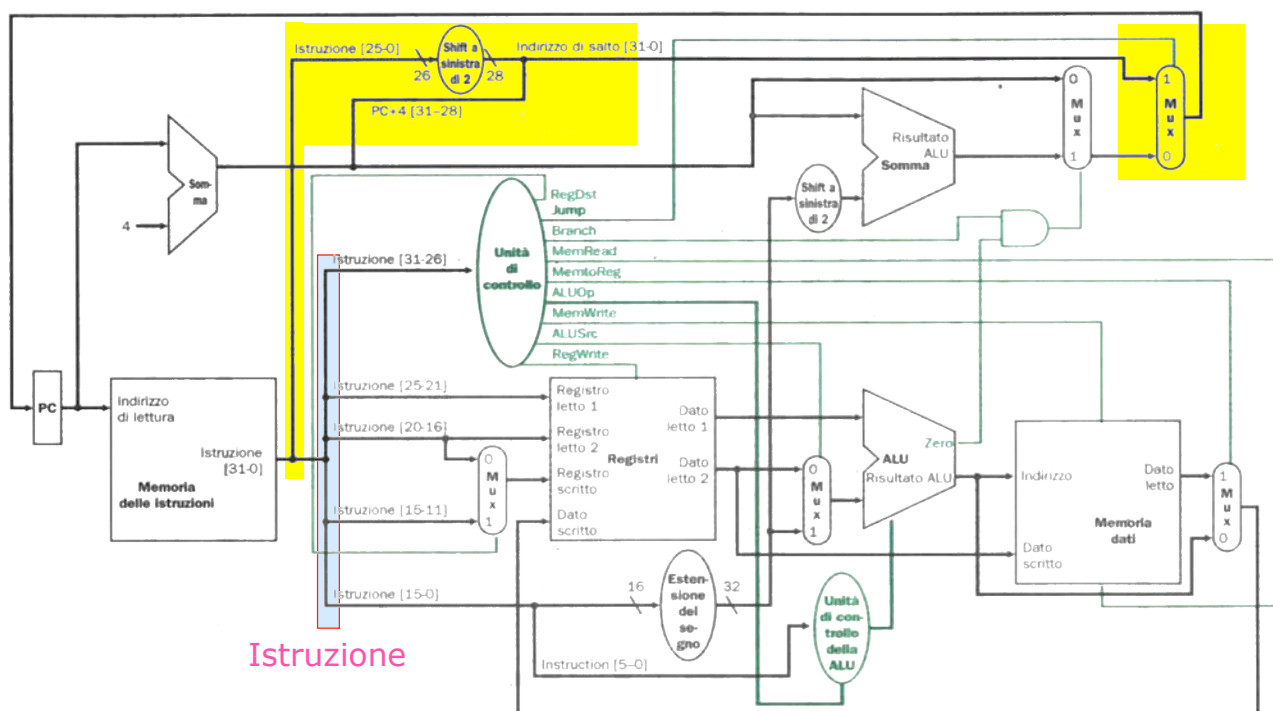



CPU a Ciclo singolo

❖ CPU a CICLO SINGOLO:

Ad ogni ciclo di clock viene eseguita un'istruzione completa.

