



Simulazione CPU – 1

(componenti fondamentali)


Register File

ALU

Memoria



Memoria

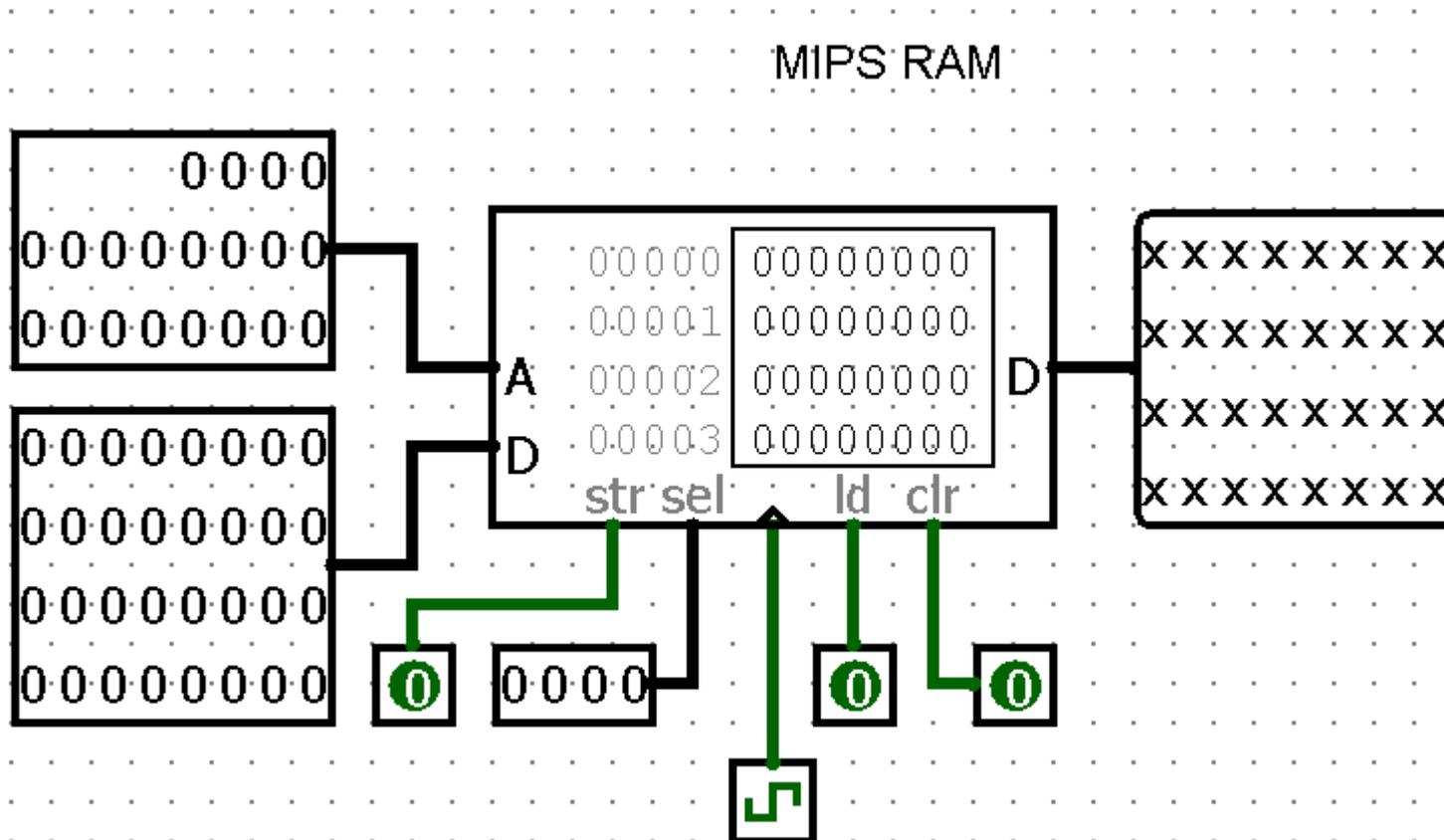



Architetture degli Elaboratori e delle Reti I

10

Laboratorio – linea 2 (G-Z)


Register File



Architetture degli Elaboratori e delle Reti I

10

Laboratorio – linea 2 (G-Z)

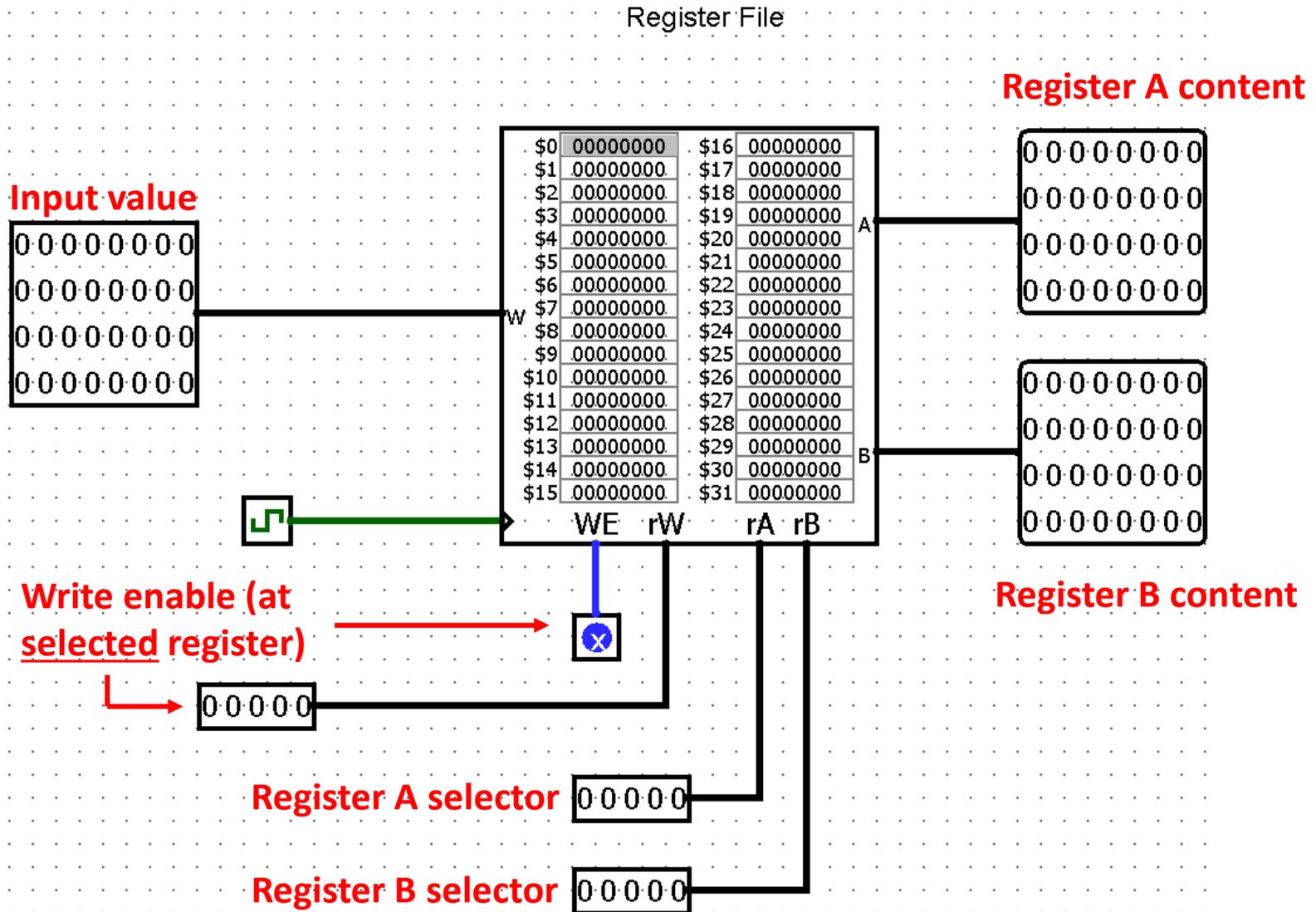




Architetture degli Elaboratori e delle Reti I

10

Laboratorio – linea 2 (G-Z)

Register File

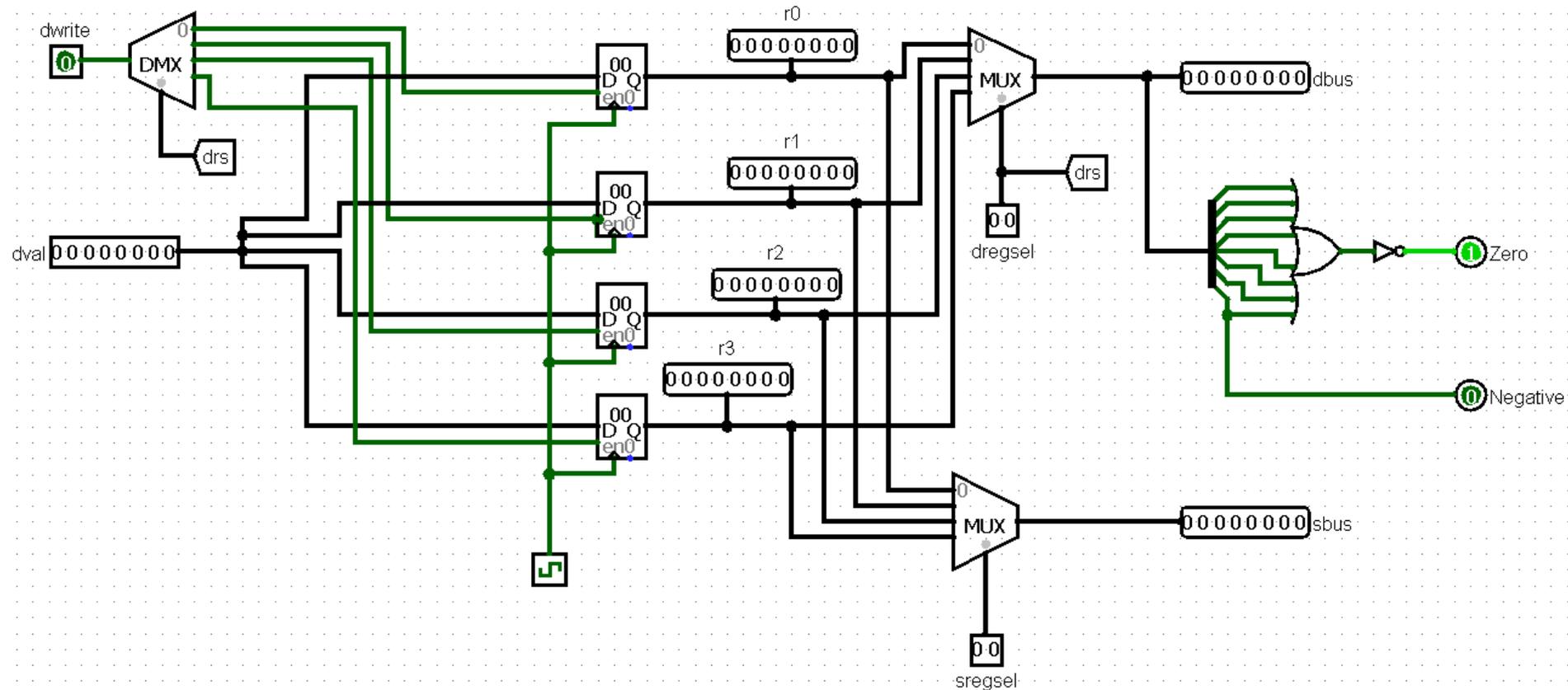


Implementazione mediante componenti libreria standard Logisim



Architetture degli Elaboratori e delle Reti I

10

Laboratorio – linea 2 (G-Z)

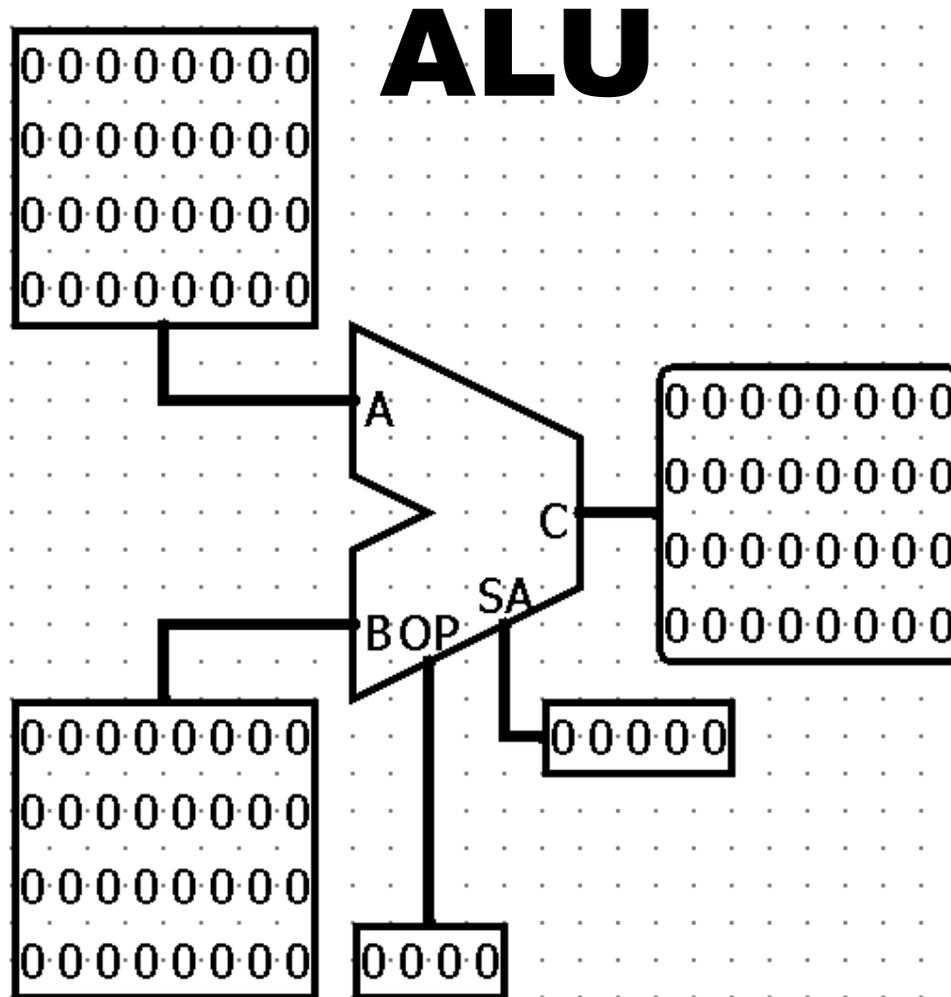




Architetture degli Elaboratori e delle Reti I


10

Laboratorio – linea 2 (G-Z)


Input value A

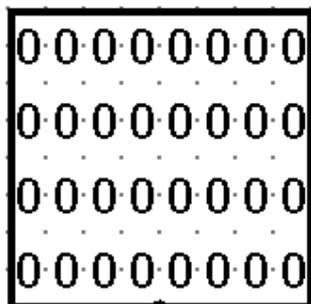


ALU

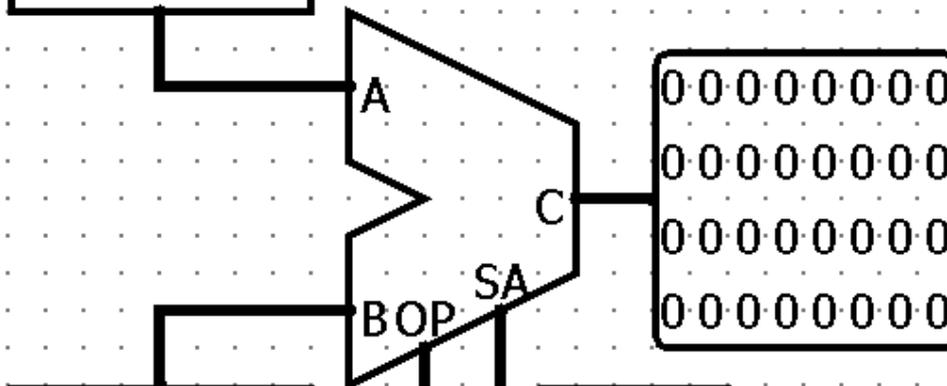



Output value C

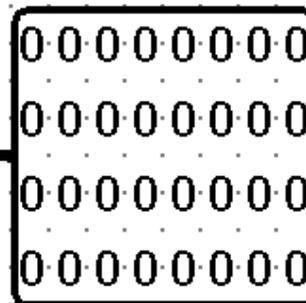

Shift amount

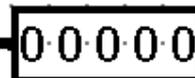

Input value B

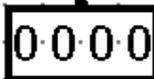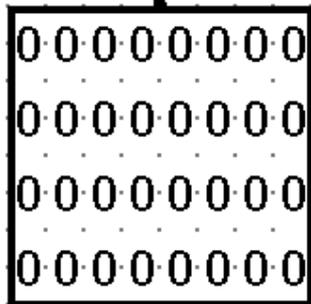

Operation



Architetture degli Elaboratori e delle Reti I

10

Laboratorio – linea 2 (G-Z)

MIPS ALU. Computes a result as follows:

Op	name	C
000x	shift left	$C = B \ll S_a;$
001x	add	$C = A + B$
0100	shift right logical	$C = B \ggg S_a$
0101	shift right arithmetic	$C = B \gg S_a$
011x	subtract	$C = A - B$
1000	and	$C = A \& B$
1010	or	$C = A B$
1100	xor	$C = A \wedge B$
1110	nor	$C = \sim(A B)$
1001	eq	$C = (A == B) ? 1 : 0$
1011	ne	$C = (A != B) ? 1 : 0$
1101	gtz	$C = (A > 0) ? 1 : 0$
1111	lez	$C = (A \leq 0) ? 1 : 0$



Esercizio teoria:

Si traduca il seguente frammento di codice assembly MIPS in linguaggio macchina in formato esadecimale calcolando prima i valori esadecimali Loc1 e Loc2 che permettono di saltare esattamente all'indirizzo indicato nel commento corrispondente.

```
0xA00:      bne    $10,    $11,    Loc1    #salta a: 0x19B8
            j      Loc2      #salta a: 0x01234560
```