



# La CPU a singolo ciclo

Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento di Scienze dell'Informazione  
[borgnese@dsi.unimi.it](mailto:borgnese@dsi.unimi.it)

Università degli Studi di Milano



## Sommario

### La CPU

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo R

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti).

CPU che gestisce istruzioni di tipo R, ed I (lw/sw e branch).



# Obiettivo




Costruzione di una CPU completa che sia in grado di eseguire:

- Accesso alla memoria in lettura (lw) o scrittura (sw).
- Istruzioni logico-matematiche (e.g. add, sub, and....).
- Istruzioni di salto condizionato (branch) o incondizionato (jump).


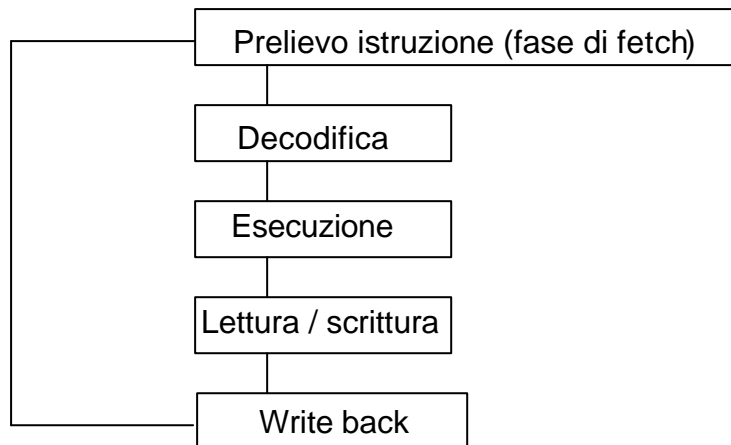
# Ciclo di esecuzione di un'istruzione MIPS





## Architettura delle istruzioni R e I



R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

- Ai vari campi sono stati assegnati dei nomi mnemonici:
  - ◆ **op:** (opcode) identifica il tipo di istruzione
  - ◆ **rs:** registro contenente il primo operando sorgente
  - ◆ **rt:** registro contenente il secondo operando sorgente
  - ◆ **rd:** registro destinazione contenente il risultato
  - ◆ **shamt:** shift amount (scorrimento)
  - ◆ **funct:** indica la variante specifica dell'operazione
  - ◆ **Indirizzo:** offset.

I

op	rs	rt	Indirizzo (=costante)
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit



## I componenti di un'architettura



### CPU

- Banco di registri (*Register File*) ad accesso rapido, in cui memorizzare i dati di utilizzo più frequente. Il tempo di accesso ai registri è circa 10 volte più veloce del tempo di accesso alla memoria principale.
- Registro *Program counter (PC)*. Contiene l'indirizzo dell'istruzione corrente da aggiornare durante l'evoluzione del programma, in modo da prelevare dalla memoria la corretta sequenza di istruzione;
- Registro *Instruction Register (IR)*. Contiene l'istruzione in corso di esecuzione. Questo registro verrà utilizzato più avanti nelle architetture multi-ciclo.
- Unità per l'esecuzione delle operazioni aritmetico-logiche (*Arithmetic Logic Unit - ALU*). I dati forniti all'*ALU* possono provenire da registri oppure direttamente dalla memoria, a seconda delle modalità di indirizzamento previste;
- Unità aggiuntive per elaborazioni particolari come unità aritmetiche per dati in virgola mobile (*Floating Point Unit - FPU*), sommatore ausiliari, ecc.;
- **Unità di controllo**. Controlla il flusso e determina le operazioni di ciascun blocco.



### MEMORIA


 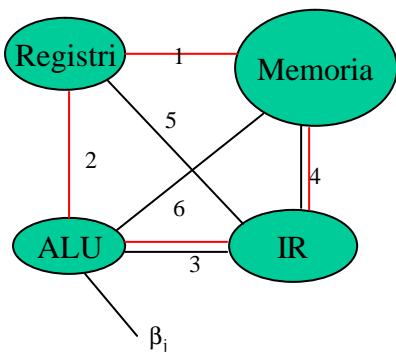
## L'unità di controllo



- Unità di controllo coordina i flussi di informazione (è il “cervello” della CPU):
- 1) abilitando le vie di comunicazione opportune a seconda dell'istruzione in corso di esecuzione.
- 2) selezionando l'operazione opportuna delle ALU.



## Come funziona una UC



- Usa un registro, il Program Counter (PC) per ottenere l'indirizzo dell'istruzione.
- Preleva l'istruzione dalla memoria e la inserisce nell'IR.
- Capisce di che tipo di istruzione si tratta (decodifica).
  - usa l'istruzione stessa per decidere cosa fare esattamente.
- Legge il contenuto dei registri.

*Da qui le istruzioni si differenziano.*

- Calcolo: utilizzo dell'ALU dopo aver letto i registri:
  - per calcolare l'indirizzo in memoria.
  - per eseguire un'operazione logico-aritmetica.
  - per effettuare il test.
- Accesso alla memoria.
- Scrittura del risultato nel register file.




## Rapporto UC - Dati



La CPU è un'architettura del tipo: Controllore - Data-path

Dal mondo esterno

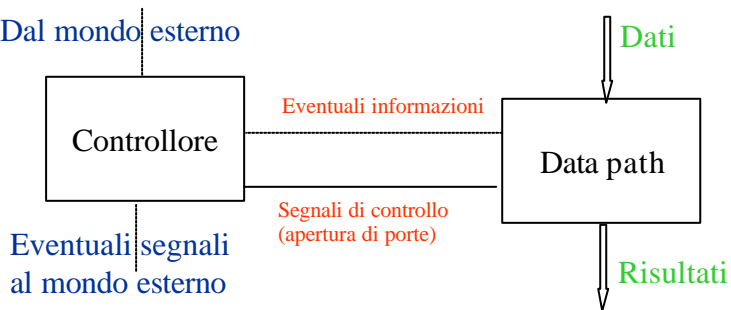

*Fase comune nel ciclo di esecuzione:*

- Fase di fetch
- Decodifica (generazione dei segnali di controllo)

*Fase diversa:* Esecuzione (Esecuzione, Accesso memoria, WriteBack)



## Sommario



La CPU

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo R

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti).


CPU che gestisce istruzioni di tipo R, ed I (lw/sw e branch).


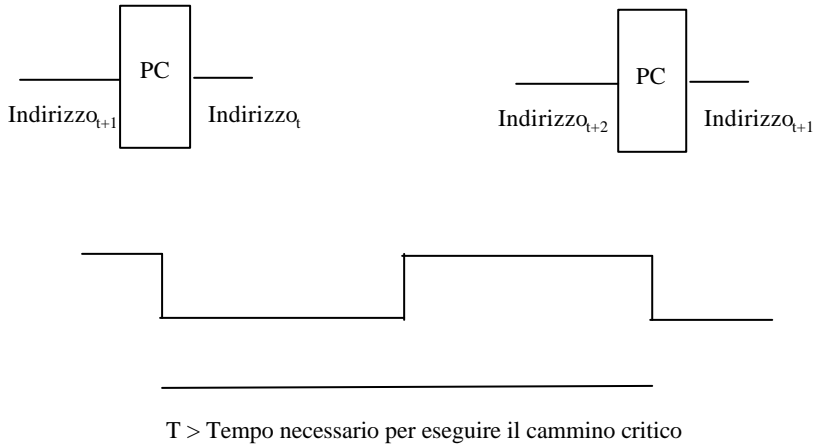
# Temporizzazione




1 istruzione per ciclo di clock. Temporizzazione del PC.



# Fase di fetch




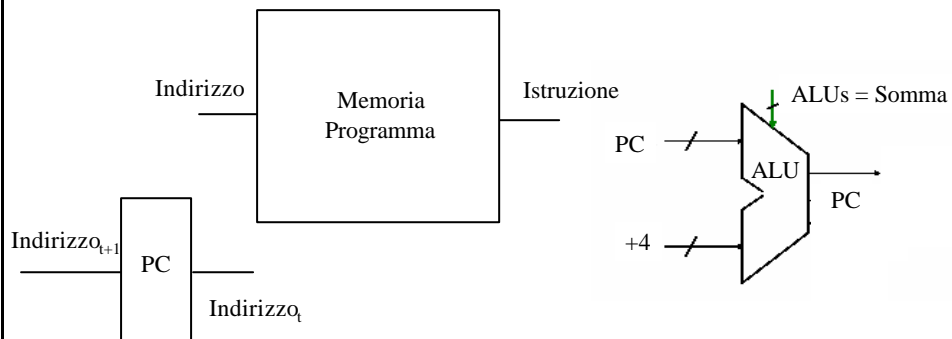- 1) Memorizzare l'indirizzo dell'istruzione nel PC.
- 2) Leggere l'istruzione dalla memoria.
- 3) Aggiornare l'indirizzo in modo che in PC sia contenuto l'indirizzo dell'istruzione successiva.





# Circuito della fase di fetch

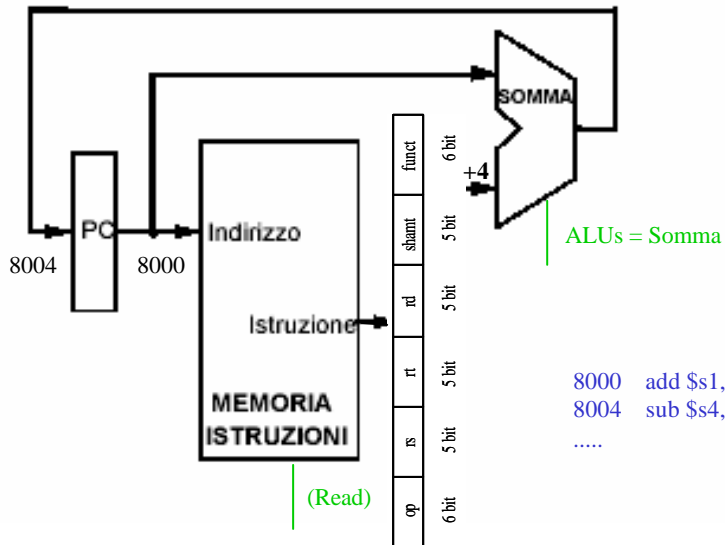

# Istruzioni di tipo R



R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit


add \$s1, \$s2, \$s3




# Fase di decodifica



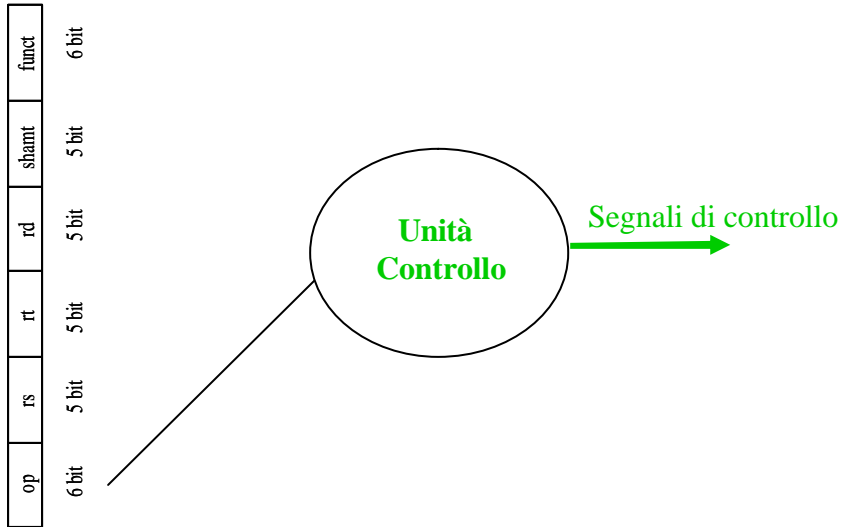- 1) Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
- 2) Leggo il contenuto dei registri.




# Register file

 

Banco di registri utilizzabile  
come memoria  
Può essere scritto o letto.

Un mux per ogni porta di lettura.

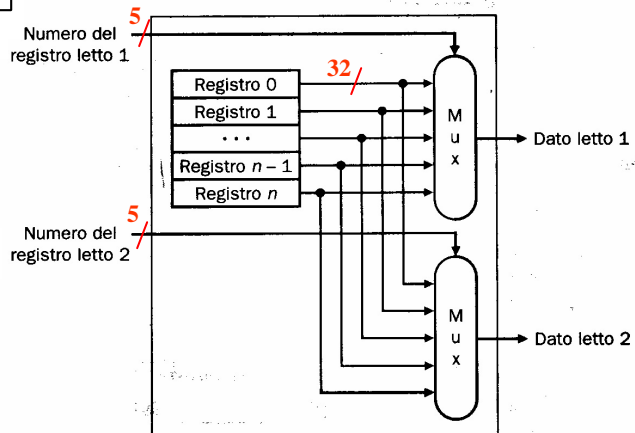







# Lettura dei registri (istruzioni di tipo R)





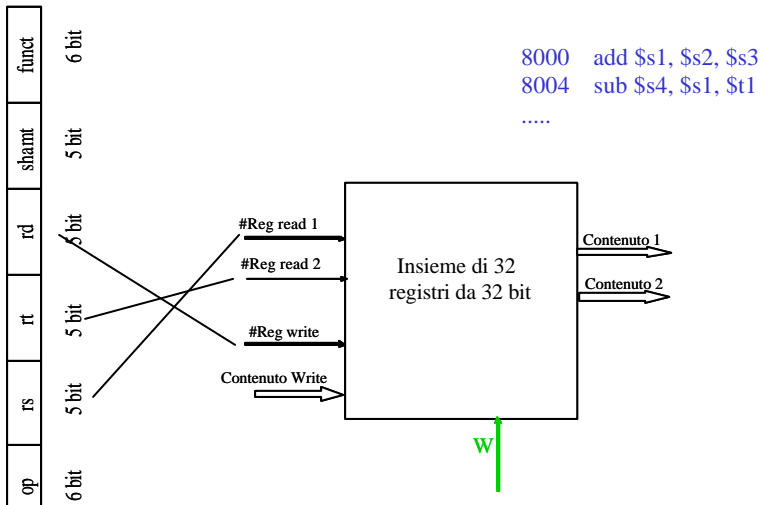
- 1) Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
- 2) Leggo il contenuto dei registri.



# Fase di esecuzione (tipo R)

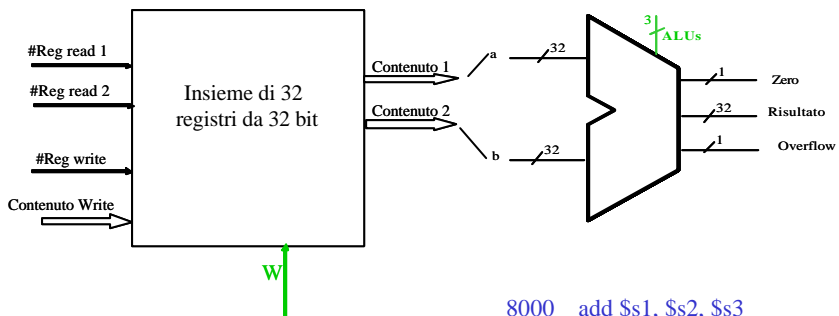

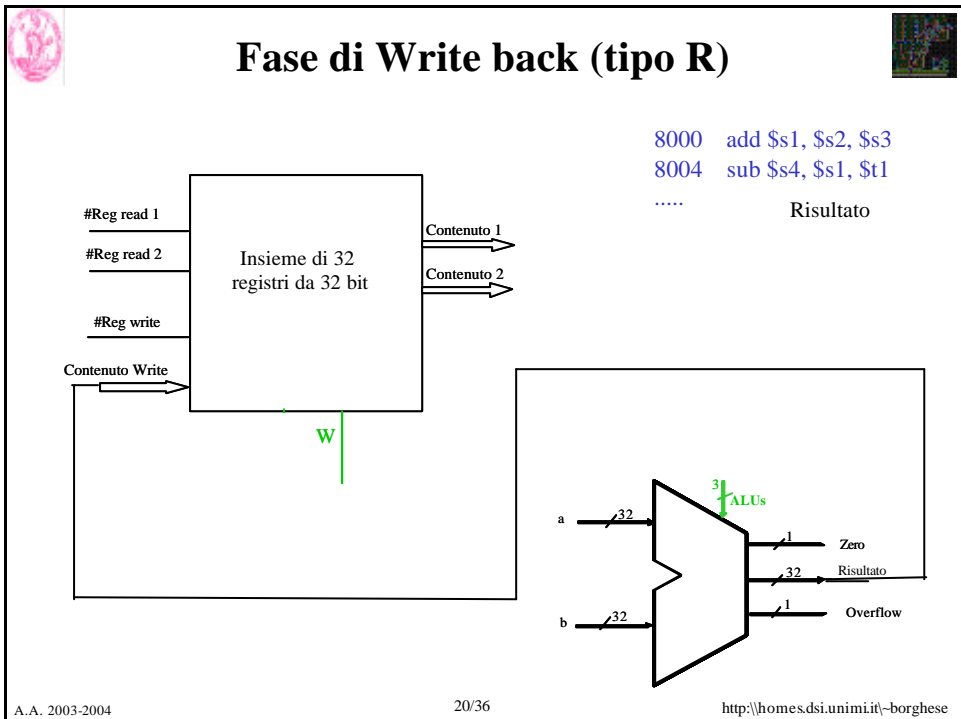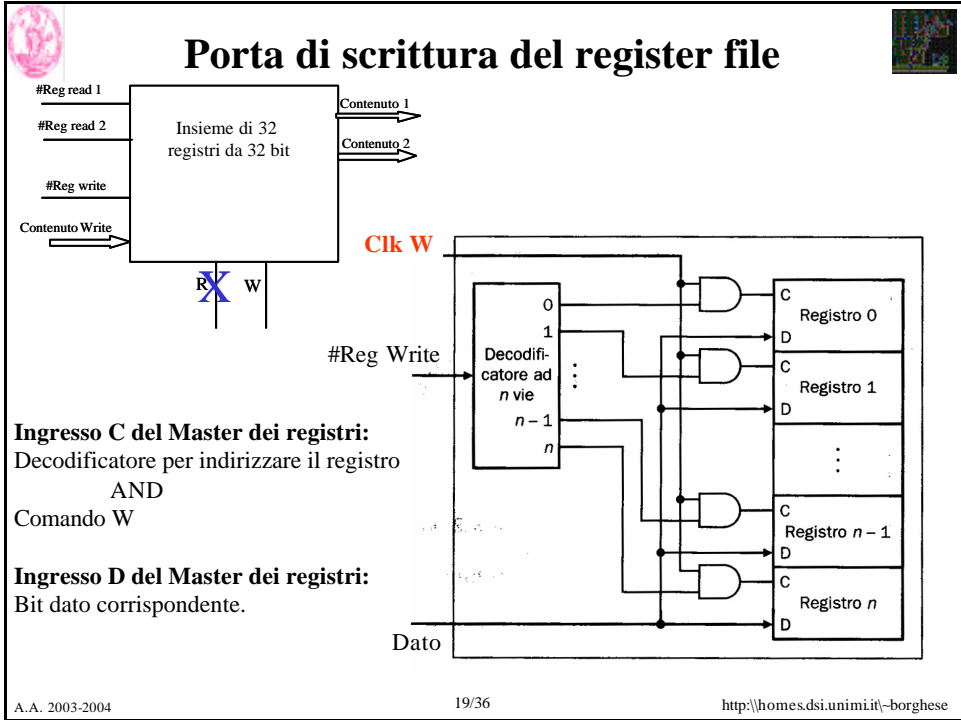

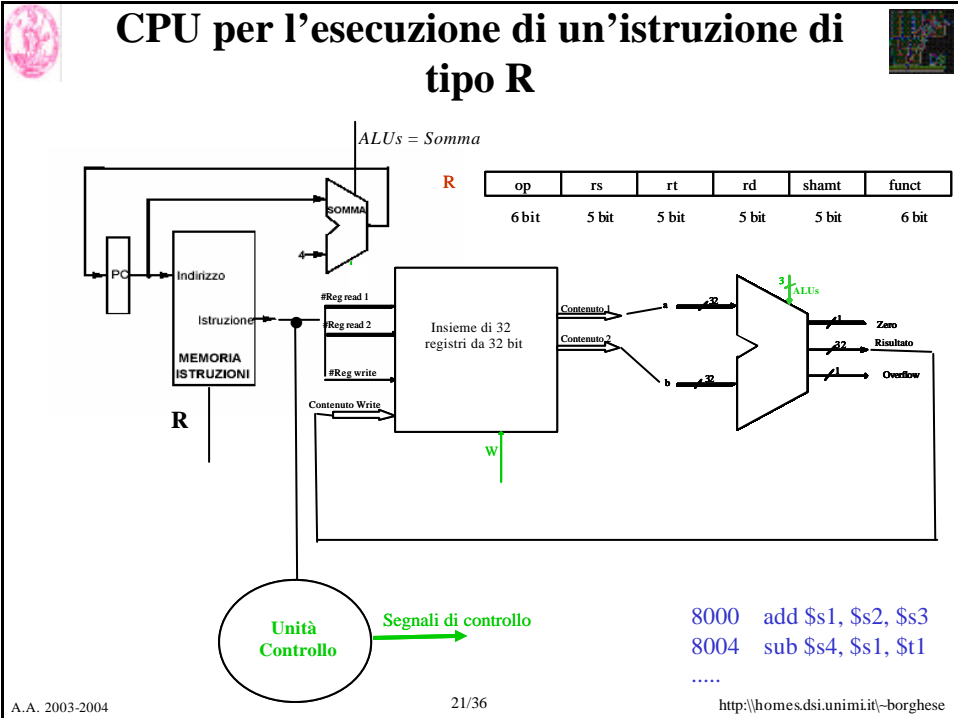

## Sommarario

La CPU

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo R



Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).



Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti).

CPU che gestisce istruzioni di tipo R, ed I (lw/sw e branch).

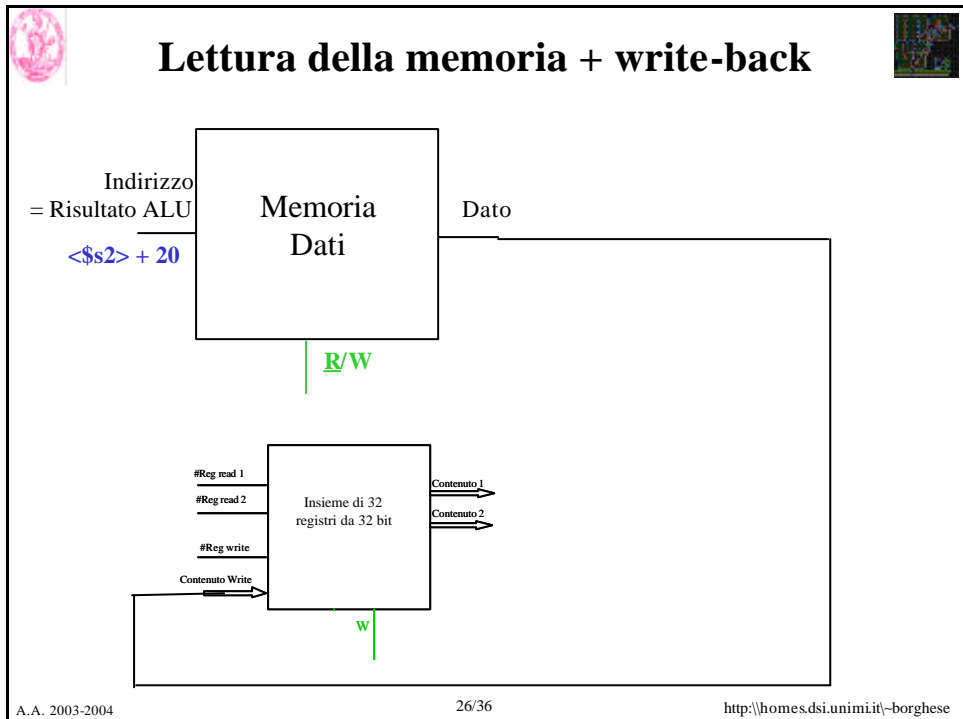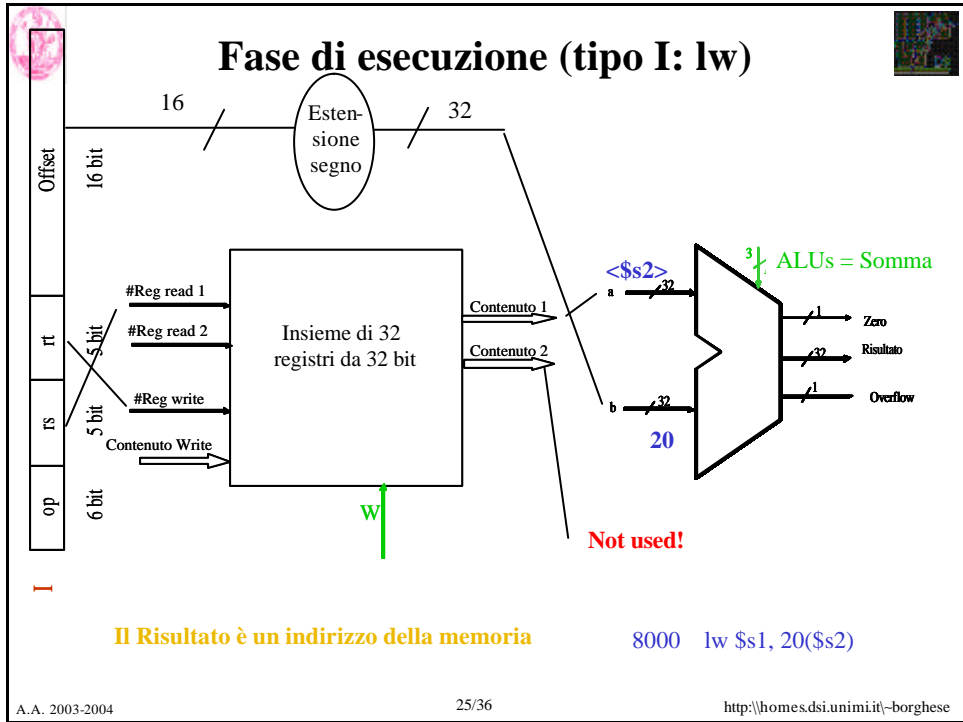A.A. 2003-2004 22/36 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese





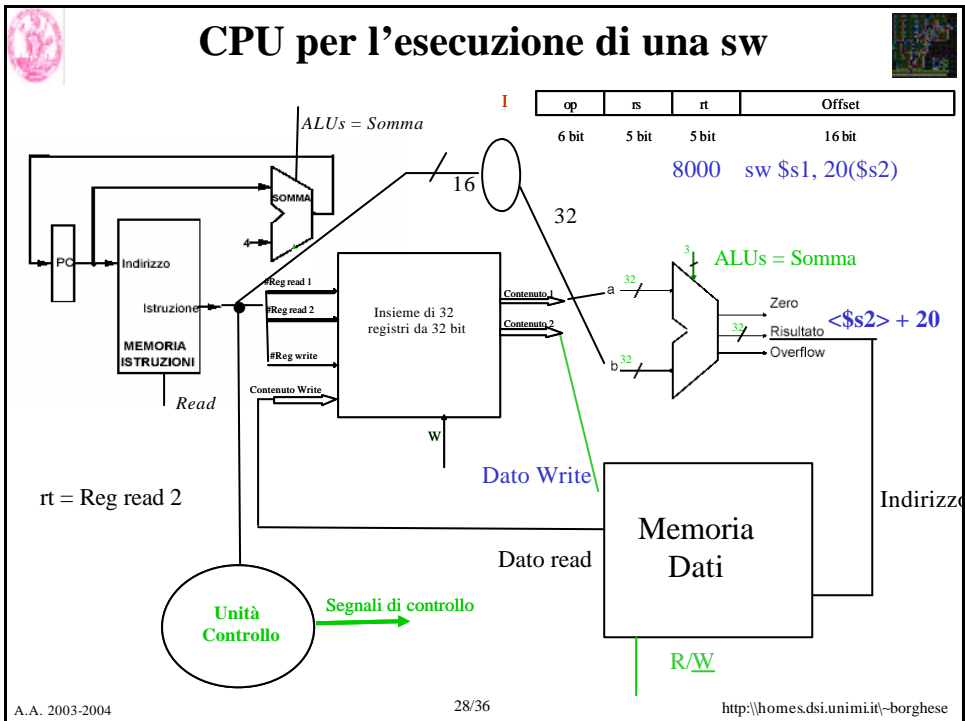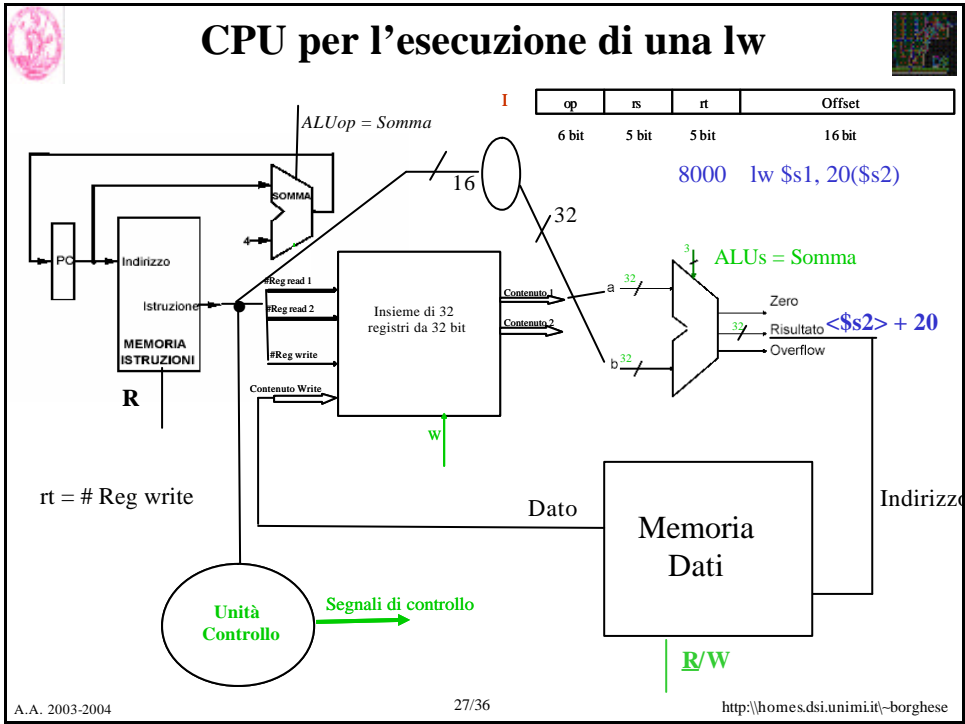



# Sommario



La CPU

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo R

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

**Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti).**

CPU che gestisce istruzioni di tipo R, ed I (lw/sw e branch).



## Istruzioni di tipo I: branch



000100	10001	10010	0000	0000	0000	0101
--------	-------	-------	------	------	------	------

beq \$s1, \$s2, 20

L'indirizzo di salto sarà determinato in due passi:

- A) Calcolo dello spiazzamento: Offset \* 4.
- B) Deteminazione dell'indirizzo di salto come:

Base (PC)	0100 1000 0011 0001	1011 1011 1011 10 11 +
Offset		00 0000 0000 0001 01 (00) +

Indirizzo salto	0100 1000 0011 0001	1011 1011 1100 10 11
-----------------	---------------------	----------------------





- 1) Determinare se l'uguaglianza è vera.
- 2) Calcolare l'indirizzo di salto.




## Fase di esecuzione della beq



 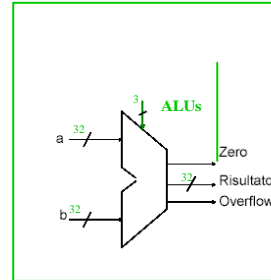  - 1) Estensione dell'offset su 32 bit.
- 2) Moltiplicazione per 4 dell'offset.
- 3) Somma del PC con l'estensione del segno.
- 4) Controllo se il contenuto dei registri è uguale.



## Circuito di esecuzione della beq

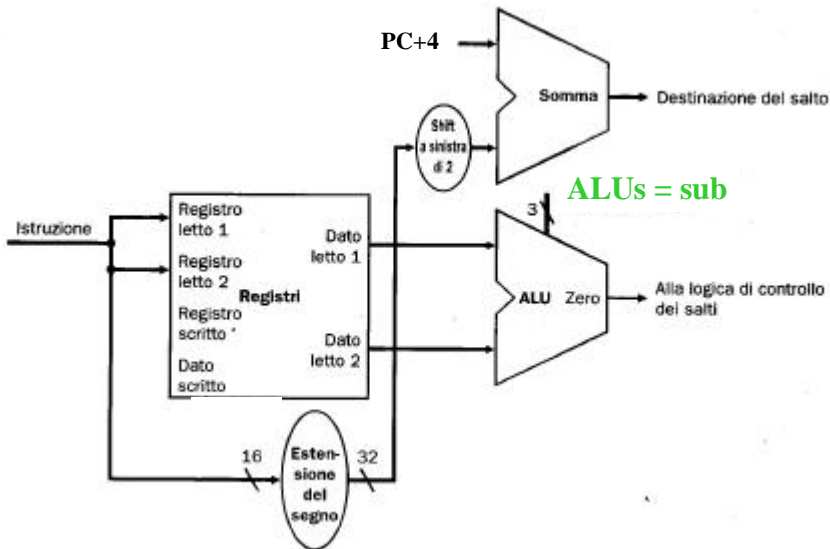





## Sommario



La CPU

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo R

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti).

**CPU che gestisce istruzioni di tipo R, ed I (lw/sw e branch).**



## Osservazioni



Il ciclo di esecuzione di un'istruzione si compie in un **unico** ciclo di clock.



Ogni unità funzionale può essere utilizzata 1 sola volta.




Duplicazione Memoria: Memoria dati e memoria istruzioni.

Triplicazione ALU: 3 ALU: 2 sommatori + 1 general purpose.

Introduzione di multiplexer.

## Schema generale (lw/sw + R + beq)

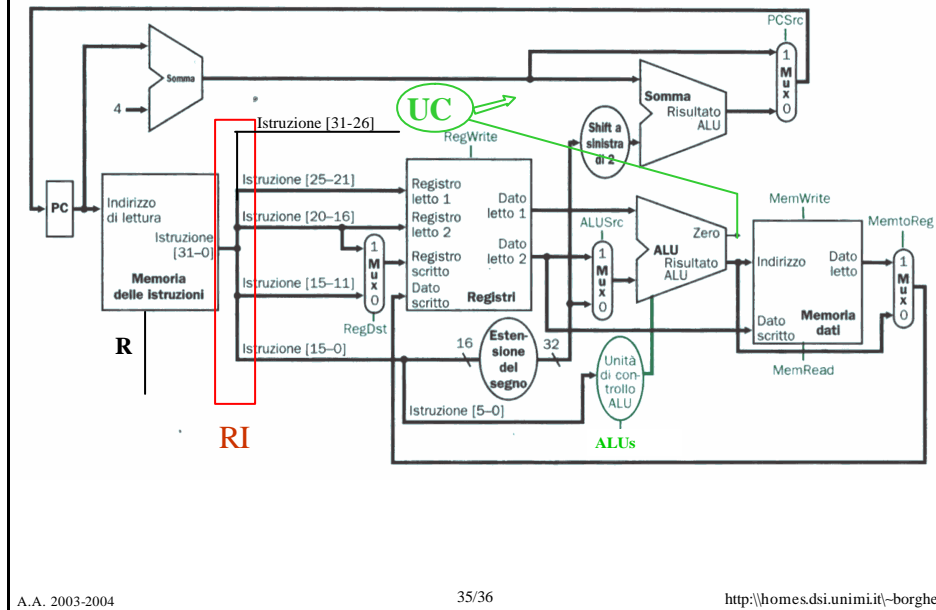

## Sommario

La CPU

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo R

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (salti).

CPU che gestisce istruzioni di tipo R, ed I (lw/sw e branch).