

1) Scrivere correttamente il codice Assembly che implementi il seguente programma:

```
{ b = c - d se c > d;
  b = c + d se c <= d;
  z = a + b;
```

Il valore di **z** dovrà essere calcolato da una procedura chiamata “somma”, il valore di **b** dovrà essere calcolato da una seconda procedura chiamata “opera”. Questa seconda procedura dovrà essere chiamata da “somma”. Non è necessario scrivere le funzioni di input/output.

Creare il programma eseguibile dai moduli assembly che avete scritto.

Tradurre in linguaggio macchina la procedura che calcola il valore di **b**.

**Soluzione:**

La procedura somma richiede in ingresso le variabili **a**, **c** e **d**. Codifichiamo il programma dato in un segmento di pseudo-codice C:

```
void main( ) {
    int z , a , c , d;
    ..... # assegna ad a , c e d in qualche modo, ex. I/O
    z = somma (a, c, d ) ;
    ..... # utilizza z in qualche modo, ex. I/O
    return ;
}

int somma( int a , int c , int d ) {
    int b ; # per come è strutturato il programma è possibile
    int z ; # implementare queste due variabili con il solo
            # registro di uscita $v0

    b = opera( c, d ) ;
    z = a + b ;
    return z ;
}

int opera( int c, int d ) {
    int b ; # stesso discorso della nota precedente vale per
            # questa variabile
    if ( c > d ) b = c -d ;
    else b = c +d ;
    return b;
}
```

Nelle convenzioni MIPS gli argomenti delle funzioni vengono passate attraverso i registri **\$a0-\$a3** mentre i risultati vengono restituiti nei registri **\$v0** e **\$v1** (se gli argomenti sono maggiori di 4 e/o i risultati sono maggiori di due occorre usare lo stack come area di passaggio). L'indirizzo di ritorno di una chiamata a procedura sarà presente in **\$ra**. Ne segue che per codificare **somma** useremo **\$a0** per passare il valore di **a**, **\$a1** per il valore di **c** ed **\$a2** per il valore di **d**. Useremo infine **\$v0** per passare il valore di **z** alla procedura chiamante. In maniera analoga per la procedura **opera** useremo **\$a0** per passare il valore di **c** ed **\$a1** per il valore di **d** mentre useremo **\$v0** per restituire il valore di **b** alla procedura **somma**.

E' possibile codificare **somma** utilizziamo direttamente **\$v0** come area di memoria per la variabile **z** e la variabile **b**. Poiché **somma** chiama **opera** per calcolare **b** e poiché il

valore di **a** presente all'interno di **\$a0** è necessario dopo la chiamata ad **opera**, occorre salvare nello stack il valore di **\$ra** ed il valore di **\$a0** prima di invocare **opera**. Al ritorno da **opera** sarà possibile ripristinare i valori originali.

```
# Funzione Somma
# input: $a0 => a , $a1 => c , $a2 => d,
# output: $v0 => z
somma:      addi $sp , $sp , -8          # Salva nello stack $ra ed $a0
            sw $ra , 0($sp)
            sw $a0 , 4($sp)

            # b = opera (c ,d)
            move $a0 , $a1              # prepara gli argomenti per opera
            move $a1 , $a2              # move rd , rs è una pseudo-istruzione eq. a addu rd , rs , $zero
            jal opera                    # call opera() . Il risultato è in $v0 al ritorno dalla chiamata.

            lw $ra , 0($sp)             # Rimette a posto $ra ed $a0
            lw $a0 , 4($sp)
            addi $sp , $sp , 8          # Sistema lo stack

            # z = a + b
            add $v0 , $v0 , $a0

            jr $ra                      # return alla funzione chiamante.
```

La procedura **opera** non ha necessità di salvare nessun registro poiché non usa nessuna procedura esterna. Come per **somma** è possibile realizzare tutti i calcoli direttamente nel registro di uscita **\$v0**.

```
# Funzione Opera
# input: $a0 => c , $a1 => d
# output: $v0 => b
opera:      # if (c > d) then b = c - d ; else b = c+d ;
            bgt $a0 , $a1 , then        # c > d ? se si salta a then altrimenti continua (else)
                                         # pseudo-istruzione equivalente a
                                         # slt $at , $a1 , $a0
                                         # bne $at , $zero , then
else:       sub $v0 , $a0 , $a1         # caso else
            j endif
then:       add $v0 , $a0 , $a1         # caso then
endif:      jr $ra                     # return alla funzione chiamante.
end:
```

Supponiamo ora di compilare e linkare i due moduli così costituiti rilocando gli indirizzi nell'area testo partendo dall'indirizzo 0x400000: la tabella dei simboli è

```
somma:     0x00400000          # inizio area testo
opera:     0x0040002c          # inizio di somma + 11 istruzioni
else:      0x00400034          # inizio di opera + 2 istruzioni
then:      0x0040003c          # inizio di opera + 4 istruzioni
endif:     0x00400040          # inizio di opera + 5 istruzioni
end:       0x00400044          # fine area testo
```

Il salto relativo presente nella prima pseudo-istruzione di opera ( bne \$at , \$zero , then ) salta avanti di due istruzioni. L'offset viene calcolato sottraendo dall'indirizzo di arrivo del salto l'indirizzo dell'istruzione successiva al branch. Ne segue che l'offset del salto sarà uguale a:

$$\text{offset} = \text{then} - \text{else} = 0x40003c - 0x400034 = 8$$

*Nota: L'offset è espresso in byte. Dato che nel MIPS gli indirizzi di salto sono sempre allineati alle word, ne segue che l'offset sarà sempre un multiplo di 4 CIOè i due bit più significativi dell'offset saranno sempre uguali a 0. Al momento di codificare il branch nella relativa istruzione in linguaggio macchina è quindi conveniente memorizzare i 16 bit 18-3 dell'offset cioè memorizzare l'offset diviso per 4 (shift a destra di 2). Questo permette di avere una più ampia zona di arrivo per i salti relativi. Un discorso analogo può essere fatto per le istruzioni di salto incondizionato.*

Traduciamo **opera** in linguaggio macchina MIPS. Il primo passo consiste nel sostituire le pseudo-istruzioni con il relativo codice, i nomi simbolici dei registri con il loro ordinale, le etichette di salto con il relativo indirizzo e le etichette di salto relativo con il rispettivo offset.

```
0x0040002c  slt $1 , $5 , $4           # bgt $a0 , $a1 , then
0x00400030  bne $1 , $0 , 8
0x00400034  sub $2 , $4 , $5           # sub $v0 , $a0 , $a1
0x00400038  j 0x00400040              # j endif
0x0040003c  add $2 , $4 , $5           # add $v0 , $a0 , $a1
0x00400040  jr $31                    # jr $ra
```

Ora è possibile codificare ogni singola istruzione costruendo la relativa parola:

**slt \$1 , \$5 , \$4** è un istruzione di tipo R quindi la trama dell'istruzione sarà:

op.code	reg.sorg.1	reg.sorg.2	reg.dest	shift	func.
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

L'opcode di **slt** è **0**, la function è **42=101010<sub>2</sub>** e lo **shift** è pari a **0**. Quindi:

```
slt $1 , $5 , $4  = 000000 00101 00100 00001 00000 101010
                  = 00000000 10100100 00001000 00101010
                  = 0x00a4082a
```

**bne \$1 , \$0 , 8** è un istruzione di tipo I:

op.code	reg.sorg.1	reg.sorg.2	doffset
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

L'opcode di **bne** è **5**. **doffset** è uguale all'offset diviso per 4, cioè **2** (vedi nota precedente circa l'offset del un salto condizionato): Quindi:

**bne \$1 , \$0 , 8** = 000101 00001 00000 0000000000000010  
 = 00010100 00100000 00000000 00000010  
 = 0x14200002

**sub \$2 , \$4 , \$5** è un'istruzione di tipo R, con **opcode** pari a 0, **function** pari a 34=100010<sub>2</sub> e **shift** pari a 0.

**sub \$2 , \$4 , \$5** = 000000 00100 00101 00010 00000 100010  
 = 00000000 10000101 00010000 00100010  
 = 0x00851022

**j 0x00400040** è un'istruzione di tipo J:

<b>op.code</b>	<b>daddress</b>
<b>6 bit</b>	<b>26 bit</b>

L'**opcode** di **j** è 2. **address** è pari ai bit da 2 a 28 dell'indirizzo di salto (*vedi nota precedente circa l'offset del un salto condizionato*), cioè:

**0x00400040** = 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0100 0000

Quindi:

**j 0x00400040** = 000010 00000100000000000000010000  
 = 00001000 00010000 00000000 00010000  
 = 0x08100010

**add \$2 , \$4 , \$5** è un'istruzione di tipo R, con **opcode** pari a 0, **function** pari a 32=100000<sub>2</sub> e **shift** pari a 0.

**add \$2 , \$4 , \$5** = 000000 00100 00101 00010 00000 100000  
 = 00000000 10000101 00010000 00100000  
 = 0x00851020

**jr \$31** è un'istruzione di tipo R, con **opcode** pari a 0, **function** pari a 8=001000<sub>2</sub> e **shift** pari a 0. Il registro utilizzato per il salto è memorizzato in **reg.sorg.1** mentre **reg.sorg.2** e **reg.dest** sono posti uguali a 0.

**jr \$31** = 000000 11111 00000 00000 00000 001000  
 = 00000011 11100000 00000000 00001000  
 = 0x03E00008

Riepilogando il codice in linguaggio macchina di **opera** è:

0x0040002c	slt \$1 , \$5 , \$4	<b>0x00a4082a</b>
0x00400030	bne \$1, \$0 , 8	<b>0x14200002</b>
0x00400034	sub \$2 , \$4 , \$5	<b>0x00851022</b>
0x00400038	j 0x00400040	<b>0x08100010</b>
0x0040003c	add \$2 , \$4 , \$5	<b>0x00851020</b>
0x00400040	jr \$31	<b>0x03E00008</b>


## 2) Disegnare uno dei possibili circuiti firmware della moltiplicazione intera.

**Soluzione:** Vedi slide del corso.

3) Scrivere la funzione logica implementata da un addizionatore ad anticipazione di riporto a 4 bit e calcolare il risparmio in tempi di cammino critico rispetto ad un addizionatore che non anticipi il riporto.

 
**Soluzione:**

Sia un sommatore a quattro bit senza anticipazione del riporto composto da quattro Full Adder in cascata.



Ogni Full Adder ha cammino critico pari a 3 e corrispondente al tempo di propagazione degli ingressi verso il riporto in uscita. Ne segue che il cammino critico in questo caso è pari a  $3 * 4 = 12$ .

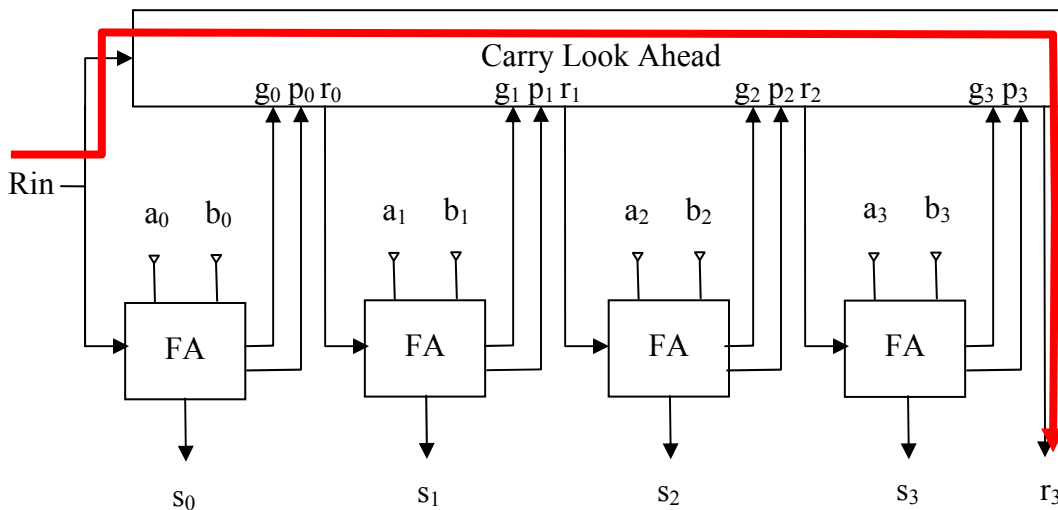Sia ora un sommatore a quattro bit con anticipazione di riporto:



Posto  $\mathbf{g}_i = \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i$  e  $\mathbf{p}_i = \mathbf{a}_i \oplus \mathbf{b}_i$  per  $i = 0..3$ , Valgono le seguenti formule:

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{g}_0 + \mathbf{Rin} \mathbf{p}_0$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{g}_1 + \mathbf{r}_0 \mathbf{p}_1 = \mathbf{g}_1 + (\mathbf{g}_0 + \mathbf{Rin} \mathbf{p}_0) \mathbf{p}_1 = \mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_0 \mathbf{p}_1 + \mathbf{Rin} \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1$$

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{g}_2 + \mathbf{r}_1 \mathbf{p}_2 = \mathbf{g}_2 + (\mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_0 \mathbf{p}_1 + \mathbf{Rin} \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1) \mathbf{p}_2 = \mathbf{g}_2 + \mathbf{g}_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{g}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{Rin} \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_3 &= \mathbf{g}_3 + \mathbf{r}_2 \mathbf{p}_3 = \mathbf{g}_3 + (\mathbf{g}_2 + \mathbf{g}_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{g}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{Rin} \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2) \mathbf{p}_3 \\ &= \mathbf{g}_3 + \mathbf{g}_2 \mathbf{p}_3 + \mathbf{g}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3 + \mathbf{g}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3 + \mathbf{Rin} \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3 \end{aligned}$$

Il calcolo di  $\mathbf{g}_i$  e  $\mathbf{p}_i$  ha cammino critico pari a **1**. Se consideriamo solo porte a due ingressi otteniamo che:

- il calcolo di  $\mathbf{r}_0$  ha cammino critico pari a **3** (il calcolo di  $\mathbf{g}_i$  e  $\mathbf{p}_i$  più l'attraversamento della porta and e della porta or).
- il calcolo di  $\mathbf{r}_1$  ha cammino critico pari a **4** (il calcolo di  $\mathbf{g}_i$  e  $\mathbf{p}_i$  più due passi per calcolare  $\mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_0 \mathbf{p}_1$  e  $\mathbf{Rin} \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1$  in parallelo più un passo per la or).
- il calcolo di  $\mathbf{r}_2$  ha cammino critico pari a **5** (il calcolo di  $\mathbf{g}_i$  e  $\mathbf{p}_i$  più due passi per calcolare in parallelo i termini della or più due passi la or).
- il calcolo di  $\mathbf{r}_3$  ha cammino critico pari a **6** (il calcolo di  $\mathbf{g}_i$  e  $\mathbf{p}_i$  più tre passi per calcolare in parallelo  $\mathbf{g}_3 + \mathbf{g}_2 \mathbf{p}_3 + \mathbf{g}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3$ ,  $\mathbf{g}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3$  e  $\mathbf{Rin} \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3$ , più due passi per la or).

Considerando che in un sommatore Full Adder vale  $\mathbf{s} = (\mathbf{a} \oplus \mathbf{b}) \oplus \mathbf{r}$

- il calcolo di  $\mathbf{s}_0$  ha cammino critico pari a 2
- il calcolo di  $\mathbf{s}_1$  ha cammino critico pari al cammino critico di  $\mathbf{r}_0$  più una ulteriore porta xor, cioè 4.
- il calcolo di  $\mathbf{s}_2$  ha cammino critico pari a il tempo di calcolo di  $\mathbf{r}_1 + 1$ , cioè 5
- il calcolo di  $\mathbf{s}_3$  ha cammino critico pari a il tempo di calcolo di  $\mathbf{r}_2 + 1$ , cioè 6

Riepilogando:

**il cammino critico di un sommatore con CLA è pari a 6.**

**il cammino critico di un sommatore senza CLA è pari a 12.**

#### 4) Domande

a) Cosa si intende per “big endian” e “little endian” e mostrarne un esempio.

##### Soluzione:

Un parola binaria composta da più di 8 bit per essere memorizzata in memoria deve essere suddivisa in più byte contigui, es. word di 32 bit devono essere memorizzate usando 4 byte. A seconda di come questi byte vengono ordinati all'interno della memoria si parla di “**big endian**” oppure “**little endian**”. Nello schema “**big endian**” il primo byte contiene gli 8 bit meno significativi, il secondo i successivi 8 bit meno significativi e così via fino all'ultimo byte che contiene i bit più significativi della parola (“grande in fondo”). Nello schema “**little endian**” il primo byte contiene gli 8 bit più significativi, il secondo i successivi 8 bit più significativi e così via fino all'ultimo byte che contiene i bit meno significativi della parola (“piccolo in fondo”).

Ex: Supponiamo di voler memorizzare la word **0x01020304** nel segmento dati alle locazioni **0x10000000 - 0x10000003**:

Indirizzo Memoria	0x10000000	0x10000001	0x10000002	0x10000003
Big Endian	0x04	0x03	0x02	0x01
Little Endian	0x01	0x02	0x03	0x04

b) Indicare cosa si inserisce nei seguenti registri: \$zero, \$a2, \$v1, \$t0, \$s0, \$gp, \$sp, \$fp, \$ra e spiegarne il motivo.

##### Soluzione:

L'uso ed il contenuto dei registri del MIPS è determinato, oltre che da particolari istruzioni (si pensi all'effetto dell'istruzione jal su \$ra), anche da convenzioni adottate per rendere più semplice ed efficiente la compilazione dei programmi assembly.

Ne segue che:

- **\$zero** viene costantemente posto uguale a 0 ed utilizzato principalmente per implementare pseudo-istruzioni non presenti nel set originale del MIPS, come *move rd, rs* che viene tradotto in *addu rd, rs, \$zero*
- **\$a2** viene convenzionalmente usato per passare il terzo parametro (se necessario) ad una procedura. Una procedura chiamata non è tenuta a preservarne il valore (ne segue che non è garantito che al ritorno da una sottoprocedura il valore di **\$a2** sia lo stesso di quello presente prima della chiamata). Analogo discorso vale per tutti i registri **\$a0-\$a3**. Nel caso siano necessari più di quattro parametri si utilizza lo stack.

- **\$v1** viene convenzionalmente usato per restituire (se necessario) il secondo risultato di una procedura. Analogo discorso vale per il registro **\$v0**. Nel caso siano necessari più di due risultati di ritorno si utilizza lo stack.
- **\$t0** viene convenzionalmente usato per memorizzare risultati temporanei. Una procedura chiamata non è tenuta a preservarne il valore (ne segue che non è garantito che al ritorno da una sottoprocedura il valore di **\$t2** sia lo stesso di quello presente prima della chiamata). Analogo discorso vale per tutti i registri **\$t0-\$t9**.
- **\$s0** viene convenzionalmente usato per mappare le variabili del programma ( ev. scritto in linguaggio ad alto livello) nei registri del MIPS. Una procedura chiamata è tenuta a preservarne il valore presente al momento della chiamata, eventualmente salvandone il valore nello stack e recuperandolo poco prima del salto di ritorno alla procedura chiamante. Analogo discorso vale per tutti i registri **\$s0-\$s7**.
- **\$gp** viene usato per puntare alla metà di un segmento di 64k nell'area dati statica. Viene inizializzato convenzionalmente a 0x10008000 che corrisponde alla metà del primo segmento di 64K presente nell'area dati. Questo permette di caricare ogni dato di questo segmento con una sola istruzione di load con offset ( **lw rs , offset(\$gp)** ).
- **\$sp** viene usato indicare l'area dello stack utilizzata. Questo registro indica l'indirizzo di memoria dell'ultimo dato inserito nello stack (la *cima*, o *top*, dello stack). Convenzionalmente viene inizializzato all'ultimo indirizzo disponibile di memoria, decrementato verso zero mano a mano che i dati vengono accumulati ed incrementato mano a mano che i dati vengono tolti dallo stack. La gestione di **\$sp** non è automatica ma deve essere gestita direttamente dal programma (non esistono nel MIPS istruzioni dedicate ad inserire e togliere dati dallo stack e contemporaneamente aggiustare **\$sp** ).
- **\$fp** viene usato convenzionalmente per puntare all'inizio del frame di attivazione corrente nello stack.
- **\$ra** viene posto dall'istruzione **jal** all'indirizzo immediatamente seguente. La procedura chiamata al termine della sua esecuzione può riprendere il flusso di esecuzione dopo la **jal** con l'istruzione **jr \$ra**. Si presuppone ovviamente che il registro **\$ra** non sia stato alterato dalla procedura stessa. Nel caso sia necessario chiamare un'ulteriore sottoprocedura occorrerà salvare il valore di **\$ra**, ad esempio, nello stack.

c) **Indicare alcuni dei più significativi passi storici di sviluppo delle architetture.**

**Soluzione:** *Vedi slide del corso.*

d) **Definire quali sono i tempi da considerare per definire la frequenza di clock e perché.**

**Soluzione:** *Vedi slide del corso.*




5) Progettare e sintetizzare un controllore (macchina a stati finiti) che riconosce la sequenza “BUS” all’interno di un testo. La macchina è in grado di leggere un carattere alla volta e non distingue tra maiuscolo e minuscolo. Suggestione: considerare come possibili input 4 insiemi diversi: “B” , “U” , “S” e “Tutti gli altri caratteri”.

**Soluzione:**

La macchina a stati finiti dovrà ricordare ad ogni passo quale prefisso della sequenza da cercare ha già riconosciuto fino a quel momento (*notate che non interessa ricordare tutto quello che è già passato nella macchina ma solo quello che può essere utile per un riconoscimento: sapere che ad un dato tempo la sequenza in ingresso era “ZZZZZZZZZZZZZZ” non dà nessuna informazione utile mentre è utile ricordare, ad esempio, che gli ultimi due caratteri letti erano “BU”*). Questo significa che dovrà esistere uno stato per ogni prefisso possibile della stringa da riconoscere. Nel nostro caso, quindi (*uso un nome mnemonico per comodità*):

Stato	Descrizione	Nome Mnemonico
S <sub>0</sub>	Nessun carattere riconosciuto	<i>NONE</i>
S <sub>1</sub>	Riconosciuto “B”	<i>B</i>
S <sub>2</sub>	Riconosciuto “BU”	<i>BU</i>
S <sub>3</sub>	Riconosciuto “BUS”	<i>BUS</i>

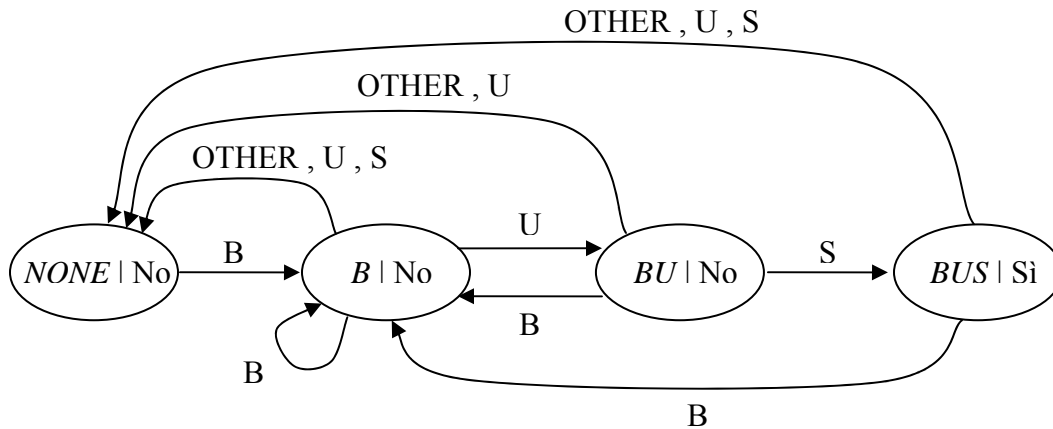Suppongo che nel testo la sequenza “BUS” possa comparire più di una volta e che la macchina riconosca la sequenza ogni volta. Indico con **OTHER** l’insieme di tutti i caratteri diversi da **B**, **U** ed **S** ed indichiamo per comodità con **No** l’uscita “sequenza non riconosciuta” e con **Sì** l’uscita “sequenza riconosciuta”. Lo **State Transition Graph** diventa quindi:



La **State Transtion Table** della macchina è quindi:

Stato	Ingresso				Uscita
	B	U	S	OTHER	
<i>NONE</i>	B	<i>NONE</i>	<i>NONE</i>	<i>NONE</i>	No
<i>B</i>	B	BU	<i>NONE</i>	<i>NONE</i>	No
<i>BU</i>	B	<i>NONE</i>	BUS	<i>NONE</i>	No
<i>BUS</i>	B	<i>NONE</i>	<i>NONE</i>	<i>NONE</i>	Sì

Diamo una possibile associazione tra i valori in ingresso codice binario (*dato che non ne viene indicata nessuna nelle specifiche*). Poiché i possibili valori in ingresso sono quattro occorreranno:

$$N.bit = \text{int\_no\_less}(\log_2 4) = 2$$

Quindi:

Insieme di ingresso	Codifica
B	00
U	01
S	10
OTHER	11

Usiamo la seguente codifica per le uscite possibili (*dato che non ne viene indicata nessuna nelle specifiche*):

Uscita	Codifica
Sequenza non riconosciuta	0
Sequenza riconosciuta	1

ed usiamo la seguente arbitraria codifica per gli stati possibili ( 4 stati = 2 bit ne segue che il circuito fisico di memoria dell'automa sarà composto da 2 latch ):

Stato	Codifica
<i>NONE</i>	00
<i>B</i>	01
<i>BU</i>	10
<i>BUS</i>	11

Possiamo ora riscrivere la STT usando le codifiche definite sopra:

$Q_0^* Q_1^*$	Ingresso= $I_0 I_1$				Uscita = $O_0$
Stato = $Q_0 Q_1$	00	01	10	11	
00	01	00	00	00	0
01	01	10	00	00	0
10	01	00	11	00	0
11	01	00	00	00	1

Diamo la funzione tabellare della STT per  $Q_0^*$  e  $Q_1^*$ :

$Q_0Q_1I_0I_1$	$Q_0^*$	$Q_1^*$
0000	0	1
0001	0	0
0010	0	0
0011	0	0
0100	0	1
0101	1	0
0110	0	0
0111	0	0
1000	0	1
1001	0	0
1010	1	1
1011	0	0
1100	0	1
1101	0	0
1110	0	0
1111	0	0

Usiamo la forma SOP per sintetizzare le funzioni stato prossimo  $Q_0^*$  e  $Q_1^*$ :

$$\begin{aligned}
 Q_0^* &= \sim Q_0 Q_1 \sim I_0 I_1 + Q_0 \sim Q_1 I_0 \sim I_1 \\
 Q_1^* &= \sim Q_0 \sim Q_1 \sim I_0 \sim I_1 + \sim Q_0 Q_1 \sim I_0 \sim I_1 + Q_0 \sim Q_1 \sim I_0 \sim I_1 + Q_0 \sim Q_1 I_0 \sim I_1 + Q_0 Q_1 \sim I_0 \sim I_1 \\
 &= \sim I_0 \sim I_1 + Q_0 \sim Q_1 I_0 \sim I_1 = \sim I_1 ( \sim I_0 + Q_0 \sim Q_1 I_0 ) \\
 &= \sim I_1 ( \sim I_0 + Q_0 \sim Q_1 \sim I_0 + Q_0 \sim Q_1 I_0 ) = \sim I_1 ( \sim I_0 + Q_0 \sim Q_1 )
 \end{aligned}$$

Esaminando la STT si verifica che la funzione di uscita è banalmente:

$$O_0 = Q_0 Q_1$$

6) Data la funzione logica espressa dalla seguente tabella della verità:

xyz	w
000	1
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	0
111	1

Funzione costante  
uguale ad 1

Funzione AND

Sintetizzare la funzione nella prima forma canonica, semplificarla, scrivere l'implementazione mediante porte logiche e calcolare il cammino critico.

**Soluzione:**

Anzitutto occorre notare che la funzione data assume due particolari andamenti a seconda del valore di  $x$ : nelle prime quattro righe della tabella (corrispondenti a  $x$  uguale a 0) la funzione è simile alla funzione costante uguale ad 1 mentre nelle restanti righe (corrispondenti a  $x$  uguale a 1) la funzione assomiglia alla tabella di verità della funzione AND. Ne segue che durante la semplificazione dovrebbe essere utile tentare di raccogliere sulla  $x$ .

Calcoliamo la prima forma canonica SOP. Ad ogni 1 nella funzione corrisponde un min-termini.

xyz	w	
000	1	→ $\sim X \sim Y \sim Z$
001	1	→ $\sim X \sim Y Z$
010	1	→ $\sim X Y \sim Z$
011	1	→ $\sim X Y Z$
100	0	
101	0	
110	0	
111	1	→ $X Y Z$

Da cui:

$$W = \sim X \sim Y \sim Z + \sim X \sim Y Z + \sim X Y \sim Z + \sim X Y Z + X Y Z$$

Semplifichiamo:

$$W = (\sim X \sim Y \sim Z + \sim X \sim Y Z) + \sim X Y \sim Z + \sim X Y Z + X Y Z \quad \mathbf{7a.}$$

$$= \sim X \sim Y (\sim Z + Z) + \sim X Y \sim Z + \sim X Y Z + X Y Z \quad \mathbf{4b.}$$

$$= \sim X \sim Y \mathbf{1} + \sim X Y \sim Z + \sim X Y Z + X Y Z \quad \mathbf{1a.}$$

$$= \sim X \sim Y + (\sim X Y \sim Z + \sim X Y Z) + X Y Z \quad \mathbf{7a + 4b + 1a.}$$

$$= (\sim X \sim Y + \sim X Y) + XYZ$$

$$7a + 4b + 1a.$$

$$= \sim X + XYZ$$

$$8b.$$

$$= \sim X + (\sim XYZ + XYZ)$$


$$7a + 4b + 1a.$$

$$= \sim X + YZ$$

cioè:

$$W = \sim X + YZ$$

Il circuito logico della funzione è:

 



Supponendo il tempo di commutazione di tutte le porte uguale ad un'unità di tempo, ne segue che il tempo di commutazione globale è:

$$\text{Cammino Critico} = 2$$

7) Scrivere il circuito logico di un bistabile DT, e scrivere la tabella di transizione.

  **Soluzione:**

Un latch DT è un latch SC in cui i segnali S e C vengono generati da un'unica linea dati D e controllati attraverso un segnale di controllo T. Quando è presente un segnale attivo sull'ingresso T (*fronte di salita/discesa se il latch è di tipo edge-sensitive o livello alto/basso se il latch è level-sensitive*) il latch memorizza il dato presente sull'ingresso D. Quando non è presente un segnale attivo su T il latch conserva lo stato corrente.




La sua tabella di transizione che indica lo stato prossimo  $Q^*$  in funzione di D, T e dello stato corrente è la seguente,  $Q^* = f(D, T, Q)$ :

TQ	D = 0	D = 1
00	0	0
01	1	1
10	0	1
11	0	1

8) Disegnare la porta di scrittura del register file e riportare tutti i valori presenti sulle linee del circuito durante l'operazione `add $t0, $t1, $t2`

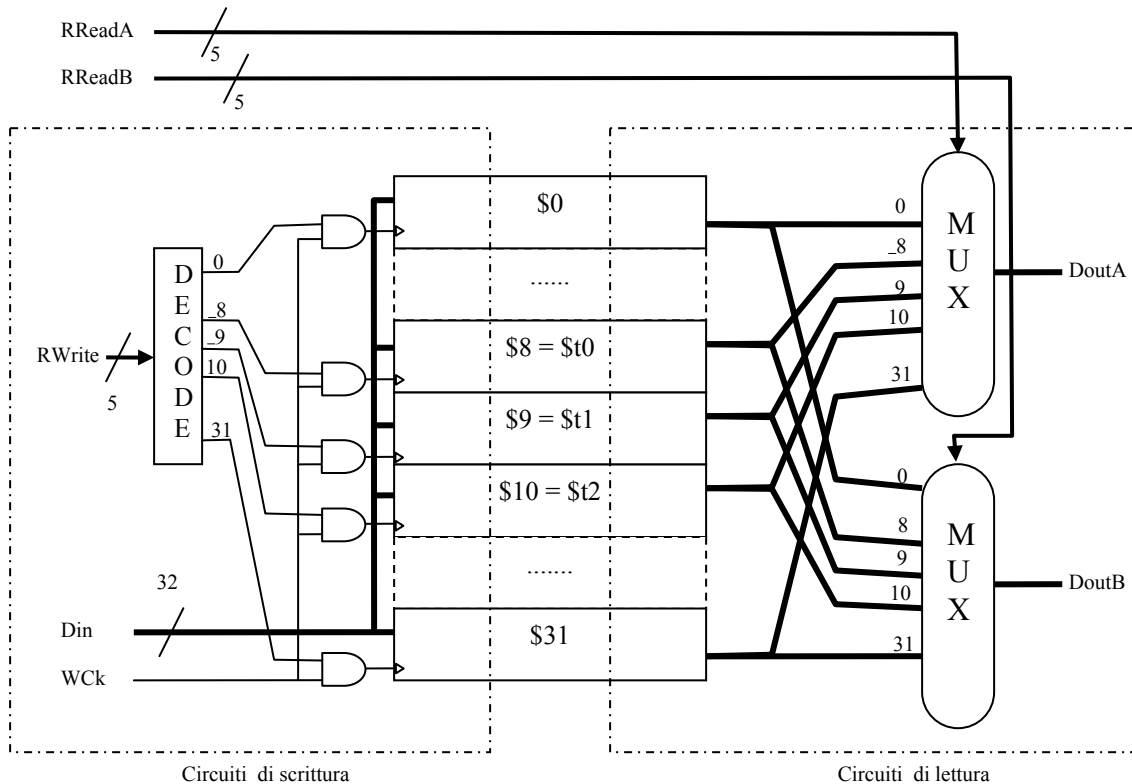**Soluzione:**

Il circuito logico del register file è il seguente:



**RReadA** e **RReadB** contengono l'indice dei due registri da leggere. Nel nostro caso ad un certo istante conterranno i valori **9** e **10** corrispondenti all'indice dei registri **\$t1** e **\$t2**. I due segnali pilotano due multiplexer che hanno il compito di selezionare quali registri del register file vanno comunicati in uscita attraverso **DoutA** e **DoutB**.

**RWrite** contiene l'indice del registro che andrà sovrascritto. Nel nostro caso ad un certo istante conterrà il valore **8** corrispondente all'indice del registro **\$t0**.

Ad un dato istante sulle uscite della ALU sarà presente il risultato della somma tra **\$t1** e **\$t2**. Attraverso le linee **Din** questo dato è reso disponibile a tutti i registri. Il segnale di scrittura presente su **Wck** attraverso la selezione operata dal decoder e dalla batteria di AND viene mandato al solo registro selezionato da **RWrite** che potrà quindi memorizzare il dato **Din**.