



I flip-flop ed il register file

Prof. Alberto Borghese
Dipartimento di Scienze dell'Informazione
borgnese@dsi.unimi.it

Università degli Studi di Milano

Riferimento sul Patterson: Sezioni B.9 e B.11



Sommario

I problemi dei latch trasparenti sincroni

I bistabili DT

I registri ed il register file



I bistabili




- Elementi di memoria (latch)
- “Cancelli” (flip-flop)



I latch



 I latch sono chiamati anche dispositivi trasparenti: quando il clock è alto, il valore di D viene riportato in uscita, $Q = D$.




Per tutto il tempo in cui il clock è attivo, l'uscita è collegata all'ingresso D, dopo di che il “cancello” si chiude.

Il “cancello” è aperto per tutta la durata di un semiperiodo del clock. Problema?



Il “cancello” nelle architetture

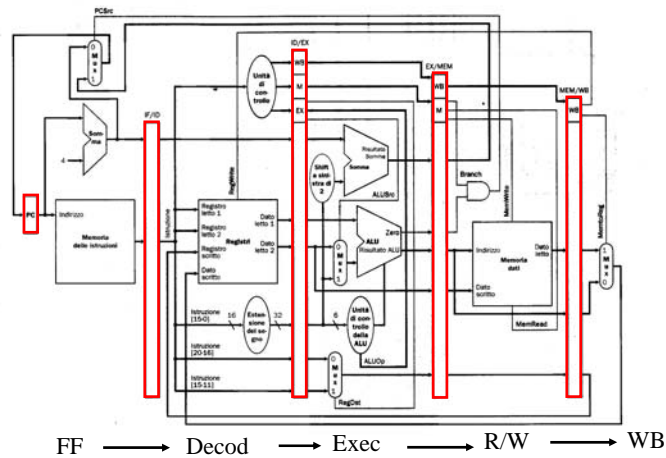


Il “cancello” viene inserito solamente in alcuni punti dell’architettura. In questi punti si **sincronizza** l’attività: “*nodi di sincronizzazione*”.

Il clock diventa indispensabile per sincronizzare il funzionamento delle varie componenti nelle architetture retro-azionate.





Shift register

 

Registro a scorrimento (shift register o barrel shifter).

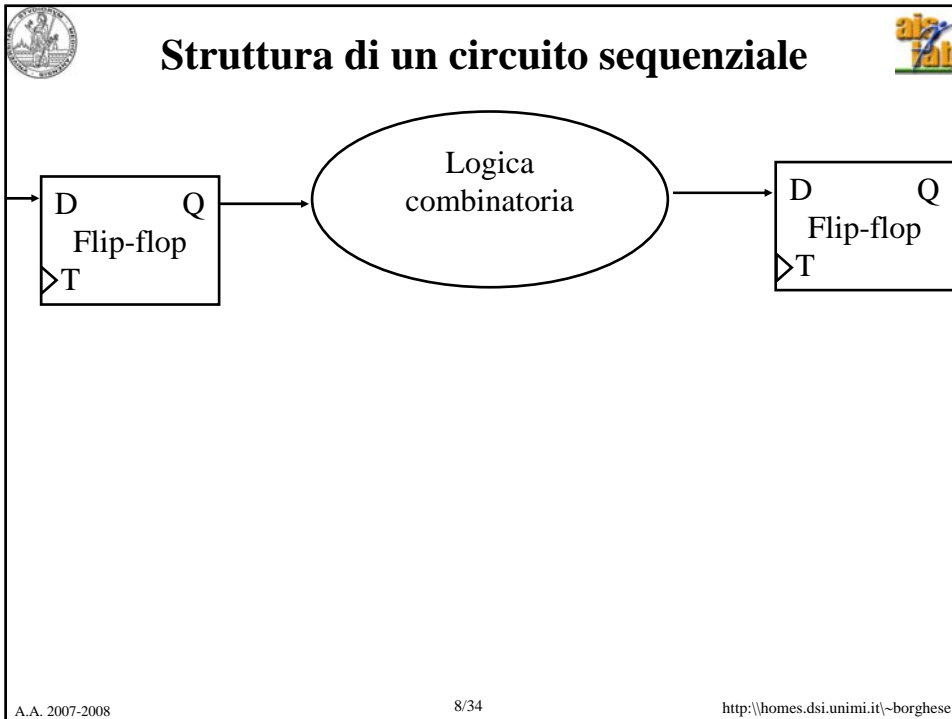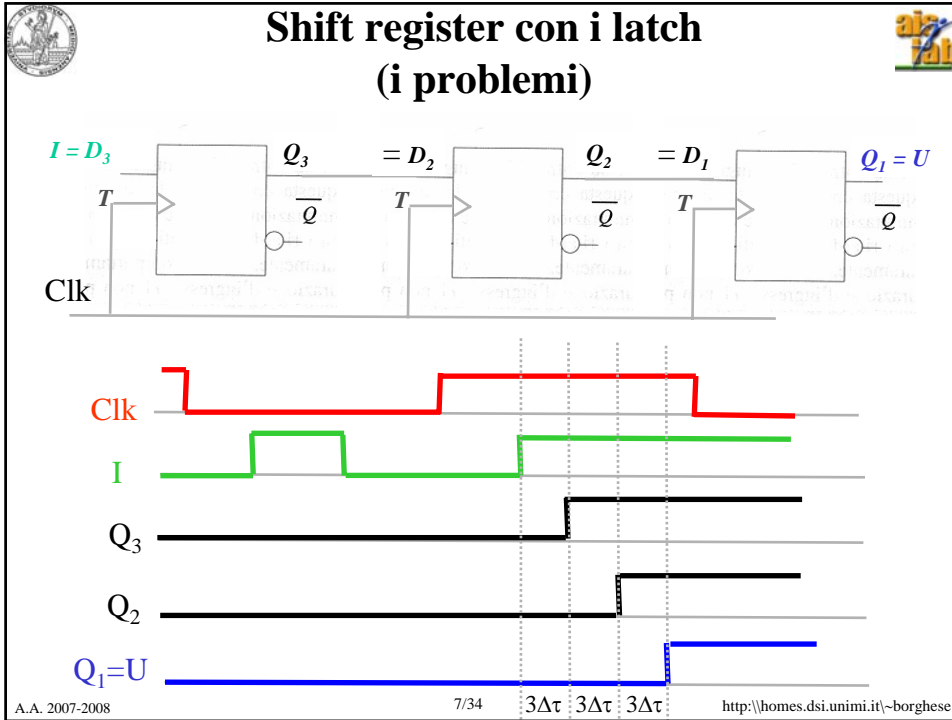- Un unico ingresso I e un’unica uscita U.
- In presenza di un segnale attivo (clock alto), il contenuto viene spostato verso dx di una posizione.
- Il valore contenuto nell’elemento più a dx dove va?
- Qual’è il problema con l’utilizzo dei latch?





Sommario



I problemi dei latch trasparenti sincroni

I flip-flop DT


I registri ed il register file





Flip-flop





 
Dispositivi attivi sul fronte (di salita o discesa) del clock (edge sensitive): il loro stato (uscita) può commutare solo in corrispondenza della transizione alto->basso o basso->alto del clock.



Configurazione Master-Slave

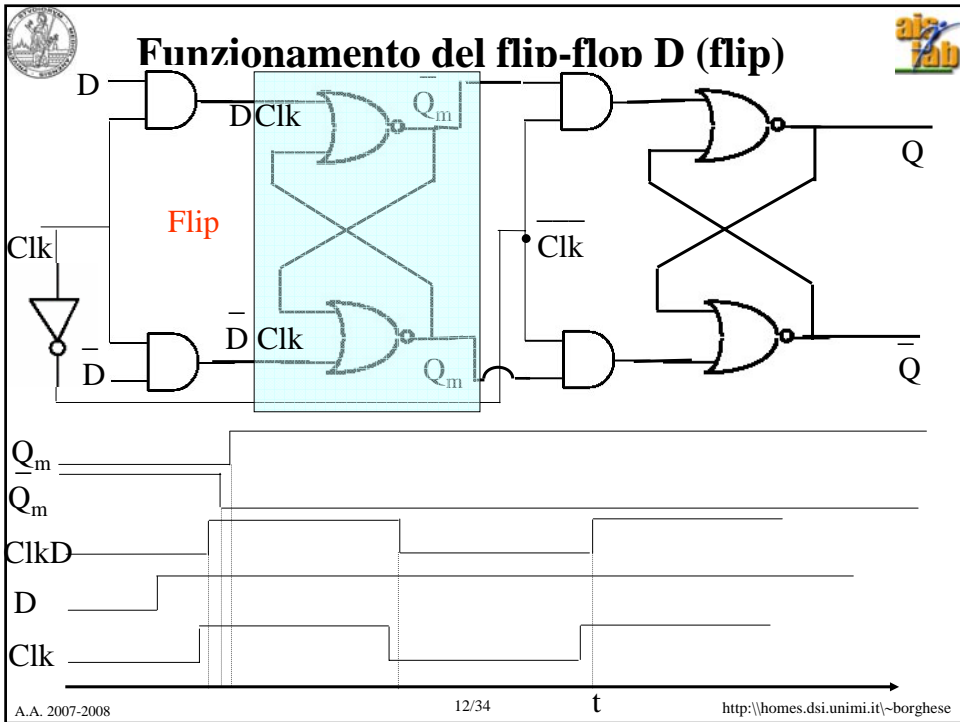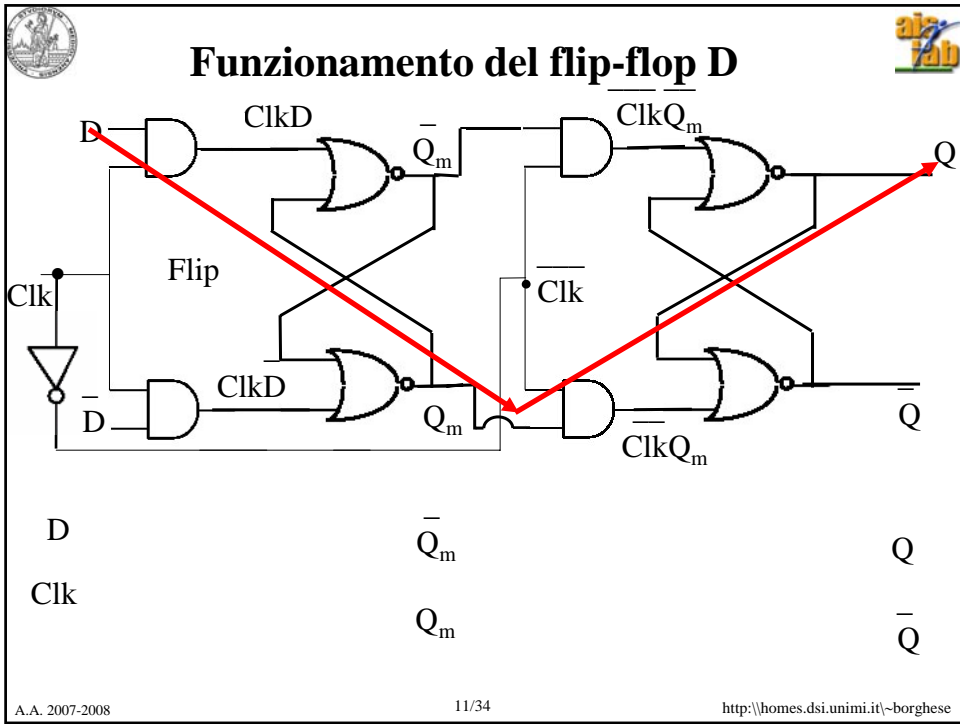

 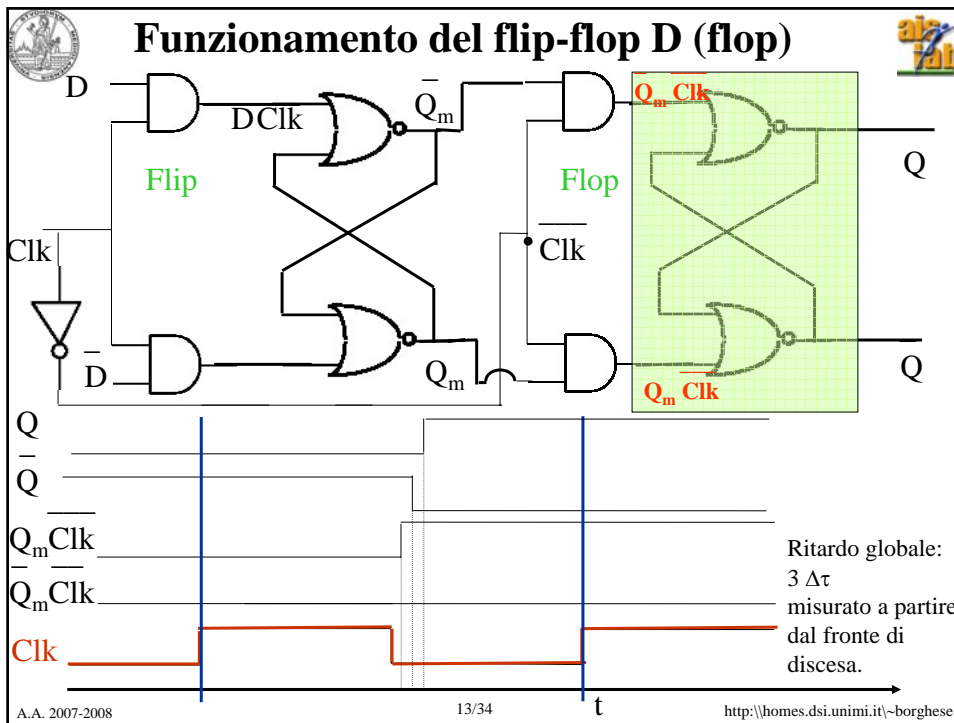

 

Configurazione master-slave


- Semi-periodo di clock alto:
 - Il master è trasparente: ingresso -> uscita del latch master.
 - Lo slave è “opaco” -> mantiene l’uscita.
 - Lo slave è “disaccoppiato” dal latch master.

- Semi-periodo di clock basso:
 - Il master è opaco: l’uscita del latch master si mantiene.
 - Il master è “disaccoppiato” dall’ingresso esterno.
 - Lo slave è trasparente e porta in uscita l’uscita del latch master.

A.A. 2007-2008 16/34 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese




Struttura di un circuito sequenziale

 

Pone dei problemi di sincronizzazione: la logica combinatoria deve terminare la commutazione in tempo utile.



 Temporizzazione di un circuito sequenziale



- La logica ha tempo sufficiente per completare la commutazione.
- Il periodo di clock è tale, per cui la commutazione del clock avviene dopo che la logica combinatoria ha terminato tutte le commutazioni.
- Il tempo necessario alla logica combinatoria per commutare è \leq tempo associato al cammino critico.
- Il clock arriva contemporaneamente a tutti i dispositivi sincronizzati.

Temporizzazione: problemi

L'input D deve essere stabile intorno alla commutazione del clock:

- **Tempo di set-up:** è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D prima del fronte di clock.
- **Tempo di hold:** è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D dopo il fronte di clock (solitamente trascurabile).
- **Tempo necessario per fare commutare l'uscita master di un flip-flop.**

A.A. 2007-2008 19/34 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese

Temporizzazione: Come si dimensiona il clock

$$T > k * (t_p + t_c + t_s + t_w)$$

Tempo di propagazione: è il tempo necessario per propagare il segnale nel flip-flop e quindi alla logica combinatoria (t_p).

Tempo di skew: ritardo massimo del clock (t_w).

A.A. 2007-2008 20/34 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese



I bistabili: riassunto



- Semplici elementi di memoria (1 bit)
- “Cancelli”
- Latch o flip-flop.

- I latch possono essere asincroni o sincroni.

- La differenza tra latch e flip-flop sta nel fatto che nel primo, lo stato può cambiare (anche più volte) se il clock è alto, mentre nel secondo può cambiare solo su un fronte di clock (salita o discesa secondo l’implementazione).

- Differenti tipi (S-R, D, J-K, T, sincroni o asincroni,...)

- Differenti realizzazioni (con porte NOR, NAND,...)



Sommario



I problemi dei latch trasparenti sincroni

I bistabili DT

I registri ed il register file




Latch sincrono come elemento di memoria




E' trasparente quando Write = 1

Se Write = 1 $Q_{t+1} = D$

Se Write = 0 $Q_{t+1} = Q_t$

 

Registri

 


Un registro a 4 bit.
Memorizza 4 bit.

Latch di tipo D

NB Non è un registro a scorrimento (shift register!)



Lettura di un registro

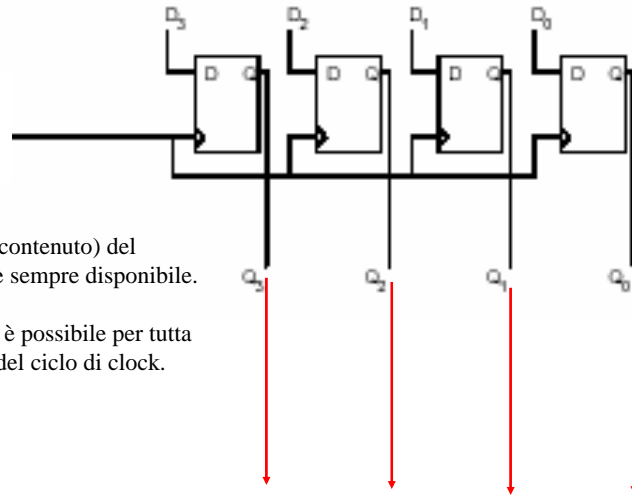

Lo stato (contenuto) del bistabile è sempre disponibile.


La lettura è possibile per tutta la durata del ciclo di clock.



Scrittura di un registro



 
Ad ogni colpo di clock lo stato del registro assume il valore dell'ingresso dati.



Cosa occorre modificare perchè il registro venga scritto quando serve?

Introdurre una sorta di *"apertura del cancello"*.
Può essere sincronizzata o meno con il clock.

 
Il clock apre il passaggio al contenuto di D attraverso il latch.
Quando il segnale di Write è a zero, lo stato non varia.





Banco di Registri

 
Struttura costituita da un insieme di registri



Register file



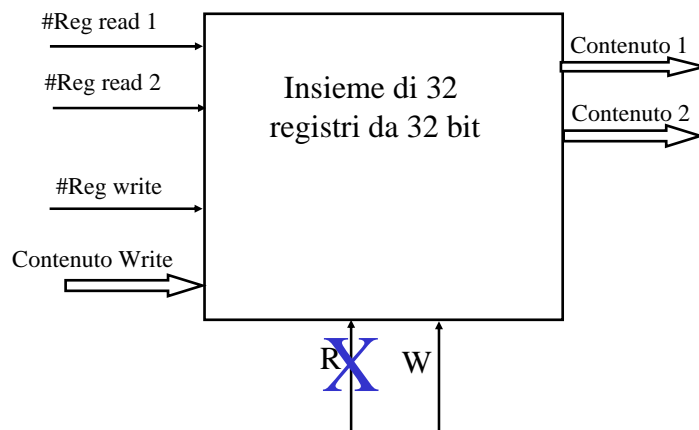
Banco di registri utilizzabile come memoria



Possono essere letti / scritti fornendo il numero del registro.



Gestione del register file

 


La lettura non modifica il contenuto di un registro (collego uscita Slave con il circuito combinatorio).

La scrittura invece richiede la modifica. Occorre il segnale W.

$$\#bit_indirizzamento = \log_2 \#bit$$



Porta di lettura del register file

 

Un mux per ogni porta di lettura.

Ciascun Mux ha la complessità di 32 mux, uno per ogni bit.

