



# L'unità di controllo di CPU a singolo ciclo

Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento di Scienze dell'Informazione  
[borgnese@dsi.unimi.it](mailto:borgnese@dsi.unimi.it)

Università degli Studi di Milano

Riferimento sul Patterson: capitolo 5 (fino a 5.4) e C1, C2.



## Sommario

CPU che gestisce istruzioni di tipo R, lw/sw, branch

Controllore della ALU

Unità di Controllo Principale



# Tipi di istruzioni dell'ISA



Consideriamo istruzioni di tipo R, di tipo lw/sw, salto condizionato:

|       |       |       |       |           |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       | 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-11     | 10-6  | 5-0   |
| R     | op    | rs    | rt    | rd        | shamt | funct |
| lw/sw | 35/43 | rs    | rt    | offset    |       |       |
| beq   | 4     | rs    | rt    | indirizzo |       |       |

### Architettura RISC:

Campo Op sempre contenuto nei primi 6 bit, inseguito Op[5-0].

Registri da leggere, rs ed rt, in posizione 25-21 e 20-16. Vengono sempre letti dal Register File.


Registro base per lettura / scrittura, rs, sempre in posizione 25-21.

Offset sempre in posizione 15-0.

Registro destinazione, rd (15-11) per le istruzioni di tipo R, rt (20-16) per le istruzioni lw.


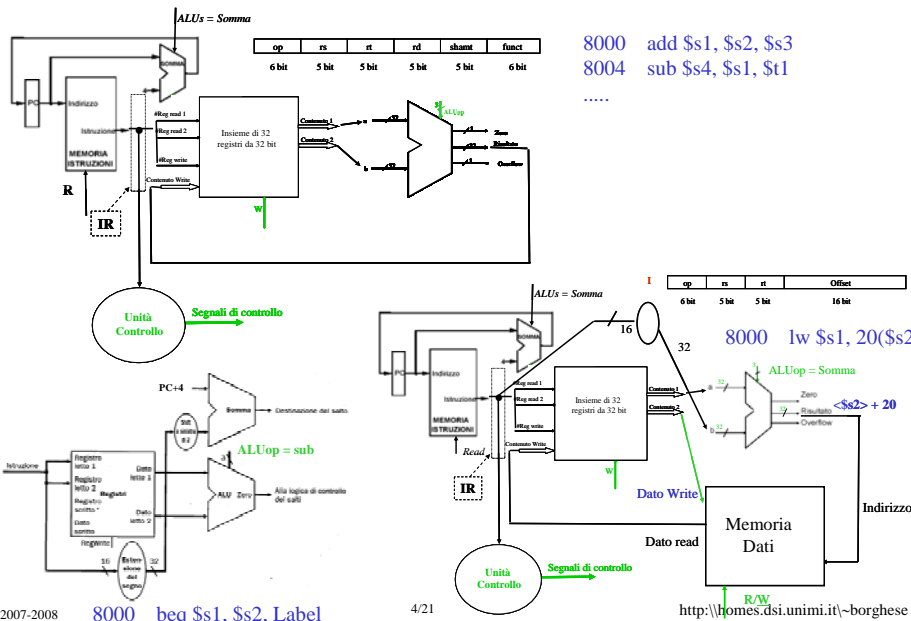
# CPU per l'esecuzione di istruzioni di tipo R/lw/beq





## Osservazioni



Il ciclo di esecuzione di un'istruzione si compie in un **unico** ciclo di clock.




Ogni unità funzionale può essere utilizzata 1 sola volta.



Duplicazione Memoria: Memoria dati e memoria istruzioni.  
Triplicazione ALU: 3 ALU: 2 sommatori + 1 general purpose.



## Schema generale (lw/sw + R + beq)

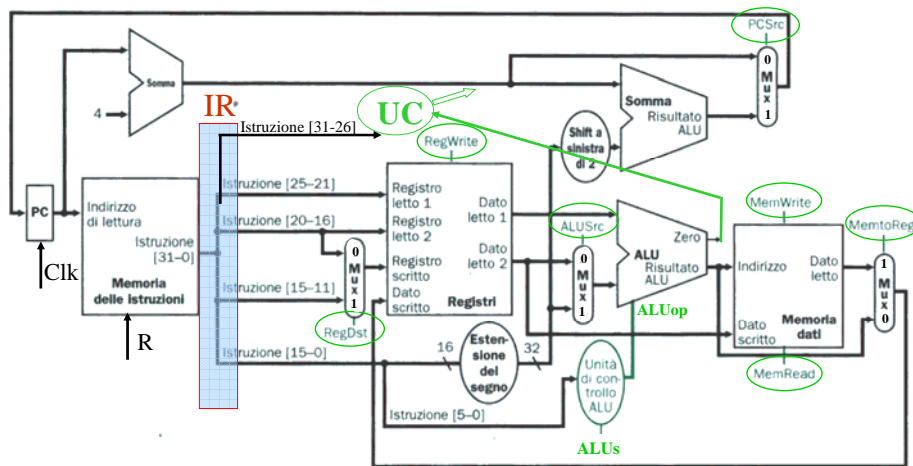

Controllore della ALU:  $ALUs = f(..)$

Controllore della CPU:  $Segnali\_Controllo = f(OpCode)$

W = Clock



# Sommario



CPU che gestisce istruzioni di tipo R, lw/sw, branch

## Unità di Controllo Principale


Controllore della ALU




# Controllo del data-path



| Istruzione<br>(OpCode) | RegDst | ALUSrc | Memto<br>Reg | Reg<br>Write | Mem<br>Read | Mem<br>Write | Branch | ALUs |
|------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|------|
| R (000000)             | 1      | 0      | 0            | 1            | X           | 0            | 0      | 10   |
| lw (100011)            | 0      | 1      | 1            | 1            | 1           | 0            | 0      | 00   |
| sw (101011)            | x      | 1      | x            | 0            | 0           | 1            | 0      | 00   |
| beq (000100)           | x      | 0      | x            | 0            | X           | 0            | 1      | 01   |

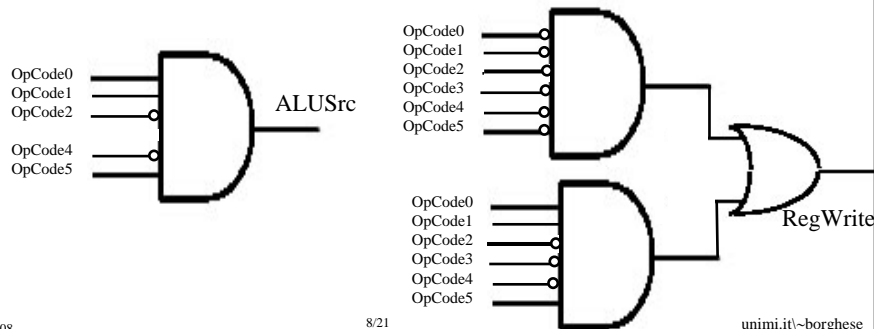

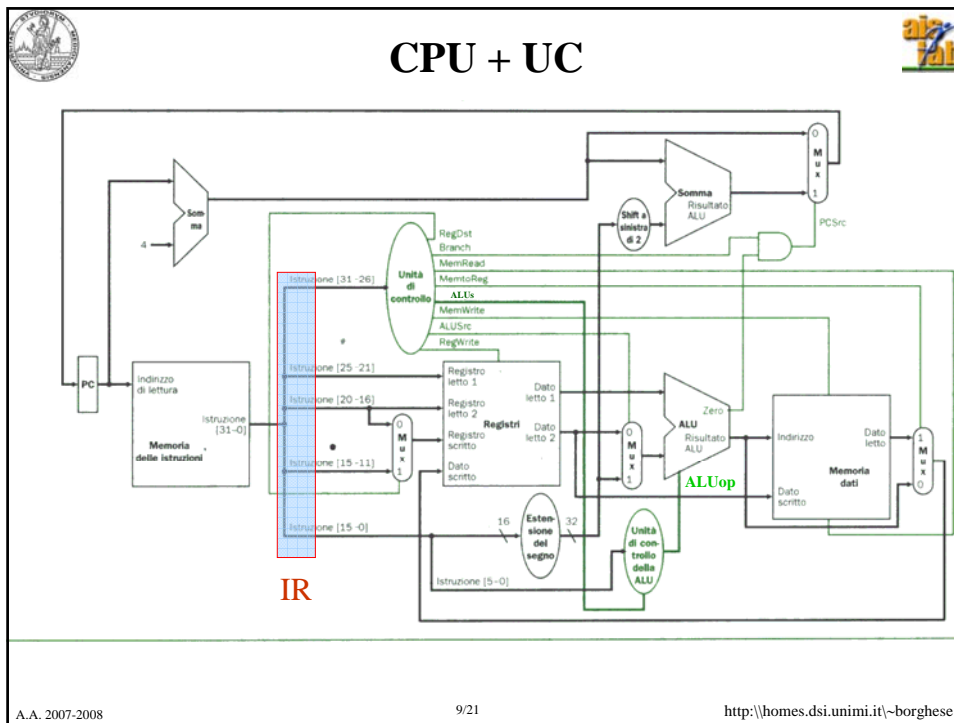


## Segnali di controllo su 1 bit

| Nome del segnale | Effetto quando è negato   | Effetto quando è affermato   |
|------------------|---|--|
| RegDst           | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (R2, bit 20-16)                                     | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11)  |
| RegWrite         | Nessuno   | Nel registro specificato all'ingresso registro scritto del Register File, viene scritto il valore presente all'ingresso Dato Scritto |
| ALUSrc           | Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita in lettura del Register File                      | Il secondo operando della ALU è la versione estesa (con segno) del campo offset  |
| Branch           | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4 (condizionato all'uscita di ALU) | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola la destinazione del salto (condizionato all'uscita di ALU)   |
| MemRead          | Nessuno   | Il contenuto della cella di memoria dati indirizzata dal MAR è posto nel MDR   |
| MemWrite         | Nessuno   | Il contenuto in ingresso al MDR, viene memorizzato nella cella il cui indirizzo è caricato nel MAR                                   |
| MemtoReg         | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla ALU                                       | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla memoria  |

A.A. 2007-2008 10/21 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese



# L'istruzione jump

 

L'indirizzo di salto sarà determinato in due passi:

- A) Calcolo di Indirizzo = Indirizzo \* 4.
- B) Determinazione dell'indirizzo di salto come:


$$\begin{array}{r} \text{Base (PC)} \quad 0100 \ 1000 \ 0011 \ 0001 \ 1011 \ 1011 \ 1011 \ 10 \ 11 \ + \\ \text{Nuovo indirizzo} \quad 1000 \ 0110 \ 0111 \ 0000 \ 0000 \ 0001 \ 00 \ 00 \ = \end{array}$$

$$\text{Indirizzo salto} \quad 0100 \ 1000 \ 0110 \ 0111 \ 0000 \ 0000 \ 0001 \ 00 \ 00$$

L'indirizzo è un numero positivo (posizione in memoria assoluta).



# CPU + UC completa (aggiunta di jump)

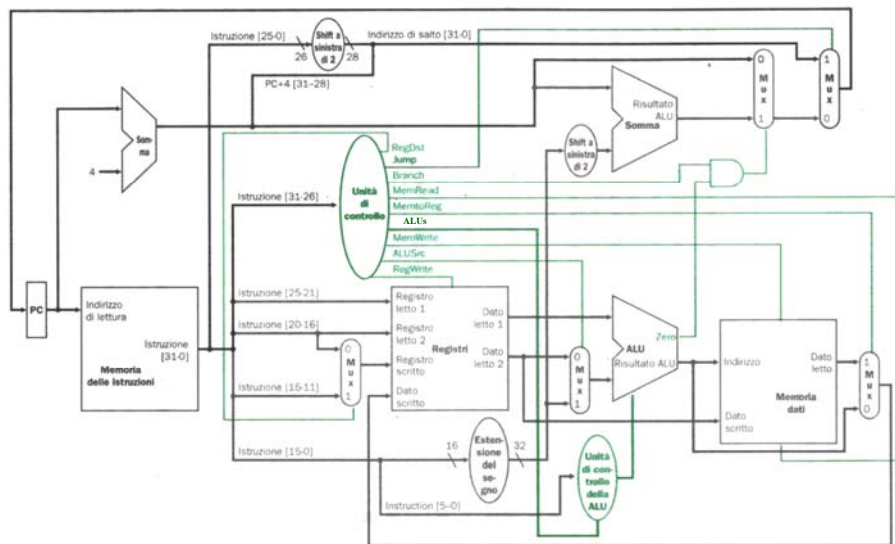



## Controllo del data-path



| Istruzione (OpCode) | Reg Dst | ALU Src | Memto Reg | Reg Write | Mem Read | Mem Write | Branch | ALUs | Jump |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------|------|
| R (000000)          | 1       | 0       | 0         | 1         | X        | 0         | 0      | 10   | 0    |
| lw (100011)         | 0       | 1       | 1         | 1         | 1        | 0         | 0      | 00   | 0    |
| sw (101011)         | x       | 1       | x         | 0         | 0        | 1         | 0      | 00   | 0    |
| beq (000100)        | x       | 0       | x         | 0         | X        | 0         | 1      | 01   | 0    |
| J (000010)          | x       | x       | x         | 0         | X        | 0         | 0      | xx   | 1    |



## Segnali di controllo su 1 bit



| Nome del segnale | Effetto quando è negato   | Effetto quando è affermato   |
|------------------|---|--|
| RegDst           | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (R2, bit 20-16)                                     | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11)  |
| RegWrite         | Nessuno   | Nel registro specificato all'ingresso registro scritto del Register File, viene scritto il valore presente all'ingresso Dato Scritto |
| ALUSrc           | Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita in lettura del Register File                      | Il secondo operando della ALU è la versione estesa (con segno) del campo offset  |
| Branch           | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4 (condizionato all'uscita di ALU) | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola la destinazione del salto (condizionato all'uscita di ALU)   |
| MemRead          | Nessuno   | Il contenuto della cella di memoria dati indirizzata dal MAR è posto nel MDR   |
| MemWrite         | Nessuno   | Il contenuto in ingresso al MDR, viene memorizzato nella cella il cui indirizzo è caricato nel MAR                                   |
| MemtoReg         | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla ALU                                       | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla memoria  |
| Jump             | Il valore del PC viene preso il PC è quello della branch oppure PC+4  | Il valore del PC viene impostato al valore ottenuto dal campo dato della jump  |



## Sommario




CPU che gestisce istruzioni di tipo R, lw/sw, branch

Unità di Controllo Principale

Controllore della ALU



## Struttura a 2 livelli di una ALU

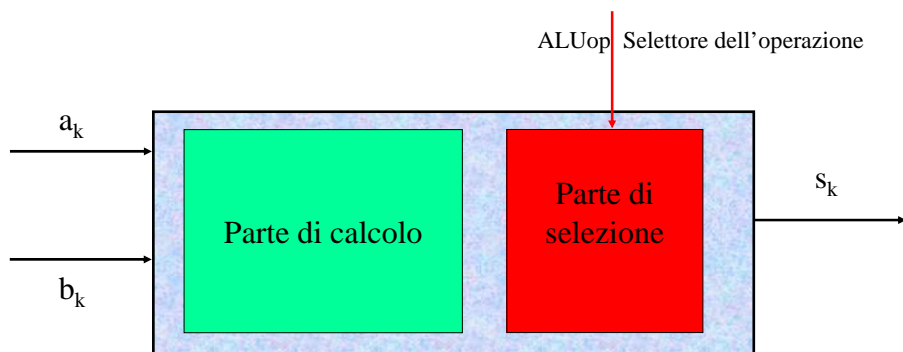

Le operazioni consentite dalla ALU (selezionate tramite ALUop):

|     |     |
|-----|-----|
| and | 000 |
| or  | 001 |
| add | 010 |
| sub | 110 |
| slt | 111 |





## UC e ALU




Data l'istruzione, l'UC deve inviare il comando opportuno alla ALU.

Campo Op Code

Campo Funct

Le operazioni consentite dalla ALU:

 - and 000
- or 001
- add 010
- sub 110
- slt 111



Quali operazioni devono essere eseguite per le diverse istruzioni:

- R -> Dipende dal campo funct
- lw -> Somma
- sw -> Somma
- beq -> Differenza

Input: 6 bit

$$\text{ALUop} = f(\text{OpCode}, \text{Funct})$$

Output: 3 bit



 
## Controllo gerarchico



Le operazioni consentite dalla ALU:

- and 000
- or 001
- add 010
- sub 110
- slt 111





If (OpCode == R) then  
 Funct → ALUop  
 Else  
 OpCode → ALUop



## Controllo della ALU



| Istr | OpCode |   |   |   |   |   | ALUs |   |
|------|--------|---|---|---|---|---|------|---|
| lw   | 1      | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0    | 0 |
| sw   | 1      | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0    | 0 |
| beq  | 0      | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0    | 1 |
| add  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 |
| sub  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 |
| and  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 |
| or   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 |
| slt  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 |

  

Sintetizzo i 2 bit come SOP

$$ALUs = f(OpCode)$$



## Controllo della ALU



| Istr | OpCode |   |   |   |   |   | ALUs |   | Funct |   |   |   |   |   | ALUOp |   |   |   |   |
|------|--------|---|---|---|---|---|------|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| lw   | 1      | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0    | 0 | x     | x | x | x | x | x | x     | x | 0 | 1 | 0 |
| sw   | 1      | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0    | 0 | x     | x | x | x | x | x | x     | x | 0 | 1 | 0 |
| beq  | 0      | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0    | 1 | x     | x | x | x | x | x | x     | x | 1 | 1 | 0 |
| add  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 | 1     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 1 | 0 |
| sub  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 | 1     | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0     | 0 | 1 | 1 | 0 |
| and  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 | 1     | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| or   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 | 1     | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0     | 0 | 0 | 0 | 1 |
| slt  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 0 | 1     | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 |

$$ALUOp = f(ALUs, Funct)$$

SOP



## Sommario



CPU che gestisce istruzioni di tipo R, lw/sw, branch

Controllore della ALU

Unità di Controllo Principale